

## 1.) Neumann vs. Harvard architektúra

Neumann: közös buszrendszer ellenkező kód és adatmemória

Harvard: elválasztott ————— " —————


Előnyök:

- Nincsnek önmódosító programok
- A buszrendszer bármelyik szűk keretmetszet
- Kód és adathuz lehet általánosítani


## 2.) μC vs. DSP

- lebegőpontos számítások tömegel alatt
- száraz tömegel alatt (akár lebegőpontos)
- 40 bites regiszter lebegőpontos számításhoz
- FIR támogatás Multiple and accumulate címbulás puffer
- Barrel Shifter
- Telítéses összeadás / kivonás
- Két aritmetikai egység

## 3.) Szukorszisz. approximáció AD

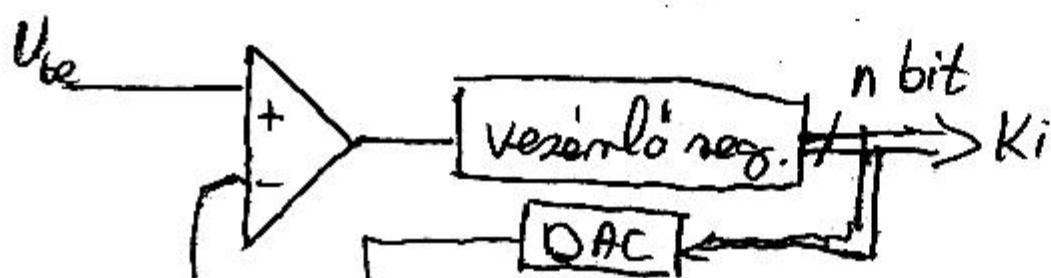


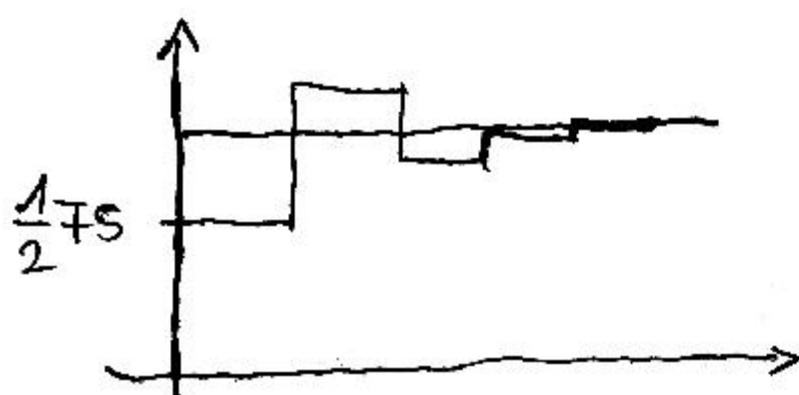A méréstétel pontíthatja ámplitúdófázisát.



A konverzió ideje zártfázisban

#### 4. $\Sigma \Delta$ ADC

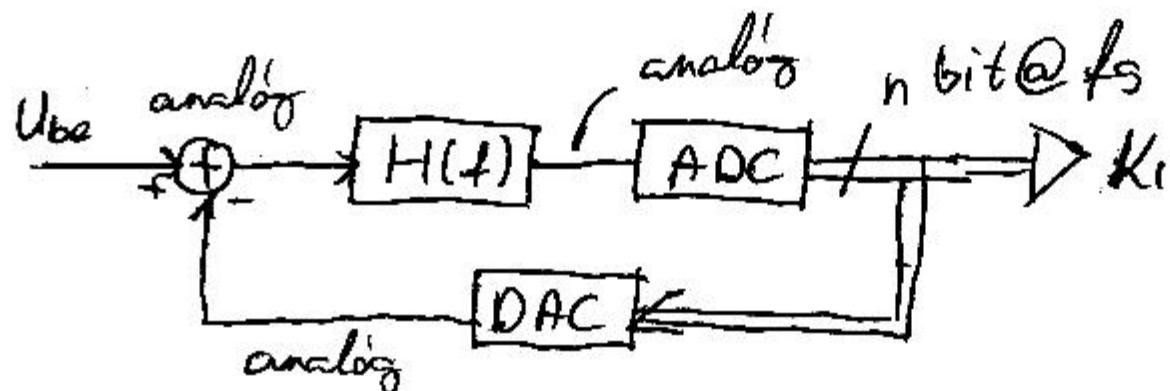


#### 5. THD+N


$$THD+N = \frac{\sqrt{\sum H_i^2 + \sum N_i^2}}{A}$$

A az alapharmonikus amplitudója  
 $H_i$  a harmonikusok amplitudója  
 $N_i$  a szag harmonikus amplitudója

#### 6. R-2R szűrőképzés → áram

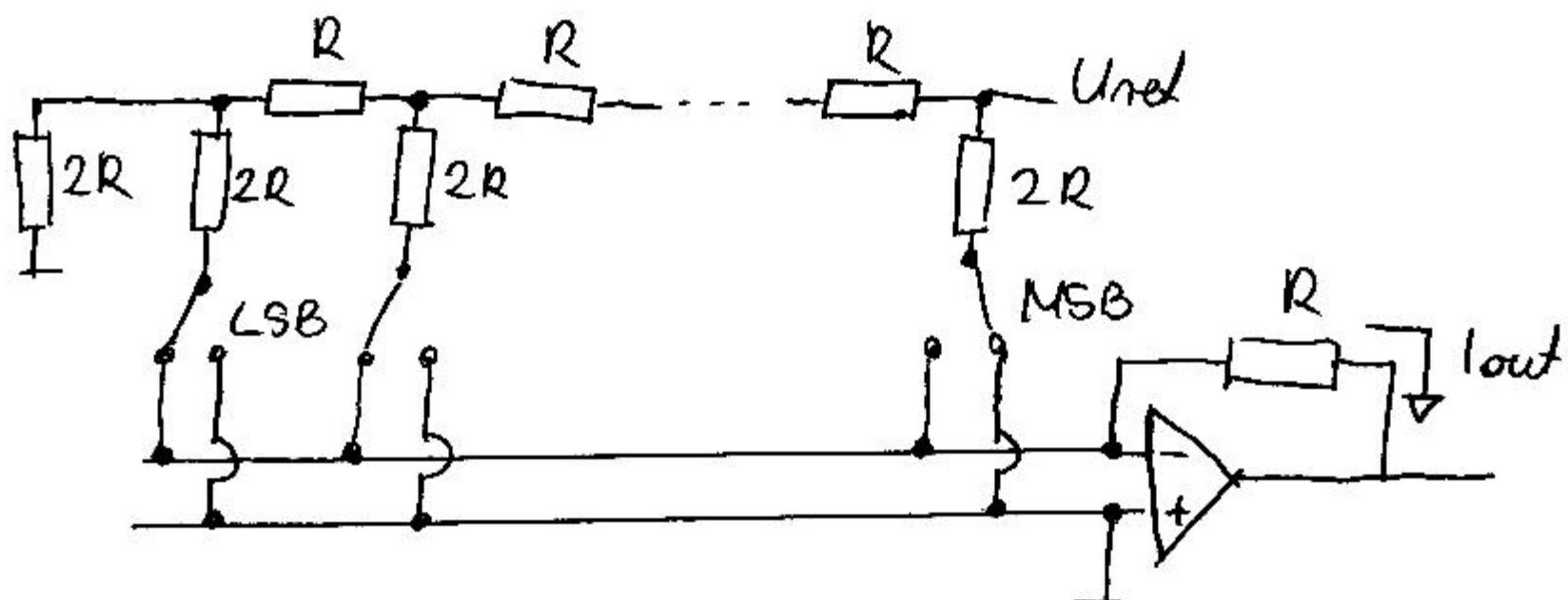

#### 7. Halfband decimalis szűrő

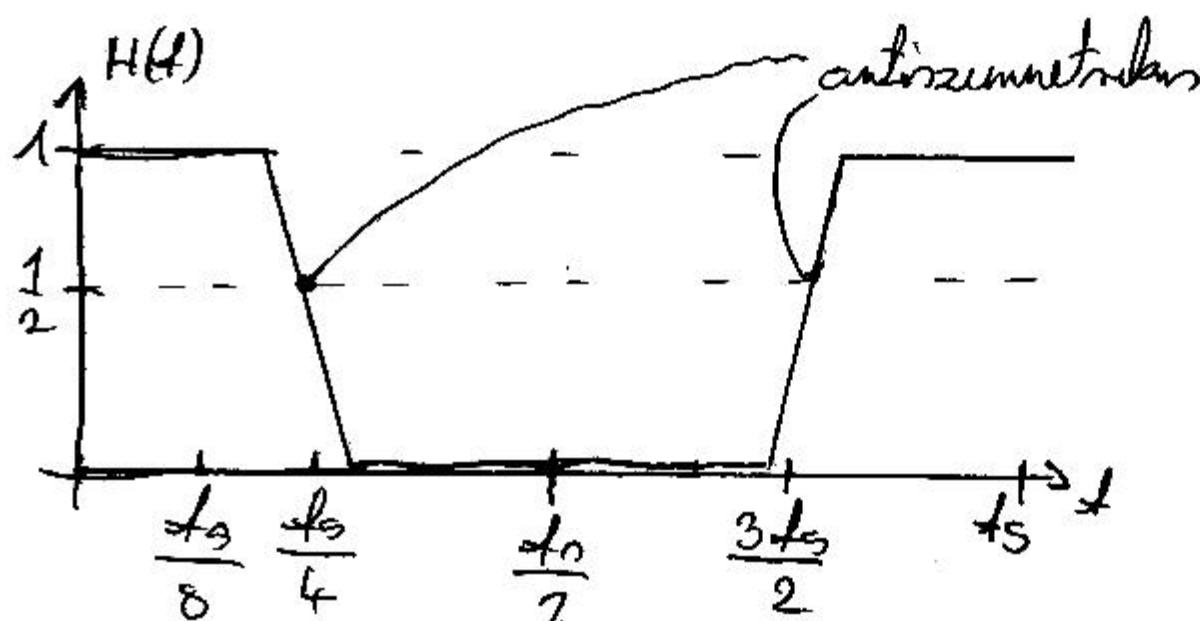


$$\begin{aligned} H(f_s/8) &\approx 1 \\ H(f_s/4) &= 1/2 \\ H(f_s/2) &= 0 \\ H(3f_s/4) &= 1/2 \end{aligned}$$

### 8.) Kódfüggő glitch


A glitch a kódváltásokor lezajló transzis. Ha bárhelyigyezék alkalmi a jel alapharmonikusával periodikus izz a spektrumban az alapharmonikus egész számú többesszínűnek szerezik meg vonal.

### 9.) Címbulásos puffer

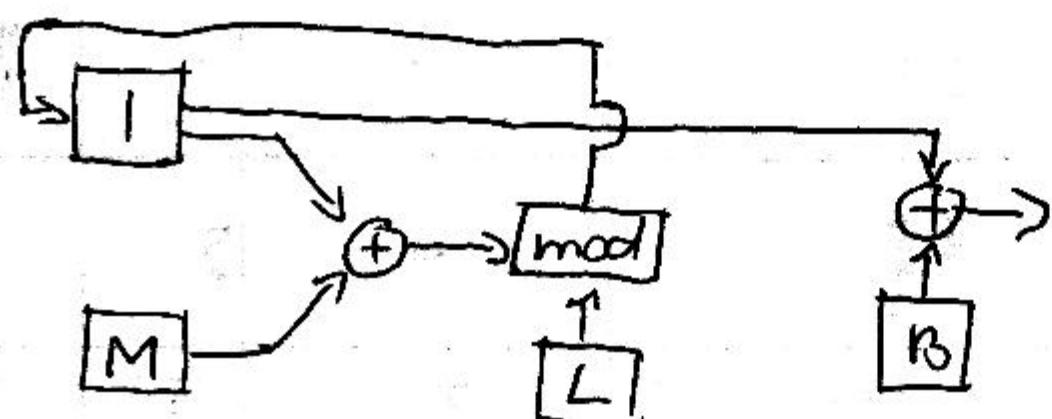


$$l_{k+1} = (l_k + M) \bmod L$$



### 10.) Pipelined subranging ADC

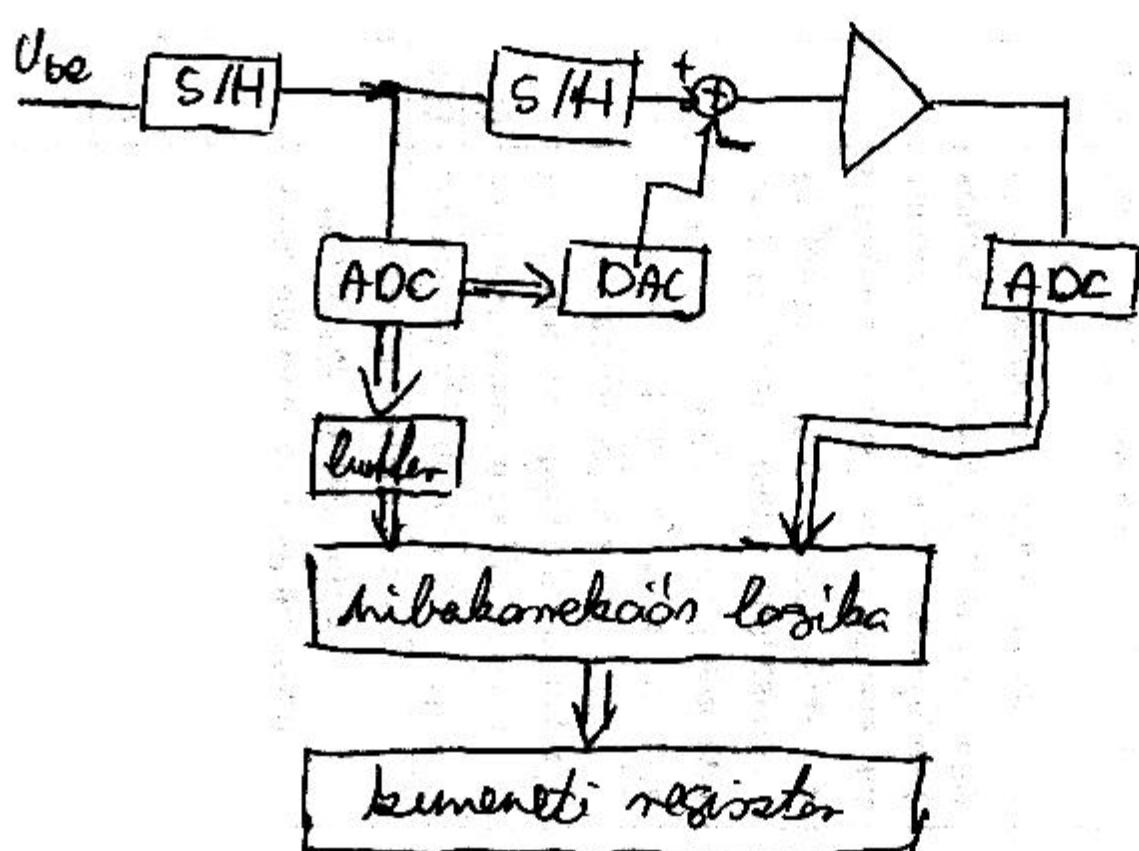
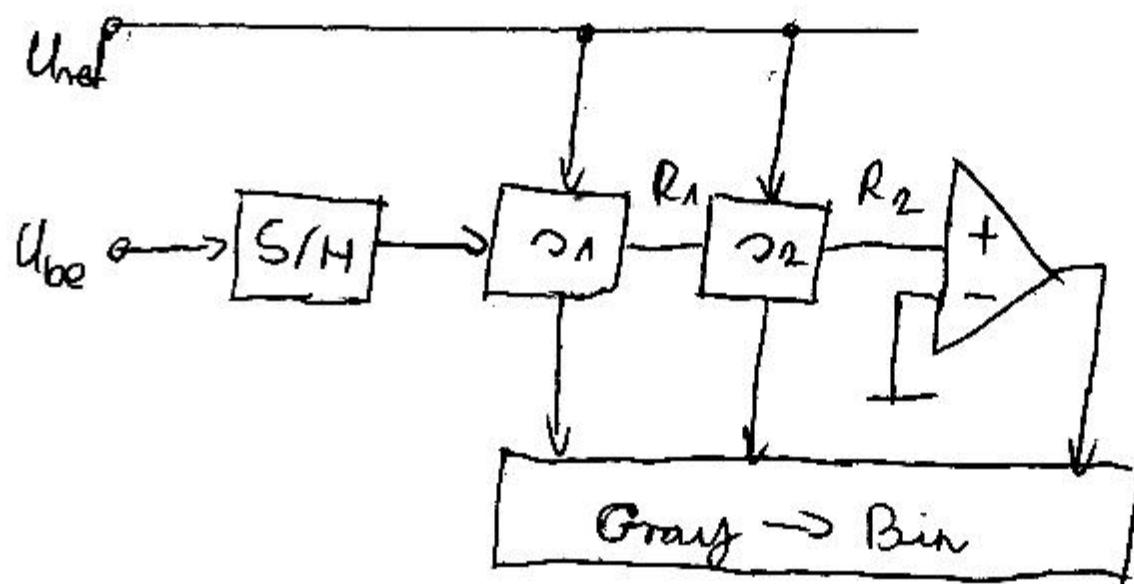
## 11. Hánom lúcs Bit per-stage Nagyampal




Egy Nagyamp fázosat

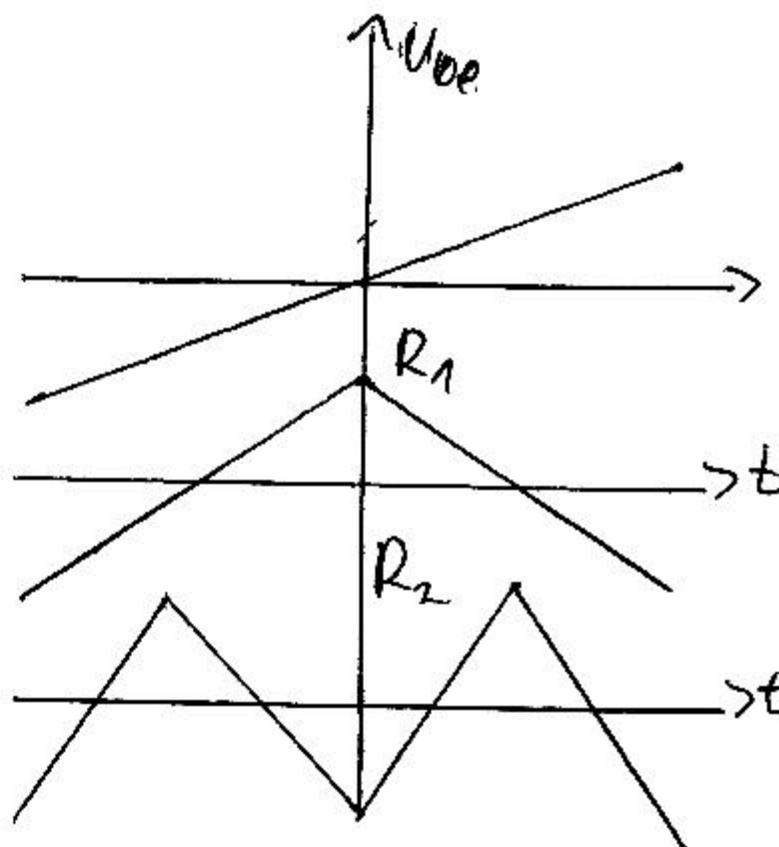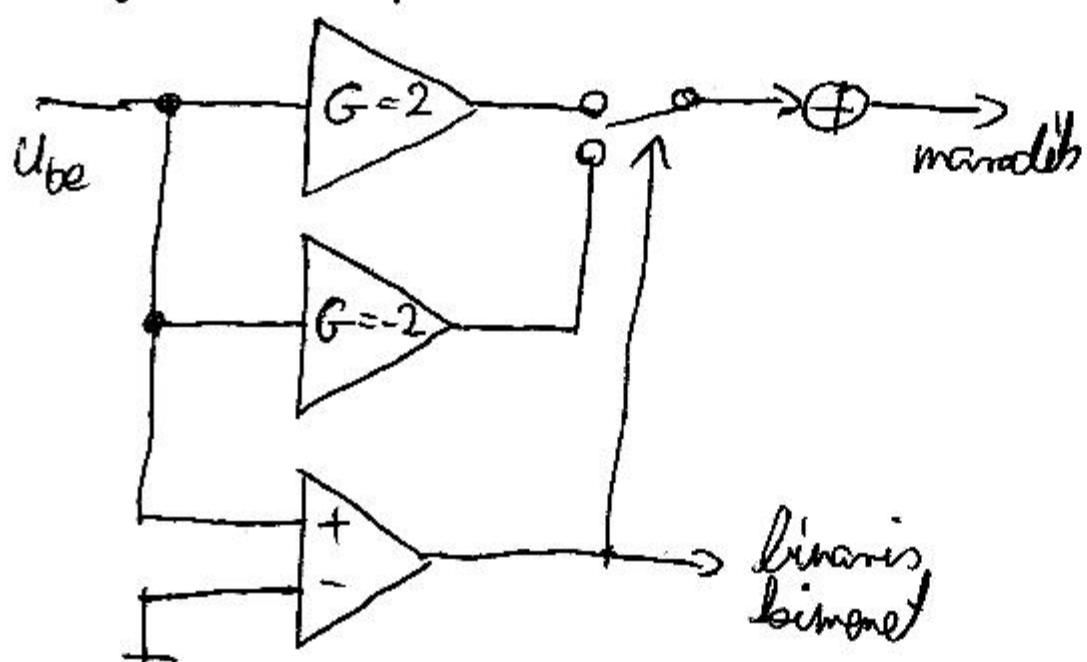

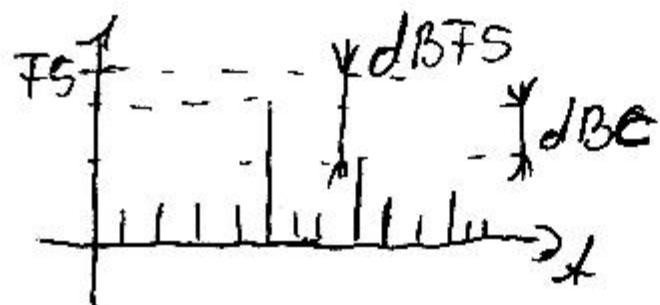
## 12. Spurious Free Dynamic Range

A spektrumban a legmagasabb tűnök és az alapharmonikus rezonancia dBc az alapjelhez viszonyítva, dBFS a teljes körülönbelihez viszonyítva



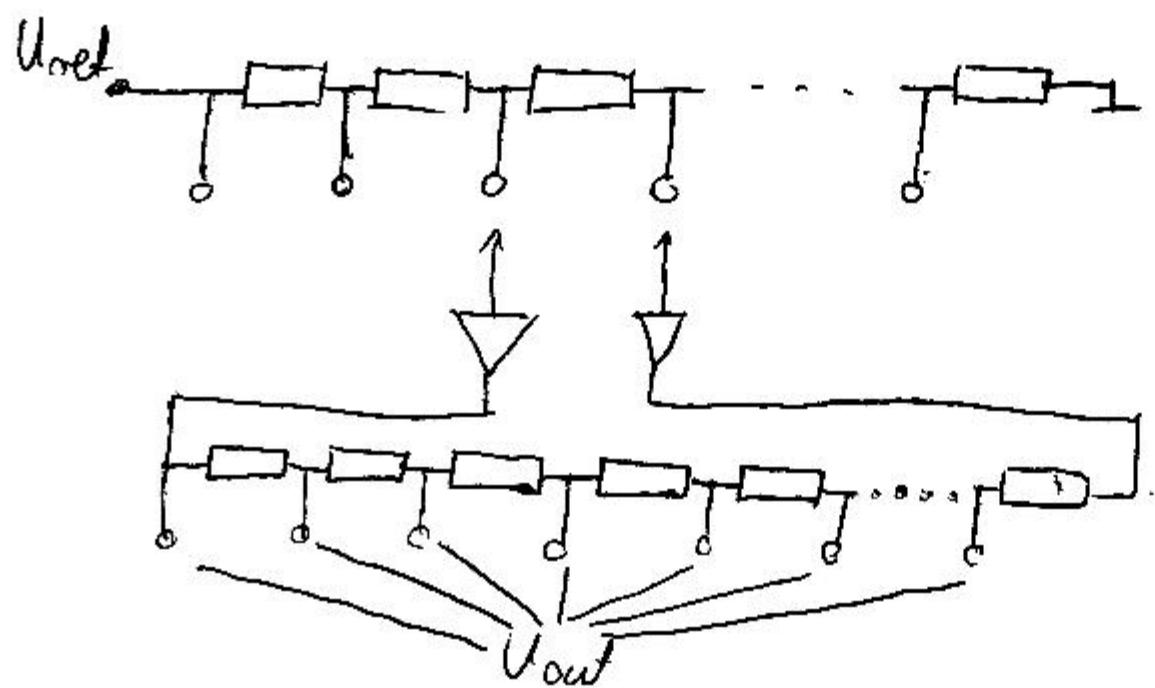13. KV osztás segítsével DA, 7-7 bites felbontás




KV osztály

$$2^7 + 2^7 = 256$$

Egyetlenbit

$$2^{14} = 16384$$

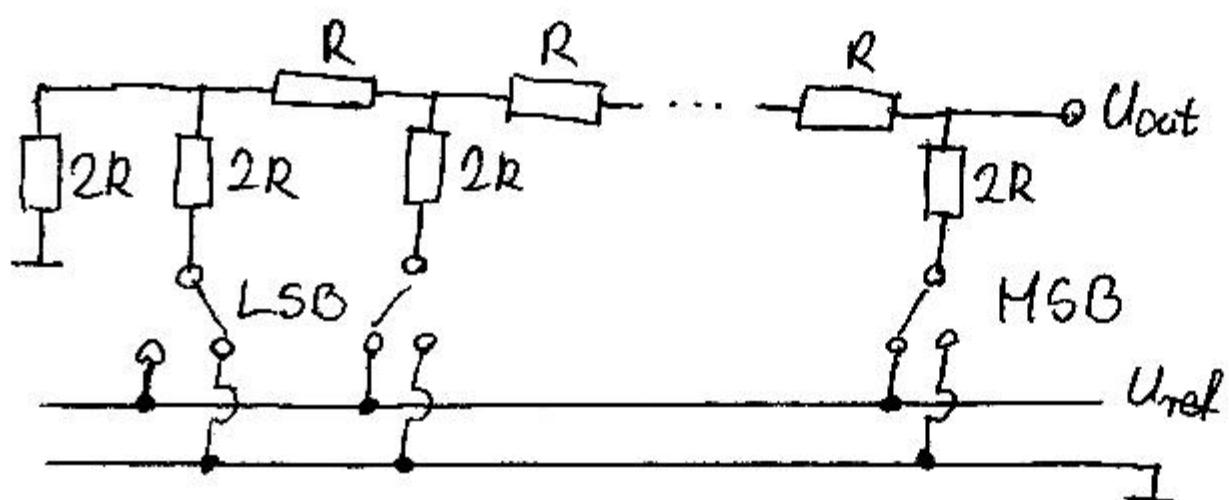14. R-2R létvás DA feszültség → feszültség




$$U_{out} = \frac{2}{3} U_{ref} \cdot b$$

$$b = \sum a_i 2^{-i}$$

$a_i$  az i. kapcsoló állása

15. Negyzetelő "decimalit" szűrő

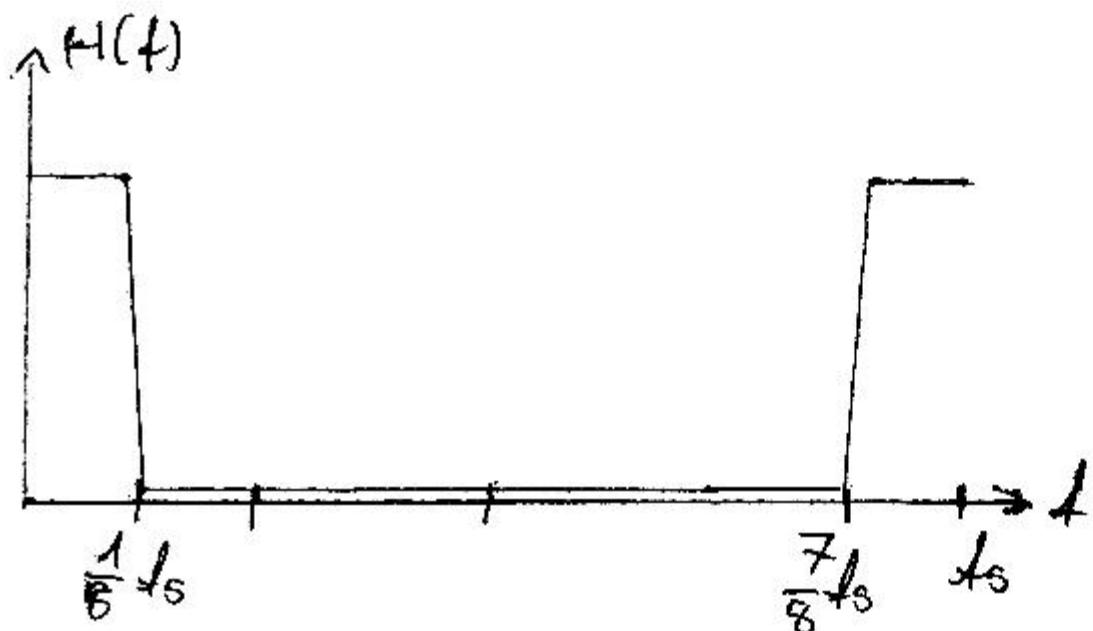

$$H(\frac{1}{8}f_s / 16) = 1$$


$$H(\frac{1}{8}f_s / 8) = 0$$

$$H(\frac{1}{8}f_s / 2) = 0$$

$$H(\frac{1}{8}f_s / 7 + \frac{1}{8}f_s / 8) = 0$$

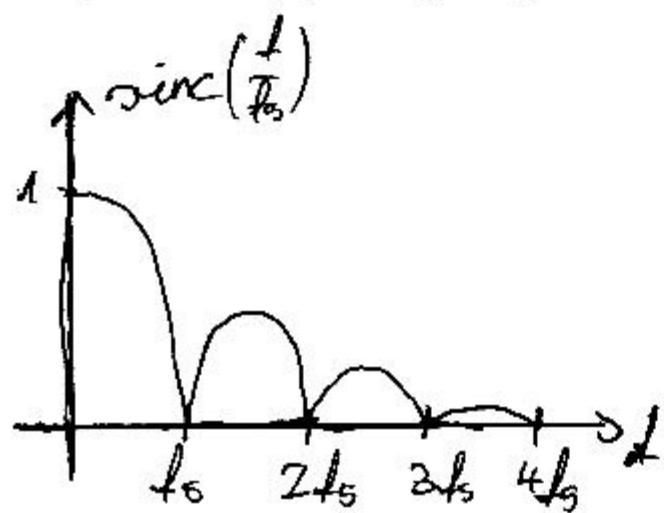
16. Nullhrendű tartó

A nullhrendű tartó a díszkötet értehető a következő mintavételi időpontig tartja. A jel egységesítő empatrossal konvergálható teljes a spektruma sincel szorozódik (lessivári pontok  $f_s$  többszöröseinek)



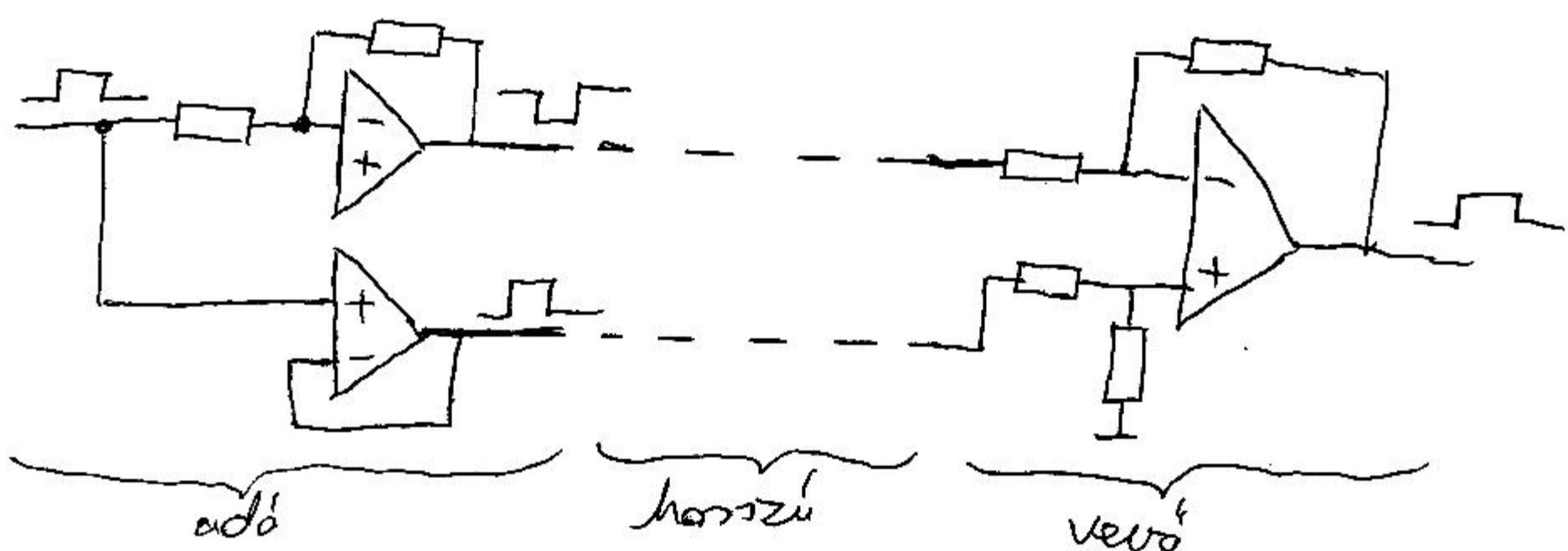17. Közös módusú zavar

Védekes és szimmetrikus jelvezetéssel 2 (+ föld) vesetéken.



(az ábra órára nem volt, de láttam már ilyet, miközben :))


A horizontális zavar vezetékben lévő jel bázisfrekvenciája, így a zavar kiesik

18.

DSP és FIR szűrők


- címbulásos puffer
  - multiple and accumulate
  - bét aritmetikai számítás
  - utasítások paralelizációja feldolgozó időben
- } ezek nagyon

19

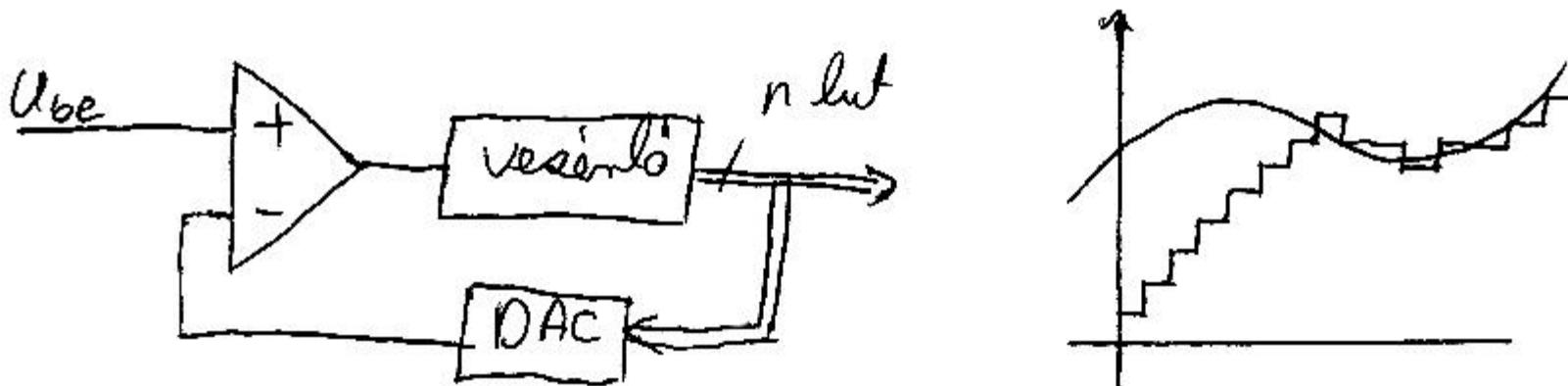
Követőszámításos ADC

Jelfüggő mintavétel és konverziós idő.

20.

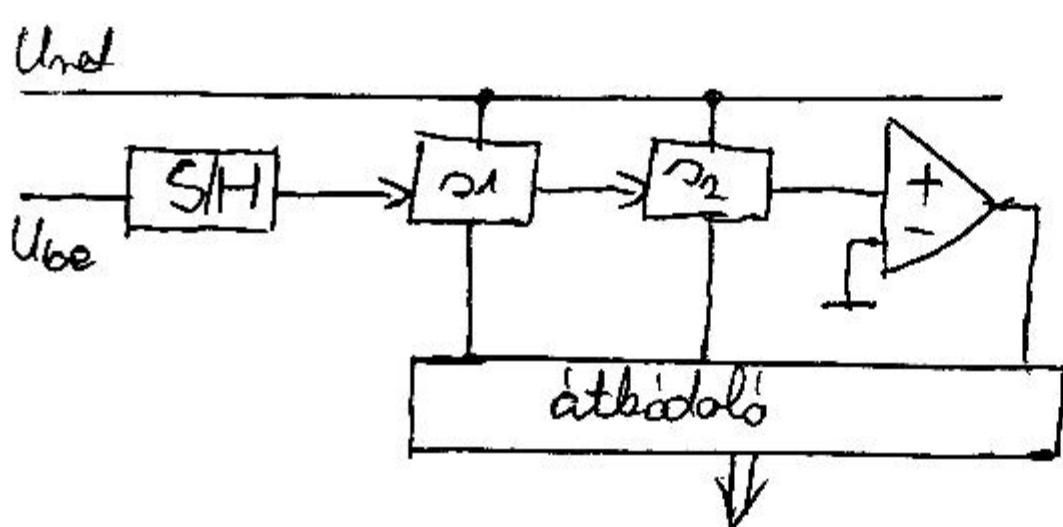Fürészstages hármas létes Bit-per-stage

Egy fázisozat:

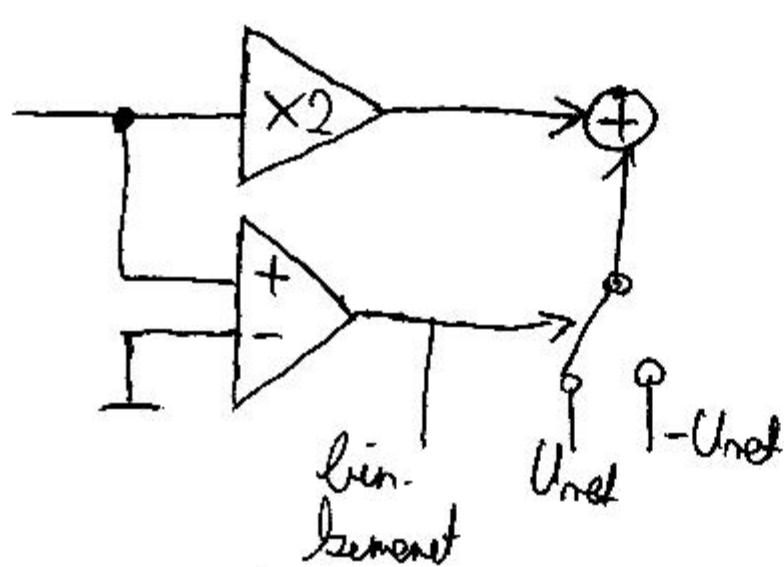


21.

## Termikus zaj

Az átalakító bejáratát földeljük, a kimenetről hisztogramat készítünk. Jellemzése a zaj csúcsától csúcosig értékhez történik. A csúcsától csúcosig értéket úgy definiáljuk, hogy az az érték, amit kisebb, mint 0,1%-ban lép túl. Ez Gauss eloszlás esetén 6,6 RMS vagyis  $2 \cdot 3,3$  szórás.

22.


## KV osztó 7+5 bit

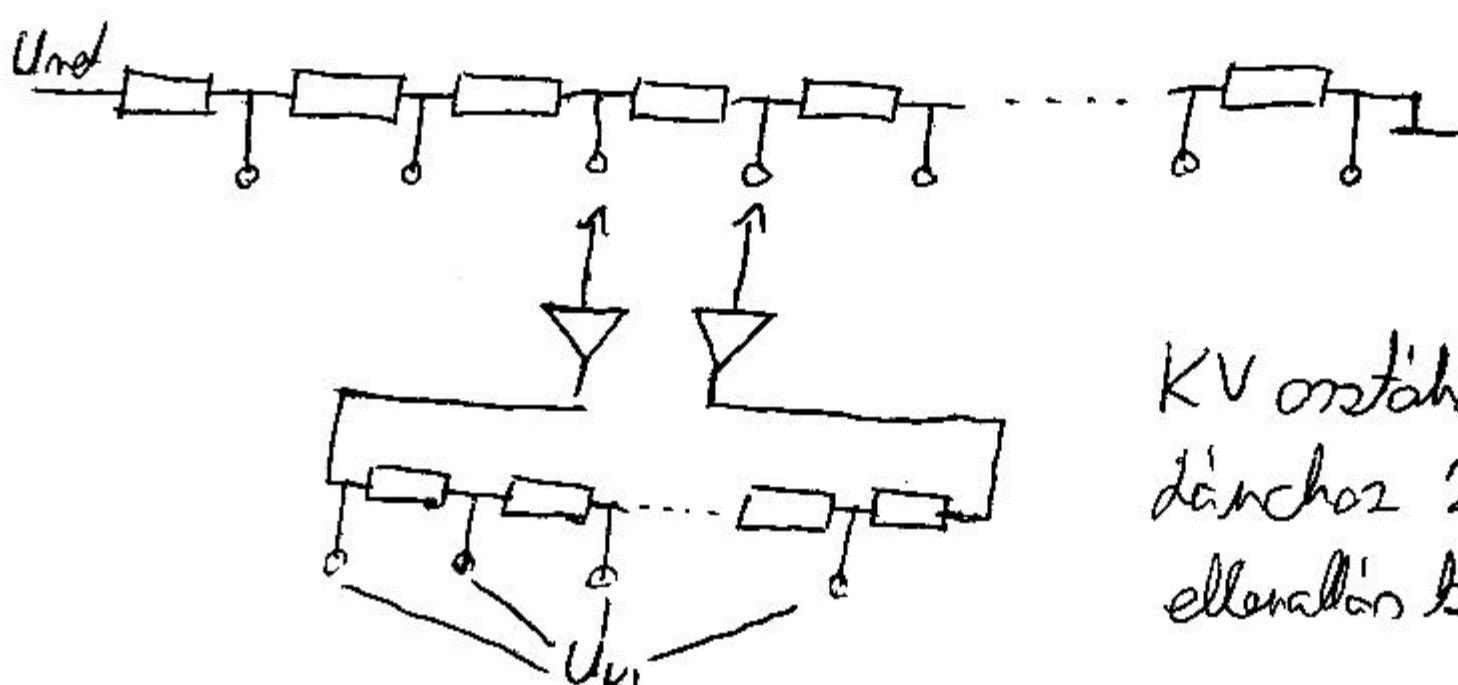

$$\text{KV osztóhoz } 2^5 + 2^7 = 160, \\ \text{dánchoz } 2^{12} = 4096 \\ \text{ellenállás belt}$$


23.

## R-2R alkalmi DA áram → feszültség

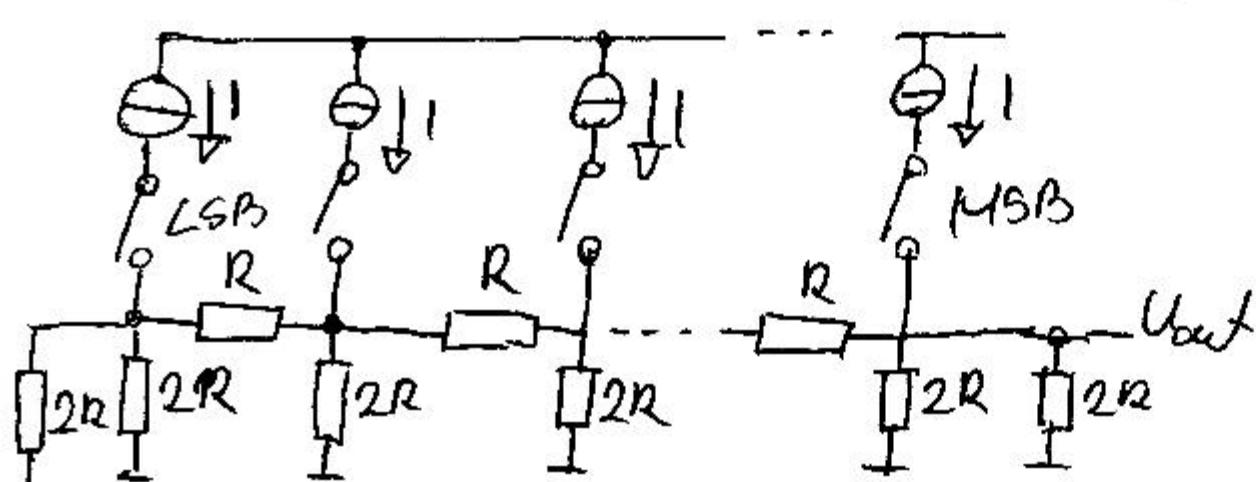

$$U_{\text{out}} = \frac{4}{3} R k \quad \text{ahol} \quad k = \sum a_i 2^{-i} \quad \text{és} \quad a_i \text{ az i. kapcsolási állás.}$$

24.

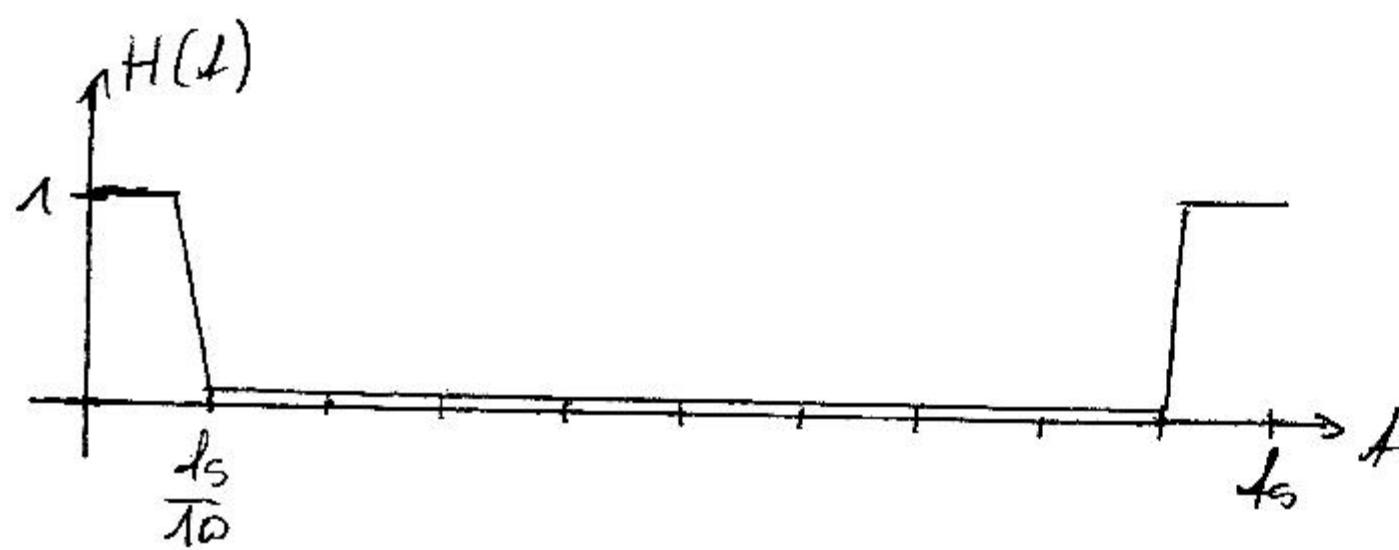Ötadó "decimálisra"

$$H(f_s/30) = 1 \quad H(f_s/20) = 1 \quad H(f_s/10) = 0$$


$$H(19f_s/20) = 1$$

25.

Kettős pufferrelőzésű DA bemenet

- bemenet binárisban formátumú lehet,
- bemenet színhet fix frekvencián mint a bemenet aránylagos módon töltődik,
- több DAC párhuzamosan is a bemenet engedélyező eszközre. (veggis több DAC eszközre van)


26.

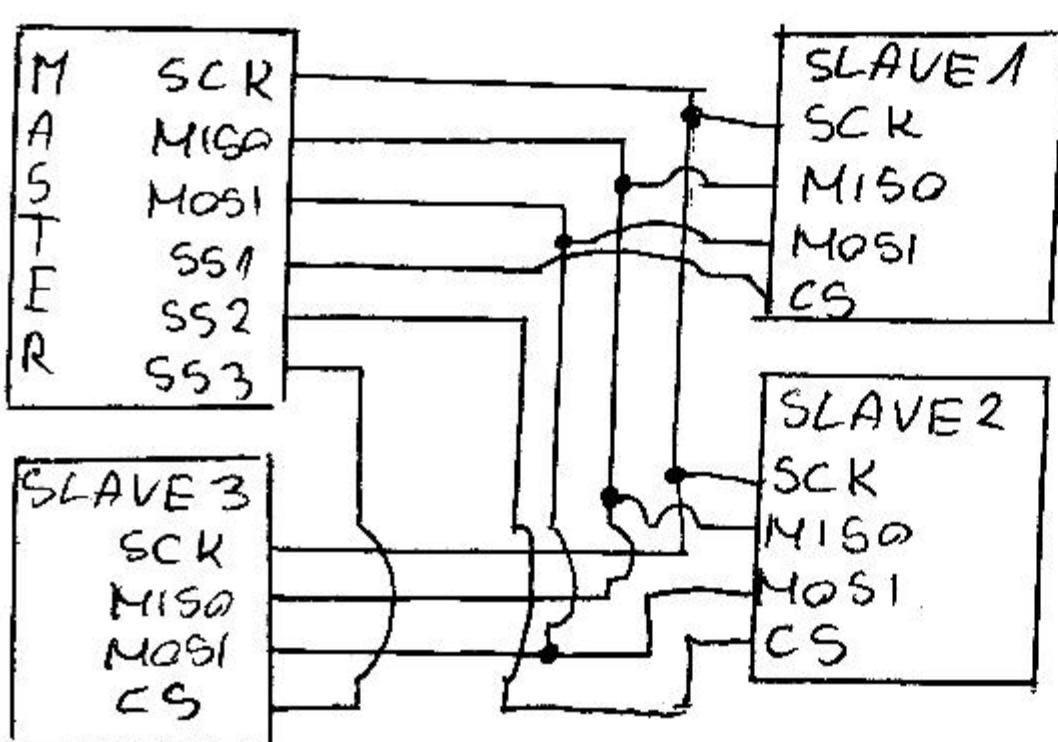SPI 1 master 3 slave külön „címekkel”

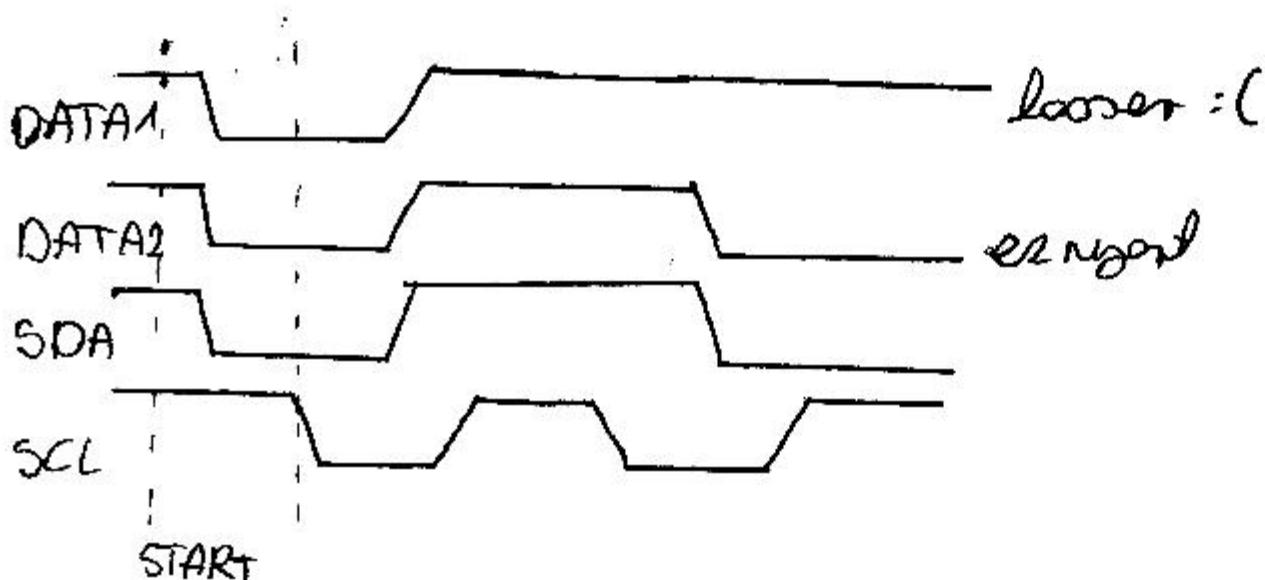27.

 $I^2C$  arbitráció

Bitenkénti arbitráció a címrevaló eszerint. Az összes master jelölt kihúzza a címet az open collectoros buszra, amelyik más zelét tapasztal, mint amit kiadtak az előzőt, ~~az~~ és az adott ciklusban már nem adhat.




28.


CAN hiba

Ha egy „hiba aktív” csomópont hibát tesz akkor megszakítja az aktuális üzenet továbbítását és generál egy aktív hibacímet. Ez 6 db számjel követő 0 hibóból áll. Ez már mindenki felismeri hibákat.


29.

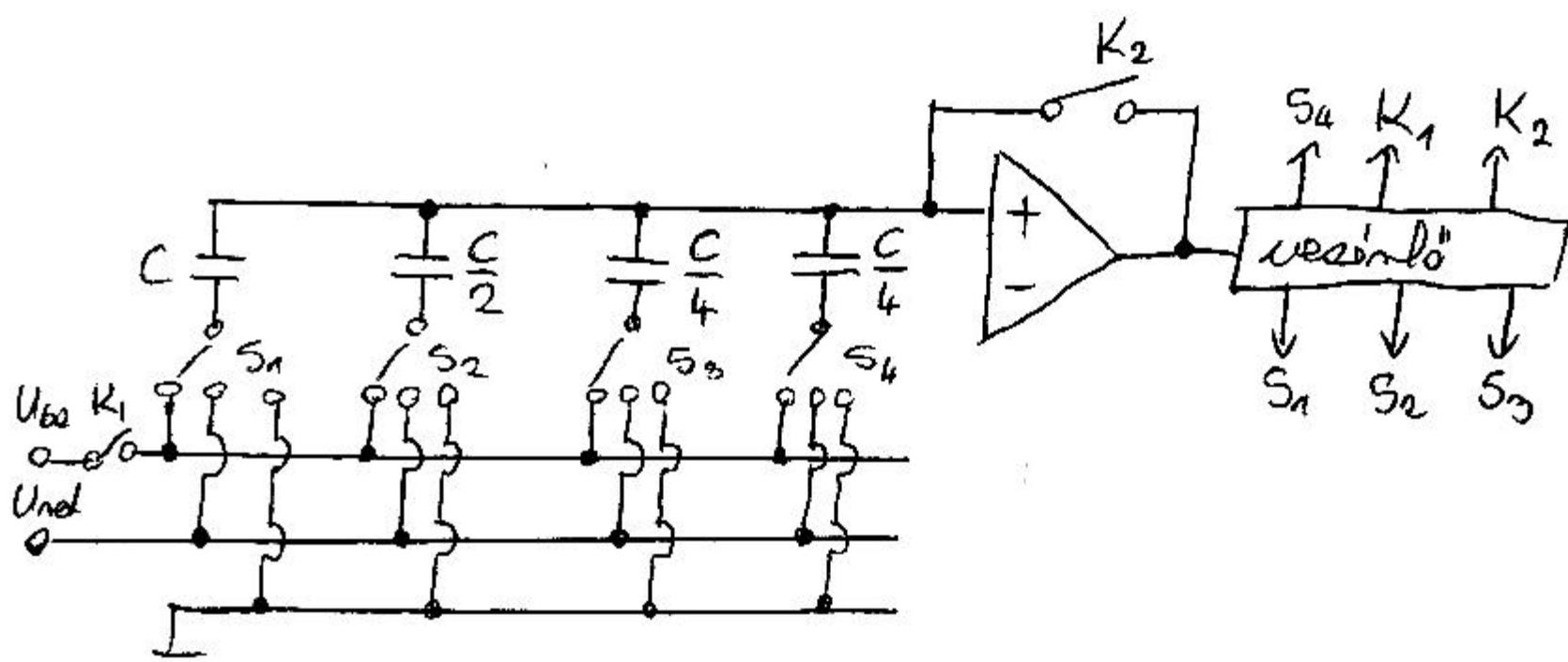Szubsziszteri approximáció AD kapcsolt kapacitáns

30.

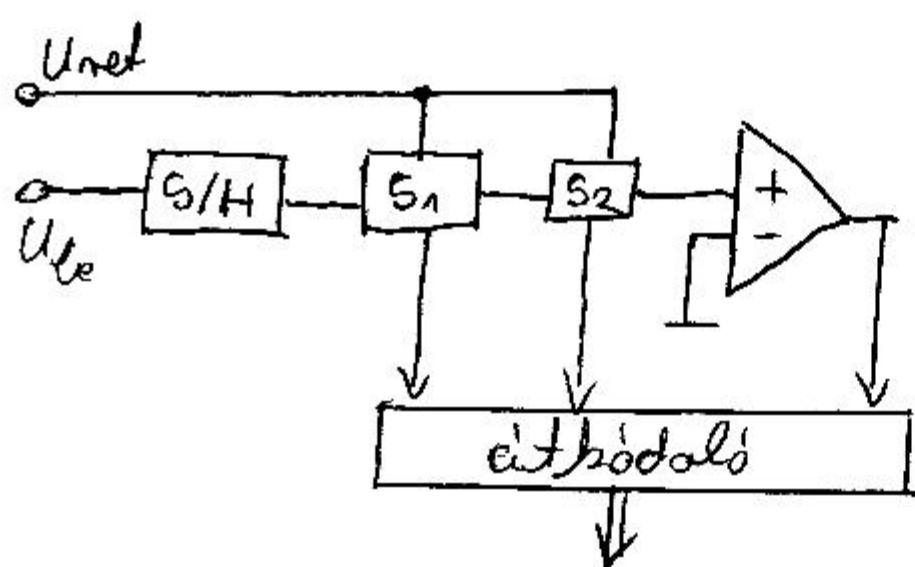
Hármas bites bit-per-stage

31.

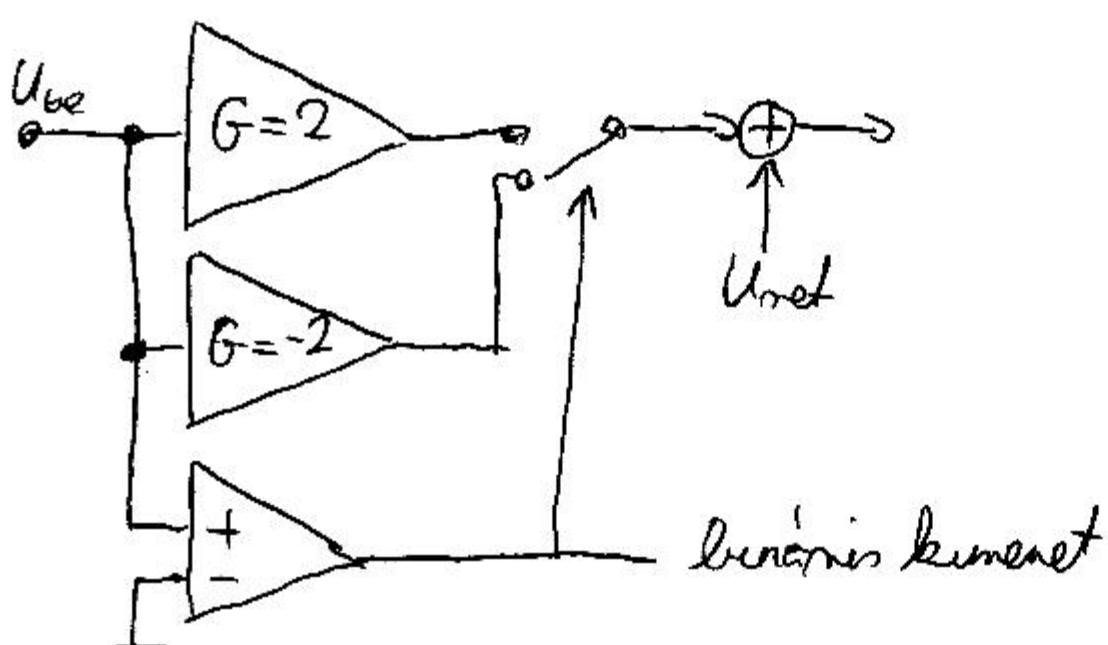Mosamp erősítőről


32. Lásd 23.

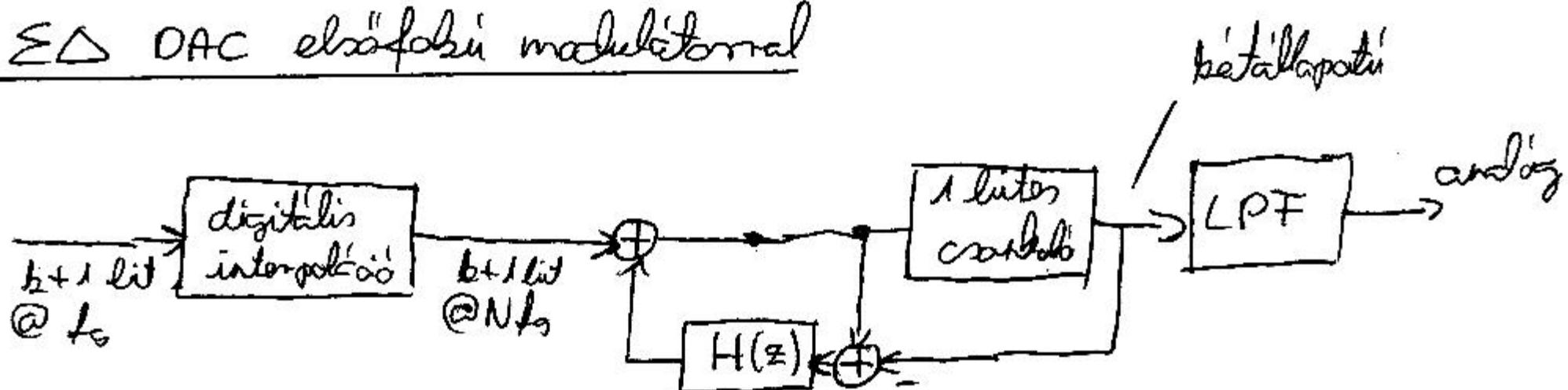33.  $\Sigma\Delta$  DAC elölfázú modulátorral



$$\text{Elsőfázú modulator esetén } H(z) = \frac{z^{-1}}{1-z}$$

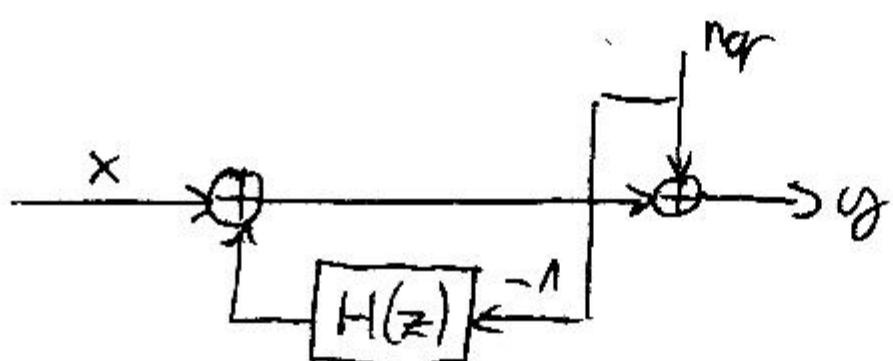Elsőfázú modulator:  $H(z) = z^{-1}$   
lineáris modell



$$\text{Aktuális zára: } 1 - H(z) = 1 - z^{-1}$$

34. Lásd 24.

35. Sebesség növelése


- órajel növelése
- párhuzamos struktúra
- belső blokkok ismétlése
- pipeline

→ Javított használás DSP

- két arányos művelet eggyel időben
- két aritmetikai szám
- két részes lemez felhasználás

Single Instruction { SIMD  
Multiple Data

36.

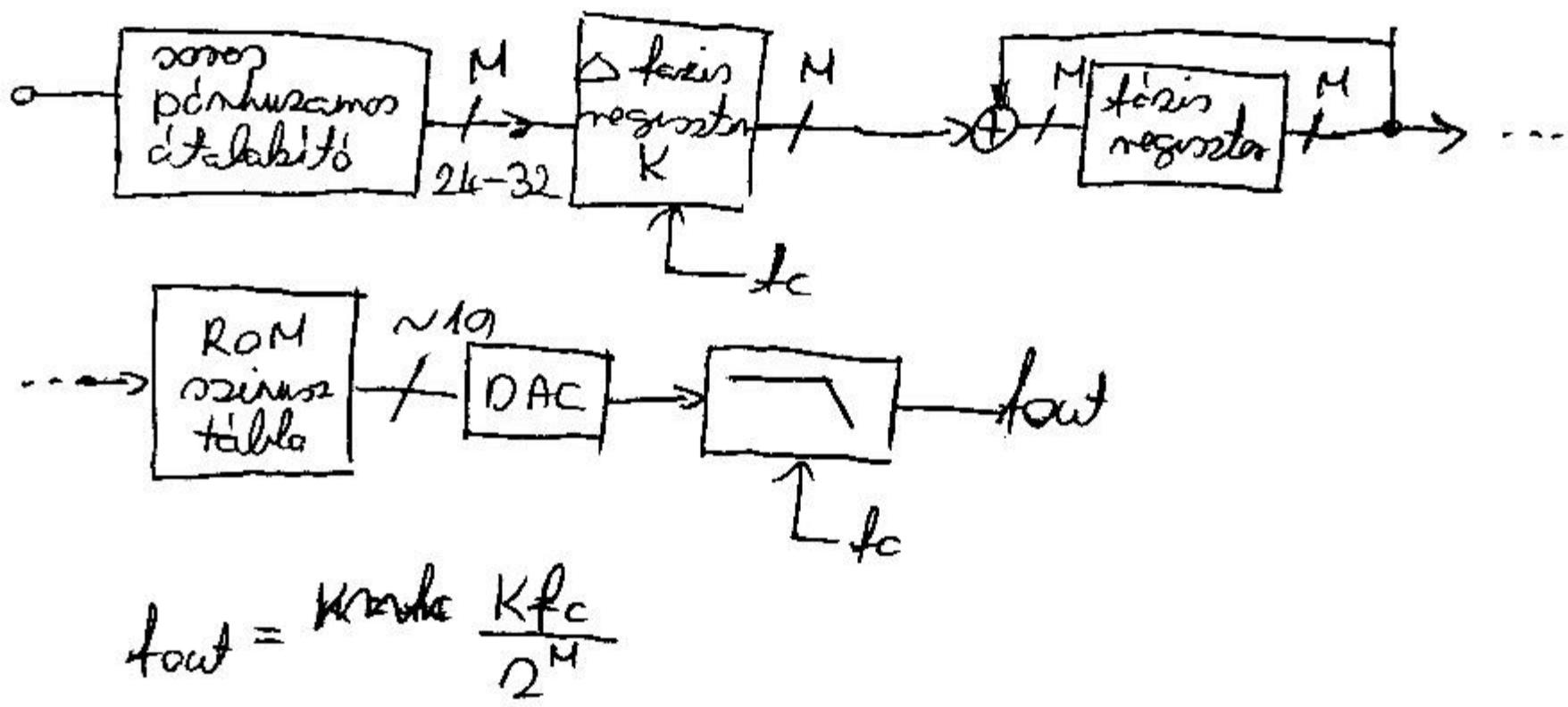DDS (a hétük és fázisjelhez köpöt mód)

39.

Lásd 17.

38.

SPI