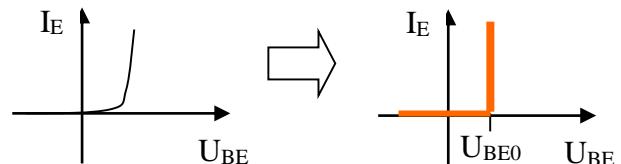


### Bipoláris tranzisztor (BJT) üzembe helyezése, *munkapont* (a folyó egyenáramok, a csomópontok egyenfeszültségei) számítása:

- egyenáramú, gerjesztetlen áramkör analízise
- tranzisztorok normál aktív üzemmódban:
  - bázis-emitter pn átmenet nyitva,
  - bázis-kollektor pn átmenet zárva
- a normál aktív tartományban való maradás feltétele, hogy a kollektor- emitter feszültség nagyobb legyen az  $U_m$  maradék feszültségnél:  $U_{CE} > U_m$ .
- nyitó irányú pn átmenet: feszültség generátorral veendő figyelembe (npn:  $U_{BE0}$ , pnp:  $U_{EB0}$ )
- záró irányú pn átmenet: áram generátorral veendő figyelembe ( $I_{C0} = A \cdot I_{E0}$ )

kézi számítás estén: nemlineáris (exponenciális) transzfer karakterisztika helyettesítése egyparaméteres ( $U_{BE0}$  nyitófeszültség) derékszögű karakterisztikával



#### 1. Feladat


$$U_t = 10 \text{ V.}$$

Az npn tranzisztor következő paramétereit adottak:

$$U_{BE0} = 0,6 \text{ V}, B = 99, U_m = 0,5 \text{ V}$$

Mekkora legyen  $R_B$  ellenállás értéke, hogy a tranzisztor munkaponti árama,  $I_{E0} = 2 \text{ mA}$  legyen?
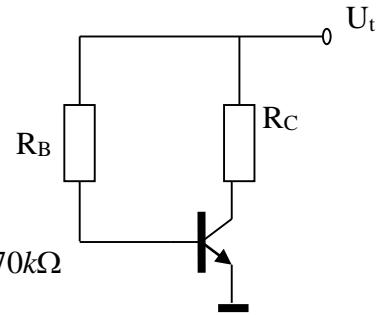
$$\text{Válasz: } R_B = \frac{U_t - U_{BE0}}{(1-A)I_{E0}} = \frac{U_t - U_{BE0}}{\frac{I_{E0}}{1+B}} = \frac{9,4}{\frac{0,002}{1+99}} = 470 \text{ k}\Omega$$




Mekkora lehet  $R_C$  értéke, hogy a tranzisztor a normál aktív tartományban maradjon?

$$\text{Válasz: } U_{CE0} > U_m \text{ azaz } U_t - R_C I_{C0} > U_m \rightarrow$$

$$R_C \leq \frac{U_t - U_m}{A I_{E0}} = \frac{9,5}{1,98} = 4,80 \text{ k}\Omega$$

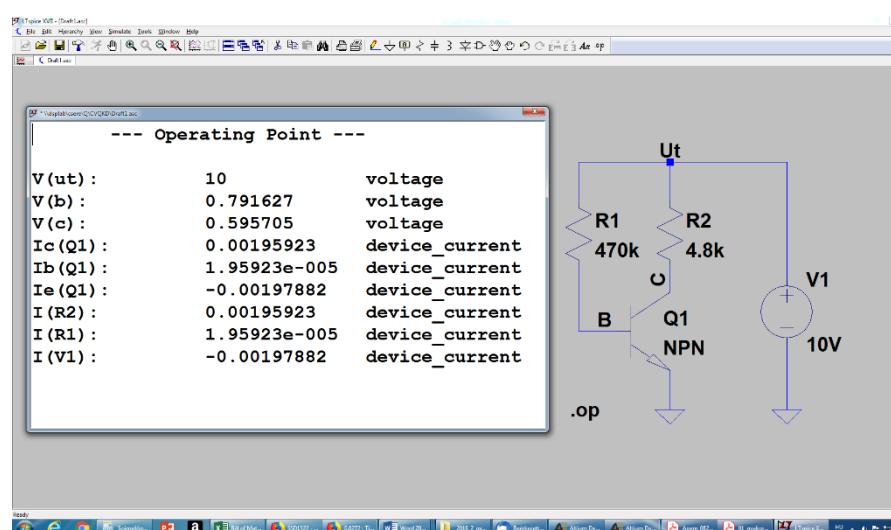*Ltspice szimulációval (3\_gyak\_1\_feladat.asc):*



## 2. Feladat

Az adott áramköri paraméterek:

$$U_{t1}, U_{t2}, R_{B1}, R_{B2}, R_{C1}, R_{C2}$$

$$T1: npn, U_{BE0}, B_1, U_{m1}$$

$$T2: pnp, U_{EB0}, B_2, U_{m2}$$

A tranzisztorok munkaponti árama mely ellenállásuktól függ és melyektől nem?

Válasz:  $R_{B1}, R_{B2}$  : ezektől függ,

$R_{C1}, R_{C2}$  : ezektől -bizonyos határok között - nem.

Mekkora a közös munkaponti emitteráram?

$$\text{Válasz: } I_{E01} = I_{E02} = I_E = \frac{U_{t1} - U_{t2} - U_{BE0} - U_{EB0}}{(1 - A_1)R_{B1} + (1 - A_2)R_{B2}} =$$

Ellenőrizzük, hogy minden tranzisztor normál aktív üzemmódban van!


Válasz: a közös emitter potenciálja:

$$U_E = U_{t1} - R_{B1}(1 - A_1)I_E - U_{BE0} (= U_{t2} + R_{B2}(1 - A_2)I_E + U_{EB0})$$

$$T1: U_{CE01} > U_{m1} \text{ ahol } U_{CE01} = U_{t1} - R_{c1}A_1I_E - U_E,$$

$$R_{C1} < \frac{U_{t1} - U_{m1} - U_E}{A_1 I_E}$$
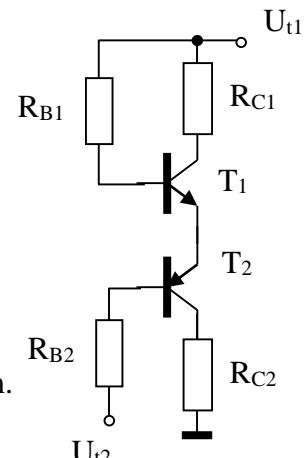
$$T2: U_{EC02} > U_{m2} \text{ ahol } U_{EC02} = U_E - R_{c2}A_2I_E, \quad R_{C2} < \frac{U_E - U_{m2}}{A_2 I_E}$$



### 3. Feladat

Határozzuk meg az áramkör munkaponti adatait!

Ellenőrizzük, normál-aktív tartományban működik-e az áramkör!

Adatok:

$$T: \text{n-p-n } U_{BE0}=0.6 \text{ V}, B=99, U_m=1 \text{ V}$$

$$R_g = 1 \text{ k}\Omega, R_1 = 20 \text{ k}\Omega, R_2 = 4.18 \text{ k}\Omega,$$

$$R_C = 5.1 \text{ k}\Omega, R_E = 2 \text{ k}\Omega, U_t = 15 \text{ V}$$

Megoldás:

Munkapont számítás: nincs vezérlés,  $u_g=0!!!$

Az áramkörben csak egyenáramok vannak!


Egyenáramon a kapacitások szakadások.

Eltávolítjuk azokat a részeket ahol nem folyik áram.

A bázisosztóra Thevenin helyettesítő kapcsolást alkalmazunk, hogy egyszerűsödjön a hálózat.

$$U_t^* = U_t \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \frac{4.18}{24.18} = 2.63 \text{ V}$$
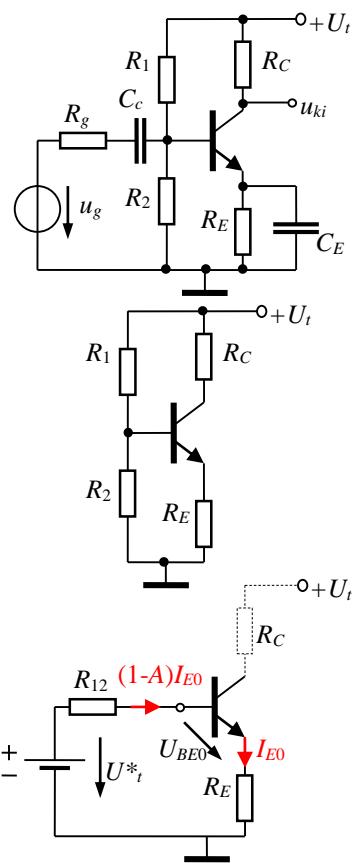
$$R_{12} = R_1 \times R_2 = \frac{20 * 4.18}{24.18} = 3.46 \text{ k}\Omega$$



A bázis - emitter körre felírható hurokegyenlet: (A kollektor kör érdektelen.)

$$U_t^* = (1 - A)I_{E0}R_{12} + U_{BE0} + I_{E0}R_E$$

$$A = \frac{B}{1+B} = \frac{99}{100} = 0.99$$

$$I_{E0} = \frac{U_t^* - U_{BE0}}{R_E + (1-A)R_{12}} = \frac{2.63 - 0.6}{2 + 0.01 * 3.46} = \frac{2.03}{2.0346} \approx 1 \text{ mA}$$

$$I_{C0} = AI_{E0} = 0.99 * 1 = 0.99 \text{ mA}$$

$$I_{B0} = (1 - A)I_{E0} = 0.01 * 1 = 10 \mu\text{A}$$

Az elektródák feszültségei (a földeléshez képest):

$$U_{E0} = I_{E0}R_E = 1 * 2 = 2 \text{ V}$$

$$U_{B0} = U_{E0} + U_{BE0} = 2 + 0.6 = 2.6 \text{ V}$$


$$U_{C0} = U_t - I_{C0}R_C = 15 - 0.99 * 5.1 = 9.95 \text{ V}$$

Normál-aktív tartomány ellenőrzése:

$$I_{E0} = 1 \text{ mA} > 0$$


$$U_{BE0} = 0.6 \text{ V} > 0 \quad \text{B-E: nyitó irány}$$
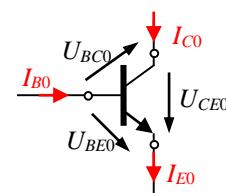
$$U_{BC0} = U_{B0} - U_{C0} = 2.6 - 9.95 = -7.35 \text{ V} < 0 \quad \text{B-C: záró irány}$$




$$U_{CE0} = U_t - I_{C0}R_C - I_{E0}R_E = 15 - 5.05 - 2 = 7.95 \text{ V} > U_m = 1 \text{ V}$$

*LTspice (3\_gyak\_3\_feladat.asc):*

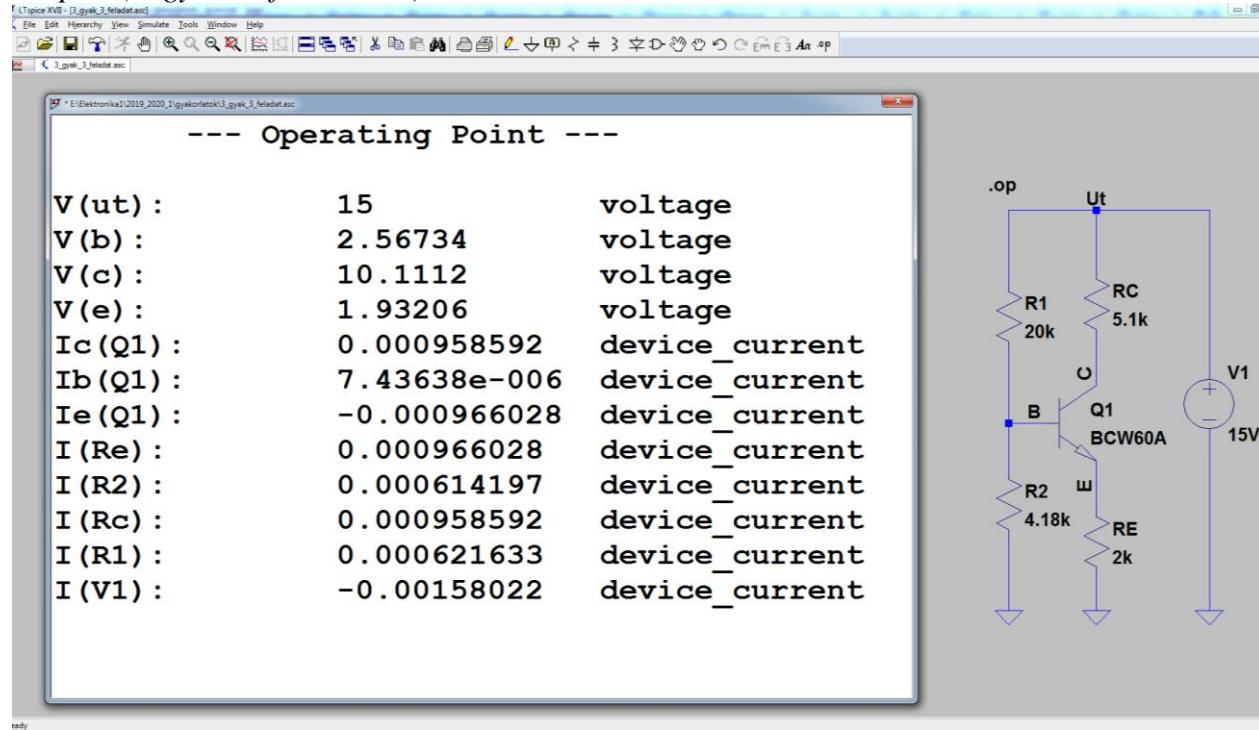

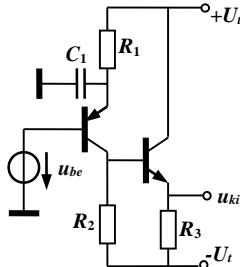**4.) Feladat** Határozzuk meg az alábbi kapcsolás paramétereit!

$$U_t = 12 \text{ V}, R_1 = 5,7 \text{ k}\Omega, R_2 = 2 / 0.99 \text{ k}\Omega, R_3 = 2,7 \text{ k}\Omega$$



$T_1$ : p-n-p tranzisztor,  $\beta_1=B_1=99$ ,  $U_{EB0}=0,6 \text{ V}$

$T_2$ : n-p-n tranzisztor,  $\beta_2=B_2\rightarrow\infty$ ,  $U_{BE0}=0,6 \text{ V}$

a.)  $I_{E01}=?$ ,  $U_{EC01}=?$

b.)  $I_{E02}=?$ ,  $U_{CE02}=?$

c.)  $U_{ki0}=?$

*Megoldás:*

a.) Munkapont számítás:  $u_{be}=0$

$$U_t = I_{E01}R_1 + U_{EB0}$$

$$I_{E01} = \frac{U_t - U_{EB0}}{R_1} = \frac{12 - 0.6}{5.7} = 2 \text{ mA}$$

$$2U_t = I_{E01}R_1 + U_{EC01} + A_1 I_{E01}R_2$$

$$U_{EC01} = 2U_t - I_{E01}R_1 - A_1 I_{E01}R_2 = 24 - 11.4 - 0.99 * 2 * 2 / 0.99 = 8.6 \text{ V}$$

$$(I_{B02}=0 \text{ mert } B_2\rightarrow\infty)$$

b.)  $I_{E02}=?$


$T_2$  emitterkörére felírható hurokegyenlet:

$$I_{E01}R_2 = U_{BE02} + I_{E02}R_3$$

$$I_{E02} = \frac{I_{E01}R_2 - U_{BE02}}{R_3} = \frac{4 - 0,6}{2,7} = 1,26 \text{ mA}$$


A kollektor-emitter feszültség munkaponti értéke:
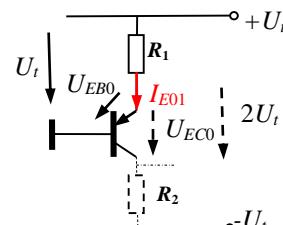
$$U_{CE02} = 2U_t - I_{E02}R_3 = 24 - 1,26 * 2,7 = 20,6 \text{ V}$$




c.) A kimenő feszültség munkaponti értéke  $U_{ki0}$ :

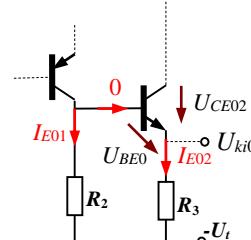
$$U_{ki0} = -U_t + I_{E02}R_3 = -12 + 1,26 * 2,7 = -8,6 \text{ V}$$



*LTspice (3\_gyak\_4\_feladat.asc):*

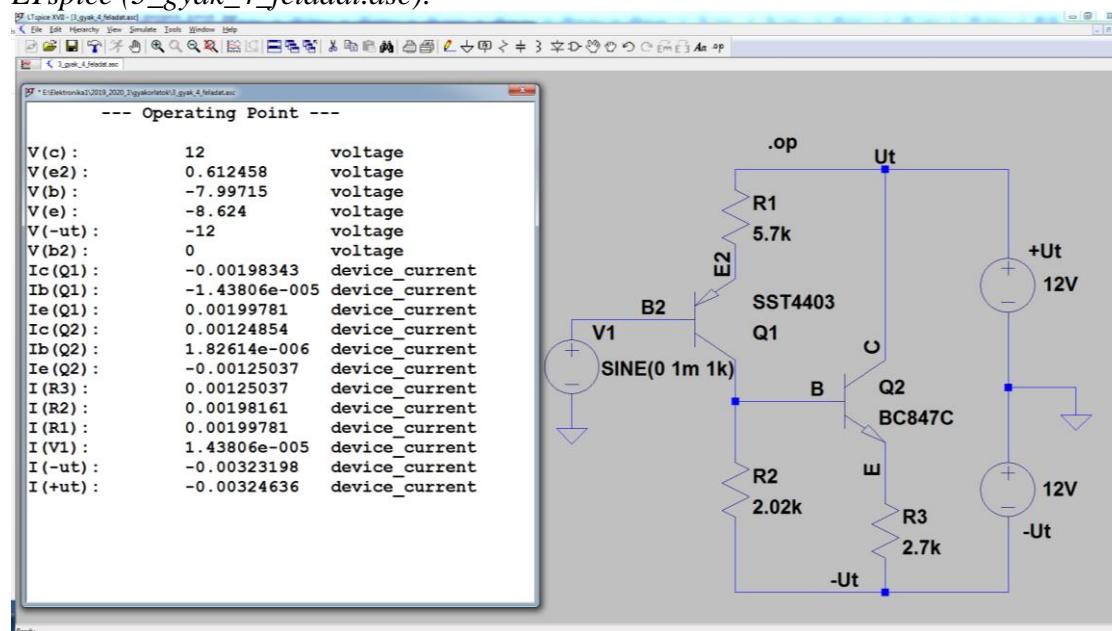
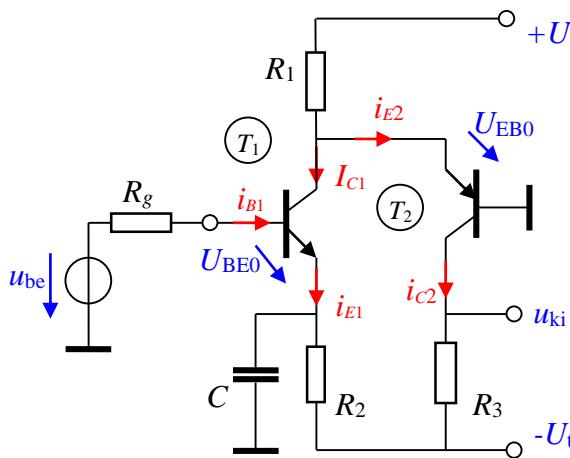
## 5.) Feladat Határozzuk meg az alábbi kapcsolás paramétereit!



$$T_1: \text{n-p-n}, T_2: \text{p-n-p}$$

$$B_1=B_2=99, U_{BE0}=U_{EB0}=0.6 \text{ V}$$

$$U_t=12 \text{ V},$$

$$R_1=5.73 \text{ k}\Omega, \quad R_2=11.3 \text{ k}\Omega,$$

$$R_3=10 \text{ k}\Omega, \quad R_g=10 \text{ k}\Omega$$

a.)  $I_{E01}=?$

b.)  $I_{E02}=?$

Megoldás:

a.)  $I_{E01}=?$

$$U_t = (1 - A_i) I_{E01} R_g + U_{BE0} + I_{E01} R_2$$

$$I_{E01} = \frac{U_t - U_{BE0}}{R_2 + (1 - A_i) R_g} = \frac{12 - 0.6}{11.3 + 0.1} = 1 \text{ mA}$$

b.)  $I_{E02}=?$

$$U_t = (I_{C01} + I_{E02}) R_1 + U_{EB0}$$

$$I_{E02} = \frac{U_t - A_i I_{E01} R_1 - U_{EB0}}{R_1} = \frac{12 - 0.99 \cdot 5.73 - 0.6}{5.73} = 1 \text{ mA}$$

LTspice (3\_gyak\_5\_feladat.asc):

