

Név, Neptun-kód						labor (IB, IE, IL, V2(4) V2(5))					időpont (pl. H de.)	


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	$\Sigma$	éremjegy

A feladatok megoldásához csak papír, frózeser, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a kommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható idő: 100 perc. A feladatok egységesen 4 pontot érnek. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk. Az osztályozás a következő ponttáblák szerint történik:

0-16 pont	elégtelen (1)
17-23 pont	elégséges (2)
24-30 pont	közepes (3)
31-37 pont	jó (4)
38-44 pont	jeles (5)

Kérjük, hogy a feladatok megoldását arra a lapra írja, amelyen maga a feladat szerepel. A lap másik oldala használható, de ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, inkább csatoljon egy külön lapot a dolgozathoz, semmiképpen se írjon másik feladathoz tartozó lapra!

1. Adott az alábbi kapcsolás:

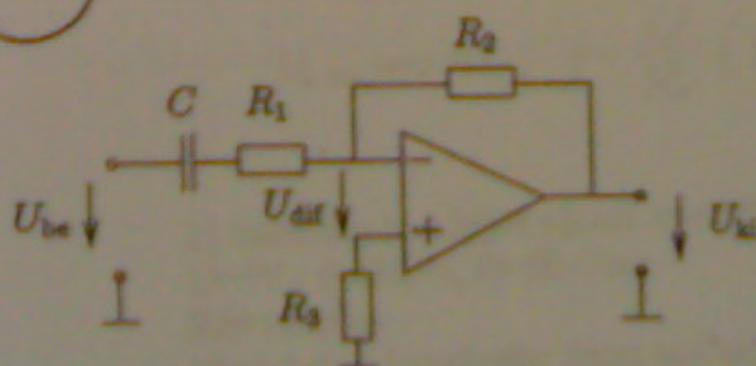

$$U_{d,i} = 0V$$

1p

$$R_3 = R_2$$

1p

$$\left| \frac{1}{j\omega C} \right| = \frac{1}{2\pi f \cdot jC} = 42 \Omega \ll R_1$$

$$A_{u,25kHz} = -\frac{147k}{45k} = -3,4$$

1p

Az elemek értékei:  $C = 150 \text{ nF}$ ,  $R_1 = 43 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 147 \text{ k}\Omega$ .

$$A_{dB} = 20 \log_{10} (A_{u,25kHz}) = 10,6 \text{ dB}$$

• Mekkora lesz az  $U_{ki}$  feszültség?

• Határozza meg  $R_3$  optimális értékét!

• Határozza meg a kapcsolás feszültségerősítését 25 kHz-es bemenőjel esetén, dB-ben!

• Mekkora ezen a frekvencián a kapcsolás fázistolása fokban kifejezve?

$$\phi = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{147k}{45k - j42\Omega} \approx -180^\circ$$

1p

2. Egy kétoldalas, két oldalon szerelt NYÁK-ot szeretnénk tervezni kis léptékű felület szerelt és hagyományos furatszerelt alkatrészek felhasználásával. Sorolja fel azokat a NYÁK-részeket, amelyeket terveznünk tartalmaznia kell a sikeres gyárthatóság és késői beültetéshez! Röviden indokolja az egyes részek szerepét is!

2006. május 11.

Név, Neptun-kód	labor (IB, IE, IL, V2[4] V2[5])	időpont (pl. H de.)


1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	$\Sigma$	érdemjegy

A feladatok megoldásához csak papír, írószerszám, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a kommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható idő: 100 perc. A feladatok egységesen 4 pontot érnek. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk. Az osztályozás a következő ponttartárok szerint történik:

0-16 pont	elégtelen (1)
17-23 pont	elégséges (2)
24-30 pont	közepes (3)
31-37 pont	jó (4)
38-44 pont	jeles (5)

Kérjük, hogy a feladatok megoldását arra a lapra írja, amelyen maga a feladat szerepel. A lap másik oldala használható, de ha a rendelkezésre álló hely nem elegendő, inkább csatoljon egy külön lapot a dolgozathoz, semmiképpen se írjon másik feladathoz tartozó lapra!

1. Adott

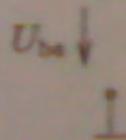

Az elemek

- Me
- Ha
- Ha
- Me

2. Egy mágnos tartalom

## 2006-os kérdés:

- 2) Egy két oldalas, két oldalon szerelt NYÁK-ot szeretnénk tervezni kis lábtávolságú felület szerelt és hagyományos furatszerelt alkatrészek felhasználásával. Sorolja fel azokat a NYÁK rétegeket amelyeket tekünknek tartalmaznia kell a sikeres gyárthatósághoz és külső beültetéshez (Röviden indokolja az egyes rétegek szerepét is).

Felső és alsó oldali a vezetékzárás (TOP, BOT), ezen helyezkednek el az alkatrészek összeköttetései.

Ferresztíngátló lakkonás a felső ill. alsó oldalon (SMT, SMD) a felület szerelt alkatrészek biztonságos befűrésztételéhez.


Feliratosítás (SST, SSB). Ez opcionális, de segíti a beültetést.

Furat információk: (DRD), (DRL).


A hallgatóknak nem kell tudni az egyes rétegek OrCAD-ben használt elnevezését, elég ha tudják hogy ilyen rétegek léteznek.

2

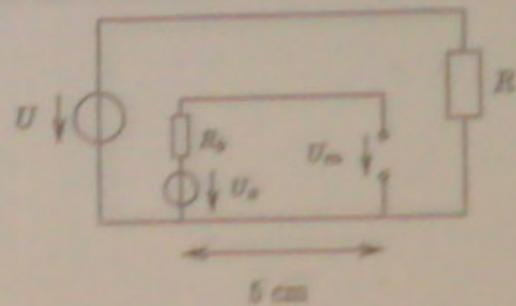3. Az alábbi ábrán látható áramkör nyomtatott huzalozás kivételében készült. Az  $U$  szinuszos feszültségű forrás az  $R$  ellenállást táplálja, miközben az  $U_m$  feszültséget mérjük. A két áramkörnek egy közös,  $5\text{ cm}$  hosszúságú vezetékzaka van, az áramkörök közötti kölcsönös induktivitás  $M = 5\text{ nH}$ .



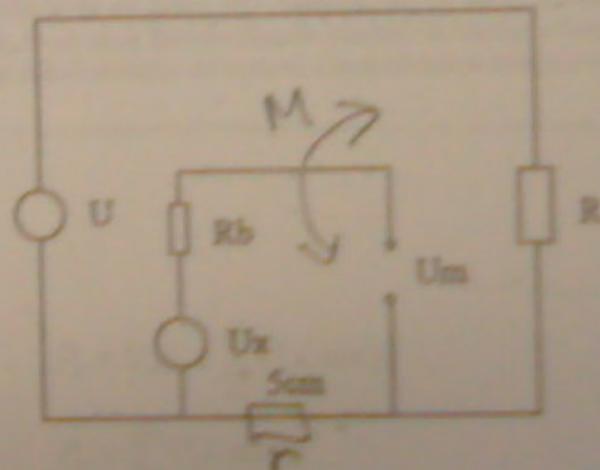- Fejezze ki az  $U_m$  mért feszültséget!
- Az áramkör további adatai:  $U = 5\text{ V}$ ,  $f = 1\text{ MHz}$ ,  $R = 50\ \Omega$ ,  $R_b = 1\text{ M}\Omega$ , a nyomtatott huzalozás  $1\text{ mm}$  széles és vastagsága  $35\ \mu\text{m}$ . A réz fajlagos ellenállása  $\rho = 0,0175 \cdot 10^{-6}\ \Omega\text{m}$ . Számítsa ki a hibát okozó zavarfeszültség nagyságát!



1) Határozza meg az  $U_m$  mért feszültséget.

$$U_m \approx U_x + \frac{U}{R} (r + j\omega M)$$

2) Számítsa ki a hibát okozó zavarfeszültség nagyságát az alábbi adatok mellett:

$U = 5\text{ V}$ ,  $f = 1\text{ MHz}$ ,  $R = 50\ \Omega$

$R_b = 1\text{ Mohm}$

Nyomtatott huzalozás:  $1\text{ mm}$  széles,  $35\ \mu\text{m}$  vastag réz

$$r = \rho \frac{p}{q} = 0,0175 \cdot \frac{0,05\ \mu\text{m}}{1 \cdot 0,035\ \mu\text{m}} = 0,025\ \Omega \quad \left[ \frac{\Omega \cdot \text{m} \cdot \mu\text{m}}{\mu\text{m} \cdot \mu\text{m}} = \Omega \right]$$

$$U_x = \frac{U}{R} (r + j\omega M) = \frac{5\text{ V}}{50\ \Omega} (0,025\ \Omega + j 2\pi \cdot 10^6 \cdot 5 \cdot 10^{-9}) = 0,0025 + j 0,00314 \approx \underline{2,5\ \text{mV} + j 3,14\ \mu\text{V}}$$

$$|U_x| = \sqrt{2,5^2 + 3,14^2} = 4,01\ \mu\text{V}$$

az  $U_x$ -hez additív additív zavarfeszültség


1. feladat

inter meddő

Dabóczy T. részére  
4. feladat

Laboratórium II. frábeli ellenőrző mérés

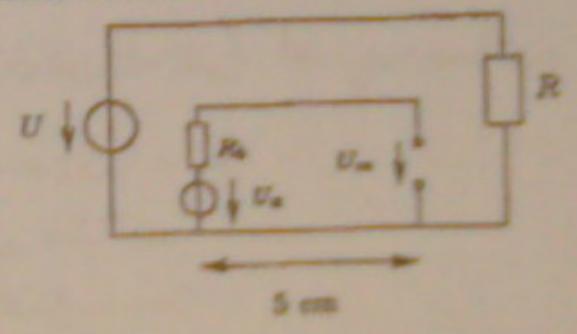3. Az alábbi ábrán látható áramkör nyomtatott huzalozású kivételben készült. Az  $U$  szinuszos feszültségforrással az  $R$  ellenállást tápláljuk, miközben az  $U_m$  feszültséget mérjük. A két áramkörnek egy közös, 5 cm hosszúságú vezetékcsakasa van, az áramkörök közötti kölcsönös induktivitás  $M = 5 \text{ nH}$ .



- Fejezze ki az  $U_m$  mért feszültséget!
- Az áramkör további adatai:  $U = 5 \text{ V}$ ,  $f = 1 \text{ MHz}$ ,  $R = 50 \text{ } \Omega$ ,  $R_m = 1 \text{ M}\Omega$ , a nyomtatott huzalozás 1 mm széles és vastagsága  $35 \text{ } \mu\text{m}$ . A réz fajlagos ellenállása  $\rho = 0.0175 \cdot 10^{-6} \text{ } \Omega\text{m}$ . Számítsa ki a hibét okozó zavarfeszültség nagyságát!

4. Hogyan definiáljuk a hatáscs és a meddő teljesítményt, ha periodikus, de nem szinuszos görbealakú van az? (Legyen  $U_0$  és  $I_0$  a feszültség és az áram DC átlagértéke;  $U_1$  és  $I_1$  a feszültség, illetve az áram 1-edik harmonikusának effektív értéke, és  $\varphi_1$  ezen harmonikusok közötti fáziseltérés; a feszültség és az áramhoz képest, ha  $\varphi_1 > 0$ .) Írja fel a feszültség valódi effektív értékének kiszámítására szolgáló összefüggést is!

1.

A feladat kommutációs számok szerint

Kérjük másik külön

1. Ad

Hatásos teljesítmény:  $P_s = U_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \cos \varphi_n$

Meddő teljesítmény:  $P_m = \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \sin \varphi_n$

Feszültség valódi effektív értéke:  $U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$

PERIODIKUS, DE NEM  
SINUSZOS GÖRBEALAK


$U_m$

Az

5. Adott az alábbi, tranzistorral felépített kapcsolás:

Adott a következő kapcsolás:

5.  
5

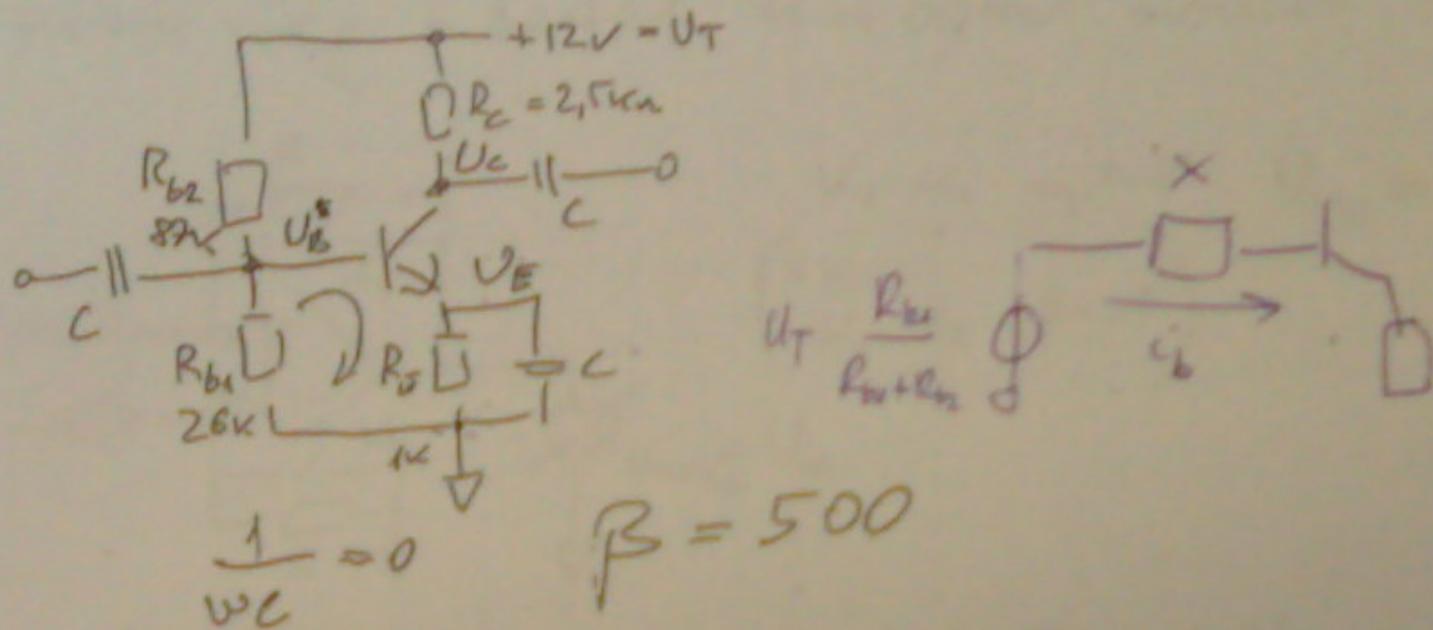

1. Határozza meg a tranzistor emitteráramát!

$$1_P \begin{cases} U_B^1 = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot U_T = \frac{87}{26 + 87} \cdot 12 = 2,76V \\ R_D^1 = R_{B1} \times R_{B2} = 26 \times 87 = 20k\Omega \end{cases}$$

$$2_P \begin{cases} U_B^1 = I_E R_E + U_{BE} + I_B R_D^1 & I_A = \frac{I_E}{\beta} \\ U_B^1 - U_{BE} = I_E \left( R_E + \frac{R_D^1}{\beta} \right) \\ I_E = \frac{2,76 - 0,6}{1 + \frac{20}{500}} = \underline{\underline{2,07mA}} \end{cases} \begin{matrix} (I_{BE} = 40\mu A) \\ (I_{BE} = 40\mu A) \\ (I_{BE} = 40\mu A) \end{matrix}$$

2. Határozza meg a tranzistor kollektorán mért feszültséget

$$1_P \quad U_C = U_T - I_C R_C = U_T - (I_E - I_B) R_C = 12 - (2,07 - 0,004) \cdot 2,5 = \underline{\underline{6,9V}}$$



Laboratórium II. írásbeli ellenőrző mérés

7. Egy 12 bites AD-átalakítót tesztelünk, amely 0...2.5 V közötti jeleket képes fogadni.


- Rajzolja fel a mintavett jelalakot, ha a függvénygenerátor beállítása a következő: Amplitúde = 2.4 V<sub>pp</sub>, Offset = 0 V, Output load = HighZ, a kiadott jelalak szinuszos. Mi okozza a hibát?
- A már helyesen mintavételezett jelre illesztjük az  $A \cos(\omega t + \varphi) + C$  időfüggvényű szinuszgörbét. A kapott paraméterek:  $A = 2020$ ,  $C = 2048$ ,  $\varphi = 0.17$ . A mért hibavektor:

$$e = [-0.1188, 0.2517, -0.1188, 0.2517, -0.1188, 0.2517, -0.1188, 0.2517]$$

Definiálja, majd számítsa ki a SINAD (Signal to Noise and Distortion) értékét! Az eredményt dB-ben adja meg!

8. Rajzoljon fel egy PLL-lel kialakított FM-demodulátor kimeneti jelének méréséhez szükséges mérési elrendezést! Az ábrán jelenjen meg a PLL blokkvázlata, és nevezze meg az egyes egységeket szövegesen is!


9. Rajzoljon fel egy ideális csatorna (zajmentes Nyquist-csatorna) esetén mért szemlért, és pontokba szedve ismertesse, hogy milyen következtetéseket lehet levonni a szemlére alapján! Mi történik a szemlérel zajos csatorna esetén?

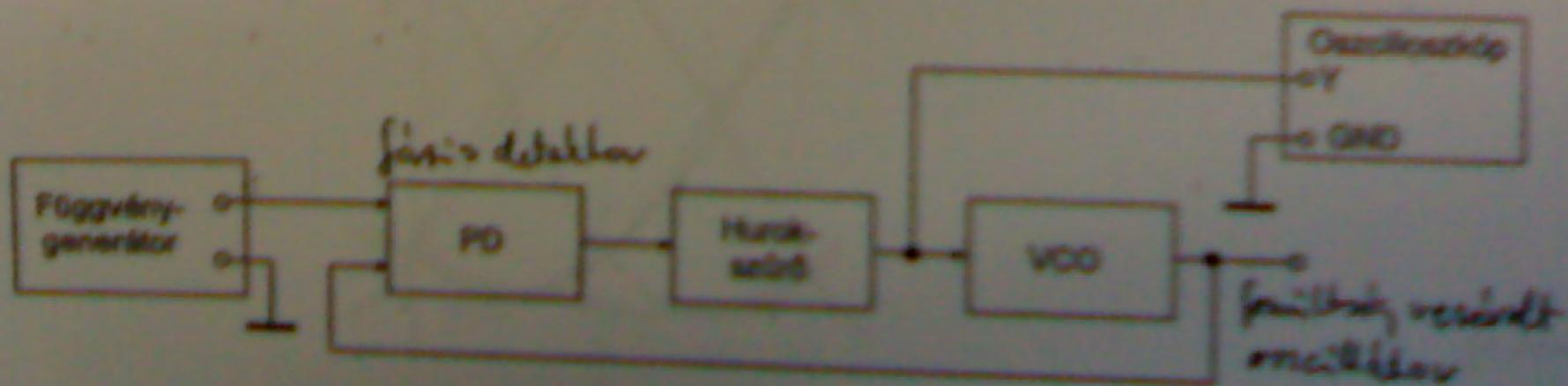

Labortétel II. Iskolai előkészítés

7. Egy 12 V-os AC-tápellátású transzformátor, amely 0,25 A áramot jelent a primer kábelben.
- a) Rajzoljon fel a transzformátor felépítését, és a főjelöléseket (mátrixos ábránál). Jelölés:  $U_1 = 240\text{ V}$ ,  $I_1 = 0,25\text{ A}$ ,  $U_2 = 12\text{ V}$ ,  $I_2 = 0,25\text{ A}$ ,  $n = 10$ . A kábel jelölése:  $U_1 = 240\text{ V}$ ,  $I_1 = 0,25\text{ A}$ ,  $U_2 = 12\text{ V}$ ,  $I_2 = 0,25\text{ A}$ .
  - b) A kábel jelölése mátrixos előírattal (lásd a feladat a) részét). A kábel jelölése:  $A = 240\text{ V}$ ,  $U = 12\text{ V}$ ,  $g = 0,25$ . A kábel jelölése:  $A = 240\text{ V}$ ,  $U = 12\text{ V}$ ,  $g = 0,25$ .
- (Feladat, melyre a válasz a 100 kV (jelölés a feladat részében) lehet. Az eredmény a feladat részében van.)
8. Rajzoljon fel egy PLL-t (Laplace-transzformáció) a feladat részében megadott feltételek mellett. Az eredmény a feladat részében van.
9. Rajzoljon fel egy AC-tápellátású transzformátor felépítését (lásd a feladat részében). Az eredmény a feladat részében van.

(a)

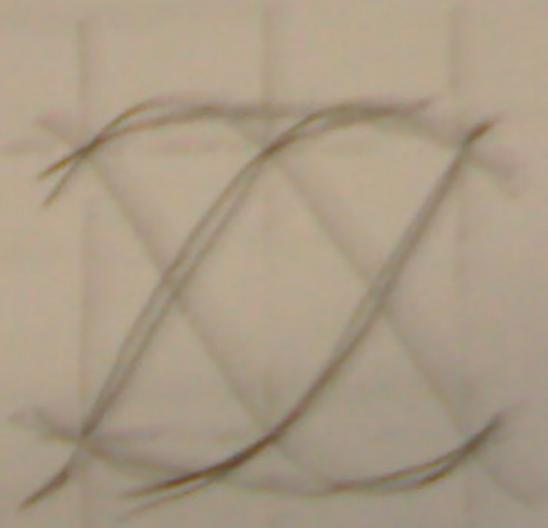

(b)

(c) Laplace-transzformáció:

- Laplace-transzformáció
- Laplace-transzformáció
- Laplace-transzformáció

(d)

(e) Laplace-transzformáció

(f)

## Laboratórium II. írásbeli ellenőrző mérés

10. Egy kéttárolós lengőtag egységugrásra adott válaszában állandósult értéke nulla kezdeti értékek mellett  $A = 1.2 \text{ V}$ . A tranziens a  $v_{\max} = 1.5 \text{ V}$  első maximumot a  $T_m = 4 \text{ s}$  időpontban éri el. Adja meg a lengőtag átviteli függvényét!

11. Rajzolja fel egy soros PI-szabályozó blokkdiagramját! Adja meg a PI-tag átviteli függvényét! Adja meg a jelek elnevezését és dimenzióját a mérésben megvalósított hőmérséklet-szabályozás esetén! Mi a szerepe a ventilátornak a mérési elrendezésben?

Megoldás: A lengő tag átviteli függvénye:

$$W(s) = \frac{A}{T^2 s^2 + 2\xi Ts + 1}$$

ahol  $A = 1$ , a  $\xi$  csillapítás és a kéttárolós lengő tag  $T$  időállandója meghatározható a következő kétismeretlenes egyenletről:

$$\Delta v = \frac{v_{\max} - A}{A} = \frac{1.5 - 1.2}{1.2} = 0.25 = \exp\left(-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right) \rightarrow \xi \quad (1)$$

$$T_m = 5 = \frac{T\pi}{\sqrt{1-\xi^2}} \rightarrow T \quad (2)$$

Az első egyenlet  $\xi$ -re az alábbi összefüggést adja:

$$\begin{aligned} (\ln(0.25))^2 (1 - \xi^2) &= \pi^2 \xi^2 \\ (\ln(0.25))^2 &= (\pi^2 + (\ln(0.25))^2) \xi^2 \\ \xi &= \sqrt{\frac{(\ln(0.25))^2}{\pi^2 + (\ln(0.25))^2}} = 0.403 \end{aligned}$$

A (2) egyenletről kifejezve  $T$ -t és behelyettesítve a már meghatározott  $\xi$  értéket:

$$T = \frac{T_m \sqrt{1-\xi^2}}{\pi} = \frac{4 \sqrt{1-0.403^2}}{\pi} = 1.165 \text{ ms}$$

Tehát az átviteli függvény:


$$W(s) = \frac{1.2}{1.136s^2 + 0.94s + 1}$$

Laboratórium II. frásbeli ellenőrző mérés

10. Egy kéttárolós lengőtag egységugrásra adott válaszának állandósult értéke nulla kezdeti értékek mellett  $A = 1.2 \text{ V}$ . A tranziens a  $u_{\max} = 1.5 \text{ V}$  első maximumot a  $T_m = 4 \text{ s}$  időpontban éri el. Adja meg a lengőtag átviteli függvényét!

11. Rajzolja fel egy soros PI-szabályozó blokkdiagramját! Adja meg a PI-tag átviteli függvényét! Adja meg a jelek elnevezését és dimenzióját a mérésben megvalósított hőmérséklet-szabályozás esetén! Mi a szerepe a ventilátornak a mérési elrendezésben?

2

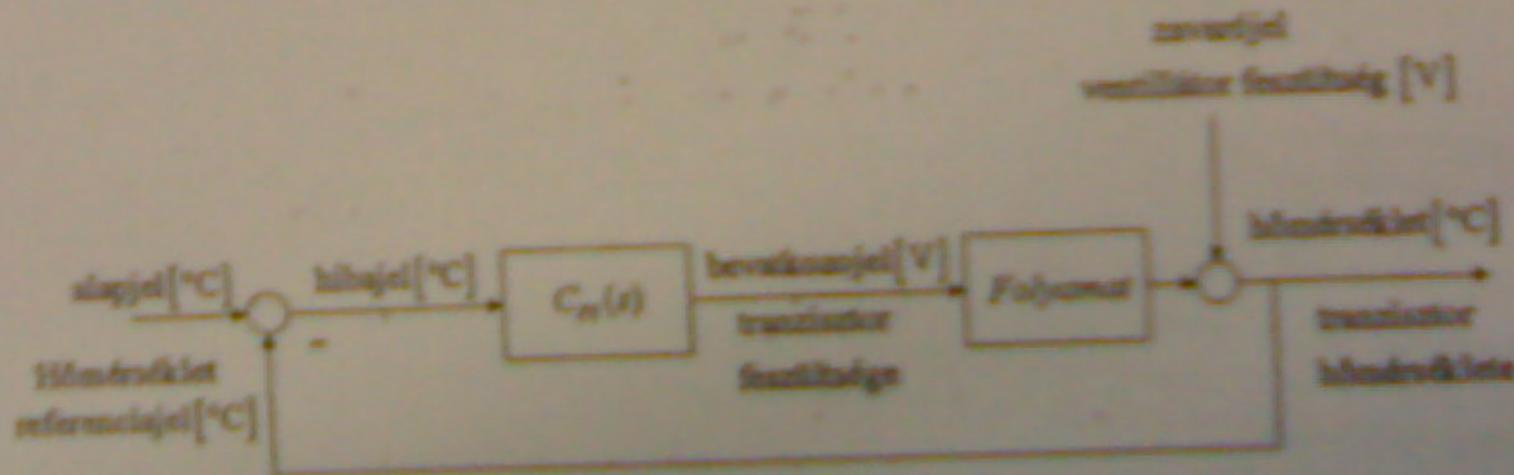

$$C_n(s) = k_s \frac{1 + sT}{sT} = k_s \left( 1 + \frac{1}{sT} \right)$$

A ventilátor hatása zavar jelként jelenik meg.