

I időtartománybeli  
jelanalízis

Definíciók:

Felütési idő: idő ami alatt a jel végéről 10%-ról 90%-ra nő.

Lepítési idő: jel kezdeti 90%-ról 10%-ra csökken.

\* négyzetgyelű = .

Tüllövés: max érték és végéről különbsége.


Alullövés: lejtő jel esetén min érték és végéről különbsége.

\* négyzetgyelű = .

Tetőzés: impulzusok esetén az impulzus amplitudójával egyenlő.


Impulzusstéllesség: felütés során az amplitudo 50%-val előrejelzéstől → lejtés során az amplitudo 50%-ig tarto idő.

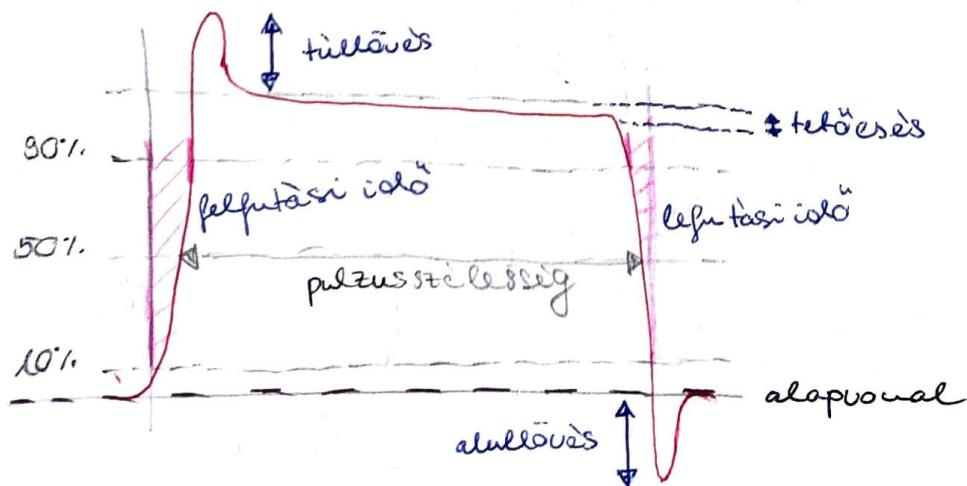Béállási idő: idő ami akkor kell: áramkör beüzemelése ideális ugrásjelet adva → válaszjel: végéről előre számítható hibásáron belül maradjon. (Válaszjel abs. értéke (0,1%, 1%, 5% beáll.)



## Ellenörző kérőlésel:

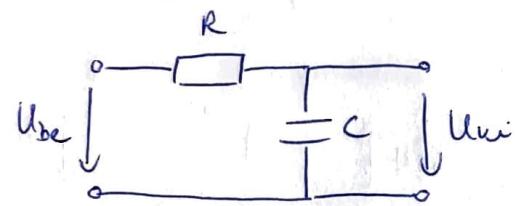1. Elsőrendű RC Alulátereszto: súlyfügg. & átmenneti függ. R-C függvényben.



$$*\frac{1}{RC} = A \left( \frac{1}{RC} + s \right) + B s$$

$$A=1 \quad A+B=0$$

$$B=-1$$

Átviteli tényező:  $\rightarrow$  Súlyfüggvény:

$$H(s) = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1+sRC}$$

Átmenneti függvény:

$$\begin{aligned} V(s) &= \frac{1}{s} \cdot H(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1+sRC} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+\frac{1}{RC}} = \\ &= \frac{A \left( \frac{1}{RC} + s \right) + B s}{s + \frac{1}{RC}} \quad * \quad = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{RC}} = \frac{1}{s} + \frac{-1}{s-\left(\frac{-1}{RC}\right)} \end{aligned}$$

deriválja:  $\Rightarrow$  Impulzusválasz:

$$\Rightarrow v(t) = \mathcal{E}(t) \cdot \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) = \mathcal{E}(t) - \mathcal{E}(t) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow h(t) = \mathcal{E}(t) \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \cdot \frac{1}{RC}$$

Kötőfrekvencia:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$


Könfrekvencia:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$


Időllandóság:

$$\tau = RC$$

Bode-diagram:

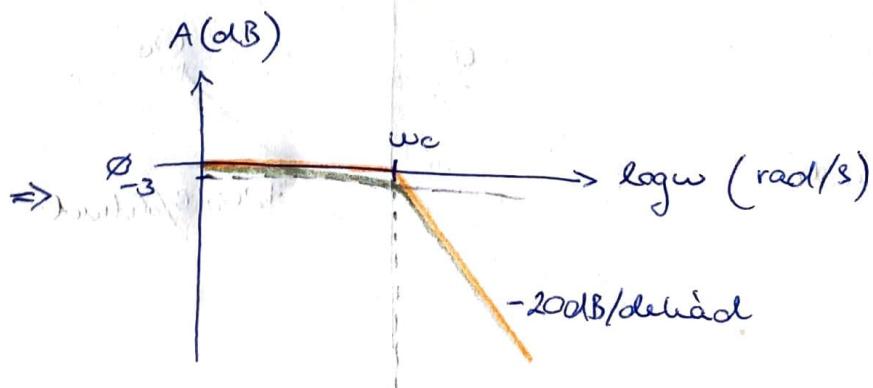

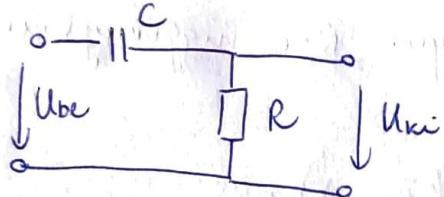2. Eesőföli RC Felülvátoztatás: súlyfügg. 8. átmenneti függ. R-C függvényben.



Aktívíteli tényező:  $\Rightarrow$  súlyfüggvény:

$$K(s) = \frac{U_{mi}}{U_{be}} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sCR}{1+sCR}$$

A4menneti függvény:

$$\star V(s) = \frac{1}{s} \cdot K(s) = \left( \frac{1}{s + \frac{1}{RC}} \right) = \frac{1}{s} \cdot \frac{sCR}{1+sCR}$$

$\Rightarrow$  Laplace:  $v(t) = \mathcal{E}(t) \cdot \left( e^{-\frac{t}{RC}} \right)$


Impulzusválasz:

$$h(t) = \sigma(t) + \mathcal{E}(t) \cdot \left( -\frac{1}{RC} \right) \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Kötőfrekvencia:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Bode-diagram:

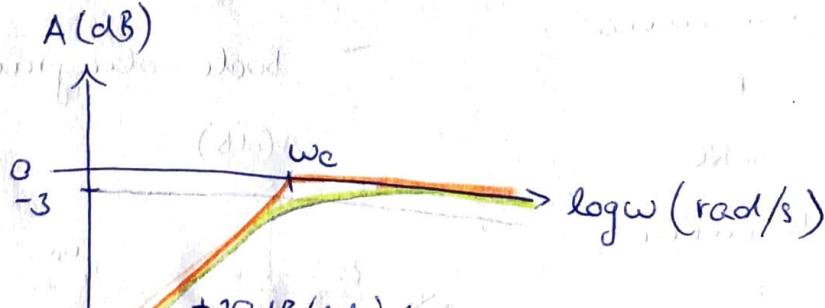


Kötőfrekvencia:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

Időállandó:

$$\tau = RC$$

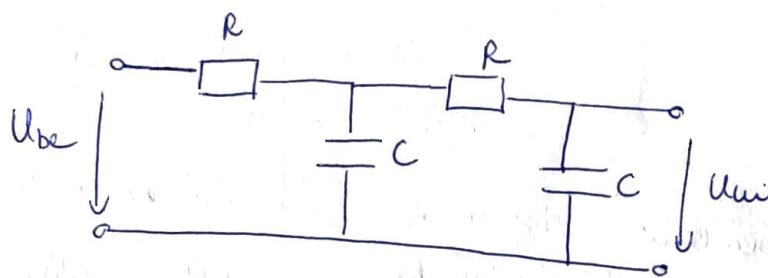3. Másodfokú alulátervezett szűrő átviteli függ-e DC erősítés (A), tömörponti frekvencia ( $f_c$ ) és jösségi tényező (Q) függ-ben.




$$H(s) = \frac{1}{(1+sRC)^2} = \frac{1}{1+2sRC+s^2R^2C^2}$$

DC erősítés:


$$A = \frac{1}{1 + \frac{s}{Q^2\pi f_c} + \frac{s^2}{4\pi^2 f_c^2}}$$

$$\text{jösségi tény. : } Q = \frac{P_A}{P_R} \quad f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

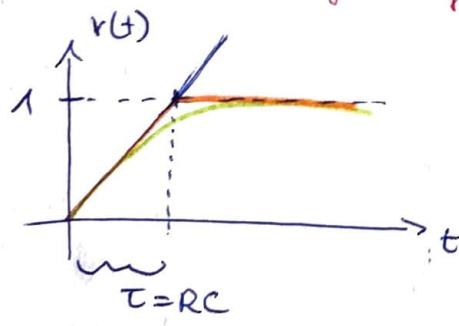4. Elsőfokú alulátervezett szűrő időállandója az átmeneti függ. Kezdetpontjára felüttetett érintő alapján.




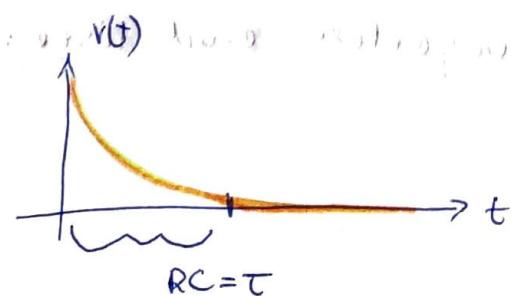5. Elsőfokú alulátervezett szűrő időállandója az átmeneti függ. Kezdetpontjára felüttetett érintő alapján.



66. Elsőfokú aluláteresztő szűrő időelrendelője az átmeneti fgv. jelváltásának kezdetétől adott jelszintig eléréséig tartó idő alapján:

a.

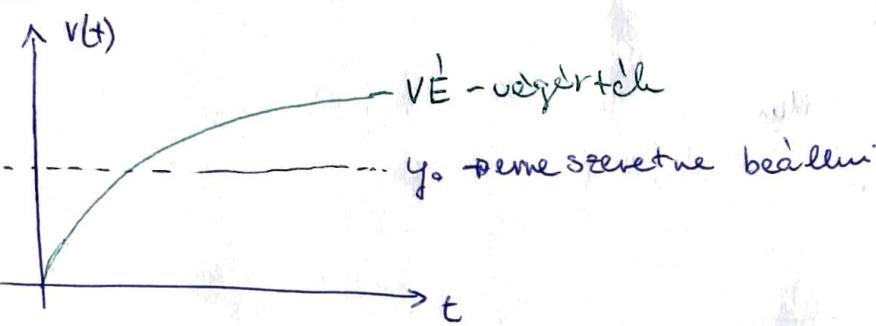

Átmeneti fgv. időtartamnyibeli változata: ugrásulás:

$$V(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \cdot E(t)$$

$$V(t) = y_0 \rightarrow \text{ezt elhagyja}$$

$$y_0 = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$1 - y_0 = e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow \text{tudjuk: } \tau = RC$$

$$\ln(1-y_0) = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln(1-y_0) = -\frac{t}{\tau}$$

$$\tau = \frac{t}{\ln\left(\frac{1}{1-y_0}\right)}$$

b. ha az adott jelszint a végértéle 50%-a:

$$y_0 = \frac{1}{2}$$


$$\tau = \frac{t}{\ln\left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}}\right)} = \frac{t}{\ln(2)}$$

c. ha a végértéktől való távolság a végérték e-százaléka:

$$y_0 = 1 - \frac{1}{e}$$

$$\tau = \frac{t}{\ln\left(\frac{1}{1-(1-\frac{1}{e})}\right)} = \frac{t}{\ln(e)} = t$$

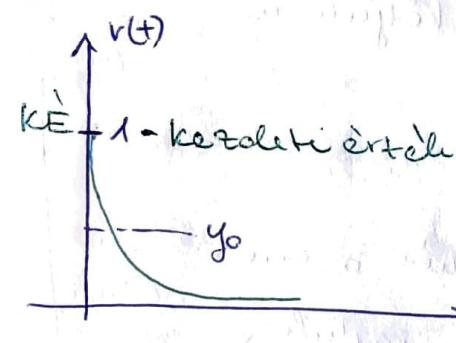7. Elosztott (~~elosztó~~) felülvártartó szűrő időzítője az átmeneti fgg. jelváltásával kezdetétől adott jelszint eléréséig tartó idő alapján:



Átmeneti fgg. időtartamával beli változata: ugrású lesz:

$$v(t) = e^{-\frac{t}{RC}} \cdot E(t)$$

$$y_0 = v(t)$$

$$y_0 = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\ln(y_0) = -\frac{t}{RC} \Rightarrow t = RC$$

$$\ln(y_0) = -\frac{t}{\tau}$$

$$\tau = \frac{t}{\ln(\frac{1}{y_0})}$$

b. jelszint végréte 50% -a

$$y_0 = \frac{1}{2}$$

$$\tau = \frac{t}{\ln(\frac{1}{\frac{1}{2}})} = \frac{t}{\ln(2)}$$


c. ha a jel kezdőérték nélkül visszérő csökkenés

$$y_0 = \frac{1}{e}$$

$$\tau = \frac{t}{\ln(\frac{1}{\frac{1}{e}})} = t$$

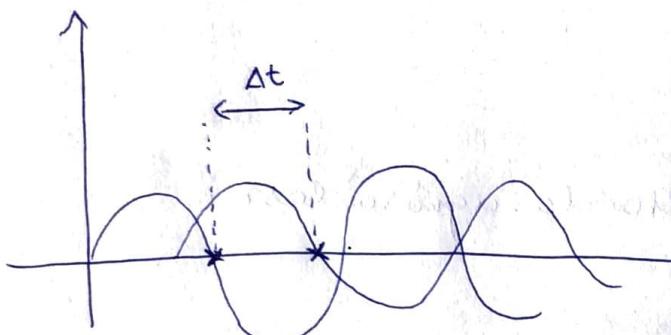8. két szinuszos jel közötti fazistolás időintervallumra vonatkozóan  
irányja elapján:

Az oszcilloszkóp két külön osztoron átjáró kötűre a füleket és mindenből megjelenítjük.



$$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ$$

fazistolás  
periódusidő

megjelenik a két azonos  
fázisú pontot rajtuk,  
megjelenik a közöttük eltelt  
időt.

T meghatározható bármelyik  
2 jel egymás utáni azonos  
irányú nullátmeneté  
elapján.

9. Fontos-e, hogy kalibrált állásban legyen az oszcilloszkóp  
időlapja időintervallumi mérése visszavezetett  
fázisszög mérése? Miért?

Nem, mivel ugyanannah az időlapnak a  
használata kizárt ez által okozotthibát.

Ha nem azonos akkor ez nem esik ki, ezért kell  
a kalibrálás.

10. Mivel érdekesebb nézi, időintervallumi visszavezetett  
fázismérést alkalmazni az oszcilloszkóp beépített  
fázismérő funkciója helyett?

Azért érdekesebb, mert a quick measure  
nagy zoommal nem tud periódusidőt számolni,  
ezért pontosabban le lehet olvasni nézi méréseit.  
(mivel nem tud egy egész periódust megjeleníteni)

11. fel reflexiója: hosszú vezetéken, ugrásjel generálásával alkalmazásával.


a. rövidzárral:

$$Z_L = \emptyset$$

$$r = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = -1 \quad \left( -\frac{Z_0}{Z_0} \right)$$

\* reflexio

jelállás:


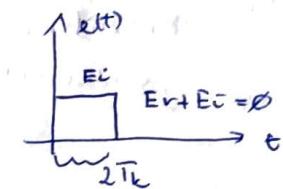


$T_k$ : késleltetési idő  
 $Z_L$ : valós terhelés  
 $Z_0$ : soros ellenállás

b. szabadással:  $Z_L = \infty$

$$r = \text{liu} \quad \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{Z_L}{Z_L} = 1$$

jelállás:

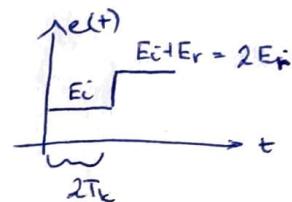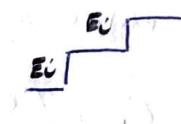


c. hullámimpedanciával:  $Z_L = Z_0$

$$r = \frac{Z_0 - Z_0}{Z_0 + Z_0} = \emptyset$$



jelállás:



$\Rightarrow \emptyset$  reflexio

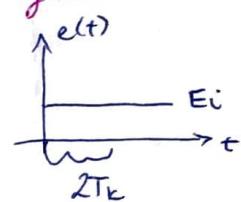



Blokkvállat:

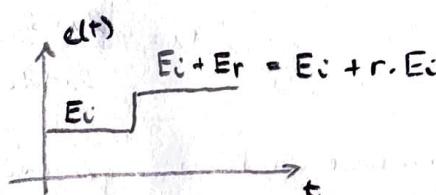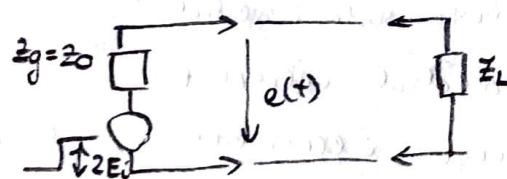

12. fel reflexiója: hosszú vezetéken, rövid impulzus

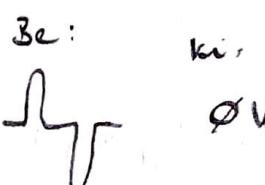
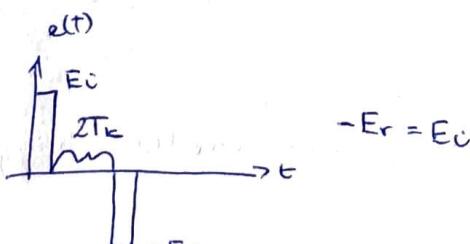
a. rövidzárral:  $Z_L = \emptyset$

$$r = \frac{E_r}{E_i} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = -1$$



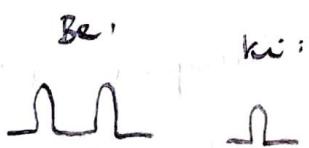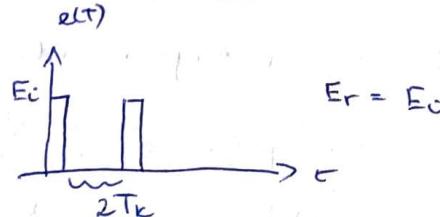
b. szabadással:  $Z_L = \infty$

$$r = \text{liu} \quad \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 1$$



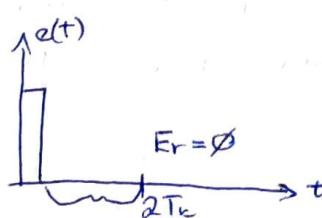c. hullámimpedanciával:  $Z_L = Z_0$

$$r = \frac{E_r}{E_i} = \frac{Z_0 - Z_0}{Z_0 + Z_0} = \emptyset$$



13. kábel dielektrikus állandója: reflexió- és ismeret hosszból:

$$V = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \rightarrow \text{fázissebesség}$$

→  $\epsilon_r$ : hossz

↓

jelterjeslési sebesség


→ relativ dielektrikus állandó

ebből a hosszból:

$$\epsilon_r = \left( \frac{c \cdot t}{2 \cdot l} \right)^2$$

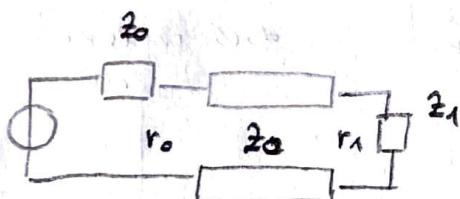14. Relektálás egy kábelben: ha:

- generátor oldal ellenállás
- másik oldal ellenállás




$$r_0 = \frac{z_0 - z_0}{z_0 + z_0} = \emptyset$$

$$r_1 = \frac{z_1 - z_0}{z_1 + z_0} \Rightarrow \text{itt reflexiós van}$$

(visszacsatolt oldal)

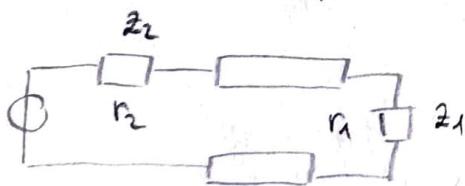15. Relektálás egy kábelben: ha:

- generátor oldal ellenállás
- szabad végén ellenállás



$$r_1 = \frac{z_1 - z_0}{z_1 + z_0} \Rightarrow \text{mindig反射ás}$$

$$r_2 = \frac{z_2 - z_0}{z_2 + z_0} \Rightarrow \text{reflektálólik}$$

16. Zajos jelek átlagolása esetén hogyan kell biztosítani a trigger jelét?

Trigger jel forrása ne a zajos jel legyen, hanem

valamelyen zajtalan jel. pl: a generátoron SYNC jel.

↳ azonos frekvenciájú legyen.

(zajos jellel szinkronban fut)

14. N db mintaszorozat átlagolása esetén, hogyan változik a zaj szórása:

$$\sigma_{\text{zaj}} = \frac{\sigma_{\text{szegi}}}{\sqrt{N}}$$

$\hookrightarrow$  szórás

18. N db mintaszorozat átlagolása esetén, hogyan változik a jel-zaj viszony:

$$P_{\text{zaj}} \approx \sigma^2$$

$\hookrightarrow$  szórás

$$P_{\text{zaj}}' = \frac{\sigma^2}{N} = \frac{P_{\text{zaj}}}{N}$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \lg \left( \frac{P_{\text{jel}}}{P_{\text{zaj}}} \right)$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}}' = 10 \lg \left( \frac{P_{\text{jel}}}{P_{\text{zaj}}'} \right) + 10 \lg N$$

19. Mi történik, ha zajos jellet úgy átlagolunk, hogy zajos jelről triggerelünk?

ha zajos jelről triggerelünk a jel random pozícióhoz tartozó pontok átlagolásnak végülis egy kb. ittak? forma + kapunk.

20. Hogyan működik a labir oszcilloszkópja N=1 átlagoló funkció esetén?

Nem az egyes mérési periodusokat átlagolja, hanem a legnagyobb mintavételi frekvenciával mintavezetéz, és a kijelzett mintapontok közé eső mintákat átlagolja.

$\Rightarrow$  átlagolás hatása  $\uparrow$  minél  $\uparrow$  a beállított időlap

$\hookrightarrow$  időben minél több minta  $\Rightarrow$  minél több az átlagolható minta