

## A műveleti erősítők negatív visszacsatolása

### Műveleti erősítők ME (OPAMP) tulajdonságai

Ideális ME:

$$A \rightarrow \infty \rightarrow \Delta u = 0$$

$$i_{be} = 0 \rightarrow R_{be} = \infty$$


$$R_{ki} = 0$$

Nem ideális ME:

$$A(s) \text{ véges } \Delta u \neq 0$$

$$i_{be} \neq 0 \text{ de } i_{be} \text{ kicsi, } R_{be} : \text{ nagy}$$

$$R_{ki} \neq 0 \text{ de kicsi}$$

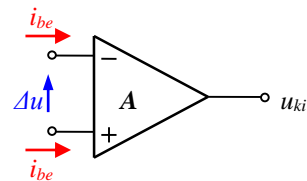


### ME visszacsatolt áramkörökben

Negatív visszacsatolás jelfolyam hálózatban:

$$y = (\alpha x - \beta y)A = \alpha Ax - \beta Ay$$
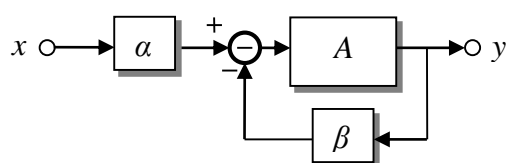
$$\frac{y}{x} = \frac{\alpha A}{1 + \beta A} = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) \frac{\beta A}{1 + \beta A} = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) \frac{H}{1 + H}$$



$H$ : hurok erősítés


A hurokerősítés mérése:

Felvágjuk a hurkot.


Definíció:  $H = -\frac{b}{a}$

$$b = \alpha \cdot 0 - (A\beta)a = -(A\beta)a \quad H = -\frac{b}{a} = A\beta$$

Ha:  $|H| \gg 1 \quad \frac{y}{x} = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) \frac{H}{1 + H} \cong \frac{\alpha}{\beta} = A_{vid}$

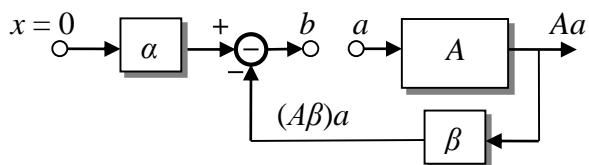

Pld.:  $A=99 \quad \alpha=1 \quad \beta=1 \quad H=99 \quad \frac{y}{x} = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) \frac{H}{1 + H} = \frac{99}{100} = 0.99 \cong 1 = A_{vid}$

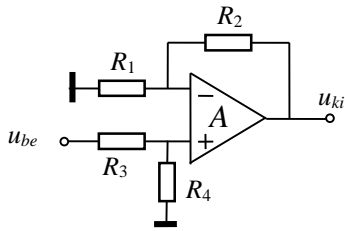**Negatív visszacsatolás ME-ben:***Nem invertáló alapkapcsolás:*

$$u_{ki} = \left( \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_{be} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{ki} \right) A$$


$$u_{ki} = (\alpha u_{be} - \beta u_{ki}) A$$

$$\alpha = \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{u_{ki}}{u_{be}} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{A\beta}{1 + A\beta} = A_{vid} \frac{A\beta}{1 + A\beta}$$

$$A_{vid} = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

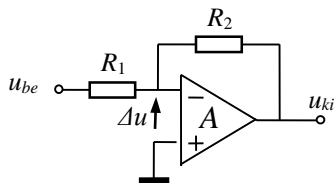*Invertáló alapkapcsolás:*

$$u_{ki} = A \Delta u = \left( -\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{be} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{ki} \right) A$$

$$u_{ki} = (\alpha u_{be} - \beta u_{ki}) A$$

$$\alpha = -\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{u_{ki}}{u_{be}} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{A\beta}{1 + A\beta} = A_{vid} \frac{A\beta}{1 + A\beta}$$

$$A_{vid} = \frac{\alpha}{\beta} = -\frac{R_2}{R_1}$$

## Stabilitás vizsgálata

Ha  $A=A(s)$  frekvencia függő felmerül a stabilitás kérdése.

A korábbi tanulmányokból:

A rendszer akkor stabil, ha a kimenet/bemenet típusú transzfer függvény pólusai szigorúan a bal félsíkon vannak.

$$\frac{u_{ki}}{u_{be}}(s) = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) \frac{A(s)\beta}{1 + A(s)\beta}$$

### - Algebrai stabilitás vizsgálati módszer:

Megkeressük az:  $1 + A(s)\beta = 0$  egyenlet gyökeit (a pólusokat) és eldöntjük, hogy a gyökök valós részei negatívak-e? (Matlab)

### Frekvencia tartománybeli módszerek:


#### Nyquist módszer:

1.) Kiszámítjuk és ábrázoljuk a komplex síkon a  $H(j\omega)$  hurokerősítés komplex értékét a valós  $\omega$  paraméter  $0 \leq \omega < \infty$  tartományában. **(Ez a helygörbe)**

2.) Megállapítjuk az  $1 + H(j\omega)$  vektor fázisának változását a  $0 \leq \omega < \infty$  tartományában:  $\Delta\varphi = \varphi_\infty - \varphi_0$

$$\text{ahol: } \varphi_\infty = \text{Arc}_{\omega \rightarrow \infty} \{1 + H(j\omega)\} \text{ és } \varphi_0 = \text{Arc}_{\omega \rightarrow 0} \{1 + H(j\omega)\}$$

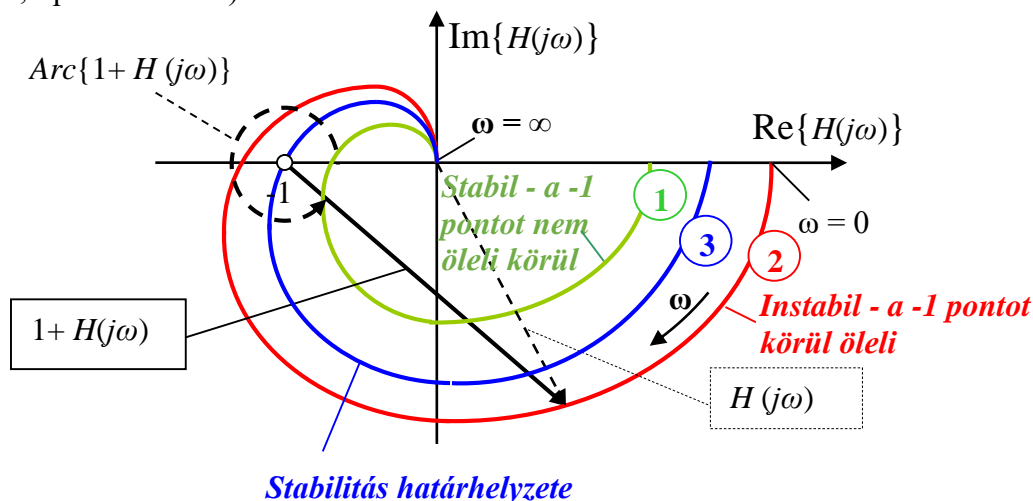3.) A  $\Delta\varphi = (k - n)\pi$  összefüggésből meghatározzuk  $n$ -et a zárt rendszer jobb félsíkra eső pólusainak számát. Ha  $n = 0$ , akkor a zárt rendszer stabil, ellenkező esetben instabil. ( $k$ : a nyílt rendszer jobb félsíkra eső pólusainak száma, ez általában ismert, tipikusan zérus)




1. Pld (zöld)  $\varphi_0 = 0, \quad \varphi_\infty = 0, \quad \Delta\varphi = 0 \quad \Delta\varphi = (k - n)\pi \rightarrow n = 0 \quad (k=0)$

A jobb félsíkra eső pólusok száma:  $n = 0 \rightarrow$  **a rendszer stabil**

2. Pld (piros)  $\varphi_0 = 0, \quad \varphi_\infty = -2\pi, \quad \Delta\varphi = -2\pi \quad \Delta\varphi = (k - n)\pi \rightarrow n = 2 \quad (k=0)$

A jobb félsíkra eső pólusok száma:  $n = 2 \rightarrow$  **a rendszer instabil**

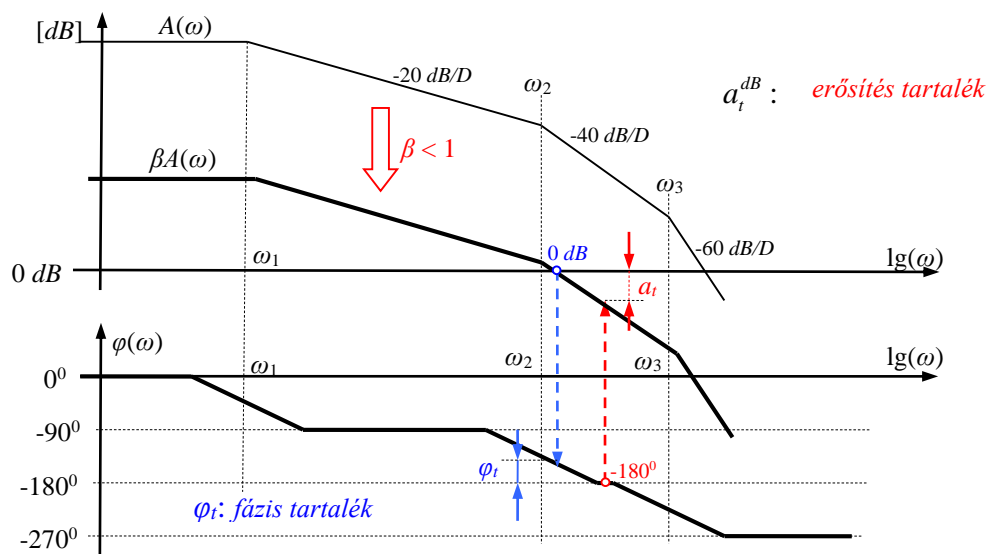**Bode stabilitás vizsgálati módszere:**

Kétféle lehetőség:

- 1.) Ahol  $|\beta A(j\omega_x)| = 1$  ( $0 \text{ dB}$ ) ott a fázis:  $\varphi(\omega_x) = -\pi + \varphi_t > -\pi$
- 2.) Ahol  $\varphi(\omega_y) = -\pi$  ott  $|\beta A(j\omega_y)| < 1$   $a_t = -20 \lg |\beta A(j\omega_y)| > 0$

**Visszacsatolt műveleti erősítők frekvencia függése:**

Több fokozat:  $\rightarrow$  több párhuzamos kapacitás  $\rightarrow$  több pólus

A legkisebb frekvenciájú pólus a domináns pólus.

$$A(s) = A_0 \frac{1}{1 + s/\omega_0} \frac{1}{1 + s/\omega_1} \frac{1}{1 + s/\omega_2} \dots$$

Azok a pólusok elhagyhatóak számításainkból, amelyeknél az erősítés már nagyon kicsi.

1.) Az egy pólust tartalmazó modell:

$$A(s) = A_0 \frac{1}{1 + s/\omega_0}$$

2.) A két pólust tartalmazó modell:

$$A(s) = A_0 \frac{1}{1 + s/\omega_1} \frac{1}{1 + s/\omega_2}$$

## 1.) Az egy pólust tartalmazó modell:

$$\text{Ekkor: } A(s) = A_0 \frac{1}{1 + s/\omega_0}$$


$$A_v(s) = \frac{u_{ki}}{u_{be}}(s) = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\beta A(s)}{1 + \beta A(s)} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\beta \frac{A_0}{1 + s/\omega_0}}{1 + \beta \frac{A_0}{1 + s/\omega_0}} = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\beta A_0}{1 + \beta A_0} \frac{1}{1 + \frac{s}{(1 + \beta A_0)\omega_0}}$$

$$A_v(s) = \frac{\alpha}{\beta} \frac{\beta A_0}{1 + \beta A_0} \frac{1}{1 + s/\omega_p} \cong A_{id} \frac{1}{1 + s/\omega_p}$$

Ahol:

$$\frac{\beta A_0}{1 + \beta A_0} \cong 1 \quad A_{id} = \frac{\alpha}{\beta} \quad \omega_p = (1 + \beta A_0)\omega_0 \cong \beta A_0 \omega_0$$

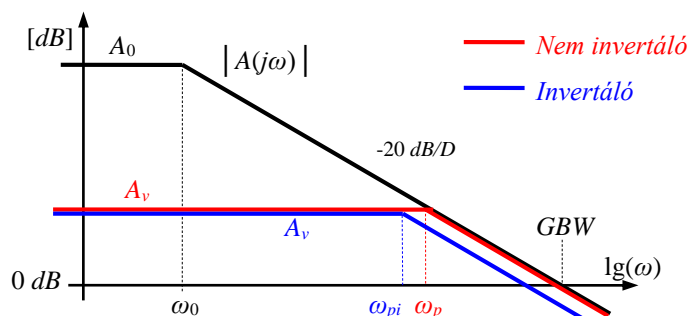**ME katalógus adat:** az erősítés ( $A_0$ ) és sávszélesség ( $\omega_0$ ) szorzat:  $GBW = A_0 \omega_0$   
 $GBW$ : (Gain BandWidth) az a frekvencia, ahol az erősítés=1.



A visszacsatolt erősítőre erősítés ( $A_{vid}$ ) és sávszélesség ( $\omega_p$ ) szorzat:

$$A_{vid} \omega_p = \left( \frac{\alpha}{\beta} \right) \beta A_0 \omega_0 = \alpha GBW \quad \omega_p = \frac{\alpha}{A_{vid}} GBW$$

Azonos abszolút értékű erősítést beállítva egy invertáló és egy nem invertáló alapkioscsolásban, az invertáló alapkioscsolás sávszélessége kisebb lesz azonos ME esetén:

$$\text{Nem invertáló: } \alpha = 1 \quad \omega_p = \frac{GBW}{A_{id}}$$

$$\text{Invertáló: } |\alpha_i| = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1 \quad \omega_{pi} = |\alpha_i| \frac{GBW}{|A_{id}|} < \omega_p$$


Ha egy kompenzált ME-t kapacitíven terhelünk (pld. egy mérőkábel kapacitásával), be fog jönni egy második pólus is, ami kellemetlen következményekkel járhat: lásd a következőkben.

Kellemetlen következmény:

- rossz impulzus átvitel (túllövés),
- rossz frekvencia menet (kiemelés/vágás)
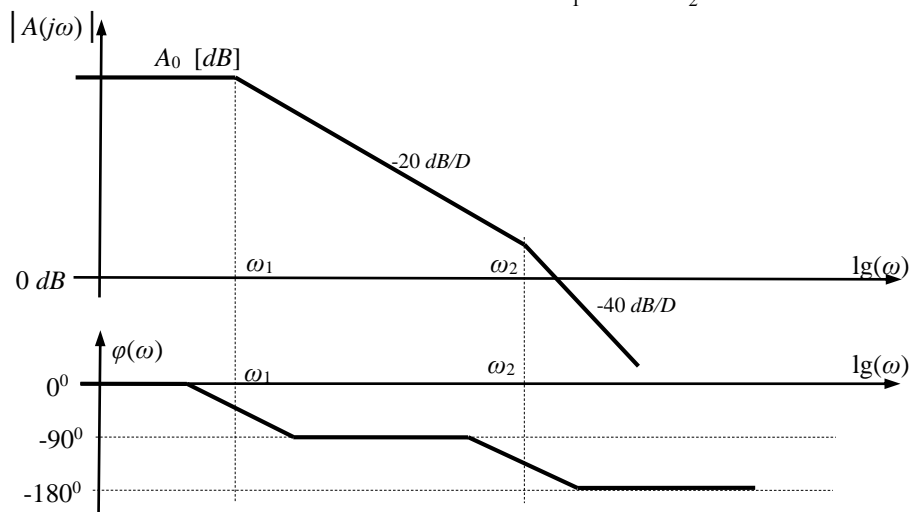
## 2.) A két pólust tartalmazó modell:

A ME nyílt hurkú erősítés fgv-e.:  $A(s) = A_0 \frac{1}{1 + s/\omega_1} \frac{1}{1 + s/\omega_2}$



A visszacsatolt á.k. átvitele:

$$\begin{aligned} \frac{u_{ki}}{u_{be}}(s) &= A_v(s) = A_{vid} \frac{A(s)\beta}{1 + A(s)\beta} = A_{vid} \frac{\frac{A_0\beta}{(1+s/\omega_1)(1+s/\omega_2)}}{1 + \frac{A_0\beta}{(1+s/\omega_1)(1+s/\omega_2)}} = \\ &= A_{vid} \frac{A_0\beta}{A_0\beta + (1+s/\omega_1)(1+s/\omega_2)} = A_{vid} \frac{A_0\beta}{1 + A_0\beta + s(1/\omega_1 + 1/\omega_2) + s^2/(\omega_1\omega_2)} \\ &= A_{id} \frac{A_0\beta}{1 + A_0\beta} \frac{1}{1 + 2\zeta \frac{s}{\omega_p} + \frac{s^2}{\omega_p^2}} \quad \frac{A_0\beta}{1 + A_0\beta} \cong 1 \end{aligned}$$

$$A_v(s) \cong A_{id} \frac{1}{1 + 2\zeta(s/\omega_p) + (s/\omega_p)^2}$$

Ahol:  $\frac{s(1/\omega_1 + 1/\omega_2)}{1 + A_0\beta} = 2\zeta \frac{s}{\omega_p} \quad \frac{s^2}{\omega_1\omega_2(1 + A_0\beta)} = \left(\frac{s}{\omega_p}\right)^2$

Amiből:


$$\omega_p = \sqrt{\omega_1\omega_2(1 + A_0\beta)} \cong \sqrt{\omega_1\omega_2 A_0\beta}$$

$$\zeta = \frac{\omega_p}{2} \frac{(1/\omega_1 + 1/\omega_2)}{1 + A_0\beta} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_1}{\omega_2}} + \sqrt{\frac{\omega_2}{\omega_1}}$$


$$\zeta \cong \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_2/\omega_1}{A_0\beta}}$$

Ha:  $A_0\beta \gg 1$  és  $\omega_2 \gg \omega_1$

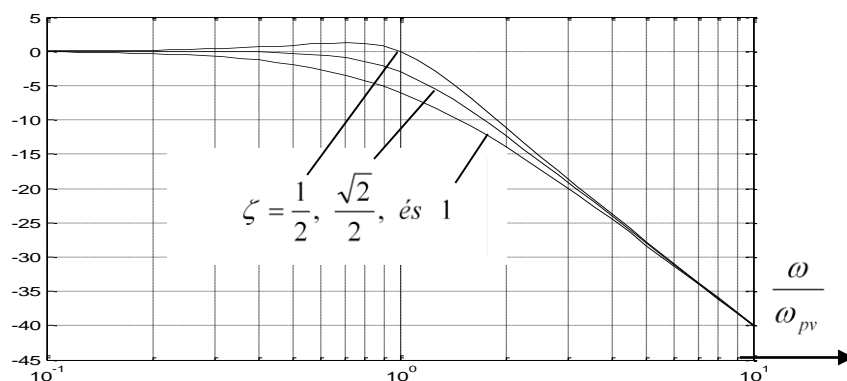A transzfer függvény alakja különböző zeta értékekre:



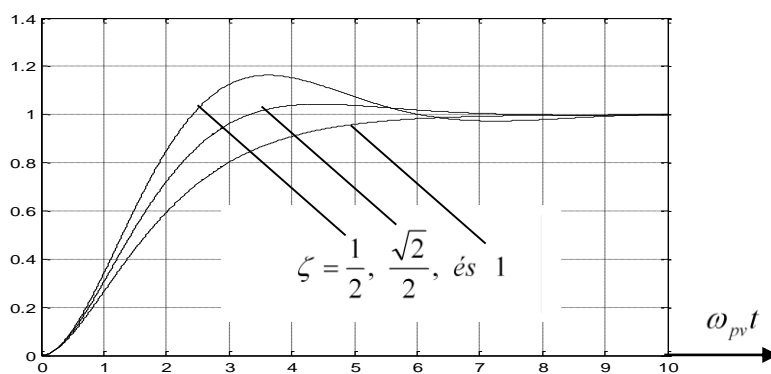
Az egységugrás bemenetre adott válasz függése zetatól:



$\zeta = 1/2$ :  $45^\circ$ -os fázistartalék,  $\zeta = \sqrt{2}/2$ : maximális lapos,  $\zeta = 1$  kritikus csillapítású

Ha  $A_0\beta = \omega_2 / \omega_1$  akkor:  $\zeta \cong \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\omega_2 / \omega_1}{A_0\beta}} = \frac{1}{2} \rightarrow 45^\circ$ -os fázistartalék

Bode diagramban:

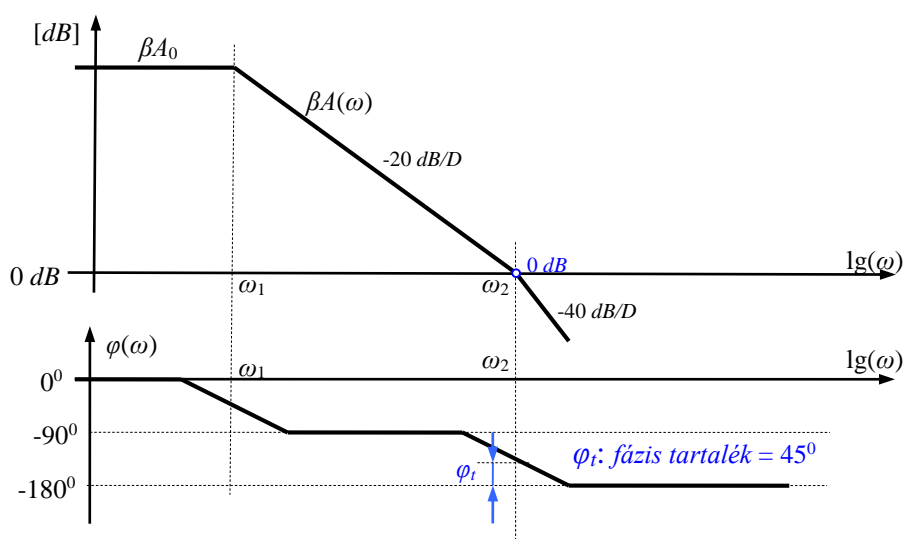



**Maximális jelváltozási sebesség:** (Slew Rate, SR)


Domináns pólus:  $\omega_0 = \frac{1}{C_p R_p} \quad R_p \approx R_1 \times R_2$

Nagy  $C_p$  (Miller kapacitás)

$u_c(t)$  változási sebessége:

$$\frac{\Delta u_c(t)}{\Delta t} = \frac{1}{C_p} \frac{\Delta Q_c}{\Delta t} = \frac{1}{C_p} (i_{c1} - i_{c2})$$

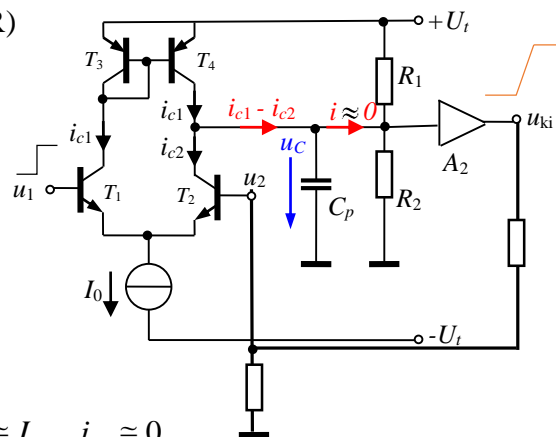Nagy kivezérlés  $u_1 - u_2 > 4U_T \approx 100 \text{ mV}$  esetén:  $i_{c1} \cong I_0 \quad i_{c2} \cong 0$



A maximális jelváltozási érték (SR):  $\frac{\Delta u_c(t)}{\Delta t} = \frac{1}{C_p} (i_{c1} - i_{c2}) = \frac{I_0}{C_p}$

$$SR = \frac{\Delta u_{ki}(t)}{\Delta t} = A_2 \frac{1}{C_p} (i_{c1} - i_{c2}) = A_2 \frac{I_0}{C_p}$$

csak a ME belső paramétereitől függ.

Ennél nagyobb sebesség nem érhető el.


Pld.:  $u_{ki}(t) = \hat{U} \sin \omega_0 t \rightarrow \left. \frac{du_{ki}}{dt} \right|_{\max} = \omega_0 \hat{U} \cos \omega_0 t \Big|_{\max} = \omega_0 \hat{U} < SR$

Pld.:  $C_p = 10 \text{ nF}, I_0 = 2 \text{ mA}, \hat{U} = 2 \text{ V}$

$$SR = \frac{I_0}{C_p} = 2 \frac{10^{-3}}{10^{-8}} = 2 * 10^5 \frac{\text{V}}{\text{sec}} = 200 \frac{\text{mV}}{\mu\text{sec}}$$

$$\omega_0 < \frac{SR}{\hat{U}} = 10^5 \text{ rad/sec} \rightarrow 15.9 \text{ kHz} !!!$$

Ennél nagyobb frekvenciájú jelek csak 2 V-nál kisebb amplitúdójúak lehetnek.

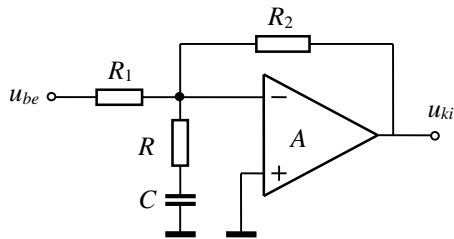**Kompenzálatlan ME kompenzálása: (Lead-Lag)**

A ME domináns pólusát  $-\omega_1$  - kompenzáljuk a visszacsatoló hálózat zérusával. A visszacsatoló hálózat pólusa kisebb frekvenciára kerül,  $\omega_1$  -ről,  $\omega_p$  frekvenciára.

Ezzel más, kedvezőbb zeta érték, és ezen keresztül kedvezőbb tranziens válasz állítható be.

 $A_0$ 

$$A_{vid} = -\frac{R_2}{R_1} \quad \beta(s) = \beta_0 \frac{1 + s/\omega_z}{1 + s/\omega_p}$$

$$\beta_0 = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\omega_z = \frac{1}{RC} \quad \omega_p = \frac{1}{(R + R_1 \times R_2)C}$$

$$\omega_z = \omega_1$$

