



**BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM**  
**VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR**  
**MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK**

# **Digitális technika**

## **VIMIAA01**

**Fehér Béla**  
**BME MIT**

# Sorrendi hálózatok

- Az eddigiekben megismert digitális áramkörök egyszerű, állapot ill. memóriamentes egységek voltak
- Sok esetben a feladatok megoldásához ez nem elegendő, a rendszer viselkedését befolyásolja az addigi előélete is
- **Példa: Laboratórium főkapcsoló**
  - BE: Bekapcsol
  - Bekapcsolva marad
  - KI: Kikapcsol
  - Kikapcsolva marad
- **Emlékező, memória funkció**
  - Korábbi állapot fenntartása  
→ Kimenet visszacsatolásával



# Elemi bit tárolók

- **Visszacsatolás**


- **ÉS** kapu visszacsatolva

- TFH kezdetben  $Q = 0$

- Ha  $A = 0$ ,  $Q = 0$  marad, de  $A = 1$ -re is  $Q = 0$  marad

- TFH kezdetben  $Q = 1$

 - Amíg  $A = 1$ ,  $Q = 1$  marad, de  $A = 0$ -ra  $Q = 0$  lesz ...




- **VAGY** kapu visszacsatolva

- TFH kezdetben  $Q = 0$

- Ha  $A = 0$ ,  $Q = 0$  marad, de  $A = 1$ -re  $Q = 1$  lesz!

 - Amíg  $A = 1$ ,  $Q = 1$  marad, de ha  $A = 0$  lesz,  $Q$  akkor is 1 marad....



- **Nem vezérelhetőek**



# Elemi bit tárolók: SR latch

- **A visszacsatoló kört is vezérelni kell!**

- SET - RESET latch

- A bemeneti jel és a visszacsatolás is vezérelhető

- A működés jellemzése vezérlési táblával, amit itt állapotátmeneti táblának hívunk

- **Időbeli információt is tartalmaz  $Q(t) \rightarrow Q(t^+)$**


- Azaz a bemenetek és a jelenlegi állapot függvényében soronként adja meg a „következő” állapot értékét

- Tömörítve is használjuk, könnyebb értelmezni

- Első sor: Tartja az értékét

- További három sor: Bármilyen (x) a  $Q(t)$

kimenet, a jelölt értéket kapja

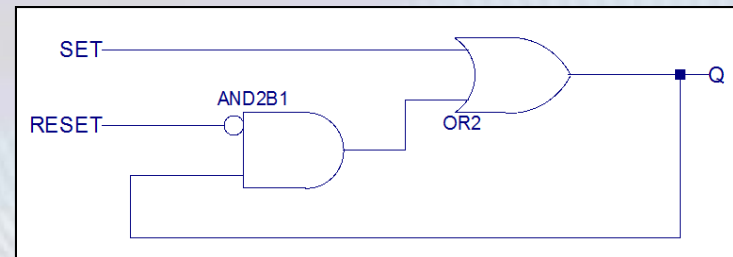


S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )
0	0	Q(t)	Q(t)
0	1	x	0
1	0	x	1
1	1	x	1

S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1
 
# Állapotdiagram

- **Állapotdiagram: Grafikus leírási forma**

- Az állapotátmeneti tábla és az állapotdiagram egymással ekvivalens leírás



- **Az állapotdiagram elemei**




- **Kör:** A rendszer egy **állapotát** reprezentálja. Beleírva az állapot neve, kódja, értéke vagy más, az állapothoz tartozó információ. (Pl. az adott állapotban a kimeneti jel értéke.)

S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- **Nyilak:** Az **átmeneteket** jelzik két állapot között. A nyílra írjuk, hogy az adott átmenet milyen bemeneti feltételek mellett következik be. A feltételnek egyértelműnek kell lennie. Érvényes a saját magába visszatérő átmenet is. Ez a stabil, fennmaradó állapotot jelzi.
   
# Állapotdiagram

- **Állapotdiagram elemei:**
- **Az átmenetek feltételeit megadhatjuk teljes formában is.**
  - Pl. A  $Q=1$  állapot fennmarad az  $SR = 00, 10$  és  $11$  feltételek teljesülése esetén
- **Szabályok (nincs túl sok):**
  - Minden állapotban az összes átmeneti feltétel **VAGY** kapcsolata 1 → **Az állapotgép teljesen specifikált**
  - Minden állapotban az átmeneti feltételek páronkénti **ÉS** kapcsolata 0 → **Az állapotgép determinisztikus**
  - Lehet egy kitüntetett kezdeti RESET állapot, ezt egy forrás nélküli nyíl jelzi





# Elemi bit tárolók:SR latch

- A visszatérve az eredeti áramkörre

- SET - RESET latch

- A SET bemenet domináns

- Így értelmezett az  $SR=11$  bemeneti kombináció is

- Ha szükséges  $/Q$  kimenet, azt egy külön inverterrel kell előállítani → Így mindig teljesül a  $Q = /(Q)$



- Persze lehetnek problémák

- Az állapotdiagram szerint  $Q=1$ -ben maradunk, ha  $SR = 00, 10,$  vagy  $11$

- De ha  $SR=00$ -ból  $SR=11$ -be


kapcsolnánk, és esetleg a bemeneten a  $00-01-11$  sorozatot **érzékeli**, akkor bármi történhet!  $Q(t^+) = ?$

 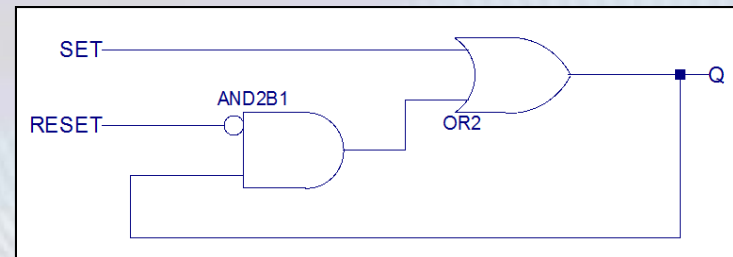- **A BEMENETEN EGYIDŐBEN CSAK EGY JEL VÁLTOZHAT!**


 
# Elemi bit tárolók:SR latch


- **A dualitási szimmetria miatt**
  - RESET - SET latch
  - A RESET bemenet domináns



- Itt is értelmezett az  $SR=11$  bemeneti kombináció is
- Egyébként tulajdonságai (pro és kontra) ugyanazok, az  $SR=00 - 11$  átmenet problémás lehet  $00-10-11$   $Q(t^+)=?$

S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

 - **A BEMENETEN EGYIDŐBEN CSAK EGY JEL VÁLTOZHAT!**






S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )
0	0	Q(t)	Q(t)
0	1	x	0
1	0	x	1
1	1	x	0


   
# Elemi bit tárolók: NOR SR latch

- Szimmetrikusan visszacsatolt latchek
  - NOR kapuval, ponált vezérlés
  - Szép szimmetrikus felépítés
  - Egy komoly hiba:  $Q$  és  $nQ$  nem egymás negáltjai, ha  $SR = 11$ 
    - Boole axióma sérül, de „visszahozható”
    - Lehet, hogy nem is 2 állapot van, hanem 3? ( $Q, nQ \rightarrow 01, 10, 00$ ) Ez már egy bonyolultabb állapotdiagram lenne
  - Viszont az  $SR=11 \rightarrow 00$  átmenet itt is hibás működést okozhat





S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )	/Q(t <sup>+</sup> )
0	0	Q(t)	Q(t)	/Q(t)
0	1	x	0	1
1	0	x	1	0
1	1	x	0	0


S(t)	R(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )	/Q(t <sup>+</sup> )
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0
 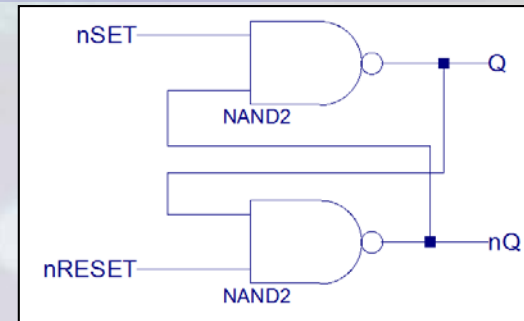
# Elemi bit tárolók: NAND SR latch

- **Szimmetrikusan visszacsatolt latchek**
  - **NAND** kapuval, negált vezérlés (nS, nR aktív alacsony)
  - Ez is szép szimmetrikus
  - **Q** és **nQ** itt is problémás
  - Kritikus bemenet a nSnR=00, bizonytalan lehet a kilépés
  - Általában az SR latchek „veszélyesek”, zárjuk ki a nem megengedett vezérlést!




nS(t)	nR(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )	nQ(t <sup>+</sup> )
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

 

nS(t)	nR(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )	nQ(t <sup>+</sup> )
0	0	Q(t)	1	1
0	1	x	1	0
1	0	x	0	1
1	1	x	Q(t)	nQ(t)
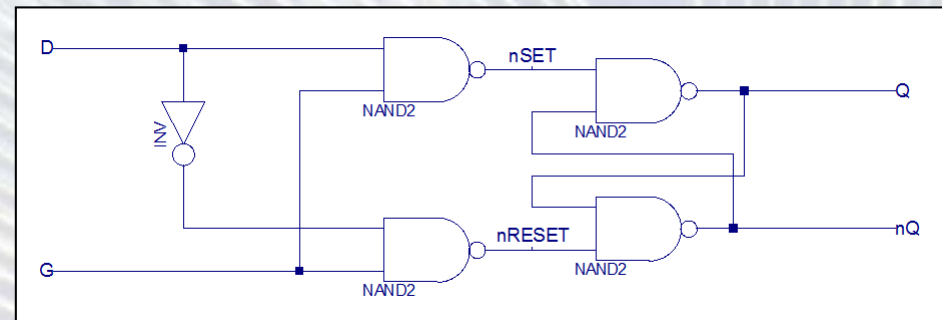
# Elemi bit tárolók: DG latch



- **SR latch probléma: A bemenetek azonos vezérlése**
- **Megoldás: A bemeneti jeleket „kapuzzuk” egy G kapuzó jellel, továbbá biztosítjuk, hogy az SR vezérlőjelek mindig ponált/negált vezérlést kapjanak**
- **A DG latch : Kapuzott adatbit tároló**
  - **A G kapuzó jel szabályozza, hogy a D adatbemenet mikor befolyásolhatja a kimenetet**
    - A bemeneti inverter miatt  $SR = 01$  vagy  $10$  fordulhat csak elő, illetve  $SR = 00$ , ha  $G=0$
    - Mindig legális vezérlés




  
# Elemi bit tárolók: DG latch


- **DG latch állapotdiagram:**
  - Jól látható a G jel domináns szerepe
  - Sajnos az egység a  $G=1$  magas szint esetén transzparens, azaz D minden változása közvetlenül átjut a kimenetre
  - Jobb lenne egy olyan elem, ami egy adott pillanatban mintavételez és utána azt az értéket tartja, egy újabb mintavétel idejéig  
→ Ez lesz az élvezérelt D flip-flop



G(t)	D(t)	Q(t)	Q(t')
0	0	Q(t)	Q(t)
0	1	Q(t)	Q(t)
1	0	x	0
1	1	x	1

 
# AZ igazi bit tároló: a DFF

- **A DFF, azaz D flip-flop**
  - Tehát amit várunk: Egy C (Clk, ütemező óra) vezérlőjel  $\uparrow$  élének hatására mintavételezze a bemeneti D adatbitet és ezt az értéket tárolja a következő ilyen eseményig.
  - Egy ilyen egység felépíthető pl. a már ismert DG latch áramkörből  $\rightarrow$  Élvezérelt Master-Slave DFF
    - A belső felépítést nem tárgyaljuk


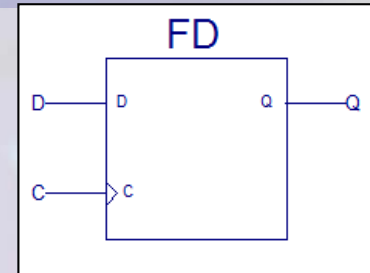
# A DFF

- **A továbbiakban a DFF egy kész egység**
  - Nem gondolkodunk a belső felépítésén
  - Verilog viselkedési leírással építjük be:
  - **DFF funkció:** Az órajel minden felfutó élénél vegyen mintát a D adat bitből és ezt tartsa a kimenetén a teljes órajel periódusban a következő felfutó élig



```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    Q <= D;
```



- Szó szerint ezt a kódot írtuk le, így kell kiolvasni is
- A működés tömör állapottáblája:
  - Ha az órajel 0 vagy 1, akkor a kimenet stabil, nem változik, de a felfutó élnél, bármilyen állapotban van, a következő állapota a D értéke legyen.

C	D(t)	Q(t)	Q(t <sup>+</sup> )
0	x	Q(t)	Q(t)
↑	0	x	0
↑	1	x	1
1	x	Q(t)	Q(t)


 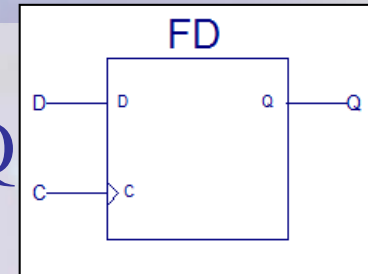
# A DFF

- **A DFF állapotdiagramja**
  - 2 bemenete van: C, D, és 1 állapotváltozó Q
  - Ha mindent jelölni akarunk, akkor az állapotdiagram bonyolult. Nem segíti a megértést





- **A továbbiakban egyszerűsítünk:**

Minden további állapotdiagram órajelre működik, azaz szinkron működésű. Ezért a C órajelet az átmenetek feltételeinek felírásából elhagyjuk, de gondolatban hozzá képzeljük!
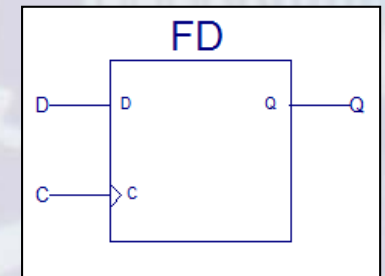 
# A DFF


- A DFF állapotdiagramja
- Az egyszerűsített állapotdiagram áttekinthetőbb.



- Értelmezés: Az órajel felfutó élénél, ha  $D(t)=1$ , akkor a  $Q(t^+) = 1$  lesz, ha  $D(t)=0$ , akkor  $Q(t^+) = 0$ .  
Egyesítve  $Q(t^+) = D(t)$
- Tehát az állapotváltás nem akkor van, amikor a D adatbemeneten a jel 0-ba vagy 1-be vált, hanem akkor amikor ezt a változást az órajel  $\uparrow$  él érvényesíti.
 
# A DFF

- **Egy apró probléma: Bekapcsoláskor a Q 0 vagy 1 lesz?**
    - Ha a rendszert újra akarjuk indítani, hogyan lehet az induló állapotot beállítani?
    - Tehát hiányzik valami alaphelyzet beállító bemenet.
    - Összesen 4 lehetőségünk van:
      - Az alaphelyzet beállító jelre  $Q = 0$  és **azonnal beáll** CLEAR
      - Az alaphelyzet beállító jelre  $Q = 1$  és **azonnal beáll** PRESET
      - Az alaphelyzet beállító jelre  $Q = 0$  az órajel  $\uparrow$  élre RESET
      - Az alaphelyzet beállító jelre  $Q = 1$  az órajel  $\uparrow$  élre SET
- Aszinkron CLEAR / PRESET Szinkron RESET / SET**






# A DFF alaphelyzet beállító jelei


- A továbbiakban a **SZINKRON** vezérlést használjuk.

**DFF + szinkron RESET**

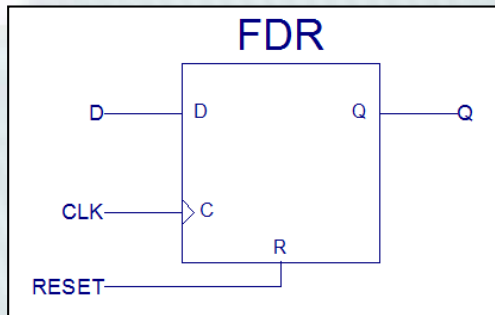

```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
  if (RESET) Q <= 1'b0;  
  else      Q <= D;
```

**DFF + szinkron SET**

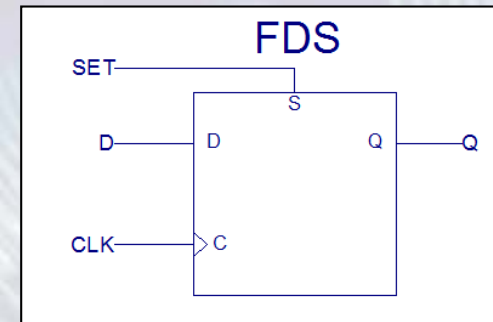


```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
  if (SET)   Q <= 1'b1;  
  else      Q <= D;
```

- Verilog HDL kód minta:**

- Az érzékenységi listában csak a **CLK** jel szerepel → **SZINKRON** működési mód minden vezérlőjelre
- A **RESET/SET** jelek kiértékelése megelőzi a **Q <= D** értékadást → **Prioritás**
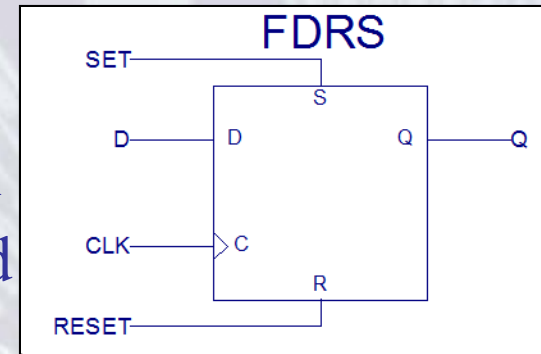
# A DFF alaphelyzet beállító jelei


- **Lehetséges a RESET és SET együttes használata is**
  - Ebben az esetben a RESET jel nagyobb prioritású
- **DFF + szinkron RESET és SET**
- **Verilog HDL kódminta:**
  - Az érzékenységi listában csak a **CLK** jel szerepel → **SZINKRON** működési mód
  - A **RESET/SET** jelek felsorolása a kódban állítja be a jelek kiértékelési és így az érvényre jutási sorrendjét → Prioritás **RESET > SET > D**



```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
  if (RESET)      Q <= 1'b0;  
  else if (SET)   Q <= 1'b1;  
  else            Q <= D;
```
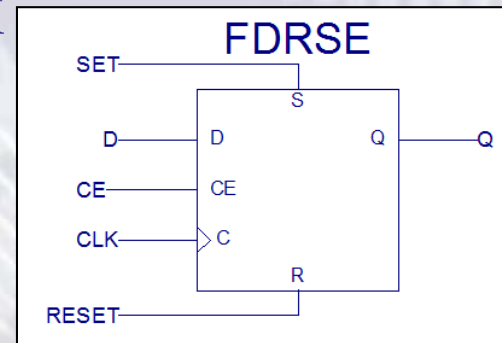
# A DFF órajel engedélyezése

- **Eddig: A DFF minden órajel felfutó élnél a vezérlőjelek állapota alapján új értéket vett fel, az alaphelyzet beállító jelek vagy az adatbemenet értéke alapján.**
  - Az aktív alaphelyzet beállító jelek (RESET, SET) mindig érvényre jutnak
  - A D bemenet mintavételezése azonban tiltható/engedélyezhető a CE jellel
- **Tehát az órajelre történő mintavétel feltételes, a CE függvényében történik.**
  - Az elemi DFF-nál ez CE, azaz órajel engedélyezés funkció
  - A több bites regisztereknél ez LD (LOAD), azaz töltés vezérlőjel





```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET)      Q <= 1'b0;  
    else if (SET)   Q <= 1'b1;  
    else if (CE)   Q <= D;
```


 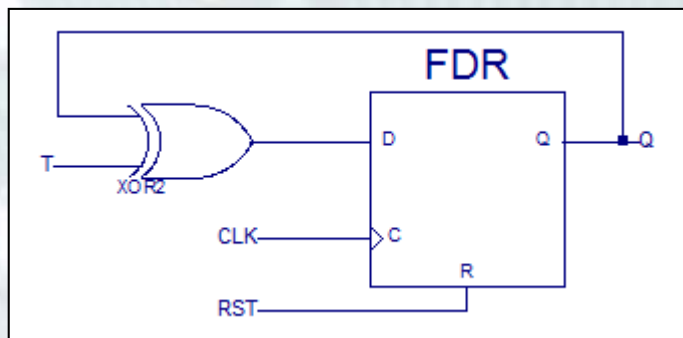
# További FF típusok

- **TFF → XOR kapuval visszacsatolt DFF**




T(t)	Q(t)	Q(t')
0	Q(t)	Q(t)
1	Q(t)	/Q(t)

- **Működés:** A TFF állapotot vált (toggle), ha  $T = 1$ , egyébként  $T=0$  esetén, tartja az előző értékét
- Hagyományos technológiában külön könyvtári elem
- FPGA-ban közvetlenül kódoljuk a funkciót, ha szükségünk van rá

```
reg Q;  
always @ (posedge clk)  
    Q <= T ^ Q;
```
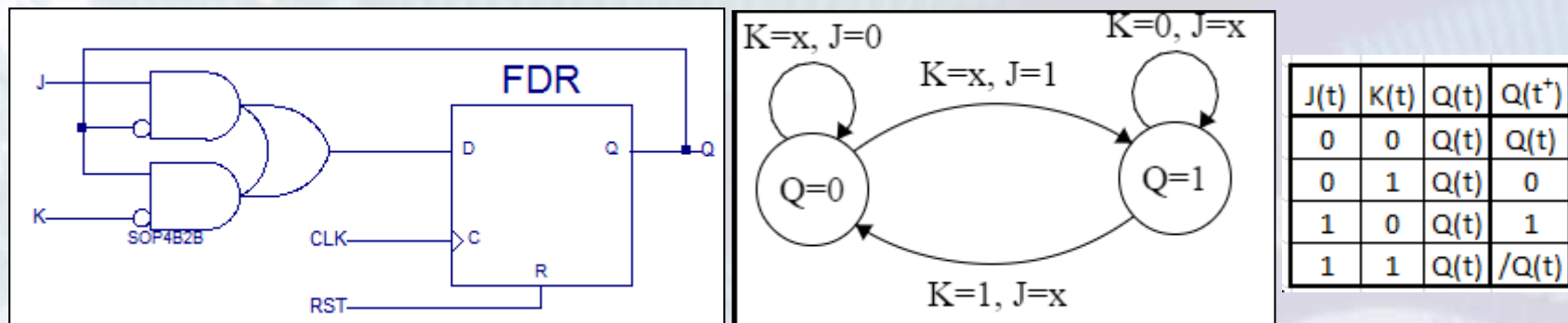
# További FF típusok

- **JK FF → SOP által visszacsatolt DFF**



- **Működés:** A JK FF az SR tároló javított verziója. Értelmezett a  $JK = 11$  vezérlés is, ekkor invertálja az aktuális állapotát (mint a TFF)
- Hagyományos technológiában külön könyvtári elem
- FPGA-ban közvetlenül kódoljuk a funkciót, ha szükségünk van rá


```
reg Q;
always @ (posedge clk)
  if (RST) Q <= 1'b0;
  else    Q <= J & ~Q | ~K & Q;
```

```
reg Q;
always @ (posedge clk)
  if (RST) Q <= 1'b0;
  else
    case ({J,K})
      2'b00: Q <= Q;    // Tart
      2'b01: Q <= 1'b0; // Töröl
      2'b10: Q <= 1'b1; // Beír
      2'b11: Q <= ~Q;  // Invertál
    endcase
```
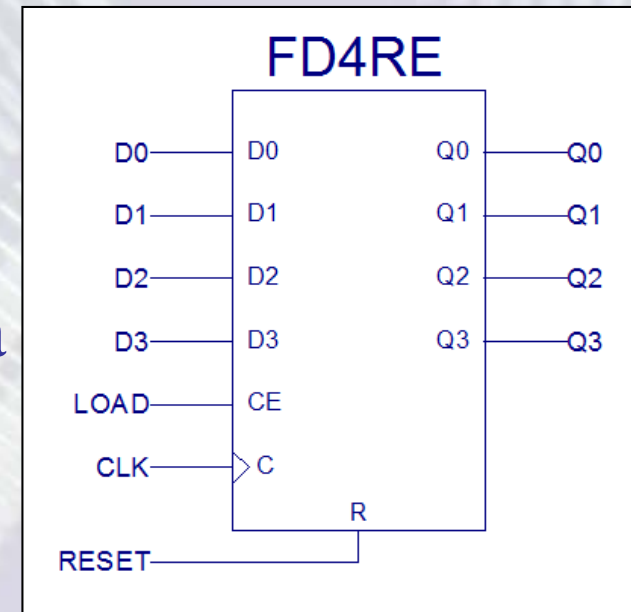
# A regiszter

- A regiszterek a DFF-okból felépített több bites tárolók
- A regiszterek felépítése olyan, hogy a D adatbemeneti bitek kivételével az összes többi vezérlőjelük közösített, azaz egy ütemben működik a CE/LOAD, RESET és CLK
- A regiszterek mérete 2-től akár 64 bitig terjed
- Az egyszerű regiszter 3 funkcióval rendelkezik/rendelkezhet:
  - RESET, tartalom törlése
  - LOAD, a D[3:0] adat betöltése
  - HOLD, a jelenlegi tartalom tartása
- Verilog HDL kódminta


```
reg [3:0] Q;  
always @ (posedge clk)  
    if (RESET)    Q <= 4'b0;  
    else if (LOAD) Q <= D;
```




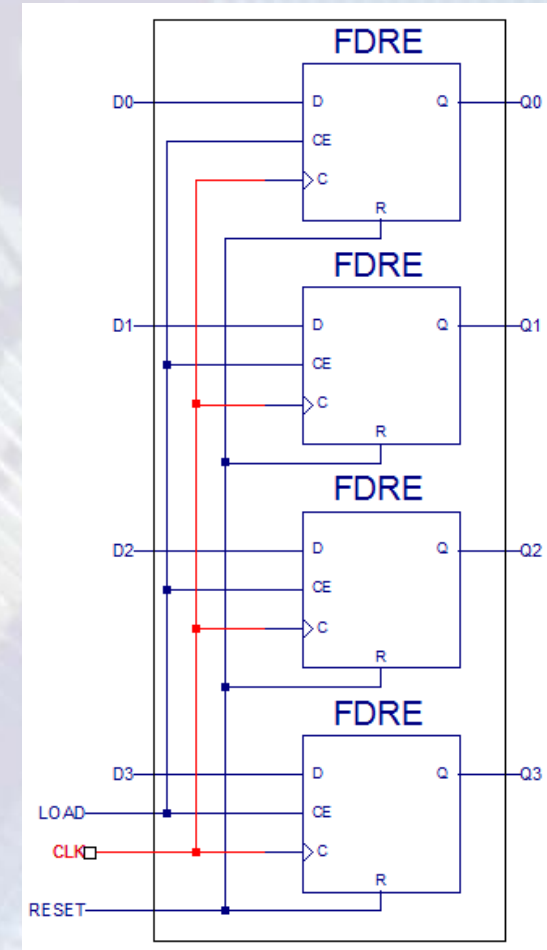
# Regiszterek időzítési jellemzői

- A regiszterben lévő DFF-ok a közös CLK órajel miatt azonos időben, szinkron módon, az órajel  $\uparrow$  élére vesznek mintát az adatbemeneteikből
- A regiszterek helyes működését az előírt időzítési feltételek betartása biztosítja
- A fontosabb időzítési paraméterek:
  - Maximum  $f_{\text{clk}}$  ( $= 1/T_{\text{clk}}$ )
  - Minimum órajel periódusidő  $T_{\text{clk}}$
  - Órajel pulzusszélesség  $t_{\text{pWH}}$ ,  $t_{\text{pWL}}$
  - Kimeneti válaszügy  $t_{\text{cq}}$
  - Bemeneti előkészítési idő  $t_{\text{su}}$
  - Bemeneti tartási idő  $t_{\text{h}}$




# Regiszterek időzítési jellemzői

- Regiszterek időzítési jellemzői részben hasonlítanak a logikai kapuk késleltetéseire, részben attól eltérőek
- Az időzítési adatok többsége az órajellel kapcsolatos
- **Az órajel:**
  - Az órajel egy speciális jel
  - Normál esetben nem tartozik a logikai jelek közé
  - Nem része a logikai kifejezéseknek
  - Egyetlen (de nagyon fontos) feladata a rendszerben lévő szinkron működésű elemek egységes, azonos idejű ütemezéssel történő vezérlése
  - Az órajel (a legtöbb esetben) nagy pontosságú, periodikus jel, amelynek mind a rövid, mind a hosszú idejű stabilitása kiemelkedően jó → kvarcoszcillátor

 
# Órajel paraméterek

- **Periódikus jel, jellemzői:**

- $T_{clk}$  periodusidő
- $f_{clk} = 1/T_{clk}$  frekvencia
- D kitöltési tényező:  $t_{pWH} / T_{clk}$  (Jellemzően 50%)
- A minőségi órajel időben és térben állandó



 - Térben: Az áramkör minden pontján az órajel minden FF-hoz ugyanabban az időben jut el  
→ Ha nem, órajel elcsúszás (Skew) Védekezés: **H** elosztás
- Időben: Az órajel minden periódusának stabilitása jó  
Rövid idejű stabilitás → Jitter




Hosszú idejű stabilitás → Lassú frekvencia változás




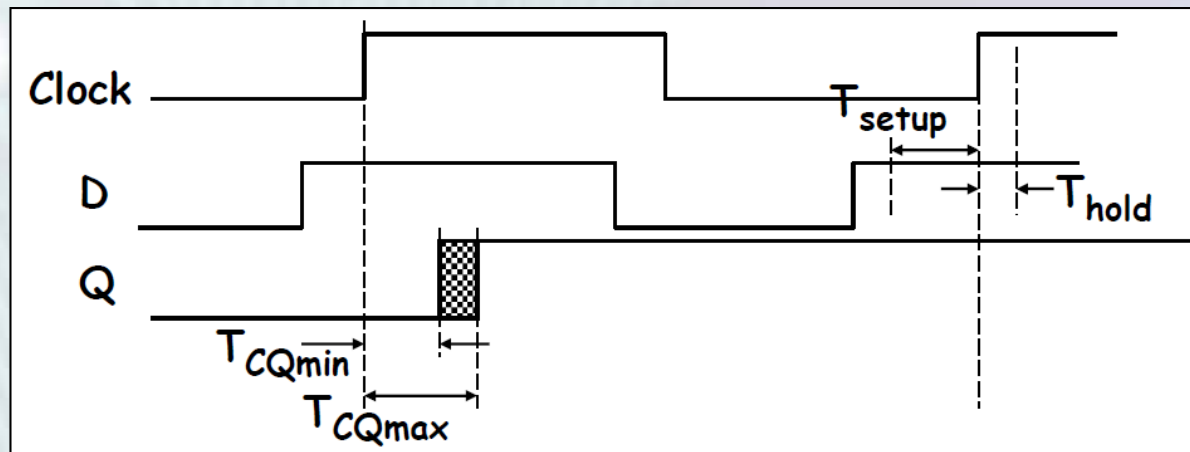
# Regiszterek időzítési jellemzői


- A FF-ok, regiszterek időzítési jellemzői a következők



- A  $T_{\text{cq}}$  kimeneti kapcsolási idő (a DFF reakció ideje az órajel felfutó élre, min és max értékekkel)
- A  $t_{\text{su}}$  és  $t_{\text{h}}$  előkészítési és tartási idők (a DFF adat bemenetének előírt stabil mintavételezési időablaka a CLK  $\uparrow$  éléhez képest (ezalatt D nem változhat))
- Technológiailag garantált, hogy  $T_{\text{cqmin}} > t_{\text{h}}$
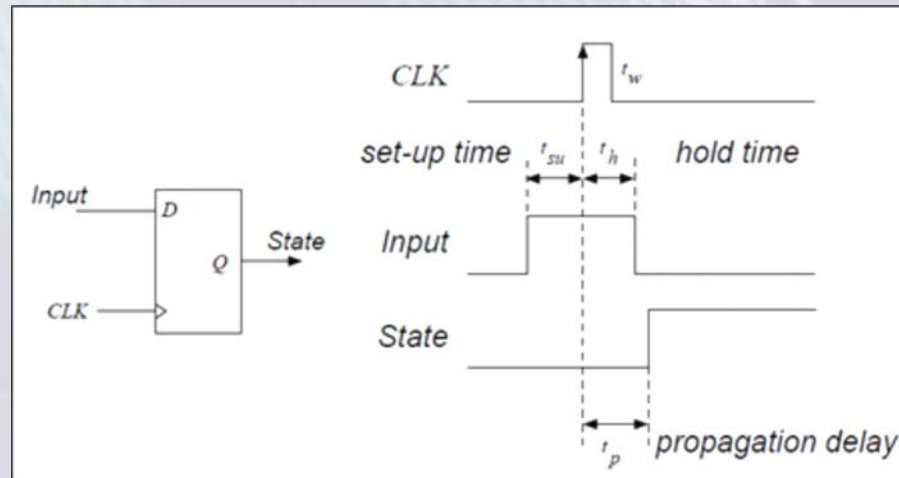
# Regiszterek időzítési jellemzői


- A helyes működés feltétele ezen időzítési paraméterek, követelmények betartása
- Amennyiben az előkészítési és tartási idők teljesülnek, a kimenet a megadott időn belül reagál a vezérlésre



- A **RESET/SET/CE** bemenetekre hasonló időzítési feltételek vonatkoznak, esetleg eltérő értékekkel
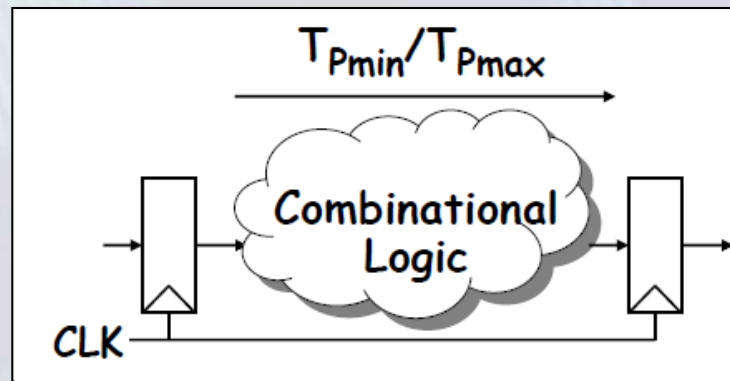
# Regiszterek időzítési jellemzői

- A időzítési paraméterek határozzák meg az elérhető működési sebességet
- Egy összetett rendszer működésének időbeli jellemzői




- Leglassabb jelútra:  $T_{clk} \geq t_{cqmax} + t_{pmax} + t_{su}$ 
  - Csökkentve  $f_{clk}$ -t (növelve  $T_{clk}$ -t), mindig kielégíthető
- Leggyorsabb jelútra:  $t_{cqmin} + t_{pmin} \geq t_h$ 
  - Ez technológiailag teljesül, ha nem, az komoly gond


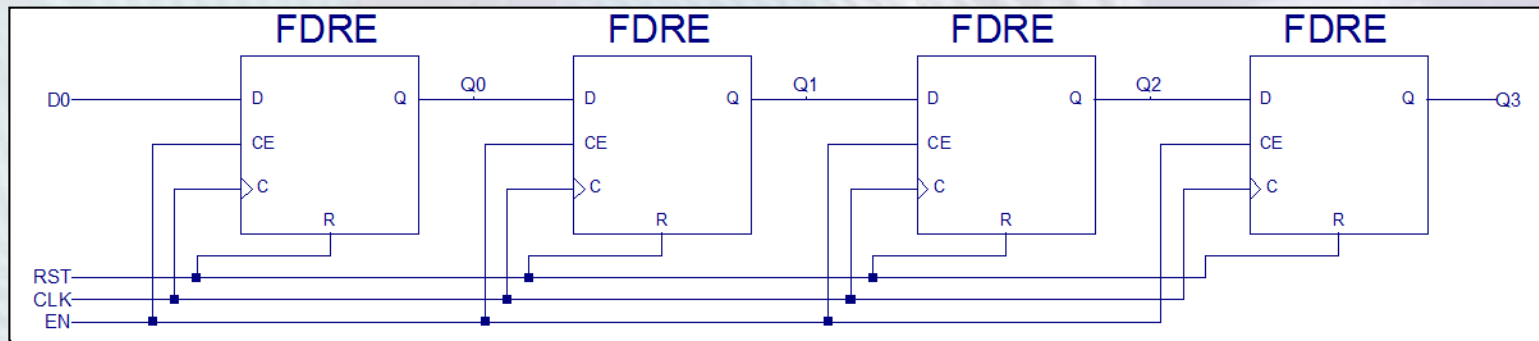
# Regiszterek időzítési jellemzői

- **SHIFTREGISZTER**

- A időzítési követelmények elemzését a shift regiszterrel mutatjuk be
- A shiftregiszter a legegyszerűbb sorrendi hálózat, egyben az egyik legfontosabb funkcionális egység




- Soros bemenet D0 → Párhuzamos kimenet az utolsó 4 ütemből {Q0,Q1,Q2,Q3} rendezéssel
- Soros bemenet D0 → Soros kimenet bármelyik kimenetről Q0,Q1,Q2,Q3, 1,2,3,4 órajel késleltetéssel

# Regiszterek időzítési jellemzői

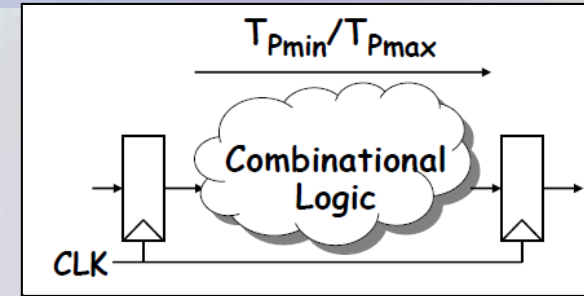
## • SHIFTTREGISZTER

- Ez a lehetséges legnagyobb órajelfrekvenciával működtethető, több, mint 1 DFF-ot tartalmazó áramkör  
→ nincs kombinációs logika a DFF-ok között



$$T_{clk} \geq t_{cqmax} + t_{pmax} + t_{su}, \text{ ahol } t_{pmax} = 0$$

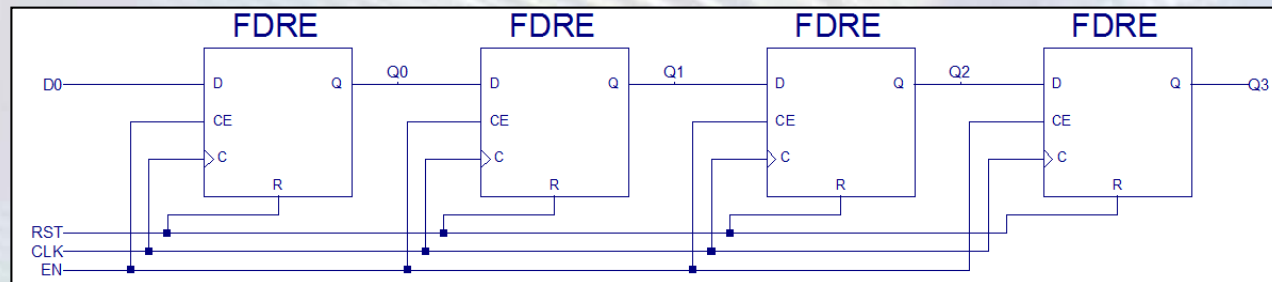
- Egy adott technológiában:  $f_{max} = 1 / (t_{cqmax} + t_{su})$
- Leggyorsabb jelút  $t_{cqmin} + t_{pmin} \geq t_h$ , ahol  $t_{pmin} = 0$ , tehát ha  $t_{cqmin} \geq t_h$  nem teljesül, akkor nem működik!!



# Sorrendi hálózatok


- **Sorrendi hálózatok általános modellje:**
  - Kombinációs logikai blokkok (C1 és C2 függvények):
    - Állapotátmeneti logika  $s(t+1) = C1(s(t), x(t));$
    - Kimeneti logika  $z(t) = C2(s(t), x(t));$
  - Állapotregiszter  $s(t) \rightarrow s(t+1)$  CLK  $\uparrow$  élre

## Mealy modell

 


A kimenet közvetlenül függ a bemenettől is

## Közös modell

 

## Moore modell

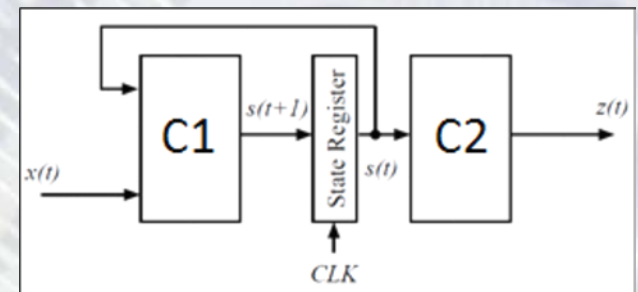

A kimenet csak az állapottól függ



# Sorrendi hálózatok

- **Sorrendi hálózatok fontosabb típusai**
  - Véges állapotú rendszerek
    - Mintagenerátor, mintafelismerő egységek
    - Vezérlőegységek, automaták
  - Általános szekvenciális funkcionális elemek
    - Számlálók, shift regiszterek, más funkciók
- **Véges állapotú gépek**
  - Angol nevük Finite State Machines (FSM)
    - Gyakran hivatkozunk rájuk ezen a néven
  - Jellemzően kevés állapottal rendelkező, tetszőleges állapot szekvenciát realizáló egységek
- **Sorrendi hálózatok specifikálása:**
  - Időtartománybeli viselkedés
  - Állapottartománybeli viselkedés
    - A két leírási mód egymásba konvertálható

# Véges állapotú gépek

- **Véges állapotú gépek jellemzése**
- **Az FSM formális definíciója a következő:**

$\{I, S, S_0, C1, C2, O\}$ , ahol

- **I** a bemeneti vezérlőjelek halmaza (a CLK és RESET jeleket nem értjük ezek közé)
- **S** az állapotgép állapotainak halmaza
- **S<sub>0</sub>** a kezdeti állapot, bekapcsolás vagy RESET után
- **C1** az állapot átmeneti függvény, amely megadja, hogy egy adott állapotból, a bemeneti jelek milyen feltételei mellett melyik következő állapotot veszi fel az FSM.
- **C2** a kimeneti függvény, ami az állapotok (és a bemeneti jelek) alapján a kimenet értékét állítja elő
- **O** a lehetséges kimeneti értékek halmaza

# Sorrendi hálózatok

- **Sorrendi hálózatok jellemzői:**
  - A sorrendi hálózatok kimenetét az állapotregiszter értéke és (esetleg) a bemeneti jelek aktuális értékei határozzák meg
  - Szinkron sorrendi hálózatok: Az állapotregiszter változását egy órajel ütemezi. A bemeneti jelek hatása az állapotregiszterre csak a CLK  $\uparrow$  él pillanatában jut érvényre.
    - A kimenetek a Moore típusú realizációnál ezért csak az órajel felfutó éle után változnak (mert csak az állapot-regiszter aktuális értékétől függenek).
    - A Mealy típusú realizációnál a kimenet közvetlen logikai függvénye a bemeneteknek is, ezért bármikor változhatnak, ha a bemenet is változik. (De elvárjuk a bemenet helyes időzítését!)
  - Aszinkron sorrendi hálózatok tervezésével nem foglalkozunk



# Sorrendi hálózatok tervezése (1)

- **Sorrendi hálózatok tervezése:**
  - A sorrendi hálózatok tervezésének első lépése a specifikáció alapján a szükséges állapotok felvétele, a bemeneti változások hatására fellépő átmenetek definiálása. (A kezdeti állapotkijelölés későbbi analízis során módosulhat.)
  - Általában a specifikációból következik a Moore-Mealy típusválasztás. Ha nem, akkor dolgozzunk Moore modell alapján, illetve Mealy esetén mindig mintavételezzük a független bemeneti jeleket.
  - A kezdeti specifikációt felvehetjük állapotátmeneti táblában (állapotok, kimenetek és állapotátmenetek listázása), vagy állapotdiagramban.

# Sorrendi hálózatok tervezése (2)

- **Sorrendi hálózatok tervezése:**
  - A kezdeti állapotfelvétel gyakran redundáns, tartalmaz összevonható állapotokat, ami a komplexitást jelentősen csökkentheti. Ezért az állapotminimalizálási lehetőségeket érdemes megvizsgálni.
  - A következő lépés a „magas” szintű specifikáció leképezése a digitális hardverre. Állapot kódolási módszer megválasztása, állapotregiszter méretének előírása, állapotkódolás. Ez a lépés jelentősen befolyásolja a teljes FSM komplexitását, jellemzőit.
    - Hagyományos tervezésben a következő lépés a kódolt állapotátmeneti tábla elkészítése, azaz az állapotátmeneti és a kimeneti függvény definiálása.

# Sorrendi hálózatok tervezése (3)

- **Sorrendi hálózatok tervezése:**
  - Verilog HDL tervezési technológiában közvetlenül definiálhatjuk az állapotregiszterre és az állapotátmeneti logikára vonatkozó előírásokat.
  - Ezek alapján a szükséges vezérlési függvényeket a rendszer generálja.
  - A tervezőrendszer esetleg az „általános technológiai ismeretei” alapján állapotminimalizálást, módosított állapotkódolást is alkalmazhat.



# Digitális technika 4. EA vége