



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika

VIMIAA01

Fehér Béla
BME MIT

Digitális rendszerek tervezése


- **Kombinációs logikák**
 - Logikai függvények,
 - Kétszintű realizáció, SOP, POS, minimalizálás
 - Többszintű realizáció, több kimenetű hálózatok
 - Funkcionális elemek, modulszintű építkezés
 - Műveleti idő: maximális jelterjedési idő
- **Szinkron sorrendi hálózatok**
 - Órajelél vezérelt működés, DFF: mintavételezés, tartás
 - Kimeneti érték korábbi állapotok függvénye is
 - Véges állapotú vezérlő, tetszőleges állapotátmenetek
 - Multifunkciós regiszterek, számlálók, memóriák
 - Műveleti sebesség korlátja:

$$T_{\text{clk}} \geq t_{\text{cqmax}} + t_{\text{pmax}} + t_{\text{su}}$$

- Az órajel ütemez, minden műveletre T_{clk} idő jut

Digitális rendszerek tervezése

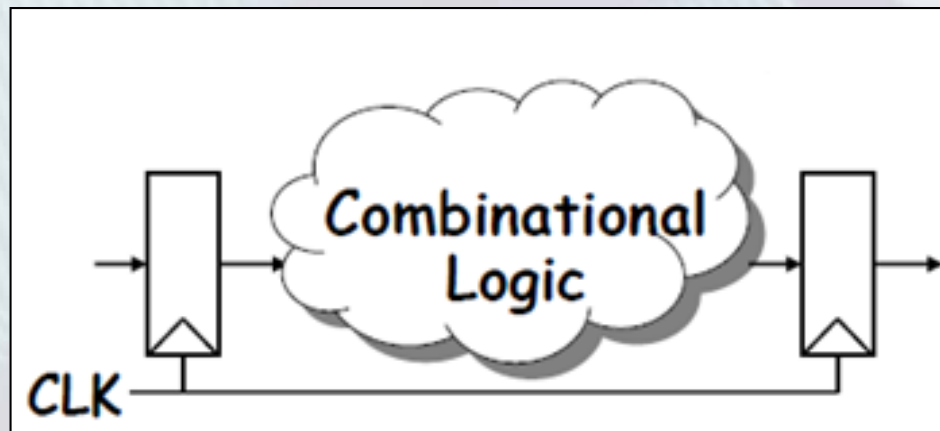- **Összetett digitális rendszerek**
- **Regiszterek + Kombinációs logikák**
- **RTL Regisztertranszfer szintű tervezési modell**



- A változók aktuális értékét az első regiszter mintavételezi és egy teljes órajel periódusnyi ideig stabilan tartja
- A valódi műveletvégzés, adat átalakítás, adattranzformáció a kombinációs logikai hálózatban történik
- A számított/generált eredményt a második regiszter mintavételezi és tárolja a következő számításokhoz

Digitális rendszerek tervezése


- **RTL Regisztertranszfer szintű tervezési modell**
 - Nagymértékben támogatott a Verilog HDL nyelvben
 - Egyértelmű modell a szinkron regiszterek működésének leírására
 - Élvezérelt működés **always @ (posedge clk)**
 - Nemblokkoló értékadás **<=**
 - Gazdag operátorkészlet és adat formátumok a különböző műveletekhez
 - Normál és előjeles (2'C) számábrázolás, tetszőleges adatméret, előjel kiterjesztés, számrendszerek
 - Logikai műveletek bitekre, bitvektorokra
 - Aritmetikai műveletek, léptetések, {} operátor
 - Kombinációs logikák viselkedési leírása

Digitális rendszerek tervezése

- **RTL Regisztertranszfer szintű tervezési modell**
 - Minden eddig tanult ismeretünket felhasználjuk
 - A bonyolult feladatokat magas szintű specifikációval írjuk le, együttesen kezelve a teljes algoritmust
 - Különböző specifikációs módszerek:
 - **HLSM:** Magasszintű állapotvezérlő
 - **ASM:** Algoritmikus állapotvezérlő
 - A tervezésnél az eddigi bitváltókon felül összetett változókat, bitvektorokat is használunk FSM + adat
 - Az algoritmusok végrehajtását sok esetben szekvenciális módon, lépésenként szervezzük, előírt ütemezés és a működés során generálódó feltételek szerint


Digitális rendszerek tervezése

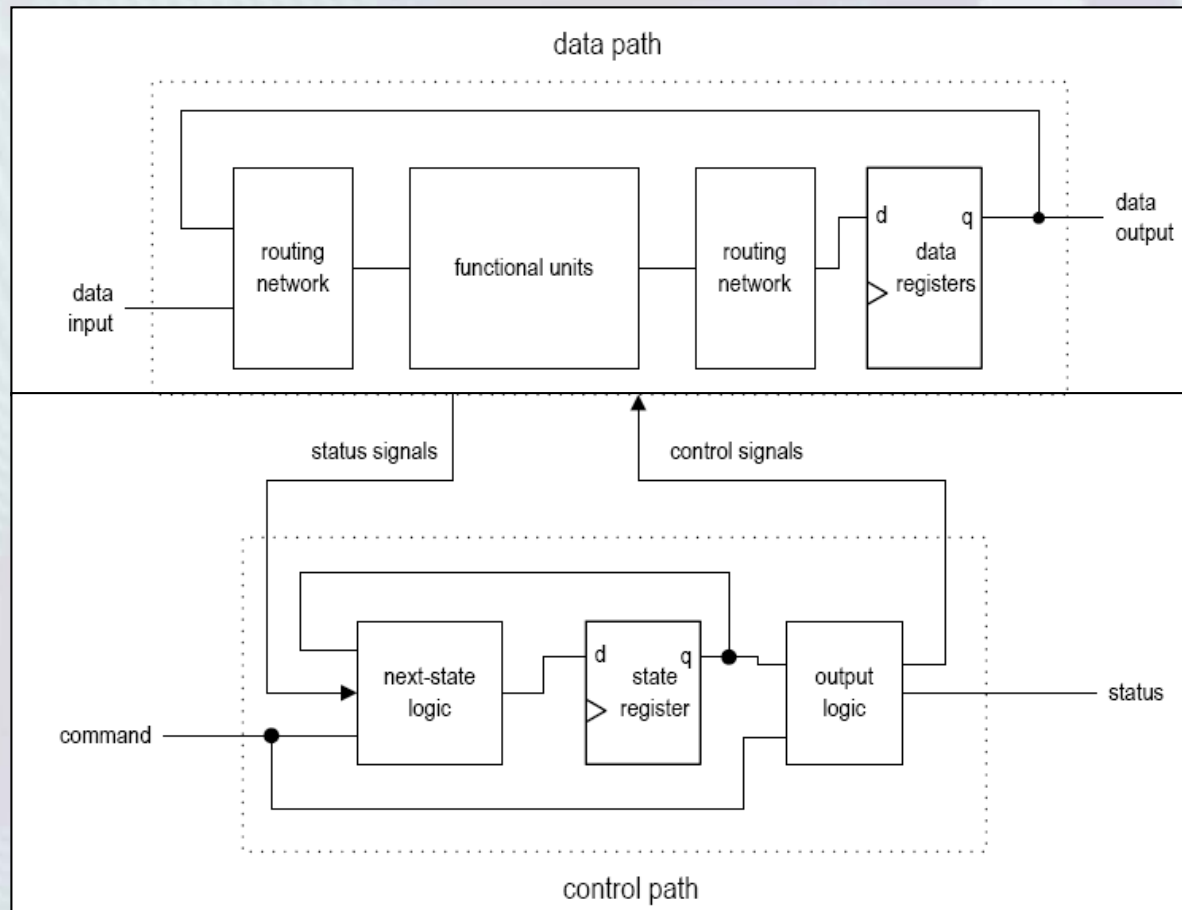- RTL Regisztertranszfer szintű tervezési modell
- Két fontos alrendszert különböztetünk meg
ADATSTRUKTÚRA + VEZÉRLÉS




Digitális rendszerek tervezése

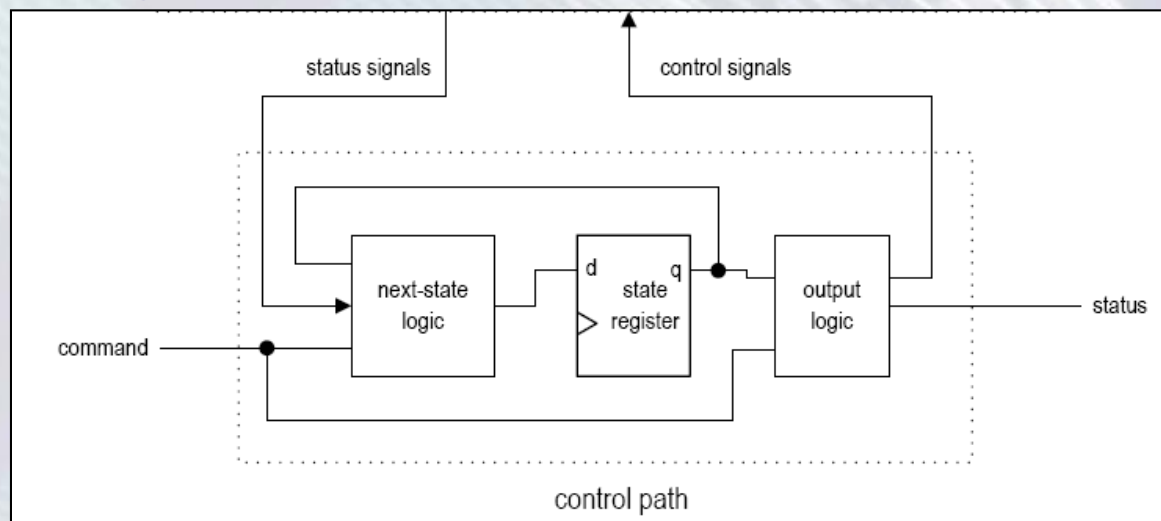- A vezérlési alrendszer ugyanaz az FSM, amit eddig is terveztünk, de
 - A bemeneteket megkülönböztetjük, mint
 - **Külső parancsjelek:** START, STOP, egyéb üzemmód,...
 - **Belső státuszjelek** (az adatstruktúrából): pl. TC=1?, A>B ?
 - A kimeneteket is megkülönböztetjük
 - **Belső vezérlőjelek** (az adatstruktúrába): INC, LD, ADD, EN
 - **Külső jelzések:** READY, ERROR, VALID...




Digitális rendszerek tervezése

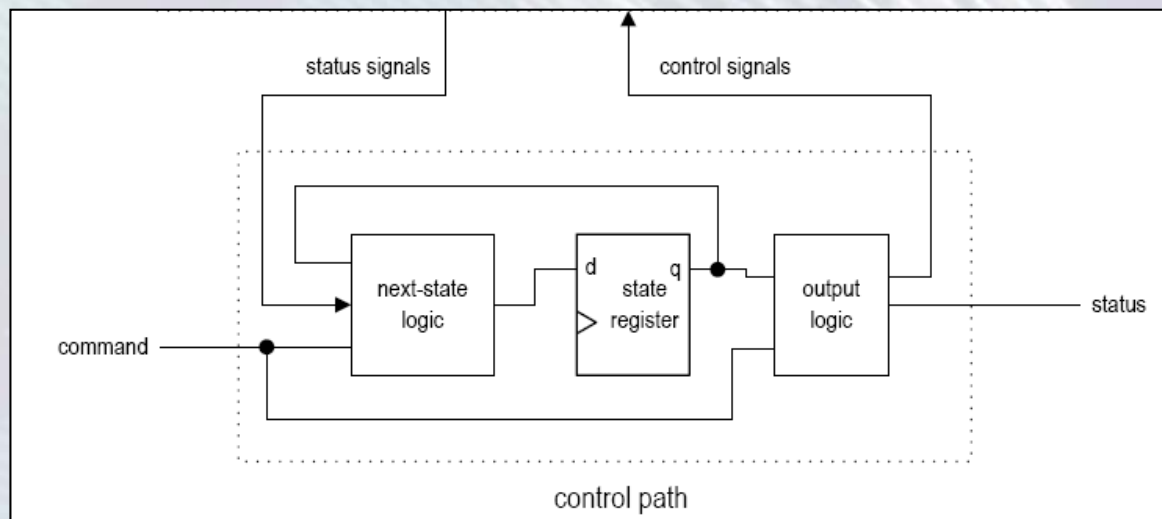- **Az FSM tulajdonságai**
 - Mindig SZINKRON FSM,
 - Globálisan lehet Moore, lehet Mealy, vagy vegyes is
 - Általánosan igaz, hogy a Moore típus választása több állapotot igényel, de „tisztább” tervezés, megvalósítás
 - Az állapotregiszter kódolásának módja a működés szempontjából közömbös (1-az-N-ből, bináris, stb.)




Digitális rendszerek tervezése

- **Az adatstruktúra, azaz az adatfeldolgozó rész**
 - Itt történik a „tényleges” műveletvégzés, tehát a kívánt funkcionalitás végrehajtása
 - Az adatstruktúra elemei:
 - **Adatregiszterek:** az algoritmus változóinak aktuális értékét tárolják, méretük alkalmazásfüggő
 - **Funkcionális egységek:** az ismert/tanult műveletvégzők, mint összeadó, komparátor, shifter, paritásgenerátor, stb.
 - **Adatútválasztók:** Multiplexer hálózatok, feladatuk, ugyanaz, mint a multifunkciós regiszterek esetén

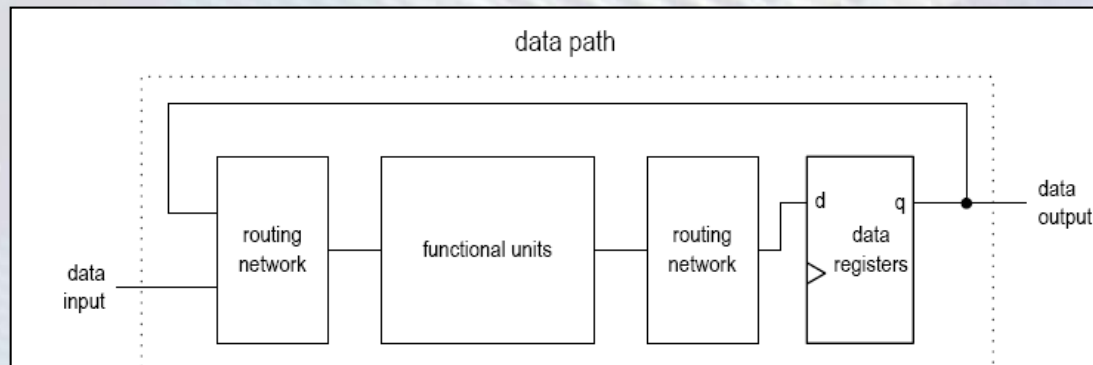

Digitális rendszerek tervezése

 
- **Az adatstruktúra, azaz az adatfeldolgozó rész**
 - Az elsődleges adat bemenet és adat kimenet formátuma alkalmazásfüggő (bitvektor/ok)
 - Az adatfeldolgozás lehet többlépcsős, azaz az egyes részfeladatokat végrehajtó funkcionális egységeket regiszterek választják el egymástól



- Az adatstruktúra státuszjelei a vezérlőbe jutnak, a vezérlőből származó belső vezérlőjelek működtetik az adatstruktúrát


Digitális rendszerek tervezése

- **Specifikációs módszerek**
- **A HLSM, azaz magas szintű állapotgép**
 - Lényegében a megismert állapotdiagram kiegészítése magasszintű műveletvégzési előírásokkal
 - Egy példa: szódavíz automata (lehetne a folyosói kávéautomata is, de ott túl nagy a választék, sok gomb, a bonyolultság eltakarná a lényegét)
 - **Interfészek:**
 - Bitvektorok: s: a szóda ára, a: a bedobott pénzérték értéke
 - Bitek: c: pénzérme bevétele, d: pohár szóda kiadása
 - Pl. $s = 50$, a szóda ára, a fizetés módja 3 érmevel, $a = 20, 20, 10$, ekkor c állapotai 0101010, azaz 3 érme bevétele, ezalatt belül egy „tot” változó a 0-20-40-50 értéket veszi fel, végül d a 010-t adja

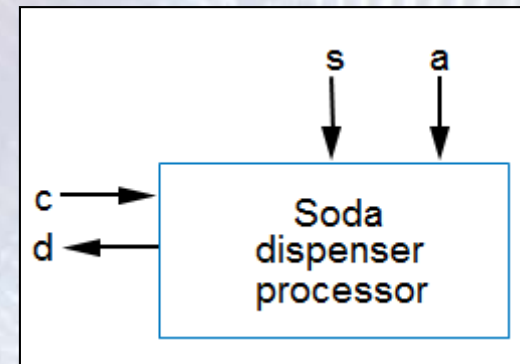

Digitális rendszerek tervezése

- A HLSM, azaz magas szintű állapotgép
- Az állapotdiagramon a szokásos bit jelek mellett megjelennek magasszintű értékadások és műveletek is (ezért hívjuk HLSM-nek)
- Ilyenek pl.
 - 8 bites akkumulátor,
 $tot = tot + a$
 - Összetett feltételvizsgálat
 $\text{not}(c) \text{ and } (tot < s)$
- A HLSM alapján az adatstruktúra származtatható
 - Megjegyzés: A példa nem ad visszajárót, és nem jelzi, ha kifogyott a szóda

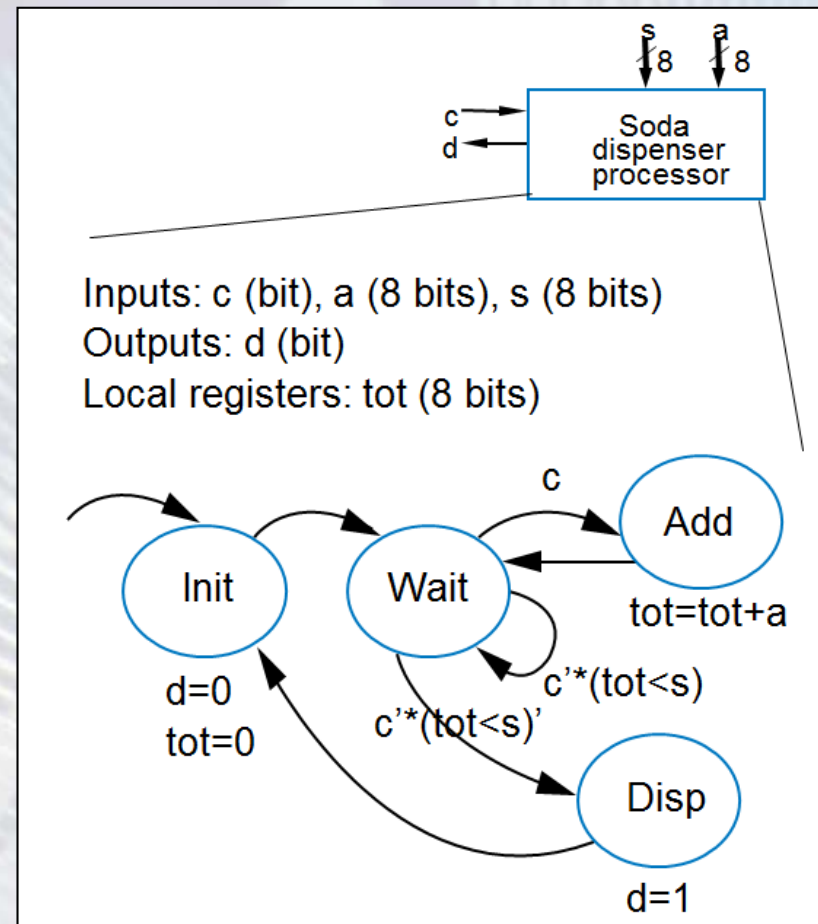


Digitális rendszerek tervezése

- **Az adatstruktúra felépítése**

- Szükséges komponensek:

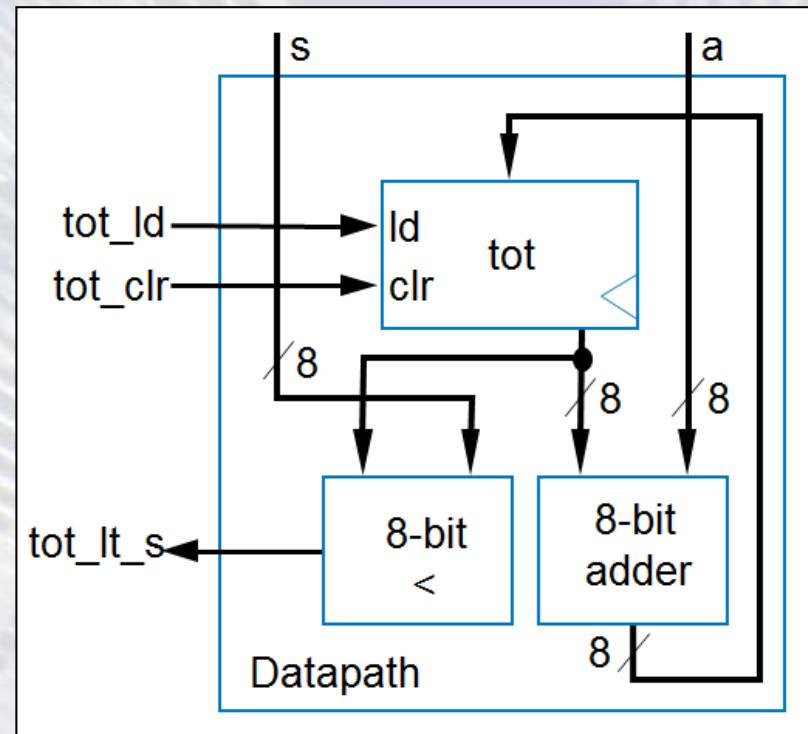- 8 bites regiszter a bedobott érték összegének tárolására
- 8 bites összeadó az eddigi érték összegének számolására
- 8 bites komparátor, ellenőrzi, hogy elegendő-e már?
- Adatutak kialakítása a rendszer működéséhez
- Az egyes komponensek vezérlőjeleinek azonosítása (tot_clr, tot_ld)
- A rendszer státuszjeleinek azonosítása (tot_lt_s)
- Megtervezhető?
 - Viselkedési leírással egyszerű



Digitális rendszerek tervezése

- Az adatstruktúra Verilog HDL kódja
 - 4 bites változókkal

```
`timescale 1ns / 1ps
//////////////////////////////////////////////////////////////////
// Soda Dispenser példa Frank Vahid Digital Design Handbook alapján
// 4 bites változók az egyszerűbb kijelzéshez a LED-eken
//////////////////////////////////////////////////////////////////
module soda_datapath(
    input clk,
    input rst,
    input [3:0] soda_price,
    input [3:0] add_value,
    input tot_clr,
    input tot_ld,
    output tot_lt_s,
    output reg [4:0] sum // Csak a folyamatos kijelezhetőség miatt
);


wire [4:0] add_out;

// Az összeadó kimenet külön megjelenítése
assign add_out = sum + add_value;

// A bedobott érmék összegzése
always @ (posedge clk)
    if (rst | tot_clr) sum <= 0; // Indulánál vagy új ciklusnál
    else
        if (tot_ld) sum <= add_out; // Az összeg frissítése az új értékkel


// A jelenlegi állapot kijelzése
assign tot_lt_s = (sum < {1'b0, soda_price}) ? 1'b1 : 1'b0;

endmodule
```

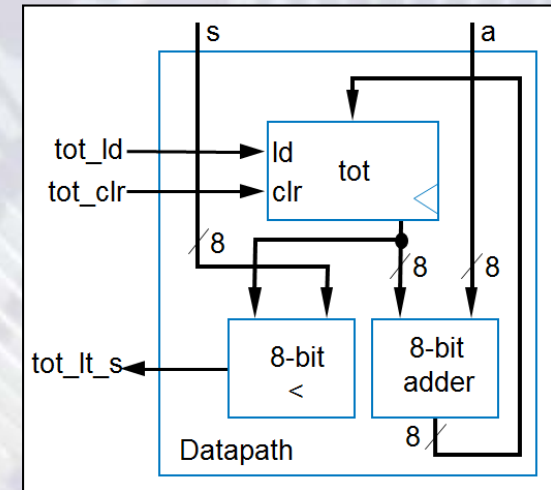


Digitális rendszerek tervezése

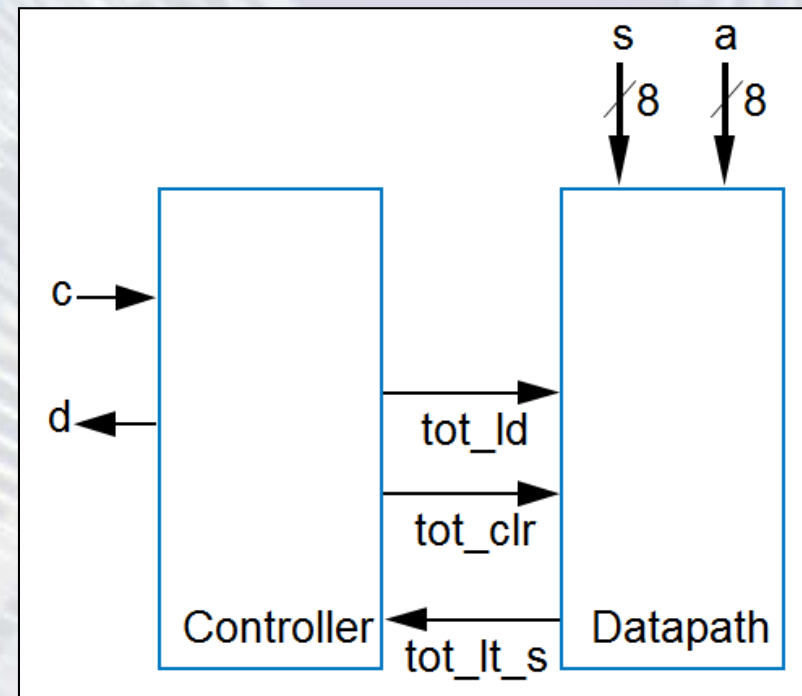- **Az adatstruktúra kiegészítése a vezérlővel**
 - **Külső parancs jel:** c érme bedobás érzékelőjele
 - **Külső vezérlő jel:** d pohár szóda kiadása
 - **Belső vezérlőjelek:** tot_clr, tot_ld, összeg regiszter vezérlése, törlés, töltés
 - **Belső státuszjel:** tot_lt_s, az eddig bedobott összeg kevesebb, mint a szóda ára
 - Itt a vezérlő már egyszerű FSM, bitszintű jelekkel



Digitális rendszerek tervezése

- **A vezérlő egység**
 - Az állapotdiagram ugyanaz, 4 állapot, köztük az eddigi állapotátmenetekkel, ugyanaz a topológia
 - Minden bemeneti és kimeneti jel egy bites
 - A magas szintű műveleteket a hozzájuk tartozó vezérlőjel ill. státuszjel reprezentálja
 - A működés órajel vezérelt
 - Meg tudjuk tervezni?
 - 2 bites állapot regiszter
 - Állapot átmeneti logika specifikálása viselkedési leírással
 - Kimeneti jelek állapothoz rendelve → Moore modell

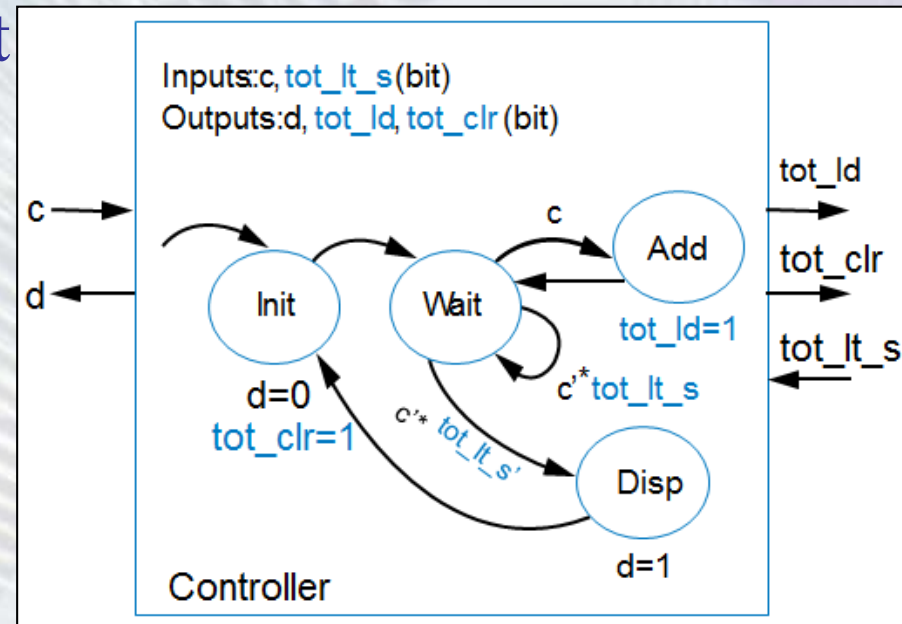

Digitális rendszerek tervezése

• A vezérlő egység

```
`timescale 1ns / 1ps
/////////////////////////////////////////////////////////////////
// Soda Dispenser példa Frank Vahid Digital Design Handbook alapján
// A vezérlő egység Verilog kódja
/////////////////////////////////////////////////////////////////
module soda_controller(
    input clk,
    input rst,
    input coin,
    output dispense,
    output tot_clr,
    output tot_ld,
    input tot_lt_s,
    output reg [1:0] state
);

parameter INIT = 2'b00;           // Szimbolikus állapotkódok
parameter WAIT = 2'b01;
parameter ADD = 2'b10;
parameter DISP = 2'b11;


always @ (posedge clk)
    if (rst) state <= INIT;       // Indulás INIT állapotban
    else
        case (state)
            INIT:    state <= WAIT; // Utána azonnal WAIT következik

            WAIT:    if (coin) state <= ADD; // Ha új érme jött, összegzés ADD-ban
                     else if (~tot_lt_s) state <= DISP; // Ha már elég az érme, szóda kiadása

            ADD:     state <= WAIT; // Összegzés és visszatérés WAIT-be
            DISP:    state <= INIT; // Szóda kiadás és új működési ciklus
            default: state <= INIT; // Bármilyen nem tervezett, vissza INIT-be
        endcase

// Vezérlőjelek generálása állapotok alapján, Moore modell
assign tot_clr = (state == INIT);
assign tot_ld = (state == ADD);
assign dispense = (state == DISP);

endmodule
```

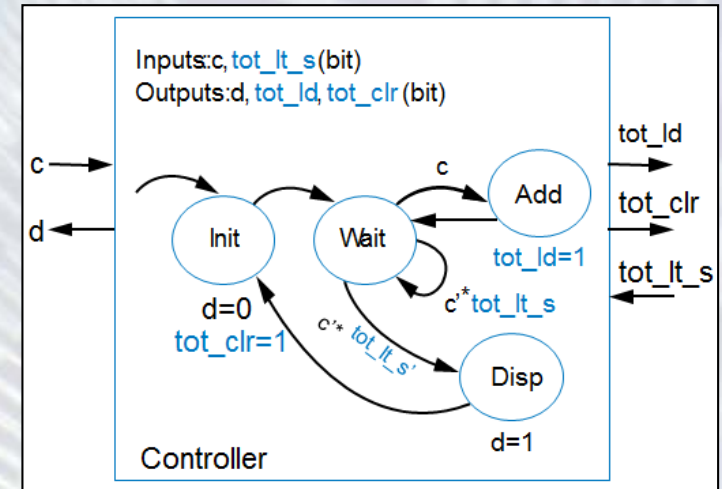

Digitális rendszerek tervezése


- **A HLSM jó módszer a specifikálásra**
- **Lényegében ugyanaz az eszközkészlet, amit eddig használtunk, megismertünk**
- **A kezdeti specifikációt egy állapotdiagramban fogalmazzuk meg, kis kiegészítéssel**
- **Ezek a kiegészítések az eddigiekhez képest:**
 - Több bites bemeneti és kimeneti jelek
 - Belső tárolók a változók számára
 - Aritmetikai műveletek, a logikai műveletek mellett
- **Természetesen a HLSM specifikálása, felépítése gyakorlatot és tapasztalatot igényel**
 - De nem igényli a működés elemi lépésekre bontását, meghagyja a hardver párhuzamos működésének lényegét

Digitális rendszerek tervezése

- **Az ASM, azaz algoritmikus állapotvezérlő**
 - Az ASM egy folyamatra jellemző specifikáció
 - A működés itt is órajel vezérelt (digitális HW), minden állapotváltozás egy-egy órajelet igényel
 - Az ASM erősen strukturált jellemű, nem annyira szabad szerkezetű, mint egy HLSM
 - Az állapotátmenetek nem tetszőlegesek (mint a HLSM-nél), hanem egy (esetleg kettő, de nem tetszőleges számú) következő állapotra korlátozottak, hasonlóan a számítógépes algoritmusok stílusához
 - Ebből következően nem annyira hatékony HW tervezéshez, mint a HLSM, de segít bevezetni a későbbiekben a programvezérelt processzor működését


Digitális rendszerek tervezése

 - Az ASM, azaz algoritmikus állapotvezérlő
- Az ASM blokk szerkezete:
 - Minden eddigi „FSM” állapot egy ASM blokk lesz (egyértelmű megfeleltetés)
 - Az ASM blokkban mindig van állapotdoboz (következik a fenti megjegyzésből)
 - Az ASM blokk tartalmazhat egy vagy több feltételvizsgálatot és feltételes értékadást
 - A tipikus használati mód nagyon egyszerű ASM blokkokkal dolgozik.




Digitális rendszerek tervezése

- Az ASM algoritmikus állapotvezérlő
- Példa: Egy n bites adat aktív bitjeinek megszámlálása (Ones_count/Popcount)
 - 8 állapot, 8 ASM blokk
 - S0: Várakozás START jelre
 - S1,S2,S3: Változók inicializálása
 - S4, S5, S6: Számolás ciklusban, amíg még van aktív bit („1”-es)
 - S7: érték kijelzés, kész jelzés, új ciklusra visszatérés
- Láthatóan egyszerű ASM blokkok
 - Nagyon elemi feladatlebonthatás, mint a mikroprocesszorok gépi utasításai

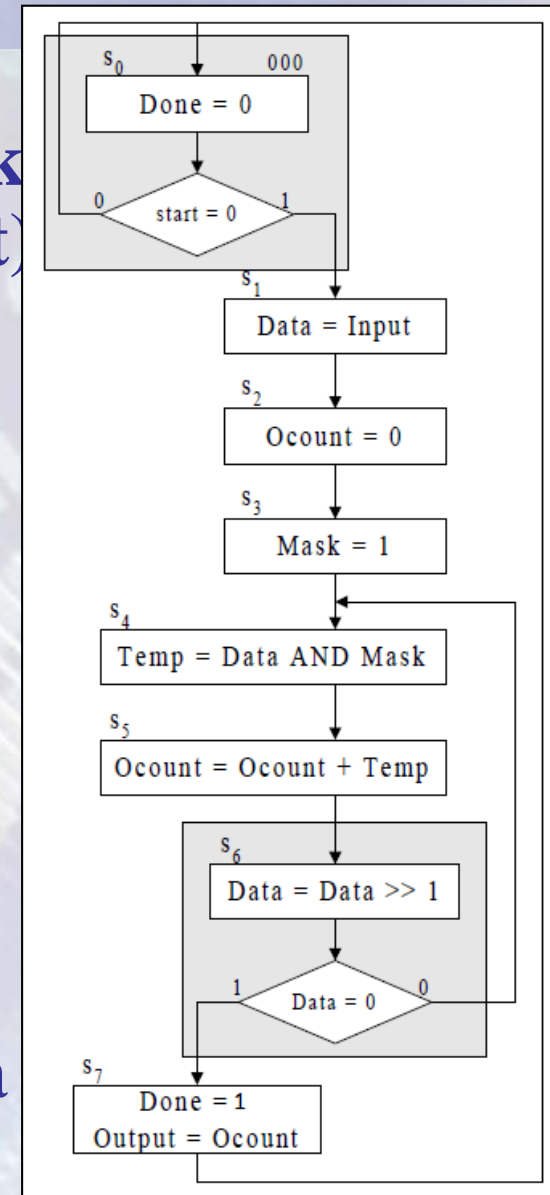


Digitális rendszerek tervezése

- Az ASM algoritmikus állapotvezérlő
- Ez így inkább SW jellegű, lépésenkénti végrehajtás, egy időben egy művelet
- A HW párhuzamos, időben konkurens viselkedését „visszacsempészhetjük”
 - S0 ugyanaz, vár START-ra
 - S1 minden változót inicializál
 - S2 csak vizsgál, kell-e művelet
 - S3 inkrementál, ha igen
 - S4 lépteti az adatot és tesztel: ha nem kész, vissza S2-be (adatfüggő ciklus)
 - S5: érték kijelzés, kész jelzés, új ciklusra visszatérés

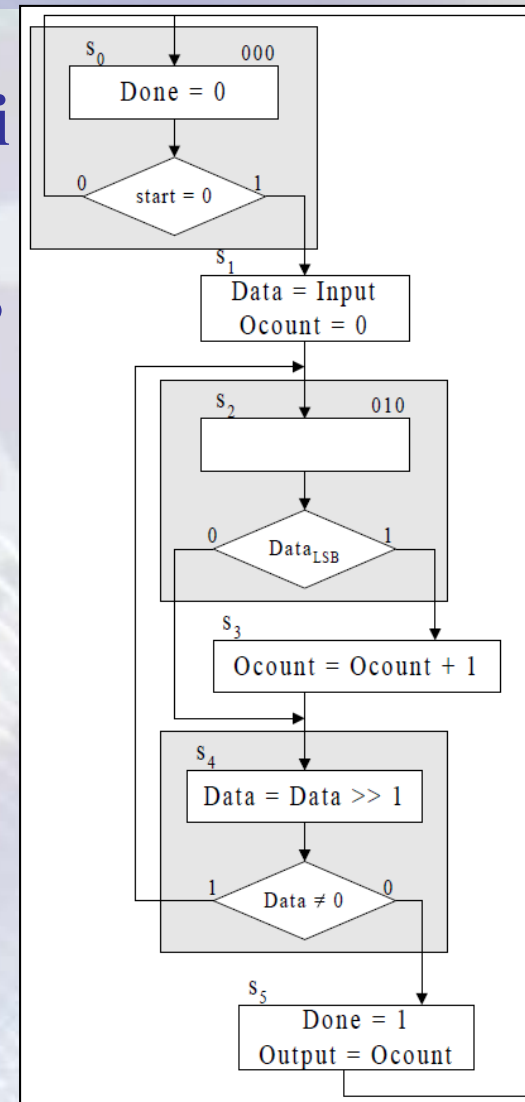

Digitális rendszerek tervezése

- Az ASM algoritmikus állapotvezérlő
- Az állapotok száma csökkenthető, Mealy típusú ASM blokk(ok)al
- Ez jelentős módosítás, komplex ASM blokk kell hozzá
 - S0 ugyanaz, vár START-ra
 - S1 minden változót inicializál
 - S2 az adatvizsgálat alapján feltételesen inkrementál és ha az adat nem nulla, akkor annak léptetése után ismétli önmagát ciklusban, amíg még van „1” értékű (számolandó) bit
 - S3: érték kijelzés, kész jelzés, új ciklusra visszatérés

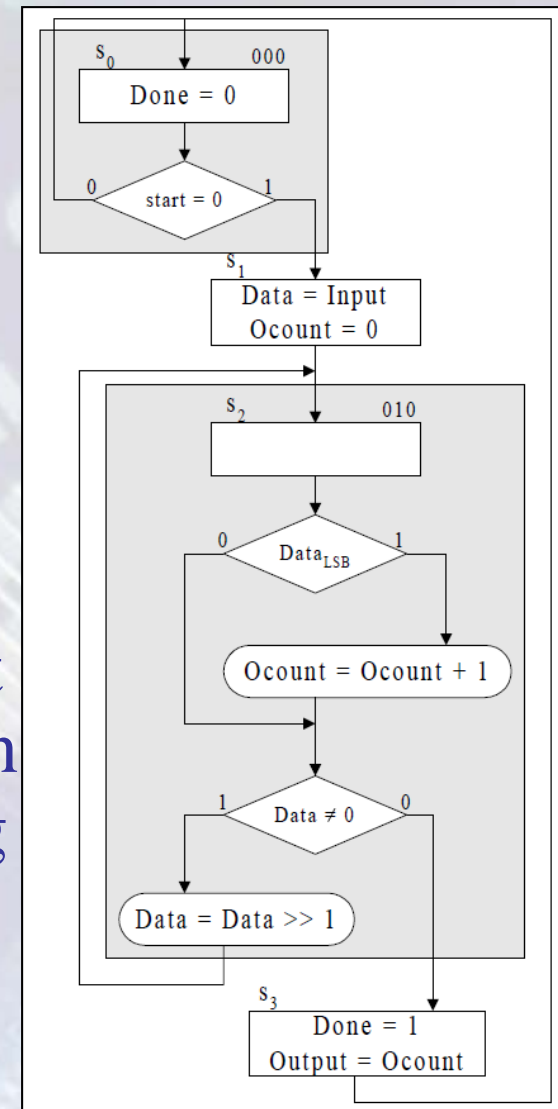

Digitális rendszerek tervezése

- Az ASM algoritmikus állapotvezérlő
- Az ASM specifikáció is kellően rugalmas, jelentős tervezői szabadságot ad, de inkább a SW jellegű, sorrendi elemi utasításokon alapuló végrehajtás megtervezését támogatja
- Az elemi ASM blokkokkal építkezve könnyű az áttérés a gépközeli SW algoritmusok tervezésének tanulására
- Az ASM modellben a jellemző állapotátmenetek:
 - CONT: folytatás
 - JUMP: ugrás tetszőleges állapotra (saját magára is)
 - CJMP: feltételes ugrás tetszőleges állapotra
 - Feltétel nem teljesülése esetén CONT

Digitális rendszerek tervezése

- Az ASM algoritmikus állapotvezérlő
- A vezérlő ebben az esetben lehet egy egyszerű számlálón alapuló vezérlőegység (nem szükséges a sokkal általánosabb FSM felépítés)
- Az állapotátmenetek vezérlése:
 - CONT: $state \leq state + 1$;
 - JUMP : $state \leq new_state$;
 - CJMP : $if (COND) then state \leq new_state$
 $else state \leq state + 1$
- Ezt a feladatot egy törölhető, tölthető bináris felfelé számláló tudja biztosítani → Nevezhetjük állapotszámlálónak vagy akár utasításszámlálónak is

Digitális rendszerek tervezése

- **Összefoglalva**
- **A bonyolult digitális rendszereket adatstruktúra és vezérlő szemlélettel tudjuk hatékonyan tervezni**
- **Két hatékony specifikációs módszer:**
 - **HLSM: Megőrzi a HW teljes párhuzamosságát**
 - **ASM: Inkább sorrendi jellegű, elemi műveletsorozat**
- **Mindkét esetben több bites változókra építve funkcionális adatstruktúrát hozunk létre + vezérlés**
- **A vezérlő lehet Moore, vagy Mealy típusú, vagy akár kevert módon működő**
 - **Az ASM specifikációnál a Mealy típusú ASM blokk bonyolult feladatokra képes, de nem könnyű kialakítani, tervezése rutint igényel**

Digitális rendszerek tervezése


- **Megjegyzés:**
- **Egyszerűbb esetekben nem különböztetjük meg explicit módon az adatstruktúrát és vezérlőt**
- **Az adatstruktúra viselkedési leírásában, a beépített feltételeket, mint vezérlési feltételeket kiértékelve tudjuk a kívánt működési állapotokat elérni**
- **Ez egy intuitív tervezési módszer. Sokszor nagyon egyszerű, gazdaságos, „magától értetődően jó” megoldásokat eredményez, de odafigyelést igényel.**
- **Gyakran nehéz az egyes speciális feltételek korrekt kezelése, és így hajlamosak leszünk kisebb engedményekre, „kompromisszumokra” (pl. INIT állapotban kiadott READY jelzés)**

Digitális rendszerek tervezése

- **Tervezési példák:**
- **Az Ones_count/Population_count feladat**
 - Szép feladat, egyszerű, de sokfajta megoldási lehetőség
 - A kérdés, hogy mire optimalizálunk.
 - Végrehajtási időre, erőforrásra, egyszerű struktúrára?
 - Mekkora az adatméret, amire az aktív „1” bitek számát számoljuk?
 - Van-e idő végrehajtani n bit ciklikus léptetését, számolgatását?
 - Szoftveres (32 bit / 64 bit CPU) vagy hardver alapú megoldást keresünk?

Digitális rendszerek tervezése

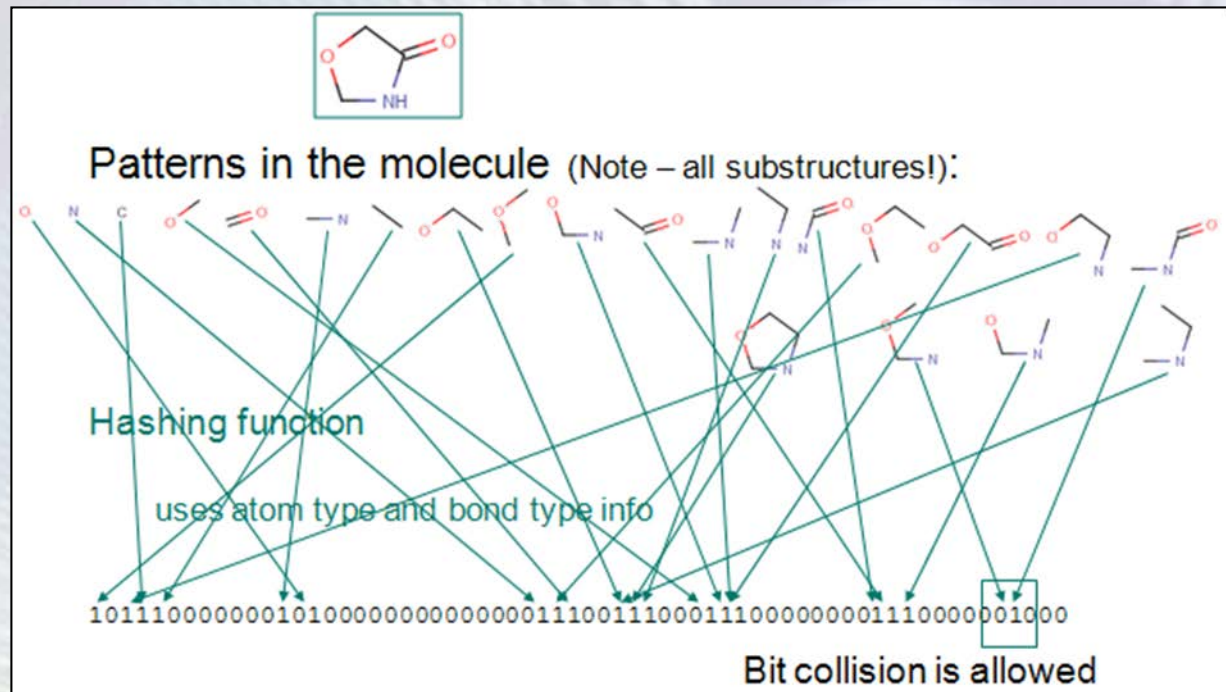- Egy alkalmazási példa:
- Molekula ujjlenyomat alapján kémiai hasonlósági keresés (gyógyszerkutatói alkalmazás)
- Nagyméretű 1024 - 2048 bit, az egyes tulajdonságok megléte egy-egy bittel jelezve
- Hasonlóság: Bitenkénti AND és utána „1” számolgatás
- 10^5 molekula esetén jelentős idő



Digitális rendszerek tervezése

- Population count közvetlen logikával:
- Ez egy egyszerű leképezés INPUT → OUTPUT
- Kombinációs logika (Tavalyi digit gyakorlat 6/5 fel.)
- Egyszerű összeadás műveletek, 1, 2, 3 ... $\log_2 n$ méretű adatokkal, bináris fa struktúrában
- Nincs vezérlő, nincs állapotgép, a funkció be van építve a topológiába
- Esetleg a bemeneten, kimeneten adattároló regiszter használható

```
*****  
/** Population count - Aktív bitek megszámlálása egy adatvektorban  
*****  
module pop_cnt(  
    input wire [7:0] data,          //Bemeneti adatvektor  
    output wire [3:0] population    //Kimeneti eredmény  
);  
  
*****  
/** A 8 bites bináris számban található 1 biteket hét összeadó segítségével *  
/** számolhatjuk meg: össze kell adnunk a szám összes bitjét. Az összeadókat *  
/** célszerű fa formában elrendezni, az egyes szinteken növekvő bitszámú *  
/** összeadókat felhasználva az átvitel miatt.  
/**  
/**      |bit7|bit6|bit5|bit4|bit3|bit2|bit1|bit0|  
/**      \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  
/**      +    +    +    +    1 bites összeadók  
/**      |    |    |    |  
/**      \---+---/  \---+---/  2 bites összeadók  
/**          |          |  
/**          \-----+-----/  3 bites összeadó  
/**              |  
/**              num_of_1s[3:0]  
/** Megjegyzés: Érdeemes elgondolkodni, hogy milyen más megoldások létezhetnek, *  
/** amik kevesebb aritmetikai áramkörrel oldják meg a feladatot?  
*****  
assign population = ((data[7] + data[6]) + (data[5] + data[4])) +  
                    ((data[3] + data[2]) + (data[1] + data[0]));  
  
endmodule
```

Digitális rendszerek tervezése

- Population count ASM alapon,
- Ez egy egyszerű leképezés INPUT → OUTPUT
- Kombinációs logika (Tavalyi digit gyakorlat 6/5 fel.)
- Egyszerű összeadás műveletek, 1, 2, 3 ... $\log_2 n$ méretű adatokkal, bináris fa struktúrában
- Nincs vezérlő, nincs állapotgép
- Esetleg bemeneten, kimeneten adattároló regiszter használható

```
*****  
/** Population count - Aktív bitek megszámlálása egy adatvektorban  
*****  
module pop_cnt(  
    input wire [7:0] data,          //Bemeneti adatvektor  
    output wire [3:0] population    //Kimeneti eredmény  
);  
  
*****  
/** A 8 bites bináris számban található 1 biteket hét összeadó segítségével *  
/** számolhatjuk meg: össze kell adnunk a szám összes bitjét. Az összeadókat *  
/** célszerű fa formában elrendezni, az egyes szinteken növekvő bitszámú *  
/** összeadókat felhasználva az átvitel miatt.  
/**  
/**      |bit7|bit6|bit5|bit4|bit3|bit2|bit1|bit0|  
/**      \  /  \  /  \  /  \  /  \  /  
/**      +    +    +    +    1 bites összeadók  
/**      |    |    |    |  
/**      \---+---/  \---+---/  2 bites összeadók  
/**      |          |  
/**      \-----+-----/  3 bites összeadó  
/**      |  
/**      num_of_1s[3:0]  
/** Megjegyzés: Érdeemes elgondolkodni, hogy milyen más megoldások létezhetnek, *  
/** amik kevesebb aritmetikai áramkörrel oldják meg a feladatot?  
*****  
assign population = ((data[7] + data[6]) + (data[5] + data[4])) +  
    ((data[3] + data[2]) + (data[1] + data[0]));  
  
endmodule
```


Digitális technika

8. EA vége