

NÉV:..... **MINTA ZH2**..... Neptun kód:..... gyak/lab kurzus:
 A feladatokat önállóan, meg nem engedett segédeszközök használata nélkül oldottam meg:

Olvasható aláírás:.....


Kedves Kolléga! **A kitöltést a dátum, név és aláírás rovatokkal kezdje!** Az alábbi kérdésekre a válaszokat - ahol lehet - mindig a feladatlapon oldja meg! A feladatok megoldása során a részletes kidolgozást nagyfeladatonként külön papíron végezze, (egyértelműen jelölje, hogy melyik lap melyik feladathoz tartozik, a papírra már a kezdetkor írja rá a nevét és Neptun kódját) és ezeket a papírokat is adja be a dolgozatával! A kérdésekre a táblázatok vagy a pontozott vonalak értelemszerű kitöltésével válaszoljon, hacsak külön másként nem kérjük. **Mindenütt a legegyszerűbb megoldás éri a legtöbb pontot.** Ha több a feladat, mint a pont, a feladat pontszámát csökkentjük minden hiba esetén (azonban negatív pontot nem adunk). Jó munkát!

E:	25p
F1:	15p
F2:	25p
Σ	:
IMSC:	7p

Ellenőrző kérdések (25p)

E1. (4p) **a.** Egy felfutó él érzékeny szinkron törölhető (rst) D flip-flop az alábbi jeleket kapja. Rajzolja le a Q kimenet idődiagramját! **b.** Adja meg egy törölő (rst) bemenettel rendelkező D flip-flop Verilog viselkedési leírását! Elkezdjük, folytassa!


```
always@(.....)
if(.....) .....
```

 

E2. (3p) Adja meg egy 2 db 8 bites forrásból betölteni képes **multifunkciós regiszter** Verilog leírását! **Ha ld0=1, q-ba töltse be In0-at, ha ld1=1, q-ba töltse be In1-et! Az ld0 legyen nagyobb prioritású!** (Most nem kell alaphelyzetbe állítás rst-re.) Elkezdjük, folytassa! A hiányzó változó definícióktól eltekintünk.

```
always@(.....)
if(.....) .....
```

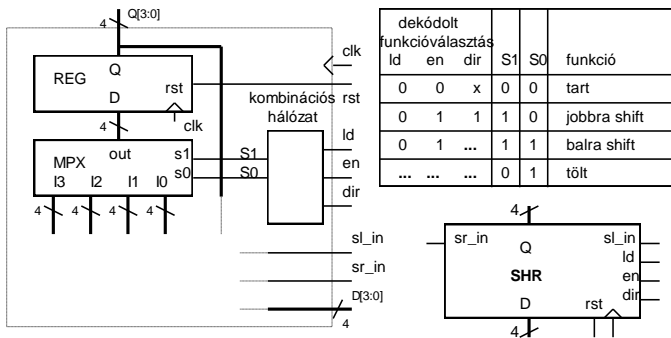E3. (4p) Adott egy 2 irányú shiftregiszter funkcionális blokkvázlata és működési táblázata. **a.** Adja meg, bitsorrend helyesen, hogy milyen jelek kapcsolódnak az MPX multiplexer egyes bemeireire! Ügyeljen arra, hogy a rajzon látható jel neveket használja!



dekódolt funkcióválasztás		S1	S0	funkció	
ld	en	dir			
0	0	x	0	0	tart
0	1	1	1	0	jobbra shift
0	1	...	1	1	balra shift
...	0	1	tölt

I0:.....
 I1:.....
 I2:.....
 I3:.....

b. Töltse ki a táblázat hiányzó részeit, ha a prioritás sorrendje a legerősebb jellel kezdve a következő: betöltés (ld), engedélyezés (en)!

E4. (5p) Adja meg egy 4 bites 12-es modulusú fel le számláló Verilog kódját! A számláló ld-ra betölti d[3:0]-at, en=1 esetén számol, dir=1 esetén felfele, dir=0 esetén lefele, egyébként nem változik a q kimenete. A vezérlőjelek prioritása a legerősebb jellel kezdve a következő: ld, en. A jelek definiálásától most eltekintünk.

<pre>assign tc = always@(posedge clk) if(.....) q <= else if(.....) if(.....) if(.....) q <=</pre>	<pre>else if(.....) q <=</pre>
--	---

E5. (3p) Adott 3 db számláló modul példányosítva, azonban az összekötésük hiányzik. Az első 7-es modulusú, a második 3-os modulusú, a harmadik 5-es modulusú. A számláló kimenetek definiálásától eltekintünk.

a. Kaszkádosítsa a felsorolás szerinti sorrendben őket megadott wire típusú jelek megfelelő felhasználásával úgy, hogy a teljes számláncot a külső *EN* jel engedélyezze!

wire EN, OUT;
wire [1:0] tc_i;

cnt7 cnt7_1(.clk(.....), .rst(.....), .en(.....), .q(q7), .tc(.....));

cnt3 cnt3_1(.clk(.....), .rst(.....), .en(.....), .q(q3), .tc(.....));

cnt5 cnt5_1(.clk(.....), .rst(.....), .en(.....), .q(q5), .tc(OUT));

b. Hány órajelenként jelenik meg impulzus az *OUT* kimeneten?

E6. (6p) Mely állítások igazak és melyek hamisak? Jelölje **+ -al az igaz, -al a hamis** állításokat!


1.	Egy sorrendi hálózat (FSM) kódolt állapotábrája tartalmazza a next_state logika és a kimeneti logika igazságtábláit.	
2.	Ha egy sorrendi hálózat kimenetét az állapotregiszter valamely bitjei adják, akkor az biztosan Moore modell szerint működik.	
3.	A FIFO-ba bármikor lehet adatot írni.	
4.	Egy FSM vezérlő állapotgrádjába írt állapotátmeneti feltétel lehet A == B.	
5.	Az ASM (algoritmikus állapotvezérlő) leírás egyetlen feltétel doboza csak 2-felé ágazást tesz lehetővé.	
6.	3 regiszter címes processzor architektúra esetén egy művelet eredménye nem rontja el szükségszerűen az egyik operandust.	

F1. (15p) Adott egy FSM az alábbi *kódolt állapotgráffal*. A kimenete az állapotkód és *z*. Végezze el az alábbi feladatokat! **Az állapot kódok helyett mindenütt állapot neveket használjon!**


<p>bemenet: x[1:0] kimenet: s[2:0], z</p> <p>a. (3p) Adja meg az állapotregiszter Verilog leírását! //A konstans és változó deklarációk localparam [2:0] A = 3'b000, B = 3'b001, C = 3'b010, D = 3'b011, E = 3'b100; reg [2:0] s, next_s; wire clk, rst; wire [1:0] x; //Állapotregiszter always @ (.....) if (rst) s <=; else s <=</p>	<p>b. (9p) Következő állapot logika //Next_state logika always @ (.....) case (s) A: case(.....) 2'b01: next_s <=; 2'b10: next_s <=; 2'b11: next_s <=; default: next_s <=; endcase B: if(x == 2'b00) next_s <=; else next_s <= C; C: if(.....) next_s <=; else next_s <=; D: if(.....) next_s <=; else next_s <=; E: if(.....) next_s <=; else next_s <=; default: next_s <=; endcase</p>
<p>c. (1p) Milyen modell szerint működik? (Húzza alá a megfelelőt) Mealy Moore</p>	
<p>d. (2p) Adja meg a z kimenet logikai függvényét Verilog-ban! Ha csak az s-t, az állapotneveket, az == operátort és műveletet használhatja: assign z = A legegyszerűbb alakban: assign z =</p>	

F2.(25p) Funkcionális blokkvázlatával (adatstruktúra + vezérlő) adott egy a bemenő adatokkal többféle művelet elvégzésére alkalmas számító modul. Az adatstruktúra **3 db 8 bites adat bemenettel** rendelkezik: **A, B, C** (előjel nélküli számok). Az aritmetikai logikai egység (**ALU**) 8 műveletet tud elvégezni az **opa** és **opb** operandusokkal az alább megadott táblázat szerint. Az **elvégzendő művelet** az ALU **op[2:0]** bemenetén állítható be. **Shiftelés esetén a belépő bit 0, ha eci = 0, ci, ha eci = 1. Összeadás/kivonás esetén a ci-t csak akkor veszi figyelembe, ha eci = 1. A művelet eredményét az ALo kimenet adja. Az ALU z kimenet 1 értéke jelzi, ha a művelet eredménye 0. A c kimenet összeadás esetén a túlsordulást, kivonás esetén a negatív eredményt, shiftelés esetén a kilépő bit értékét jelzi. A REG_ARR egy 4 regisztert tartalmazó regiszter tömb. Ennek opa kimenetén az a[1:0]-val kiválasztott sorszámú regiszter tartalma jelenik meg, ha a[1:0]=i, akkor Ri. Az adat beírását wr=1 engedélyezi és az in bementére kiválasztott adat (mpxo) az a[1:0]-val kiválasztott regiszterbe íródik az órajel felfutó élére. A wr jel ezen kívül az ALU c kimenetét beírja az ALU ci bementére kapcsolt 1 bites regiszterbe.**

Az **opb** kimenetén a **b[1:0]**-val kiválasztott regiszter tartalma jelenik meg, ha **b[1:0]=i**, akkor **Ri**. Az ALU **eci** bemenetére **b[1]** van kötve, ezért a **ci** bemenetét csak akkor veszi figyelembe az ALU, ha **opb-n R2** vagy **R3** van kiválasztva. A **REG_ARR** bemenetére kerülő adat (mpxo) az **MPX** multiplexer **s[1:0]** bemenetével választható ki. A regisztertömb **R3** regisztere speciális, mert fel/le számlálóként is funkcionál. Normál regiszterként írható ($a[1:0]=2 \cdot b[1]$ és $wr = 1$ esetén beíródik **R3**-ba az **MPX**-el kiválasztott érték) és normál regiszterként olvasható. Azonban, ha éppen nem írják, akkor **up3,dw3 = 0,1** esetén lefele számol ($R3=R3-1$), **up3,dw3 = 1,0** esetén pedig felfele számol ($R3=R3+1$), ha megjön a **clk** aktív éle. Az írás erősebb, mint a számlálás engedélyezés. Az **R3** regiszter fel vagy le számláltatásával egyidőben bármely más regiszterbe lehetséges írni. A **tc3** kimenet akkor jelez, ha **R3==0**. A vezérlőt egy kívülről jövő, 1 órajel hosszú **start** parancs indítja. A vezérlő az adatstruktúrát a **V[11:0]** vezérlő jelekkel működteti. A működése közben figyelni képes az adatstruktúrából jövő **z**, **c** és **tc** feltétel jeleket. Egy számítási feladat elkészültét 1 órajel hosszú **rdy** státusz jellel kell jeleznie. Az eredménynek meg kell maradnia a következő start jelig. Az aktuális művelet szempontjából érdektelen vezérlő jelekértékét **0**-nak kell választani. Egy maximum 8 bites végeredményt a regiszter tömb **opa** kimenetén (**result_L**) kell megjeleníteni. Ha a végeredmény megjelenítéséhez 8-nál több bit kell, akkor a többi bitet az **opb** kimeneten (**result_H**) kell megjeleníteni.

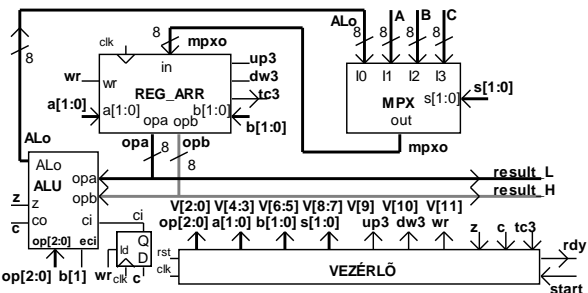

 a. (10p) Az alábbi Moore jellegű HLSM állapot diagram által leírt feladatot a fenti adatstruktúrával kell megvalósítani. (**R0**-at szorozza **16**-al, eredmény: **R2R0**-




ban)

Adja meg a **vezérlő állapotgráfiájának megadott állapotait** kiadandó **vezérlőjeleket** a **V[11:0]** bitek értékének (**0, 1**) alábbi táblázatba való beírásával! (Segítségképp néhány értéket megadtunk. A **rdy**-t most nem kérjük.)

b. (1p) Milyen értékű lesz **R2** az **IN3** állapotban ?

 c. (7p) A számító modullal két 4 bites szám szorzatát kell kiszámítani, **ResultL = A*B**.

A megvalósítást: **Kezdéskor a szorzandót R1, a szorzót, R2 regiszterbe tesszük, az eredmény regisztert 0-ázzuk. A szorzást ciklusba szervezzük Ciklusszámlálóként a speciálisan számlálóként is használható R3 regisztert használjuk. A szorzást LSB-vel kezdjük. A szorzó LSB-jét megjelenítjük c-ben. Ha c=1, akkor az eredményként használt regiszterhez hozzáadjuk a szorzandó aktuális 2 hatványát, ha c=0, nem adjuk hozzá. Mindkét eset után előállítjuk a szorzó következő 2 hatványát és ezzel egyidőben csökkentjük a ciklusszámlálót. Ezután visszamegyünk a ciklus elejére, ahol ellenőrizzük a ciklus számlálót. Rendelje a számítás elvégzéséhez szükséges műveleteket a Moore jellegű HLSM állapotaihoz. Az alább felsorolt műveletekből válasszon (szükségtelenek is**



vannak közöttük). **Írja az elvégzendő művelet(ek) sorszámát a megfelelő állapot neve mellé!** Nem biztos, hogy van elvégzendő művelet, ilyenkor írjon x-et! (A HLSM gráf segít információkat tartalmaz. A gráf pontozott részeit nem kell kitölteni, de az is segít információ.) **A többlet és hiányzó művelet sorszámokért pontlevonás jár!**

- 1: $R0 = \{R0[6:0], 0\}$ 2: $R0 = R0 \wedge R0$ 3: $R0 = \{0, R0[7:1]\}$
- 4: $R0 = R0 + R1$ 5: $R1 = A$ 6: $R1 = B$ 7: $R1 = C$
- 8: $R1 = R0 + R1$ 9: $R1 = \{R1[6:0], 0\}$ 10: $R2 = B$
- 11: $R2 = C$ 12: $R2 = \{0, R2[7:1]\}$ 13: $R3 = R3 + 1$
- 14: $R3 = R3 - 1$, 15: $R3 = R3 + R1$ 16: $R3 = C$ 17: $rdy = 1$

IDLE:..... IN1:..... IN2:..... IN3:.....
 IN4:.....TST:..... W1:..... W2:.....
 W3:.....

ALU funkció vezérlés: op[2:0]	ALU out (ALo)	z = 1, ha	c = 1, ha
000	opa + opb + ci & eci	ALo == 0	átvitel van
001	opa - opb - ci & eci	ALo == 0	a - b < 0
010	{opa[6:0], ci & eci}	ALo == 0	opa[7]
011	{ci & eci, opa[7:1]}	ALo == 0	opa[0]
100	opa & opb	ALo == 0	Soha (c=0)
101	opa opb	ALo == 0	Soha (c=0)
110	opa ^ opb	ALo == 0	Soha (c=0)
111	opb	ALo == 0	Soha (c=0)

	wr	dw3	up3	s[1:0]	b[1:0]	a[1:0]	op[2:0]
V[11:0]	11	10	9	8 7	6 5	4 3	2 1 0
IDLE				0 0			0 0 0
IN1					0 0		0 0 0
IN2							
IN3					0 0		0 0 0
TEST				0 0	0 0	0 0	0 0 0
W1							
W2							
END				0 0	0 0	0 0	0 0 0

d. (1p) Adja meg a kért feltételeket a blokkvázlaton szereplő feltétel jel(ek) felhasználásával. (A parancs és feltétel bitek negáltját is fel lehet használni.)

fl:

e. (1p) Adja meg az adatstruktúra C adat bemenetének értékét! (Az algoritmusban fel kell használni.)

C =

f. (5p) Adja meg az adatstruktúra REG_ARR regiszter tömbjének Verilog leírását a bevezetőben megadott információk alapján! Az R3 speciális számláló funkciójának megvalósításától most eltekintünk. A leírást elkezdjük, egészítse ki a hiányzó részekkel! (Az **arr** 4 db 8 bit szélességű tároló regisztert tartalmazó tömb.)

<pre>module REG_ARR (input clk, wr, input [1:0] a, b, input [7:0] in; output reg [7:0] opa, opb);</pre>	
<pre>// beírás megvalósítása reg [7:0] arr[3:0]; always@(.....) if(.....) <=;</pre>	
<pre>always@(.....) // opa elő- // állítása</pre> <pre>..... <=;</pre>	<pre>always@(.....) // opb elő- // állítása</pre> <pre>..... <=;</pre>
<pre>endmodule</pre>	

IMSC1. (3p)

Tervezzon **programozható modulusú 4 bites számlálót!** A számláló modulusa 2-től 16-ig legyen változtatható a 4 bites bemenetére adott szám függvényében. Adja meg az egység Verilog kódját!

IMSC2. (4p)

Készítsen az F2 feladat adatstruktúrájához egy olyan HLSM diagram részletet, amely **a regisztertömb R0 és R1 regiszterének értékét cseréli fel, a legkevesebb művelettel.** Milyen műveletet kell beállítani az op[2:0]-on?

Maximális pontszám: 65 pont (IMSC: 7p) Rendelkezésre álló idő: 100 perc