



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK

Digitális technika

VIMIAA01

Fehér Béla
BME MIT

Funkcionális egységek

- **Kiegészítés az eddigi előadások anyagához**
- **Kombinációs funkcionális egységek eddig:**
 - DEK, ENK, PRI, MUX, DEMUX, SHR, ADD
- **További adatfeldolgozási funkciók, melyeket a számlálóknál alkalmaztunk:**
 - Értékelismerés, adat összehasonlítás - COMP
 - Összeadó/kivonó ADD/SUB
 - Inkrementáló/Dekrementáló INC/DEC
- **Speciális tároló funkcionális egységek**
 - Regisztertömbök
 - Memóriák


Funkcionális egységek

- Komparátor
- Értékek, adatok összehasonlítása
 - Egyenlőség komparátor
 - Teljes funkciójú komparátor

- **Egyenlőség komparátor**

- Logikailag a XNOR műveleten alapul
- Két bitvektor azonos pozíciójú bitjeit vizsgálja, hogy minden biten teljesül-e az egyenlőség feltétel
- **a, b** adatvektorok esetén **n** db két bemenetű XNOR kapu + 1 db **n** bemenetű ÉS kapu
- Tetszőleges kódolásra működik

a	b	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


 


Funkcionális egységek

- **Egyenlőség komparátor**

- Fix érték vizsgálatára XNOR kapuk egyik bemenete fix 0 vagy 1 → programozott inverter
- (Pl. a 9 vizsgálata BCD számlálónál)


a	FIX	XNOR
a	0	/a
a	1	a

 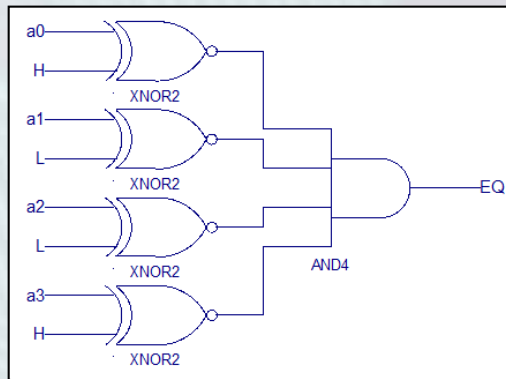

- Használhatunk komparátort is, de a 4 bemenetű ÉS kapu természetesebb. Ilyenkor azt mondjuk, hogy dekódoljuk a bináris 9 értéket, mert valójában ez a teljes 4 változós függvény m_9 sorszámú mintermje, azaz egy 4:16 dekóder 9. kimeneti jele.

Funkcionális egységek

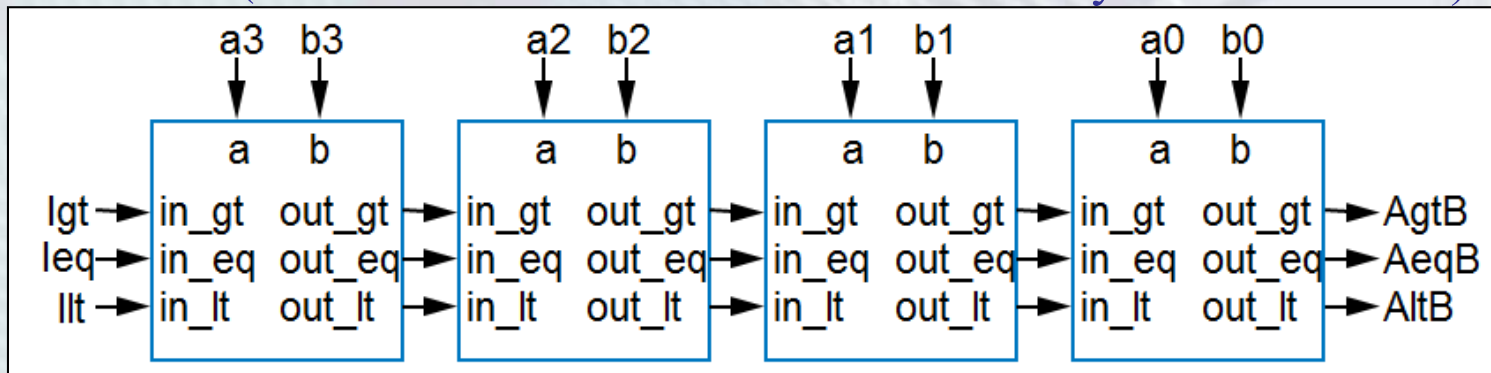
- **Teljes összehasonlító komparátor**
 - Valódi nagyság szerinti összehasonlítás
 - 3 kimenet, $a_i = b_i$, $a_i > b_i$, $a_i < b_i$, (nem függetlenek)
 - „Előző” bitpozícióról hasonló értelmű bemenetek
 - Melyik az előző? Hogyan kaszkádosítsunk? Melyik jobb?
 - Lehetséges MSb \rightarrow LSb, de LSb \rightarrow MSb irányba is
(Az összeadás csak az LSb \rightarrow MSb irányban működik!!!)



- Tehát egy adott szinten: $3 + 2 = 5$ bemenet, 3 kimenet
- **MEGTERVEZHETŐ**, egy adott bitpozícióra felírhatók az összefüggések \rightarrow néhány kapu (nem tervezzük meg!)

Funkcionális egységek


- **Kivonó**
 - Szerepelt korábban az 1 bites teljes összeadó
 - Ebből kaszkádosítással készítettünk több biteset
 - Az összeadó jól működik pozitív és 2's komplementes negatív számokra is! (Ezért terjedt el a 2's komplementes számábrázolás)
 - Tudjuk képezni egy szám (-1) szorosát, ezért lehetséges az $A-B$ művelet végrehajtása az ismert $A + ((-1)*B)$ összefüggés alapján.
 - $(-1)*B \rightarrow$ Minden bitet invertálunk és hozzáadunk 1-et, ami pontosan a 0. pozíció Cin jele.
 - Ezt használjuk komparátor helyett!

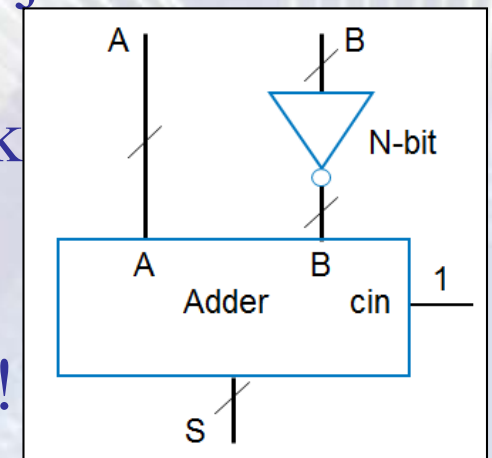

Funkcionális egységek


- **Egységes Összeadó/kivonó**

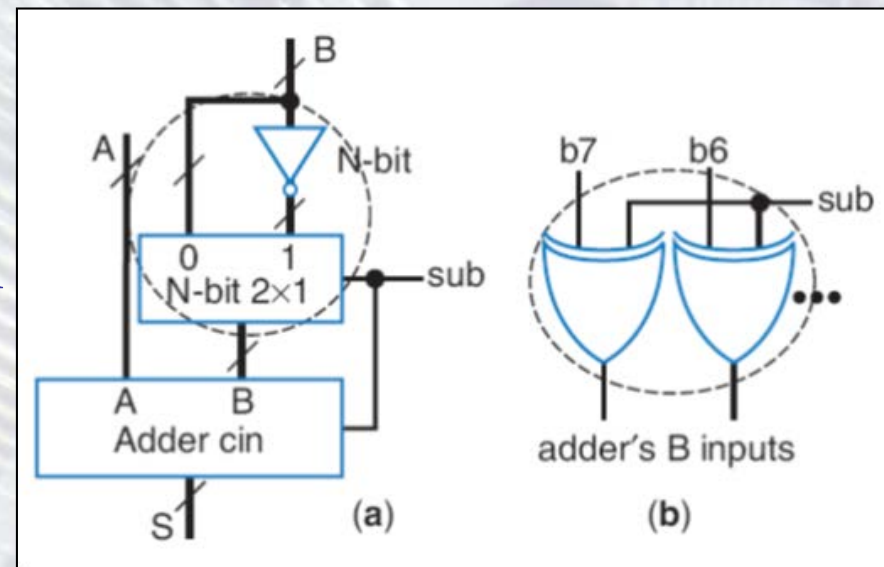- Az előző dia sugallja a megoldást
- Művelettől függően B normál vagy invertált értéke jut az ADDER bemenetére, mialatt a Cin 0 vagy 1.
- Megvalósítás: \overline{ADD}/SUB vezérlő bemenet
 $\overline{ADD}/SUB = 0$ összeadás, $\overline{ADD}/SUB = 1$ kivonás
- B bemenet kialakítása:
B, \overline{B} és 2:1 MUX
- XOR kapu, mint vezérelhető INVERTER
- A Cin közvetlenül az \overline{ADD}/SUB vezérlőjel



Funkcionális egységek

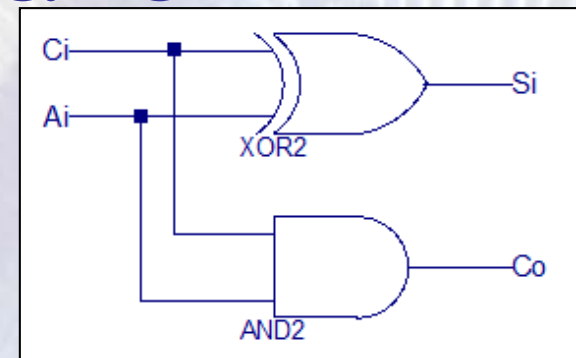- **Inkrementer/Dekrementer**
 - Az összeadó/kivonó alapján
 - **Ha $B = 0$ és $C_{in} = 1$, akkor $S = A + 1$**
 - **A bitenkénti FADD teljes összeadó egyszerűsíthető**
→ **HADD Half ADDER, fél összeadó**
(csak 2 bemeneti bitje van)
 - **Lényegesen egyszerűbb, mint a teljes összeadó**
 - **A dekrementer ugyanígy származtatható**
 - **Az INC/DEC pedig az ADD/SUB egységből**





Funkcionális egységek

- **Regiszterek, adattárolók használata**
- **Eddig olyan regiszteralkalmazásokat néztünk, melyek egyetlen adat kezelésével foglalkoztak**
 - Egyszerű párhuzamos regiszter, S/P shiftregiszter
- **Vannak több regisztert tartalmazó gyakorlatban fontos adattároló struktúrák (léteznek SW-ben is)**
 - Regiszteres késleltető sor
 - Regiszter tömb
- **Nem regiszter alapú adattárolók: Memória**
 - ROM, (EEPROM, Flash),
 - RAM (aszinkron)
 - RAM (szinkron)


Funkcionális egységek

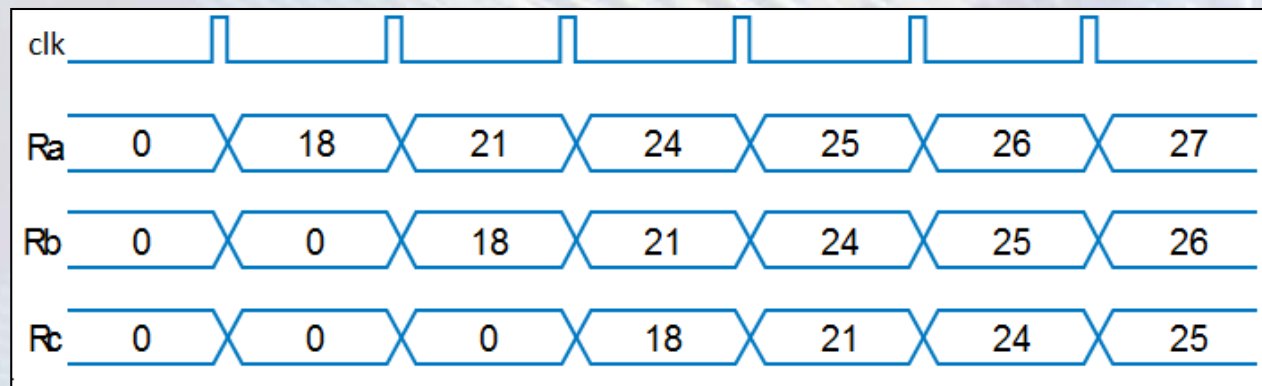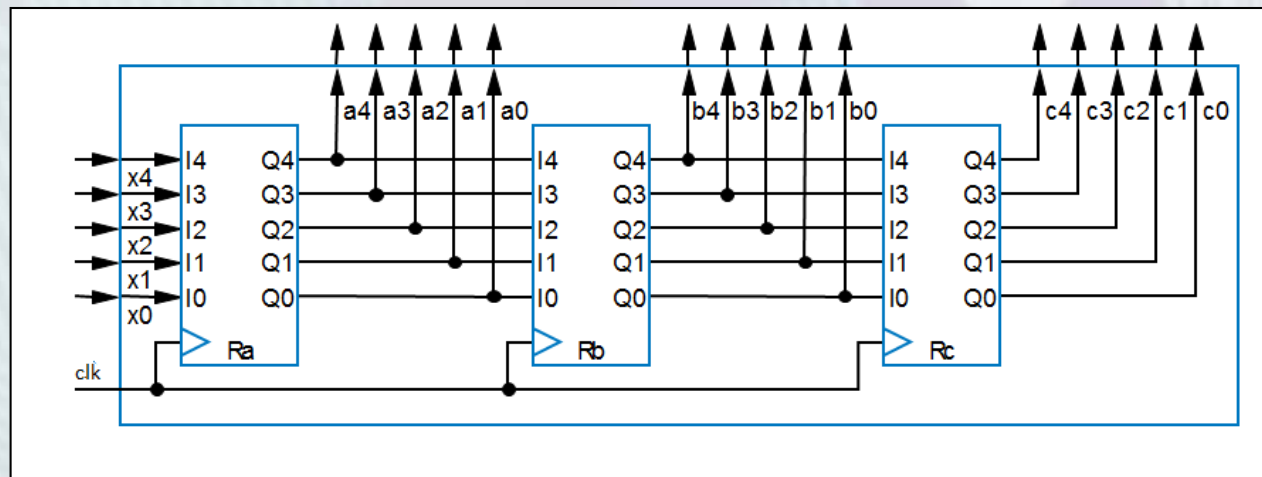- Regiszteres késleltető sor
- A bemeneti adatokból minden órajelben mintát vesz, a legutolsó n mintát tárolja



Funkcionális egységek

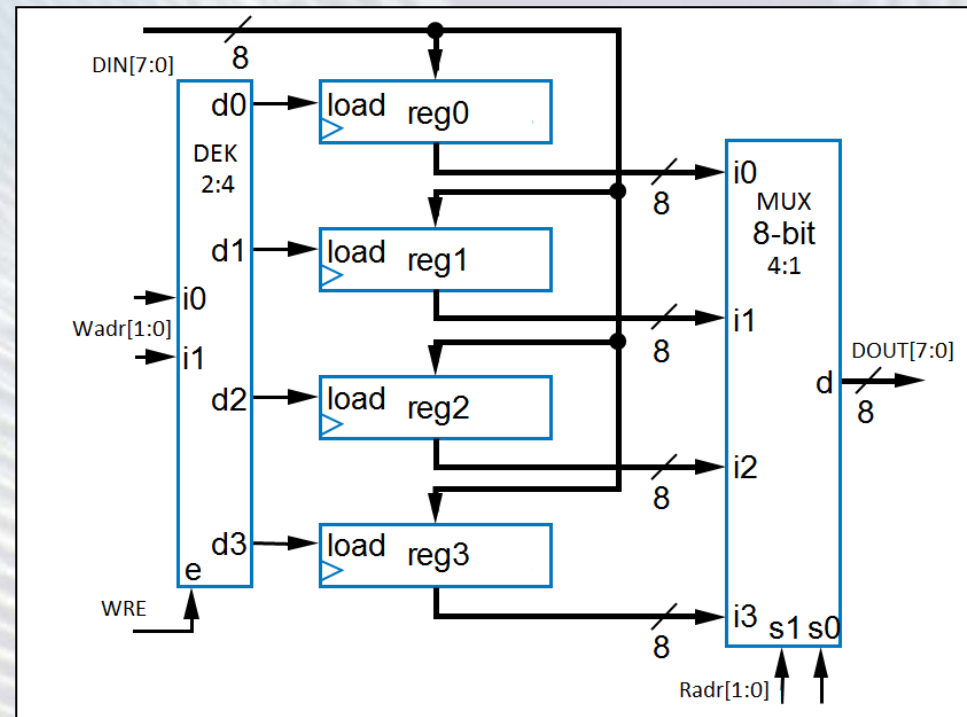- Regisztertömb
- Több regiszterből álló egység (ált. 4-8-16-32-64)
- Kiválasztás az írási és olvasási címmel
 - Írási cím: Az írás engedélyező jel kiadása (DEK)
 - Olvasási cím: Kimeneti adat kiválasztás (BUS_MUX)
- Címbitek: 2,3,4,5,6
- A regiszterek egyedileg írhatók, olvashatók
- Írás szinkron, CLK felfutó élre, ha $WRE = 1$
- Olvasás aszinkron, azonnal megjelenik



Funkcionális egységek

- **Regisztertömb**



- A CPU egységekben az elsődleges adattárolók
- Az ALU operandusa(i) és az eredmény tárolóhelye, ennek megfelelően független írási és olvasási portok

- **Típusai:**

- **1W1R: Egy írási cím és egy olvasási cím**



- **1W2R: Egy írási és két olvasási cím**

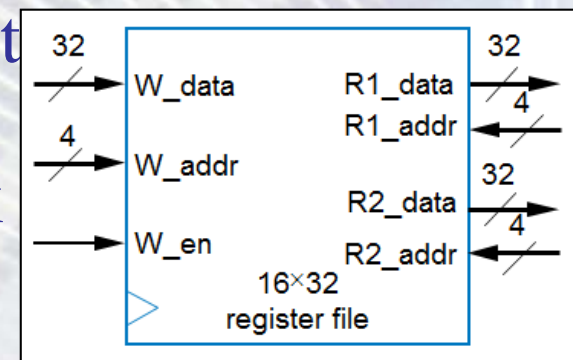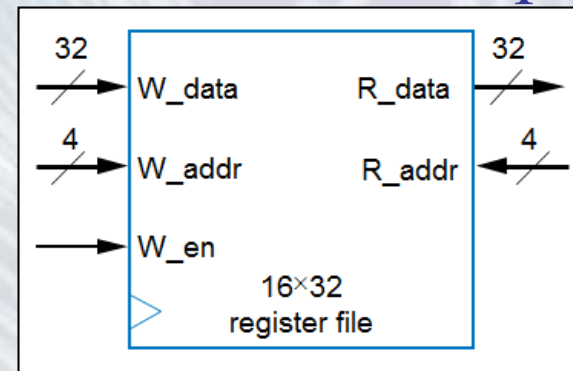- Csak az olvasási multiplexert kell duplikálni és egy sokkal rugalmasabb elemet kaptunk
 $ERED = OP1 \text{ műv } OP2$



Memória


- Logikailag a regisztertömbre hasonlít
- Dimenzióban jelentősen eltér
- Jellemző méretek:
 - Adatszélesség: (4), 8-16-32 bit
 - Adatszavak száma: $2^{10} - 2^{20}$,
(1Ki – 1Mi adatszó), technológia függő
 - Hogyan lehetséges? Nem DFF bittároló, hanem kifejezetten a legegyszerűbb megoldások a nagy adatsűrűség érdekében (6T, 1T)
- Fő típusok (használat szerint):
 - ROM: csak olvasható memória (Read Only Memory), az adatok programozással kerülnek bele (mit jelent?)
 - RAM: írható-olvasható memória (Random Access Memory) Tetszőlegesen elérhető (címezhető) memória

  

Memória



- **Önálló memória IC tokok interfészei**
 - Pl. LOGSYS Spartan3E kártyán felforrasztva
 - **SAMSUNG KR1008V1D-UI10 (10ns)**
 - 128Ki*8bit High-Speed CMOS Static RAM (3,3V)
 - Címbusz (17 vonal), Adatbusz (8 vonal)
 - Vezérlőjelek (általában negált értelműek)
 - /CS: Chip kiválasztás/engedélyezés
csökkenti a fogyasztást, nincs működés, ha /CS = 1
 - /OE: Kimenet engedélyezés, ill. leválasztás, HiZ állapot
 - /WE: Írás engedélyezés
 - A vezérlőjeleket a használat során ennek megfelelően kell vezérelni (szerencsére hibatűrő, /WE tilt!)

Részlet az adatlapból nagyítva

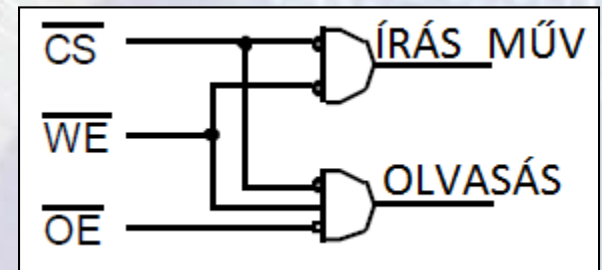


Memória

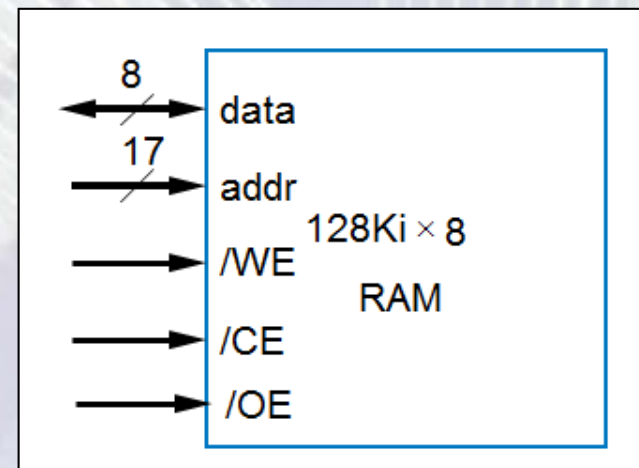 - **128ki x 8 SRAM blokkvázlata**
 - Látható az I/O adatbusz kétirányú meghajtása, (íraskor HiZ, letiltva)
 - A sok címvonál 2 csoportra van osztva, sor-oszlop címzés, 512x256x8 memória tömb
 - Látható a belső jelek meghajtása, címvonalak ponált/negált értéke (Belső Clk. Gen, és Pre-Charge nem fontos, egyedi specialitás.)
 - Az általános interfész modell a képen látható blokk




Memória

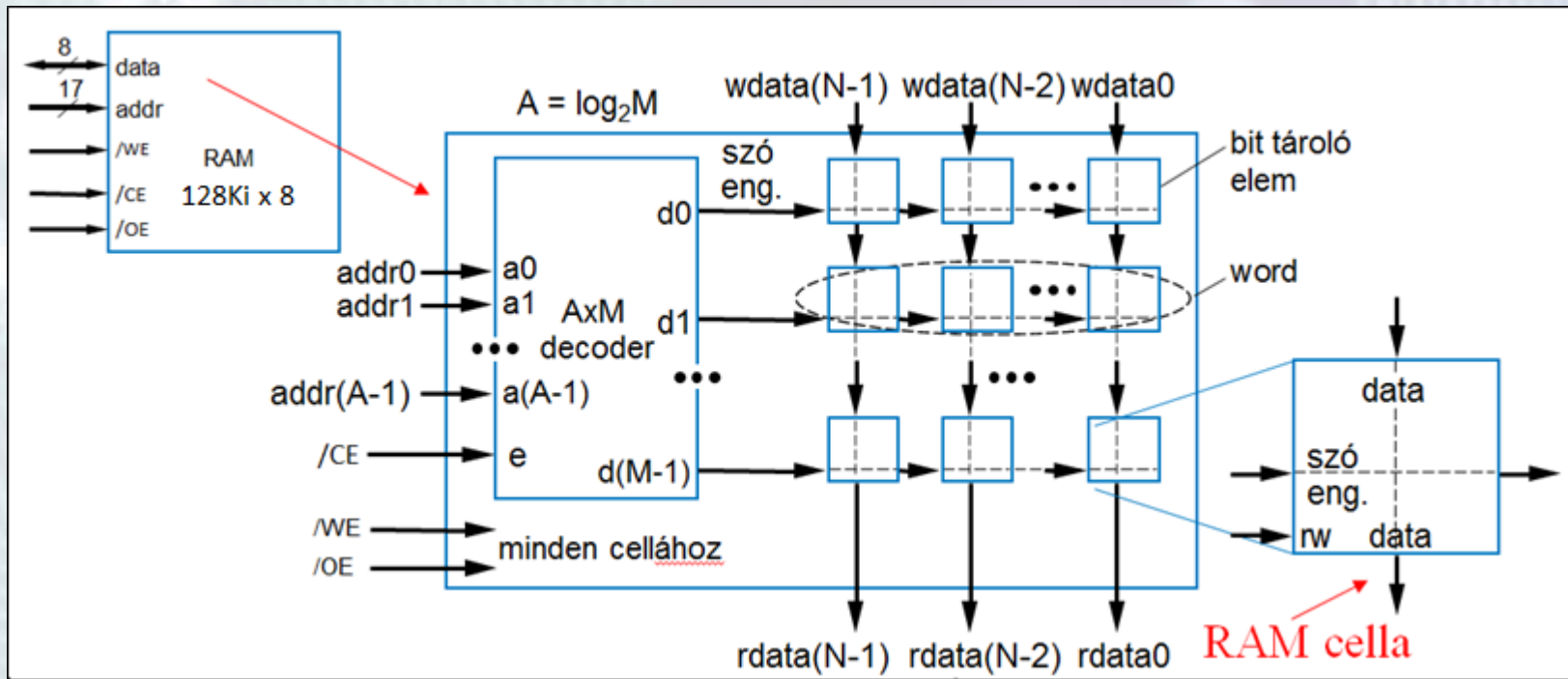- **Működés:**
 - Hasonló a regiszter tömb működéséhez, csak...



 
- Az ábra nem mutatja az I/O adatvonalakat, csak a belső struktúrát.



Memória

- **FPGA belső memóriái**

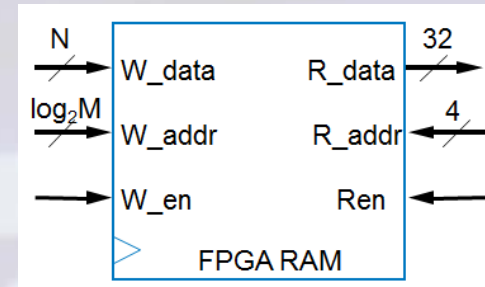- Jobban hasonlítanak a regisztertömbre, de ezek is inkább memóriák
- Lehet egy címbuszuk, vagy kettő
- Adat interfészük mindig szétválasztott, külön bemeneti (írás) és kimeneti (olvasás) adatbusz
- Engedélyezés írásra, (esetleg olvasásra)
- Írás mindig SZINKRON, órajel felfutó élre




- **Memória típusa:**

- Elosztott memória: kis méretre, tip. max. 256 bájt
- Blokk memória: $2^{ki} * (16+2)$ bites méret
- RÉSZLETEK A VERILOG HDL diákon


FPGA elosztott memória

- **Kisméretű, belső RAM tároló elem**
- **16x1 bites szelet, ebből tetszőleges méret felépíthető (de általában 2 Kibit alatt, azaz 256 bájt)**
- **1W1R, azaz 1 írás és 1 olvasás portja van**
 - Létezik dual portos verzióban is (1WR és 1R port)
 - Írás szinkron (WCLK ↑ élre, ha WE = 1)
 - Olvasás aszinkron, az adat azonnal megjelenik
 - Bővítési lehetőségek 2 dimenzióban
 - Adatszélesség (N): Egymás mellé helyezéssel, közös cím és vezérlőjeleket használva, annyi bitet, amennyi kell
 - Adatmennyiség (M): Egymás „fölé” helyezéssel, az írás engedélyezést és a kimeneti adatkiválasztást a 16-os címblokkok dekódolásával megoldva (azaz az A3 feletti címbiteket használva → DEK és MUX).

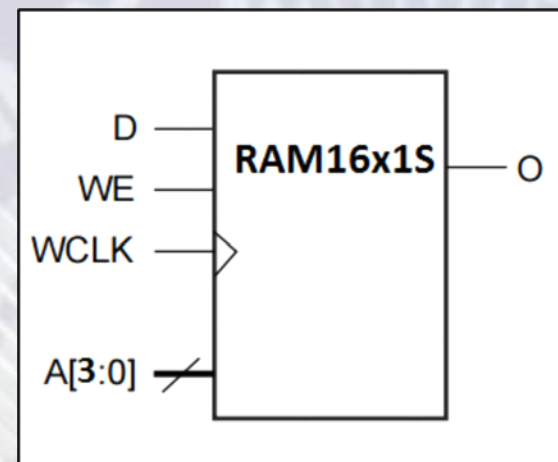


FPGA elosztott memória

 
- **Jellemző kialakítások: adatok száma*adatszélesség**
- **Pl. 16x8 bit, 64x2bit, 32x4bit (mind 128 bit kapacitás)**
- **Belső kiegészítő áramkörök:**
 - RAM32X4S: 2:1 cím DEK, 4 bites 2:1 BUSZ MUX
 - RAM64X2S: 4:1 cím DEK, 2 bites 4:1 BUSZ MUX



8db 16x1 elem

 

2x4 db 16x1 elem

 


4x2 db 16x1 elem

- **RÉSZLETEK A VERILOG HDL diákon**

FPGA Blokk memória

- Nagyobb méretű teljesen szinkron dual-port RAM (de használható egy portosan is)
- Az építőelem $2048 \times (8+1)$ bites blokk, azaz 8 bitenként van egy paritásbit is
- Lehetséges „területarányok”:
 $16\text{Ki} \times 1\text{bit}$, $8\text{Ki} \times 2\text{bit}$, $4\text{Ki} \times 4\text{bit}$,
 $2\text{Ki} \times (8+1)\text{ bit}$, $1\text{Ki} \times (16+2)\text{ bit}$,
 $512 \times (32+4)\text{ bit}$
- A két független port mindegyike írás/olvasás képes
 - Írás/olvasás szinkron (CLK ↑ élre, ha WE = 1 ill. EN = 1)
 - Bővítési lehetőségek a normál memóriákhoz hasonlóan 2 dimenzióban, itt nagy segítség az eleve biztosított „területarány” választási lehetőség
- RÉSZLETEK A VERILOG HDL diákon

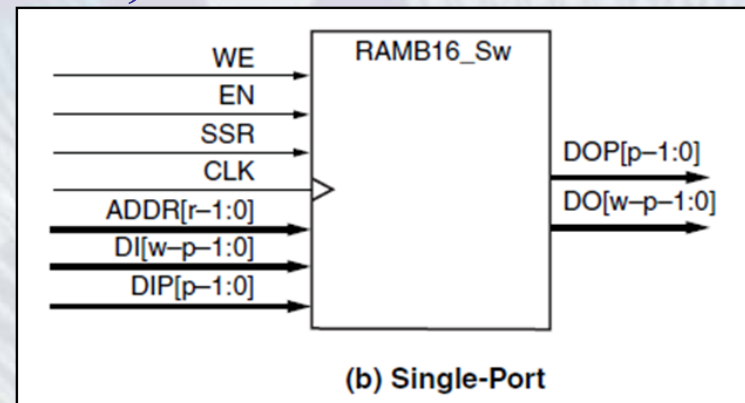

Speciális adatszerkezetek

- **Két fontos általános célú eszköz:**
- **Veremtár, (Stack) LIFO (Last-In-First-Out)**
- **Sor, (Queue) FIFO (First-In-First-Out)**
 - Ezek az adatszerkezetek kis méretben realizálhatók közvetlenül regiszterekben
 - Nagyobb méretben memóriában, megfelelő vezérlő logikával kiegészítve
 - Ugyanakkor nagyobb rendszerekben gyakori a szoftver vezérelt realizáció is a számítógép rendszeremóriáját használva
 - Mi most a kisméretű, autonóm, hardver alapú megoldásokat mutatjuk be

Funkcionális egységek

- Veremtár (STACK) LIFO (Last In First Out)
- A működés modellje a következő:
 - Két művelet végezhető: PUSH és POP
 - A PUSH adatot helyez a verem tetejére, mialatt az addigi tartalmat egy szinttel lejjebb lépteti
 - A POP adatot vesz el a verem tetejéről (destruktív olvasási művelet, az adat elveszik a tárolóból) és a többi tartalmat egy szinttel feljebb lépteti.
- Hibás műveletek:
 - PUSH teli STACK-en (adatvesztéshez vezet)
 - POP üres STACK-en (érvénytelen adat)
 - Előzetes ellenőrzés?

	PUSH	PUSH	PUSH	POP	
	A	B	C	C	
	↓	↓	↓	↑	
0		0 A	0 B	0 C	0 B
1		1	1 A	1 B	1 A
2		2	2	2 A	2
3		3	3	3	3

Funkcionális egységek

- Veremtár (STACK), LIFO (Last In First Out)
- Realizációs lehetőségek:
 - Multifunkciós regiszterekkel
 - Shiftregiszterrel
 - Memóriában speciális címaritmetikával
- Minden szinten egy 4:1 MUX a regiszter bemenetén
- A MUX vezérlése és így a STACK funkciói a következők:

STACK VEZ		MUX VEZ		STACK REGISZTER MŰVELET
PUSH	POP	S1	S0	
0	0	0	0	TART
0	1	0	1	TÖLT FELÜLRŐL
1	0	1	0	TÖLT ALULRÓL
1	1	0	0	TART

- Minden regiszter művelet természetesen közös felfutó órajel élre történik

Funkcionális egységek

- Veremtár (STACK), LIFO (Last In First Out)
- Multifunkciós regiszterekkel Verilog HDL leírás

```
////////////////////////////////////  
// 1. verzió  
// A tárolókat regiszterek valósítják meg,  
// a szintek közötti adatmozgatások  
// explicit előírásával  
// Egyszerű leírás, a működés könnyen érthető.  
// Nagyobb komplexitás esetén nehézkes  
// a leírás (sokat kell gépelni, téveszthetünk)  
////////////////////////////////////  
module stack(  
    input clk,  
    input rst,  
    input push,  
    input pop,  
    input [3:0] din,  
    output [3:0] dout  
);  
  
// Belső regiszterek definiálása  
reg [3:0] level0, level1, level2, level3;  
  
// A stack kimeneti adata az első szint tartalma  
assign dout = level0;
```

```
always @ (posedge clk)  
    if (rst)  
        begin level0 <= 4'b0;  
              level1 <= 4'b0;  
              level2 <= 4'b0;  
              level3 <= 4'b0;    end  
  
    else  
        begin  
            if (push & ~pop)  
                begin level0 <= din;  
                      level1 <= level0;  
                      level2 <= level1;  
                      level3 <= level2;    end  
  
            else  
                if (~push & pop)  
                    begin level0 <= level1;  
                          level1 <= level2;  
                          level2 <= level3;  
                          level3 <= 4'b0;    end  
  
        end
```


Funkcionális egységek

- Veremtár (STACK), LIFO (Last In First Out)
- Shiftregiszterrel, léptetés az adatméret szerint

```
////////////////////////////////////  
// 2. verzió  
// A teljes adattárolót egyetlen kétirányú shiftregiszterként kezeljük, ami a  
// shifteléskor az aktuális adatméretnek megfelelő lépésekben shiftel.  
// Tehát a PUSH művelet mint SHIFT RIGHT 4, a POP művelet, mint SHIFT LEFT 4  
// hajtódik végre. Az egyéb paraméterek, működési mód azonosak.  
////////////////////////////////////  
  
reg [15:0] shr;           // Belső regiszter, 4 bites, 4 szintű stack-hez  
  
assign dout = shr[15:12]; // A stack kimeneti adata a négy MSB bit  
  
always @ (posedge clk) // A shiftregiszter felfutó él vezérelt  
    if (rst) shr <= 16'b0; // Aktív resetre törlődik  
    else // Ha a reset nem aktív, akkor  
        begin  
            if (push & ~pop) // érvényes push parancsra (ha nincs pop)  
                shr <= {din, shr[15:4]}; // az adatbitek 4-gyel jobbra lépnek  
                // és felül beírjuk a din értékét  
            else // vagy ha  
                if (~push & pop) // érvényes pop parancs (tehát nincs push)  
                    shr <= {shr[11:0], 4'b0}; // az adatbitek 4-gyel balra lépnek és  
                // alul beírunk 4 nullát.  
        end
```

Funkcionális egységek

- Veremtár (STACK), LIFO (Last In First Out)
- Memóriával és címmutatóval ill. címaritmetikával
 - A memória egy 16x4 bites elosztott memória
 - Íráskor az aktuális címre (az első következő üres helyre) ír, majd növeli a cím mutatót (auto post inkremens címzés)
 - Olvasáskor az utolsónak beírt adatra lép vissza, kiolvassa és rögzíti a cím mutató dekrementált értékét (auto pre dekremens címzés)

```
reg [3:0] mem [3:0]; // 16x4 bit tároló memória a stack adatok tárolására
assign address = (~push & pop) ? cnt - 1 : cnt; // POP-nál auto pre dekremens címzés

always @ (posedge clk) // A memória is szinkron felfutóél vezérelt az írásra
    if (push & ~pop) mem[address] <= din;

assign dout = mem[address]; // Az olvasás folyamatos, azaz a kimeneten mindig megjelenik
                             // a megfelelő adat, a POP művelet csak érvényesíti az adat
                             // elvételét, azaz a számlálót lépteti.
```

Funkcionális egységek



- Veremtár (STACK), LIFO (Last In First Out)
- A címmutató számláló kódja
 - A számláló bitszámot és a memória méretet átírva tetszőleges méretű LIFO realizálható

```
reg [3:0] cnt;
wire [3:0] address;

always @ (posedge clk) // A címszámláló felfutó él vezérelt
begin
  if (rst) cnt <= 4'b0; // Aktív resetre törlődik
  else // Ha a reset nem aktív, akkor
    begin
      if (push & ~pop) // érvényes push parancsnál (ha nincs szimultán pop)
        cnt <= cnt+1; // annak végrehajtása után a címszámláló inkrementálódik
        // de előtte az adatot beírtuk az aktuális címre
        // (auto post-inkremens beírás!)
      else // vagy
        if (~push & pop) // érvényes pop parancsnál (tehát nincs szimultán push)
          cnt <= cnt-1; // a címszámláló dekrementálódik,
        // (az aktuális olvasást eleve erről a címről kellene
        // végrehajtanunk (pre-dekremens olvasás), de ehelyett
        // az aktuális cnt-1-et használjuk a címzésre és a
        // órajelciklus végén korrigáljuk a számlálót
    end
end
```

Funkcionális egységek

- **Sor (Queue), FIFO First-In-First-Out tároló**
 - A legegyszerűbb verziója a késleltető regiszter sor
 - A bemeneti adatokból minden órajelben mintát vesz, a legutolsó n mintát tárolja ($x(t-1)$, $x(t-2)$, .. $x(t-n)$).
 - Beírás, kiolvasás folyamatos, periodikus, egyidejű
 - Mindig n adat van benne. Hasznos elem, de nem tud be-/kimeneti adat-sebességet kiegyenlíteni
- **A FIFO egyik fontos alkalmazása: rugalmas puffer**

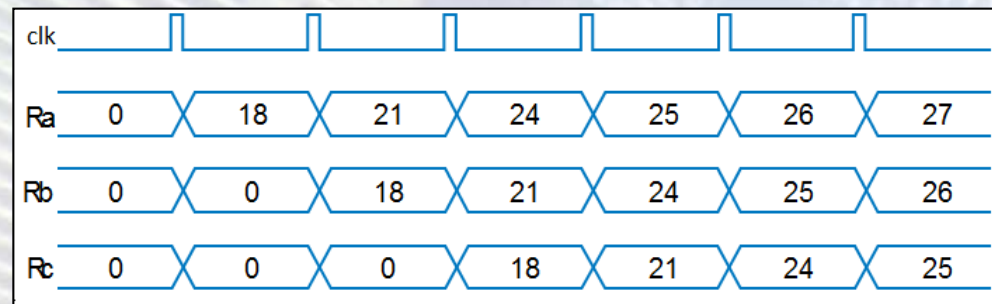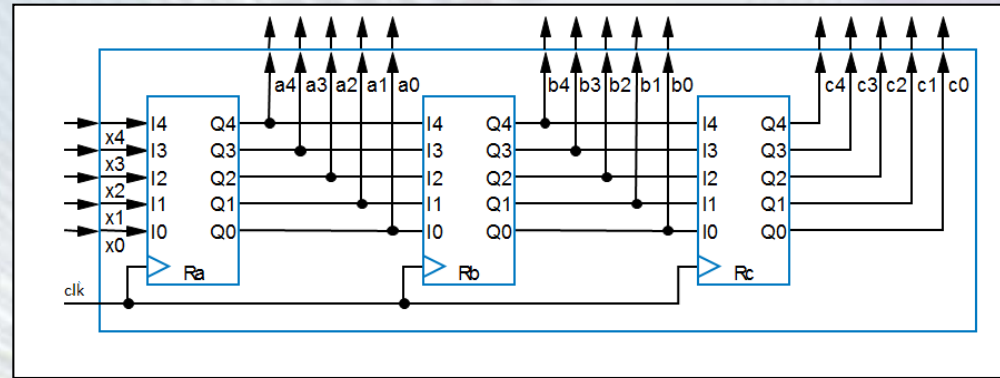

Funkcionális egységek

- **Sor (Queue), FIFO First-In-First-Out tároló**
- **Műveletek: PUSH/POP, PUT/GET, WRITE/READ**
 - Késleltető regisztersor alapú FIFO kis kiegészítéssel
 - A beírás legyen engedélyezhető: csak ha van új adat
 - A kiolvasás legyen címezhető: A legrégebben beírt adatra mutasson
 - Ez kis méretben megvalósítható egy engedélyezhető beírású, késleltető regiszter sorral
 - Pl. egy soros kommunikációs interfész adási vagy vételi pufferjéhez 8-16 bájt elegendő lehet
 - Vételnél egy-két bájt beérkezése után kiolvassuk
 - Adásnál, ha nincs tele, tehát írható, 4-5 karaktert írunk bele
 - Az állapotjelző bitek (Üres, Tele) vezérlik a használatot


Funkcionális egységek

- Sor (Queue), FIFO First-In-First-Out tároló
 - Késleltető regisztersor alapú FIFO
 - Írási cím mutató nincs, mindig a sor elején ír
 - Beíráskor minden adat lép, az olvasási cím inkrementálódik
 - Olvasáskor az olvasási cím dekrementálódik
 - Kölcsönös írás/olvasás eredménye változatlan mutató érték
 - Kezdetben EMPTY = 1, FULL = 0.
 - Normál működés esetén mindkét jelzés 0.
 - Ha az olvasási cím eléri a végértéket, akkor FULL = 1

	PUSH		PUSH		PUSH		PUSH		
	A		B		C		D		
F=0	↓	F=0	↓	F=0	↓	F=0	↓	F=1	
0		0	A	0	B	0	C	0	D
1		1		1	A	1	B	1	C
2		2		2		2	A	2	B
3		3		3		3		3	A
E=1		E=0		E=0		E=0		E=0	
					↓				
					POP				
					A				

Funkcionális egységek

 
- **Sor (Queue), FIFO First-In-First-Out tároló**
 - Késleltető regisztersor alapú FIFO
 - Írási cím mutató nincs, mindig a sor elején ír
 - Olvasási cím mutató egy 4 bites BIN előre/hátra számláló
 - Beíráskor minden adat lép, az olvasási cím A[3:0] inkrem.



- Olvasáskor az A[3:0] olvasási cím dekrementálódik
- Kölcsönös írás/olvasás eredménye változatlan mutató érték
- Kezdetben EMPTY = 1, FULL = 0.
- Normál működés esetén mindkét jelzés 0.
- Ha az olvasási cím eléri a végértéket, akkor FULL = 1

Funkcionális egységek

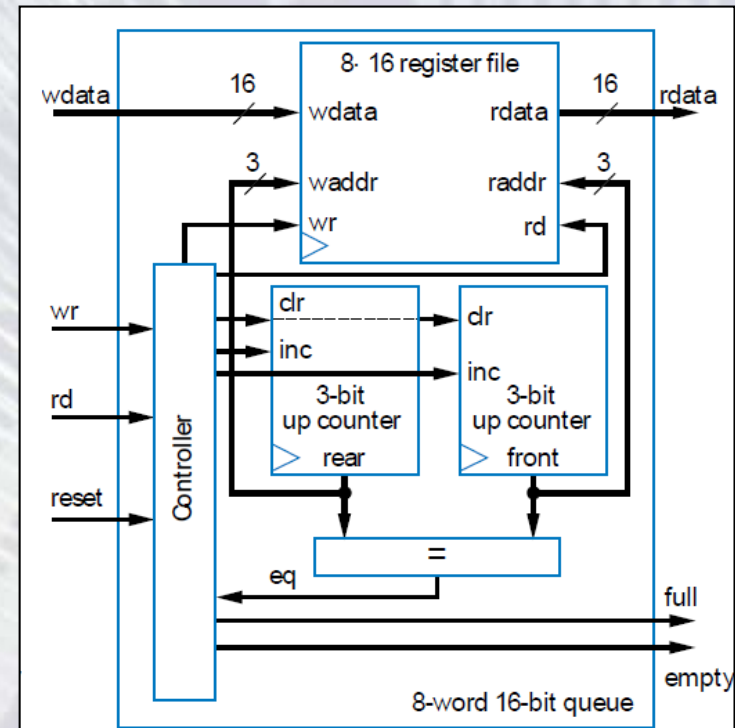- **Sor (Queue), FIFO First-In-First-Out tároló**
 - Memória/regisztertömb alapú FIFO
 - Írási port: FIFO bemenet, Olvasási port: FIFO kimenet
 - Írási és olvasási cím mutatók: Moduló 8 bináris számlálók 012345670123...
átfordulás → körpuffer
 - Vezérlés és státuszjelzés a számlálók értéke alapján
 - Ha írás után a egyenlők → FULL
 - Ha olvasás után egyenlők → EMPTY
 - A FIFO nagyon hasznos elem



Digitális technika

6. EA vége