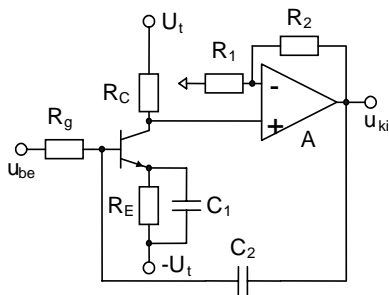


1. Példa (Lásd: Jegyzet)

2. Példa

(A tranzisztor saját frekvenciafüggése elhanyagolható és az A ideális!)



T: n-p-n tranzisztor

$$U_{BE0} = 0,6V; \quad \beta = 99;$$

$$U_t = 15V, R_g = 10k\Omega, R_C = 6,5k\Omega, R_E = 7,1k\Omega,$$

$$R_1 = 10k\Omega, R_2 = 10k\Omega,$$

$$C_1 \rightarrow \infty, C_2 = 47pF$$

Kérdések:

a.) $I_{E0} = ?$,

b.) $U_{ki0} = ?$, ha $I_{E0} = 2mA$?

c.) $A_u = \frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$;

d.) Mekkora a kapcsolás felső 3dB-es határfrekvenciája, $\omega_f = ?$

Megoldás:

a.) $I_{E0} = ? \quad I_{B0} = \frac{1}{1+B} I_{E0}$

$$U_t = I_{B0} R_g + U_{BE0} + I_{E0} R_E \rightarrow \boxed{I_{E0} = \frac{U_t - U_{BE0}}{R_E + \frac{R_g}{1+B}} = \frac{15 - 0,6}{7,1 + 0,1} = \frac{14,4}{7,2} = 2mA}$$

b.) $U_{ki0} = ?$, ha $I_{E0} = 2mA$?

A tranzisztor kollektor feszültsége, (a műveleti er. bemenete):

$$U_{C0} = U_t - I_{C0} R_C = U_t - \frac{B}{1+B} I_{E0} R_C = 15 - 0,99 * 6,5 * 2 = 15 - 12,87 = 2,13V$$

$$\boxed{U_{ki0} = U_{C0} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 2,13 * \left(1 + \frac{10}{10}\right) = 4,26V}$$

c.) $A_u = \frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$; $\rightarrow A_u = \frac{u_{ki}}{u_{be}} = L_0 A_{tr} A_{me}$ a $C_2 = 0$ feltétellel.


Ahol: $L_0 = \frac{u_b}{u_{be}} = \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} = \frac{(1+\beta)r_d}{R_g + (1+\beta)r_d}$ $r_d = \frac{U_T}{I_{E0}} = \frac{26mV}{2mA} = 13\Omega$

$$R_{be} = (1+\beta)r_d = 1,3k\Omega \quad L_0 = \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} = \frac{1,3}{10 + 1,3} = 0,115$$

$$A_{tr} = \frac{u_c}{u_b} = -\alpha \frac{R_c}{r_d} = -\frac{\beta}{1+\beta} \frac{R_c}{r_d} = -0,99 \frac{6500}{13} = -495$$

$$\boxed{A_u = L_0 A_{tr} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = L_0 A_0 = -0,115 * 495 * 2 = -113,85}$$

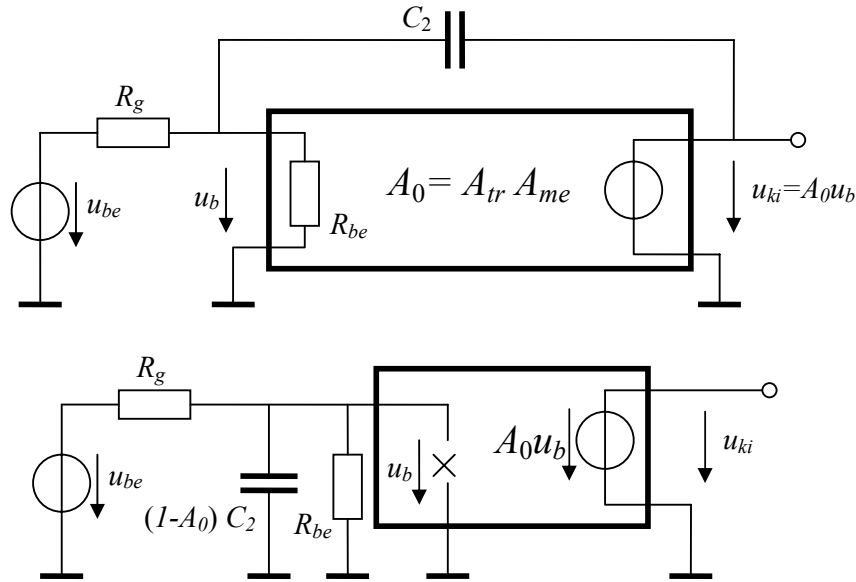- d.) Mekkora a kapcsolás felső 3dB-es határfrekvenciája, $\omega_f = ?$
 Miller kapacitásként kezeljük a C_2 kapacitást:



$$A_0 = A_{tr} A_{me} = -\alpha \frac{R_c}{r_d} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = -495 * 2 = -990$$


$$C_2^* = (1 - A_0) C_2 = 991 * 47 \text{ pF} = 46.58 \text{ nF}$$

$$\begin{aligned} A_u(p) &= \frac{u_{ki}(p)}{u_{be}} = \frac{R_{be} \times \frac{1}{pC_2^*}}{R_g + R_{be} \times \frac{1}{pC_2^*}} A_0 = \frac{\frac{R_{be}}{1 + pR_{be}C_2^*}}{R_g + \frac{R_{be}}{1 + pR_{be}C_2^*}} A_0 = \\ &= \frac{R_{be}}{R_g + R_{be}} \frac{1}{1 + pC_2^*(R_g \times R_{be})} A_0 = L_0 A_0 \frac{1}{1 + \frac{p}{\omega_f}} \end{aligned}$$

Ahol:
$$\omega_f = \frac{R_g + R_{be}}{C_2^* R_g R_{be}} = \frac{10 + 1.3}{46.58 * 10^{-9} * 1.3 * 10 * 10^3} = \frac{11.3}{60.55} 10^6 = 186.6 \text{ krad / sec}$$

$$f_f = \frac{\omega_f}{2\pi} = 29.7 \text{ kHz}$$

3. Példa

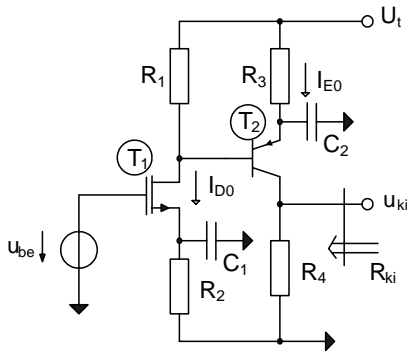

$$U_i = 15 \text{ V}$$

$$R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 2 \text{ k}\Omega, \quad R_3 = 2,5 \text{ k}\Omega, \quad R_4 = 2,5 \text{ k}\Omega,$$

T₁: n-csatornás kiűrtéses MOS FET,

$$I_{D00} = 4 \text{ mA}, \quad U_P = -4 \text{ V},$$

$$i_d = I_{D00} \left(\frac{u_{GS} - U_P}{U_P} \right)^2$$

T₂: p-n-p tranzisztor, $\beta_2 = B_2 \rightarrow \infty$ $U_{EB0} = 0,6 \text{ V}$

Kérdések: a.) $I_{E0} = ?$,

$I_{D0} = ?$


b.) $\frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$,

ha: $r_d = 13 \Omega$, $S = 1 \text{ mS}$, $C_1 = C_2 \rightarrow \infty$

c.) $\frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$,

ha: $r_d = 13 \Omega$, $S = 1 \text{ mS}$, $C_1 \rightarrow \infty$, $C_2 = 0$,

d.) $R_{ki} = ?$

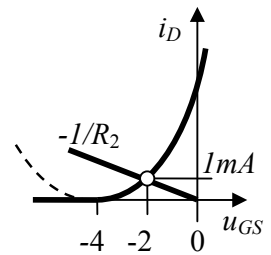

Megoldás:

a.) $I_{E0} = ?$, $I_{D0} = ?$


$$U_{GS0} + I_{D0} R_2 = 0 \rightarrow U_{GS0} + I_{D0} R_2 \left(\frac{U_{GS0} - U_P}{U_P} \right)^2 = U_{GS0} + \frac{8}{16} (U_{GS0} + 4)^2 = 0$$

$$U_{GS0}^2 + 10U_{GS0} + 16 = 0 \rightarrow U_{GS0} = \begin{cases} -8V & \text{hamis} \\ -2V & \text{OK} \end{cases} \quad \boxed{I_{D0} = -\frac{U_{GS0}}{R_2} = \frac{2V}{2k\Omega} = 1mA}$$

$$U_{R1} = I_{D0} R_1 = 1 * 5.6 = 5.6V$$


$$U_{R1} = I_{E0} R_3 + U_{EB0} \rightarrow \boxed{I_{E0} = \frac{U_{R1} - U_{EB0}}{R_3} = \frac{5.6 - 0.6}{2.5} = \frac{5.0}{2.5} = 2mA}$$

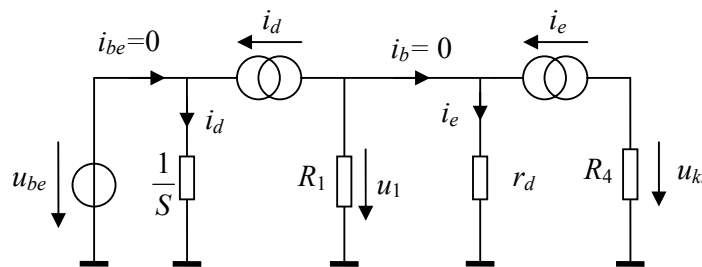b.) $\frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$, ha: $r_d = 13 \Omega$, $S = 1 \text{ mS}$, $C_1 = C_2 \rightarrow \infty$




$$u_1 = -i_d R_1 = -SR_1 u_{be} \quad u_{ki} = -\frac{R_4}{r_d} u_1 \quad \boxed{\frac{u_{ki}}{u_{be}} = SR_1 \frac{R_4}{r_d} = 1 * 5.6 \frac{2500}{13} = 1077}$$

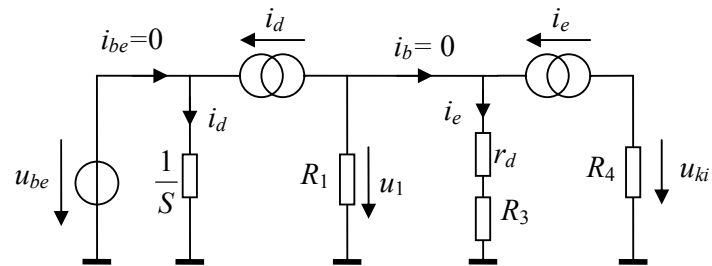c.) $\frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$, ha: $r_d = 13 \Omega$, $S = 1 \text{ mS}$, $C_1 \rightarrow \infty$, $C_2 = 0$,




$$u_1 = -i_d R_1 = -SR_1 u_{be} \quad u_{ki} = -\frac{R_4}{r_d + R_3} u_1 \quad \boxed{\frac{u_{ki}}{u_{be}} = SR_1 \frac{R_4}{r_d + R_3} = 1 * 5.6 \frac{2500}{2513} = 5.571}$$

d.) $R_{ki} = ?$

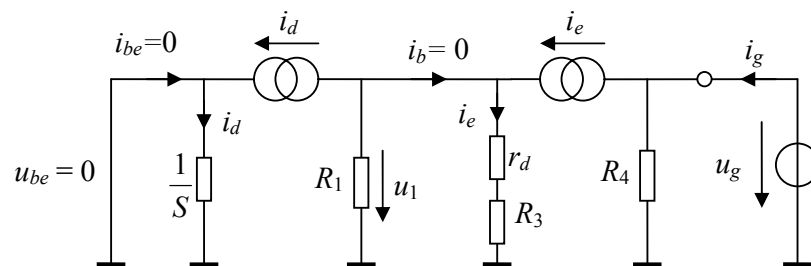

$$\boxed{R_{ki} = \frac{u_g}{i_g} \Big|_{U_{be}=0}} = R_4 = 2.5 \text{ k}\Omega \quad \text{mivel } i_d = i_e = 0$$

4. Példa

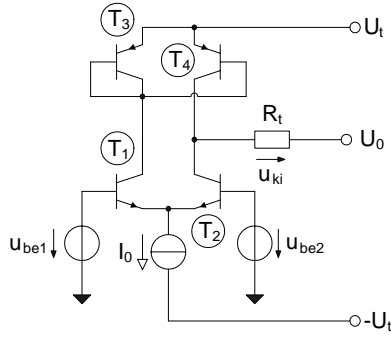

$$I_0 = 2 \text{ mA}, U_t = 12 \text{ V}, R_t = 10 \text{ k}\Omega, T_1 \equiv T_2$$

T_1, T_2 n-p-n tranzisztorok, $\beta_1 = \beta_2 = 99$, $U_{BE0} = 0,6 \text{ V}$,
 T_3, T_4 p-n-p tranzisztorok, $\beta_3 = \beta_4 = 99$, $U_{EB0} = 0,6 \text{ V}$,

Kérdések:

- $A_D = ?$, ha $T_1 \equiv T_2, T_3 \equiv T_4$,
- $A_K = ?$, ha $T_1 \equiv T_2, T_3 \equiv T_4$,
- $U_{off} = ?$, ha a T_1 és T_2 tranzisztor felületeinek aránya:
 $F_2 = 1,1 \cdot F_1, T_3 \equiv T_4$,
- $U_{off} = ?$, ha a T_3 és T_4 tranzisztor felületeinek aránya:
 $F_3 = 1,1 \cdot F_4, T_1 \equiv T_2$,

Megoldás:


$$\text{ha } T_1 \equiv T_2, T_3 \equiv T_4 \text{ és } U_{be1} = U_{be2} \rightarrow I_{E01} = I_{E02} = \frac{I_0}{2} = 1 \text{ mA} \quad r_d = \frac{U_T}{I_{E01}} = \frac{26 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 26 \Omega$$

$$\text{Az áramtűkőr miatt: } I_{C03} = I_{C04} \quad I_{B03} = I_{B04}$$

$$\text{Ugyanakkor: } I_{C01} = I_{C03} + I_{B03} + I_{B04} = I_{C03} \left(1 + 2 \frac{I_{B03}}{I_{C03}} \right) = I_{C03} \left(1 + 2 \frac{1}{\beta_3} \right) = I_{C03} \frac{\beta_3 + 2}{\beta_3}$$

$$\text{Amiből: } I_{C03} = I_{C04} = I_{C01} \frac{\beta_3}{2 + \beta_3} \quad \text{a kisjelű viselkedés hasonló: } i_{c4} = i_{c1} \frac{\beta_3}{2 + \beta_3}$$

a.) $A_D = ?$,

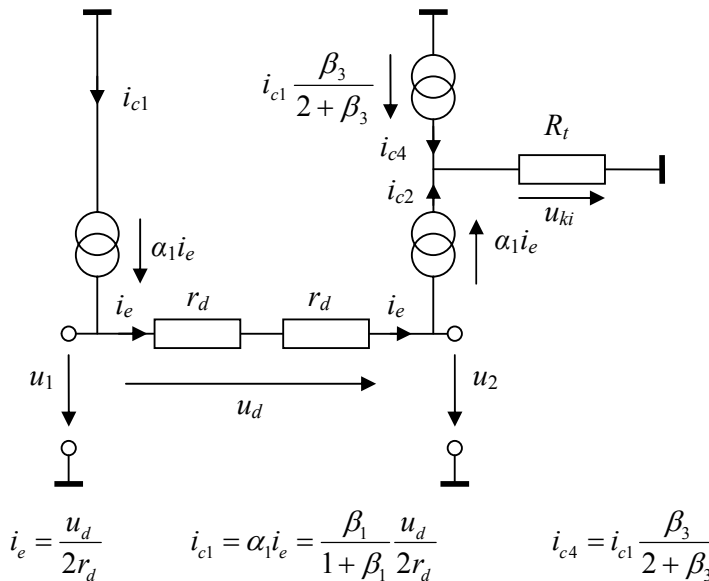

$$i_e = \frac{u_d}{2r_d} \quad i_{c1} = \alpha_1 i_e = \frac{\beta_1}{1 + \beta_1} \frac{u_d}{2r_d} \quad i_{c4} = i_{c1} \frac{\beta_3}{2 + \beta_3}$$


$$u_{ki} = (i_{c2} + i_{c4})R_t = (i_{c1} + i_{c4})R_t = i_{c1} \left(1 + \frac{\beta_3}{2 + \beta_3} \right) R_t = \frac{\beta_1}{1 + \beta_1} \left(1 + \frac{\beta_3}{2 + \beta_3} \right) \frac{R_t}{2r_d} u_d$$

$$\boxed{A_d = \frac{u_{ki}}{u_d} = \frac{\beta_1}{1 + \beta_1} \left(1 + \frac{\beta_3}{2 + \beta_3} \right) \frac{R_t}{2r_d} = 0,99 * 1,98 * \frac{10000}{2 * 26} = 376,96}$$

b.) $A_K = ?$, ha $T_1 \equiv T_2, T_3 \equiv T_4$,

$$\boxed{A_K = 0} \quad \text{Az } I_0 \text{ áramgenerátor végtelen belső ellenállása miatt.}$$

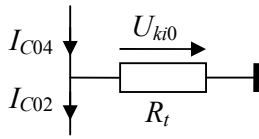c.) $U_{off} = ?$, ha a T_1 és T_2 tranzisztor felületeinek aránya: $F_2 = 1,1 \cdot F_1, T_3 \equiv T_4$,



A bemenetek közé kapcsolt $U_{off} = U_1 - U_2$ feszültség hatására a kimenő feszültség legyen zérus. $U_{ki0} = 0$ ha $I_{C04} = I_{C02}$

$$I_{C01} = I_{S0} \exp\left(\frac{U_1}{U_T}\right) \quad I_{C02} = \frac{F_2}{F_1} I_{S0} \exp\left(\frac{U_2}{U_T}\right) \quad I_{C04} = I_{C01} \frac{B_3}{2 + B_3} = \frac{B_3}{2 + B_3} I_{S0} \exp\left(\frac{U_1}{U_T}\right)$$

$$\frac{I_{C04}}{I_{C02}} = 1 = \frac{F_1}{F_2} \frac{B_3}{2 + B_3} \exp\left(\frac{U_1 - U_2}{U_T}\right) \rightarrow$$

$$\boxed{U_{off} = U_1 - U_2 = U_T \ln\left(\frac{F_2}{F_1} \frac{2 + B_3}{B_3}\right) = 26 \ln\left(\frac{1,1}{0,98}\right) = 3mV}$$

d.) $U_{off} = ?$, ha a T_3 és T_4 tranzisztor felületeinek aránya: $F_3 = 1,1 \cdot F_4, T_1 \equiv T_2$,

A gondolatmenet hasonló a fentiekhez.

Most:

$$I_{C01} = I_{S0} \exp\left(\frac{U_1}{U_T}\right) \quad I_{C02} = I_{S0} \exp\left(\frac{U_2}{U_T}\right)$$

$$I_{C03} = \frac{F_3}{F_4} I_{C04} \quad I_{B03} = \frac{F_3}{F_4} I_{B04} \quad (\text{mivel } U_{EB03} = U_{EB04})$$

A csomóponti egyenlet:

$$I_{C01} = I_{C03} + I_{B03} + I_{B04} = I_{C03} \left(1 + \frac{1}{B_3}\right) + I_{C04} \frac{1}{B_4} = I_{C04} \left[\frac{F_3}{F_4} \left(1 + \frac{1}{B_3}\right) + \frac{1}{B_4}\right]$$

$$I_{C01} = I_{C04} \left[\frac{F_3}{F_4} \left(1 + \frac{1}{B_3}\right) + \frac{1}{B_4}\right] = I_{C02} \left[\frac{F_3}{F_4} \left(1 + \frac{1}{B_3}\right) + \frac{1}{B_4}\right]$$

$$I_{S0} \exp\left(\frac{U_1}{U_T}\right) = I_{S0} \exp\left(\frac{U_2}{U_T}\right) \left[\frac{F_3}{F_4} \left(1 + \frac{1}{B_3}\right) + \frac{1}{B_4}\right]$$


$$\boxed{U_{off} = U_1 - U_2 = U_T \ln\left[\frac{F_3}{F_4} \left(1 + \frac{1}{B_3}\right) + \frac{1}{B_4}\right] = 26 \ln[1,1 * 1,01 + 0,01] = 2,97mV}$$

Elfogadható még az alábbi közelítés is:

$$U_{off} = U_1 - U_2 = U_T \ln \frac{F_2}{F_1} \approx 2,9mV$$

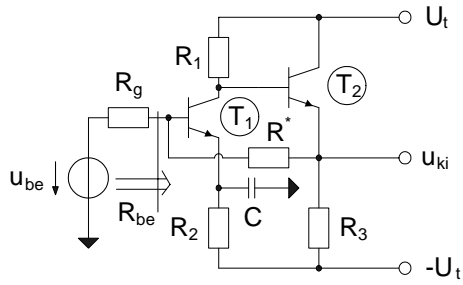5. Példa

Határozza meg az alábbi kapcsolás paramétereit!



$$U_t = 10V, \quad C \rightarrow \infty, \quad R_1 = R_2 = 9,4k\Omega, \quad R_3 = 2,5k\Omega, \quad I_{E01} = 1mA,$$

$$I_{E02} = 4mA, \quad R_g = 1k\Omega,$$

T1, T2: n-p-n tranzisztorok, $\beta_1 = B_1 = \beta_2 = B_2 \rightarrow \infty$,

a.) A visszacsatolás típusa? Az R^* ellenállás véges,

b.) $\frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$, az R^* ellenállás értéke végtelen,


c.) $(\beta A) = ?$, $R^* = 1k\Omega$, (r_{d2} közelíthető nullával),

d.) $R_{be} = ?$, $R^* = 1k\Omega$, (r_{d2} közelíthető nullával)

Megoldás:

a.) Negatív, párhuzamos feszültség visszacsatolás

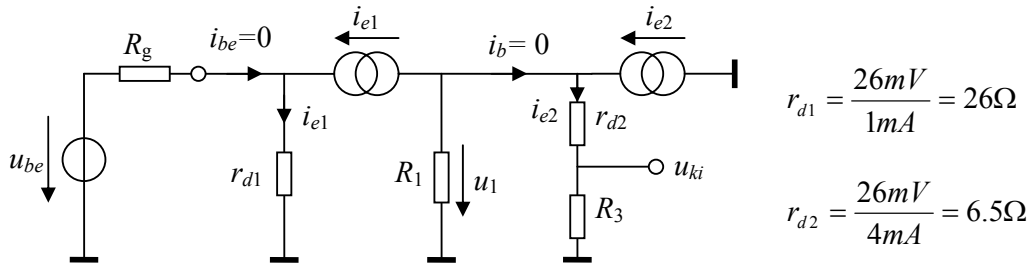b.) $\frac{u_{ki}}{u_{be}} = ?$, az R^* ellenállás értéke végtelen,




$$r_{d1} = \frac{26mV}{1mA} = 26\Omega$$

$$r_{d2} = \frac{26mV}{4mA} = 6.5\Omega$$


$$\frac{u_{ki}}{u_{be}} = -\frac{R_3}{r_{d2} + R_3} \frac{R_1}{r_{d1}} = -\frac{2500}{2506.5} \frac{9400}{26} = -360.6$$

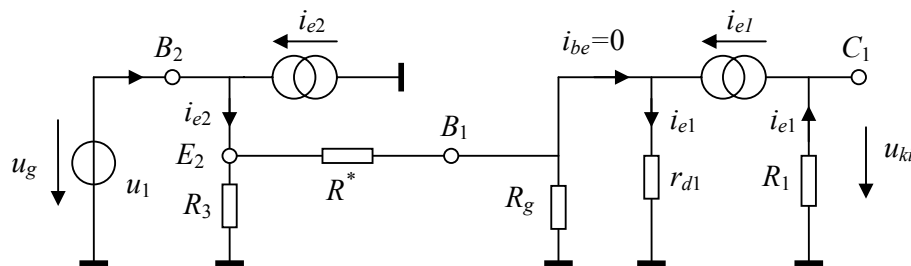c.) $(\beta A) = ?$, $R^* = 1k\Omega$, (r_{d2} közelíthető nullával),



$$(\beta A) = -\frac{u_{ki}}{u_g} = -\frac{R_g}{R_g + R^*} \left(-\frac{R_1}{r_{d1}} \right) = \frac{1}{1+1} \frac{9400}{26} = 180.8$$

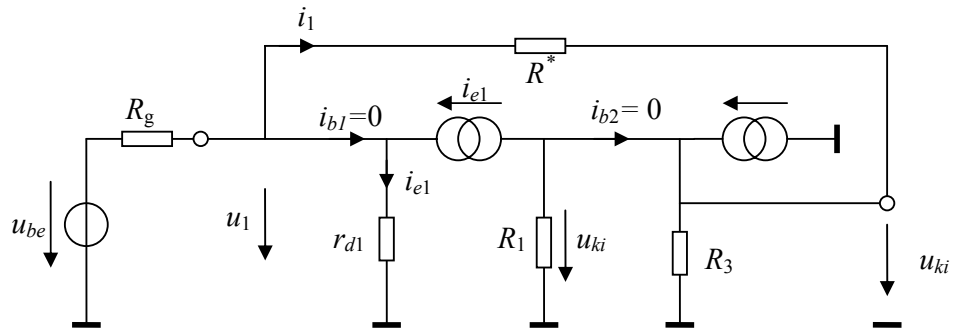d.) $R_{be}=?$, $R^* = 1 \text{ k}\Omega$, (r_{d2} közelíthető nullával)



$$i_1 = \frac{u_1 - u_{ki}}{R^*} = \frac{u_1 - u_1 \left(-\frac{R_1}{r_{d1}} \right)}{R^*}$$

$$\boxed{R_{be} = \frac{u_1}{i_1} = \frac{R^*}{1 + \frac{R_1}{r_{d1}}} = \frac{1000}{1 + \frac{9400}{26}} = 2.76 \Omega}$$