

1.

Illesszen 8085-ös mikroprocesszor alapú síre 2764 típusú EPROM és 5516 típusú RAM memóriákat úgy, hogy az alábbi címtartományokat fedjék le:

- 1. 0000h – 1FFFh EPROM
- 2. 8000h – 97FFh EPROM
- 3. 9800h – 9FFFh RAM


A megoldáshoz 1 darab 74LS138-as dekóder áramkört használjon minimális kiegészítő hálózattal.

A 07h IO címre írt adattal a RAM írásvédettsége változtatható legyen (ha a kiírt adat 1, akkor a RAM írásvédett, ha 0, akkor nem). Gondoskodjon róla, hogy RESET után a RAM ne legyen írásvédett.

A sínen rendelkezésre álló jelek:

$SA_0 \dots SA_{15}$, $SD_0 \dots SD_7$, \overline{SMRD} , \overline{SMWR} , \overline{SIORD} , \overline{SIOWR} , SIO/\overline{M} , \overline{SREADY} , SS_0 , SS_1 , $SCLK_{Out}$, $SRESET_{Out}$

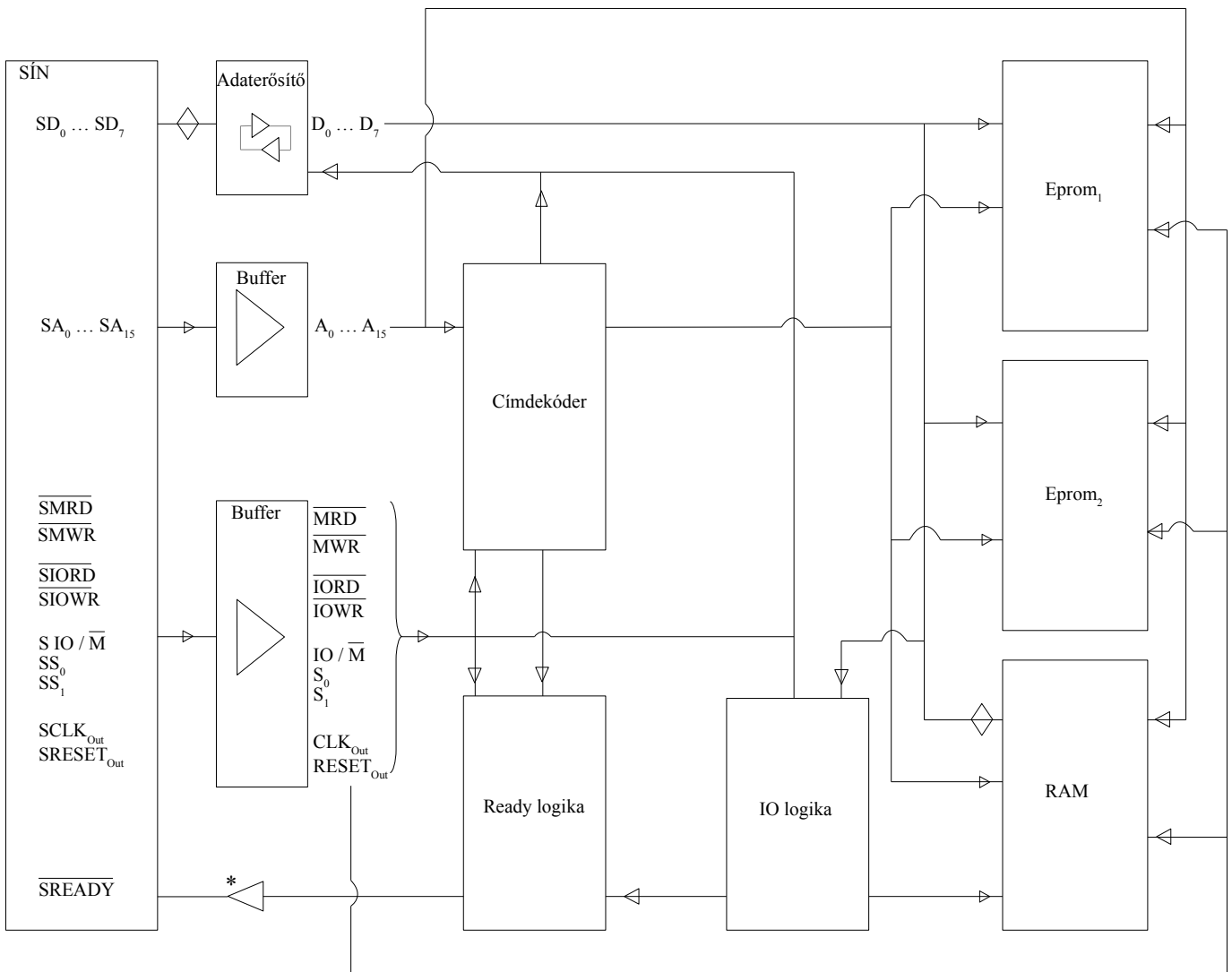a. Rajzolja fel a memóriamodul blokkvázlatát. (Figyeljen a jelek konzisztens elnevezésére!)



b. Rajzolja fel a memóriamodulok címtérképét és a címdekóder egységet.

Címtérkép:

Címtartomány:	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	
9800 - 9FFF	1	0	0	1	1	RAM
9000 - 97FF	1	0	0	1	0	EPROM ₂
8800 - 8FFF	1	0	0	0	1	
8000 - 87FF	1	0	0	0	0	
...						
1800 - 1FFF	0	0	0	1	1	EPROM ₁
1000 - 17FF	0	0	0	1	0	
0800 - 0FFF	0	0	0	0	1	
0000 - 07FF	0	0	0	0	0	


A teljes memóriatartomány 64k. Amennyiben csak a legfelső vezetékét vennénk figyelembe, ezt a tartományt két darab, egyenként 32k-s szeletre bonthatnánk.

A memóriák esetén jelenleg 2k bitenként számolunk, ahhoz, hogy a 64k-t 2k-s szeletekre bonthassuk, 5 címvezeték kell figyelembe vennünk. Azokban a feladatokban, ahol 1k-s szeletekre kell bontani a címtartományt, a felső 6 címvezeték szükséges vizsgálni. Ha elég volna 4k-s szeletekre osztani a teljes tartományt, akkor csak a felső 4 címvezeték kellene vizsgálnunk.

A feladatban szereplő EPROM chipek 8kbyte-os példányok. Jól látható, hogy a második EPROM nincs teljesen kihasználva.


A címdekóder egység:

A memóriák címdekódere:

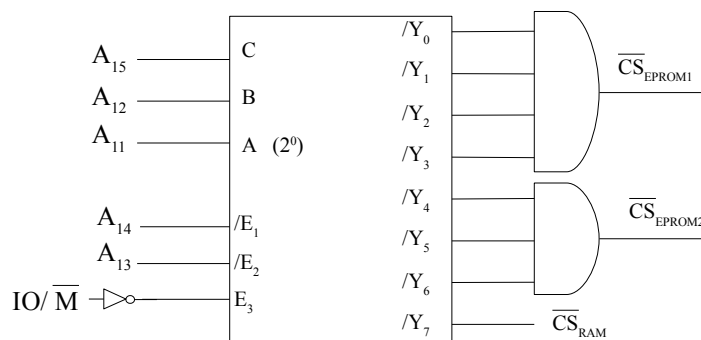


Az IO egység címdekódere:

 Az IO egység címdekódere a 07h címet dekódolja. Az IO címek az alsó és felső 8 címvezetéken duplikálva jelennek meg. Amikor a számunkra lényeges cím jelenik meg, akkor az OR kapuk bemeneteire 0-k jutnak, így kimenetük 0-ra vált. Az IO/M jel segít szétválasztani az IO és memóriacímeket. Amikor IO cím van, akkor értéke 1, így negálás után pont az elvárt működést eredményezi.



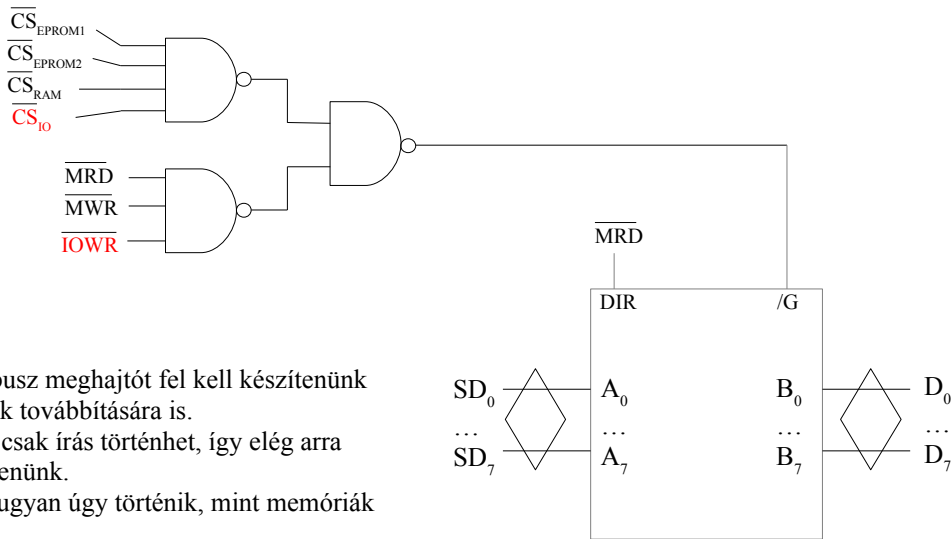
c. Rajzolja meg az adatbusz meghajtó áramkör-vezérlő logikáját.



Az adatbusz meghajtót fel kell készítenünk IO adatok továbbítására is. Jelenleg csak írás történhet, így elég arra felkészítenünk. Ez pont ugyan úgy történik, mint memóriák esetén.

A DIR bemenetre viszont elég a $\overline{\text{MRD}}$ jelet kötni, ugyanis ez IO írás esetén is jó irányba állítja az erősítőt. IO olvasás esetén már nem volna jó ez a megoldás.

 
d. Adja meg a memória-áramkörök bekötését!




Figyeljünk a címvezetékek számára és a vezérlő bemenetek helyes elnevezésére és bekötésére.

A RAM $\overline{\text{WE}}$ jelét az IO egységnél tervezzük meg. Ez szolgál majd a RAM írásvédettségének elérésére.

 Erre van egy másik módszer is, mely a következő módon néz ki:



 Ekkor a RAM, ha írásvédett (ekkor legyen a LOCK jel 1-es értékű), nem tud írás műveletet végrehajtani, mivel a LOCK jel az OR kapu kimenetét fixen 1-en tartja. Használhatjuk ezt az egyszerű megoldást is.




- e. Rajzolja fel a READY logikát a következő paraméterek figyelembevételével:
 a RAM memóriák READY logikája 0 WAIT állapotot,
 az EPROM memóriák READY logikája kizárólag olvasásra 0 WAIT állapotot
 iktasson közbe a műveletvégzés közben!

Itt fontos megjegyezni, hogy az IIT oldalán elérhető egy remek dokumentum, mely mindenféle READY logika megtervezésében segít bennünket.


A 0 wait ebben a feladatban meglehetősen egyszerűen megvalósítható.
 Az EPROM-ok olvasásra kért WAIT-je az egyedüli trükkös rész, ehhez figyelembe kell vennünk az S_1 státuszjelző bitet. Ready logikáról bővebben egyéb dokumentumokban lehet olvasni.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy az IO egység is ad readyt!

RAM és IO egység READY logikája:

 


EPROM-ok READY logikája:

 


- f. Tervezze meg a feladatban kért I/O egységet (dekódoló, flip-flop)!

Az IO címet már dekódoltuk, ezt a jelet \overline{CS}_{IO} -nak neveztük eddig.
 Az a feladatunk, hogy a D_0 -s adatbitet beolvassuk, és eltároljuk, amikor a megadott IO címre írás történik. A tárolást egy flip-flop fogja megvalósítani. A beolvasásnál figyeljünk arra, hogy mikor olvassuk be az adatot. Használjuk a segédlet idődiagramjait. Az adatot akkor kell beolvasnunk, amikor az \overline{IOWR} jel eltűnik, mert ekkor biztosan stabil. Amikor az \overline{IOWR} jel megjelenik, az adatvezeték éppen tranziensben lehet, így rossz adatot olvashatnánk be.

Az adatot beolvasó és tároló flip-flop:

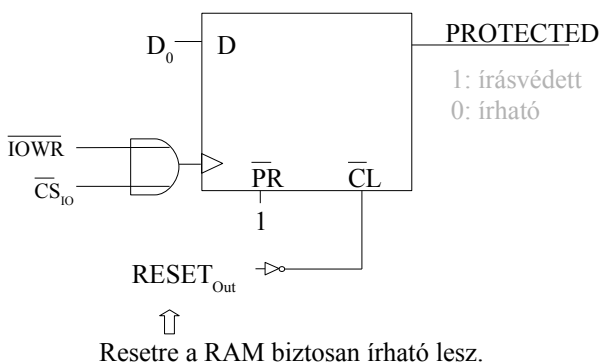

 A memória írásvédettségét megvalósító hálózat:



Amennyiben a PROTECTED jel 1-es, a RAM nem lesz engedélyezve írás művelet esetén.

2. Készítse el a következő assembly szubrutint, amellyel a RAM memória tesztelhető.

a. Írjon KITOLT szubrutint, amely a DE regiszterpárban egy kezdőcímet, a BC regiszterpárban egy hossz értéket kap, az így meghatározott memóriablokkot kitölti úgy, hogy minden byte a saját címe alsó 8 és felső 8 bitjének kizáró vagy kapcsolatát negálva tartalmazza.

;KITOLT szubrutin:
;BC és DE regiszterpárokból vesz át értékeket.
;Nem rontja el egyetlen regiszter értékét sem.
;RAM memóriát ír.

KITOLT:
PUSH PSW ;Mentés a STACK-re
PUSH B
PUSH D ; Ellenőrizzük, hogy nem 0 darab memóriarekeszt kell-e írunk.
MOV A, B ; B-t vigyük az akkuba, mert csak azzal tudunk műveletet végezni.
ORA C ; B + C = 0 akkor és csak akkor, ha B és C is 0. Így ellenőrizhetjük, hogy egy
; regiszterpárban 0 érték van-e.
JZ EXIT ; Ha 0 hosszú memóriaterületet kell ellenőriznünk, kilépünk.

CIKL:
MOV A,E ; A kitöltést végző ciklus.
XRA D ; Alsó 8 bit mozgatása az akkuba.
CMA ; Az alsó és felső 8 bit kizáró vagy kapcsolatát így megoldottuk.
STAX D ; Negálás.
INX D ; A DE regiszterpár által mutatott memóriaterületre írjuk az adatot.
DCX B ; A címet növeljük egyel, akár a pointereket szoktuk c-ben.
MOV A,B ; A darabszámot csökkentjük 1-gyel, mert egy memóriarekeszt megtöltöttünk.
ORA C ; Az elején látott módszerrel ellenőrizzük, hogy végeztünk-e, vagy van még
; megtöltendő memóriarekesz.
JNZ CIKL ; Ha nem végeztünk, kezdjük előlről.

EXIT:
POP D ; Végeztünk.
POP B ; Visszaállítjuk a regisztereinket, és felszabadítjuk a STACK-et.
POP PSW
RET ; Visszatérünk a szubrutinból, ami olyan, mint c-ben egy függvény.

b. Írjon ELLENOR szubrutint, amely a DE regiszterpárban egy kezdőcímet, a BC regiszterpárban egy hossz értéket kap, és ellenőrzi, hogy a memóriablokk rekeszei a KITOLT szubrutin által beírt értékeket tartalmazzák-e? A szubrutin CY=1-gyel jelezze, ha hibát talált. Ilyenkor a DE regiszterpár az utolsó (legmagasabb memóriacímű) megtalált hiba címét, a HL regiszterpár pedig a hibásnak talált byte-ok darabszámát tartalmazza. Ha nincs hiba, CY=0, HL=0 és DE a memóriablokk első elemére mutat.

;ELLENOR szubrutin:
 ;BC és DE regiszterpárokból vesz át értékeket.
 ;Elrontja a DE és HL regiszterpárok értékeit, állítja a CY flag értékét.

ELLENOR:
 PUSH PSW ;Mentés a STACK-re
 PUSH B
 LXI H, 0h ; A HL-t kinullázzuk, mert még biztosan nincs hiba.
 PUSH H ; Elrakjuk a STACK-re, itt tároljuk majd a hibák számát.
 PUSH D ; A DE-t is a STACK-re rakjuk, ez lesz az utolsó hibás cím.

 MOV A, B ; Ellenőrizzük, hogy nem 0 darab memóriarekeszt kell-e írunk.
 ORA C
 JZ VEGE ; Ha 0 hosszú memóriaterületet kell ellenőriznünk, kilépünk hiba nélkül.

IKL:
 MOV A, E ; A jó adat újbóli előállítás.
 XRA D
 CMA
 MOV H, A ; A jó adatot ideiglenesen a H-ba tesszük.
 LDAX D ; Az akkuba beolvassuk a DE által mutatott memóriaterület tartalmát.
 XRA H ; A beolvasott értéket összehasonlítjuk a H tartalmával, ami a jó adatot tartalmazza.
 JNZ FALSE ; Ha nem 0-t kapunk, akkor a kettő nem egyezik, hibát találtunk.
 JZ TRUE ; Ha 0-t kapunk, nem találtunk hibát, mehetünk tovább.

FALSE:
 POP H ; A STACK tetején a DE van, így annak a tartalma
 POP H ; elvész, amikor újra ugyan oda felhozzuk mostmár a HL tartalmát. Ez gyakori trükk.
 INX H ; Hibák számának növelése
 PUSH H ; Hibák számát újra mentjük
 PUSH D ; Az aktuális cím az utolsó hibás cím, ezt újra mentjük.
 JMP TRUE ; Mostmár jó minden, ugorhatunk tovább.

TRUE:
 INX D ; A már jól ismert rutin. DE-t növeljük
 DCX B ; BC-t csökkentjük
 MOV A,B ; Megnézzük végeztünk-e
 ORA C
 JNZ IKL ; Ha nem végeztünk, előlről kezdjük

VEGE:
 POPD ; Előveszünk mindent a STACK-ról, kivéve az akkut, mert azt még használjuk.
 POP H
 POP B
 MOV A,H ; Megnézzük, hogy a HL 0 értéket tartalmazza-e.
 ORA L
 JNZ SETCARRY1 ; Ha nem, akkor hiba volt, CY=1-et kell állítanunk.
 JZ SETCARRY0 ; Ha igen, akkor nincs hiba, CY=0;

SETCARRY1:		SETCARRY0:	
POP PSW	; Akku felhozatala	POP PSW	; Akku felhozatala
STC	; CY = 1	STC	; Csak 1-be tudjuk állítani CY-t
RET	; Visszatérés	CMC	; De utána negálhatjuk!
		RET	; Visszatérés

c. Írjon programrészletet, amely a processzor SID bemenetén fellépő 0 → 1 átmenet hatására a KITOLT és ELLENOR szubrutinok segítségével ellenőrzi a RAM területet. A teszt indulását és befejeződését a SOD kimeneten egy-egy 1ms idejű impulzussal jelezze. Az időzítés meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a program a feladatban meghatározott EPROM memóriában fut!

Figyeljen arra, hogy a tesztelés alatt a RAM terület ne legyen írásvédett.

- Ki kell találnunk a megfelelő maszkoló konstansokat, amelyek segítségével beolvashatjuk a SID bemenetet és amelyek segítségével állíthatjuk a SOD kimenetet. Használjuk a segédletet!
- Gondoskodnunk kell arról, hogy a RAM ne legyen írásvédett.

```
IOADDRESS EQU 07h           ; Az IO címünk
ADDRESS EQU 9800h          ; A RAM kezdőcíme.
PCS EQU 800h              ; Ha a STACK-nek helyet akarnánk hagyni, akkor itt kisebb érték kéne!
RIMMASK EQU 80h
SIMMASK EQU 40h
```

```
DI ; Megszakítás tiltása a teszt alatt.
PUSH PSW ; Mentés
PUSH B
PUSH D
PUSH H
MVI A, SIMMASK ; SOD = 0 beállításához akkuba visszük a megfelelő értéket
SIM ; Majd beállítjuk az IT maszkot.
```

```
WAIT:
RIM ; Beolvassuk az IT maszkot amiből minket csak a SID értéke érdekel,
ANI RIMMASK ; így AND kapcsolatba hozzuk a megfelelő konstanssal
JNZ WAIT ; Ha SID = 1, akkor nem jöhet 0 → 1 átmenet, így megvárjuk, hogy nullázódjon
JZ NULL ; Ha a SID = 0, akkor a következő már a 0 → 1 átmenet lesz.
```

```
NULL:
RIM ; Újra beolvassuk a SID-et.
ANI RIMMASK
JZ NULL ; Addig várunk, amíg nem jön a 0 → 1 átmenet.
JNZ START ; Ha megjött a 0 → 1 átmenet, indulunk.
```

```
START:
MVI A, 0h
OUT IOADDRESS ; Kiírjuk az akku értékét, ami 0, így a RAM nem írásvédett
LXI B, PCS ; A megfelelő regiszterekbe töltjük a megfelelő adatokat
LXI D, ADDRESS
CALL IMPULSE ; Ezt mindjárt megírjuk, az 1ms impulzus, ami jelzi a teszt elejét
CALL KITOLT ; Ezt már megírtuk, hívjuk meg.
CALL ELLENOR ; Ezt is megírtuk már.
CALL IMPULSE ; 1ms impulzus, jelzi a teszt végét.
EI ; megszakítást újra engedélyezzük
```

...

Az impulzust generáló szubrutin:

Egy egyszerű ciklus, ami lefoglalja a processzort 1ms ideig, hogy eközben a SOD kimenet értéke ne változhasson. A SOD kimenetet már korábban 0-ba állítottuk.

Így most 1-be kell állítanunk, 1-en kell tartanunk 1ms ideig, majd újra 0-ba kell állítanunk és vissza kell térnünk.

;IMPULSE:

;Nem vesz át értéket és nem ront el regisztert. A SOD kimeneten 1ms idejű impulzust ad.

WIMS	EQU	128	; Ezt ki fogjuk számolni, hogy miért ennyi.
SIMMASK0	EQU	80h	; SOD-ot 0-ra állító konstans.
SIMMASK1	EQU	0C0h	; SOD-ot 1-re állító konstans.

IMPULSE:

PUSH PSW ; Mentünk.

PUSH B

LXI B, WIMS ; BC-be írjuk a megfelelő konstans.

MVI A, SIMMASK1 ; Az akkuba írjuk a megfelelő konstans a SOD 1-re állításához.

SIM ; A SOD inentől 1, indul az impulzus.

CIKL: ; Egy 1ms ideig futó ciklus, mely annyit csinál, hogy megnézi, végzett-e?

DCX B ; BC-t csökkentjük.

MOV A,B ; Elértük a 0-t?

ORA C

JNZ CIKL ; Ha nem, akkor még futnia kell a ciklusnak.

MVI A, SIMMASK0 ; Letelt az 1ms, a SOD-ot újra 0-ra kell állítanunk.

SIM

POP B ; STACK felszabadítása, értékek visszatöltése

POP PSW

RET ; Visszatérés

Miért annyi az a konstans amennyi?

Egy fázis ideje ezen processzorban 325ns.

Ha kiszámoljuk, hogy ez ciklus hány fázis, akkor azt kapjuk, hogy jelen példában 24. Amennyiben WAIT fázist kérne az EPROM, gépi ciklusonként a WAIT fázisok számát hozzá kéne adnunk.

Az utasítások gépi ciklusainak és fázisainak száma megtalálható a segédletben.

Ha tudjuk, hogy egy ciklus mennyi ideig tart ($24 * 325\text{ns}$) és tudjuk, hogy 1ms ideig akarjuk, hogy fusson, akkor csak el kell osztanunk a kettőt egymással, és megkapjuk a megfelelő konstans értéket.

$$C = 1\text{ms} / (24 * 325\text{ns}) \sim 128$$

128-szor kell tehát lefutnia a ciklusunknak.

A hibákat nyugodtan jelezzük a készítőnek.

A jegyzet szabadon felhasználható.