

IT eszközök technológiája

3. előadás

Logikai kapuk megvalósítása


A transzfer kapu

Tárolók (Regiszterek)

Nagysebességű CMOS logika

Aritmetika

Emlékeztető: A CMOS inverter

 


- Egy n és egy p csatornás MOS tranzisztorból áll.
 - Állandósult állapotban a két tranzisztor közül csak az egyik vezet, a másik mindig lezár.
- Azaz, mint egy olyan kapcsoló, ami a kimenetre a bemeneti jel szintjétől függően vagy a tápfeszültséget, vagy a földet kapcsolja.
 - Ha tranzisztor helyett egy hálózatot használunk, ami a bemenetektől függően vagy tápfeszültséget, vagy földet kapcsol -> elkészítettük a logikai kapukat.

CMOS kapuk

- A kapuk esetében egy p csatornás tranzisztorokból álló „pull up” (PUN) ill. n csatornás tranzisztorokból álló „pull down” hálózat (PDN) alkotja a kaput, mindkét hálózat annyi tranzisztorból áll, ahány bemenete van a függvénynek.
 - Azoknál a bemeneti kombinációknál, ahol a függvény értéke 0, a PDN rövidzár a kimenet és a föld között, míg a PUN szakadás a kimenet és a táp között.
 - Ha a függvény értéke 1, akkor a PDN szakadás, a PUN rövidzár.
 - duális alkatrészek: NMOS helyett PMOS
 - De Morgan azonosságok alapján ez könnyen belátható
 - ÉS jellegű kapcsolatot két tranzisztor(vagy hálózatrész) soros, VAGY jellegű kapcsolatot két tranzisztor (vagy hálózatrész) párhuzamos kapcsolása ad.


Összefoglalva

 

- pull up network
 - p-csatornás tranzisztorok
 - rövidzár, ha $f(\mathbf{X})=1$
 - szakadás, ha $f(\mathbf{X})=0$
- pull down network
 - n-csatornás tranzisztorok
 - rövidzár, ha $f(\mathbf{X})=0$
 - szakadás, ha $f(\mathbf{X})=1$

CMOS NOR kapu

 
- A pull down network két párhuzamosan kötött tranzisztorból áll
- Ha A vagy B bemenet igaz, valamelyik nMOS tranzisztor vezet, a hozzá tartozó pMOS viszont lezár, így a kimenet 0 lesz.



$$Y = \overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

CMOS NAND kapu

 - A pull-down network most két, sorba kötött nMOS tranzisztorból áll.



$$Y = \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

Komplex kapuk

- Tranzisztor szinten tudunk bonyolultabb (nem alapvető) logikai függvényeket megvalósítani.
- Általában maximum 4 bemenettel, az és ill. vagy függvényeket kombináljuk.
- Például:
 - OAI21
 - $Y = \overline{(A + B)C}$
 - AOI22
 - $Y = \overline{AB + CD}$
- Általában n bemenet és/vagy kombinációja $2n$ tranzisztor segítségével megvalósítható.
 - Ha feltételezzük, hogy a bemenet ponált és negált változata is rendelkezésre áll
- Mivel egy kapu, a késleltetés a többszintű realizációhoz képest kedvezőbb.



Példa

- Tervezzük meg az $Y = \overline{(A + B)C}$ függvényt megvalósító komplex kaput!

- Első lépés a PDN (pull-down network) megtervezése, ezt n csatornás tranzisztorokkal kell megvalósítani.


A negált logikai függvény minden 0 értékéhez a kimenet és föld között áramutat kell biztosítani, a függvényben szereplő összegnek párhuzamosan, a szorzatoknak sorba kapcsolt hálózatrészek felelnek meg.

- Itt tartunk:

  


Példa, folytatás

 - A második lépés PUN (pull-up network) megtervezése, ezt a p vezetéssel tranzisztorokkal kell megvalósítani.
 - A pull-up network a negált függvény minden 1 értékéhez a tápfeszültség és a föld között áramutat kell, hogy biztosítson.
- $Y = \overline{C(A + B)} = \overline{C} + \overline{A + B} = \overline{C} + \overline{A} \overline{B}$



Teljes összeadó (full adder)

- Minden aritmetikai áramkör alapja
 - Összeadó, számláló, komparátor stb.
 - A teljes összeadónál – ha több bites számokat adunk össze – a kritikus út a carry lesz.
- Ezt kihasználva a carry-t felhasználjuk az összeg képzésekor:
 - $C_{OUT} = AB + C(A + B)$
 - $S = ABC + (A + B + C)\overline{C_{OUT}}$
 - 24 tranzisztor + a 4 a két inverter.
- A kapcsolás teljesen szimmetrikus
- Először a carry készül el, majd utána az összeg.

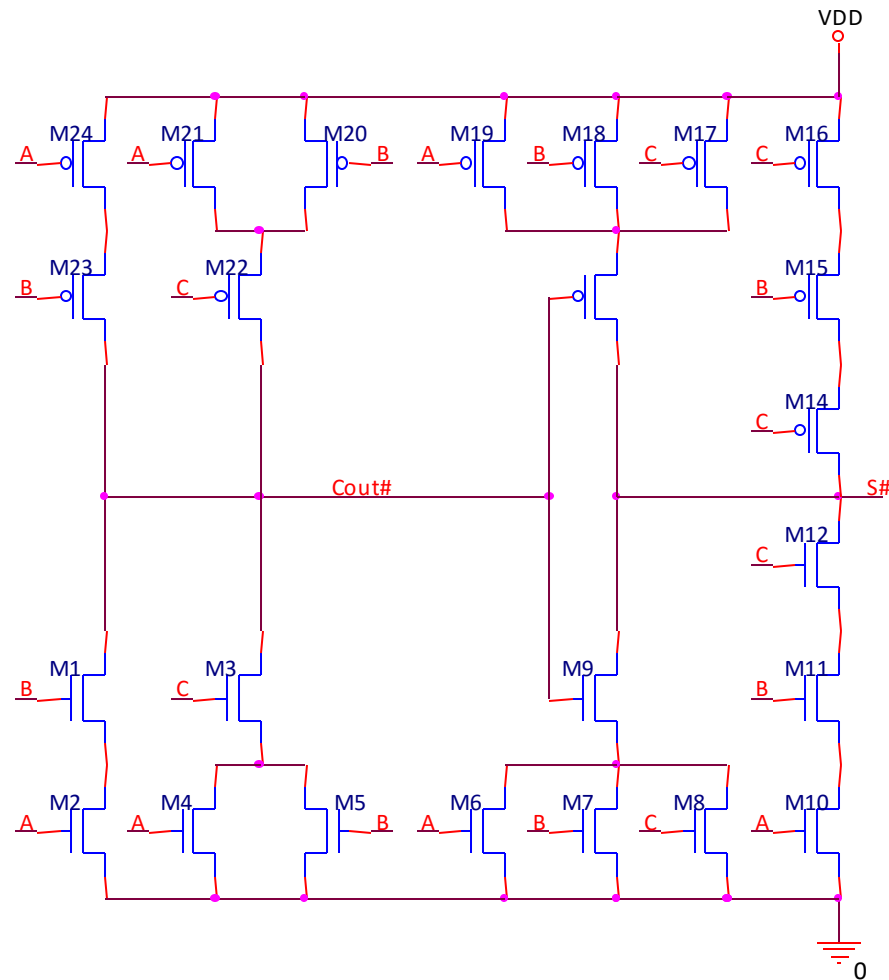




Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A CMOS transzfer kapu

CMOS transzfer kapu

 
- A jelfolyam útjába helyezett kapcsoló.
- CMOS kivitelben egy n és egy p típusú tranzisztort kapcsolnak össze, a vezérlő jelek egymás inverzei.
- Transzfer kapuk alkalmazásával tovább egyszerűsíthetők az áramkörök.




C=0 -> szakadás
C=1 -> rövidzár

Transzfer kapuk alkalmazása

- Bizonyos funkciók transzfer kapuk alkalmazásával jóval egyszerűbben, kevesebb tranzisztorral valósíthatók meg.
- Tipikusan a kiválasztó jellegű funkciók ilyenek.
 - Sok függvény ide vezet.
 - Programozható logikák egy részében a kiválasztás így történik. (ld. FPGA)
- Tekintsünk például egy kétbemenetű multiplexert!
 - $Y = A\bar{S} + BS$
- Komplex kapuval 8 tranzisztor szükséges, a transzfer kapus pedig csak 4 tranzisztorból áll!

 

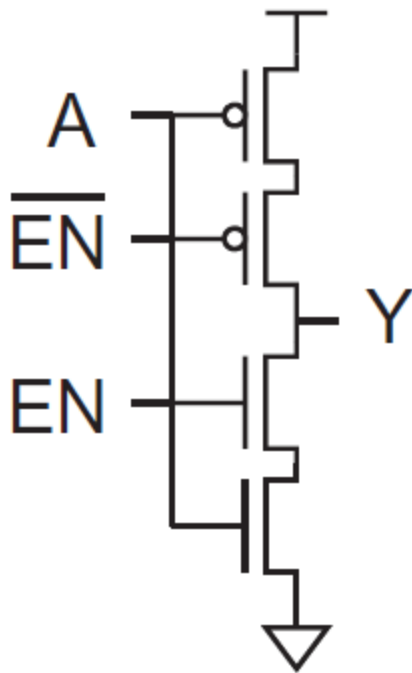Órajel vezérelt CMOS (Clocked CMOS, C²MOS)



- Háromállapotú (tri-state kapu)
- EN=0 – a kimenet lebeg
- EN=1 – a kimenet a bemenet inverze.



CMOS tárolók


Latch

Flip-flop

regiszter



Latch és flip-flop

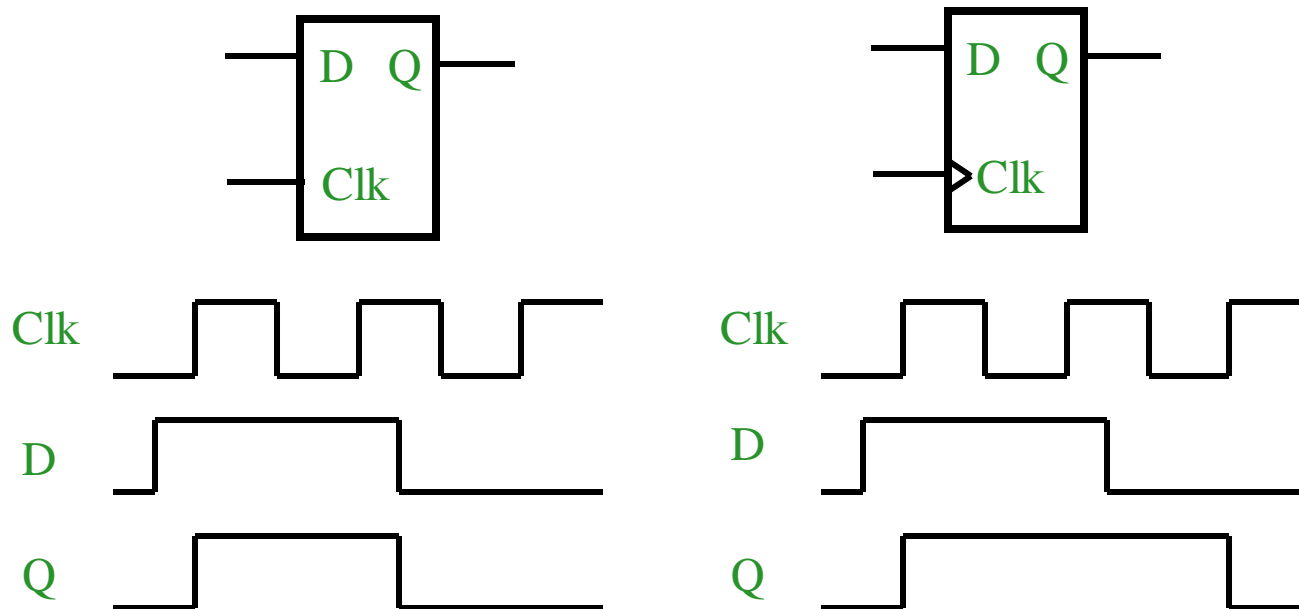- Sok helyen ekvivalens a két fogalom. Ebben az anyagban így használjuk:
 - latch: az engedélyezett latch átlátszó, a bemeneti változás (késleltetés után a kimenetre jut), tehát **SZINTVEZÉRELT**
 - flip-flop: a beírás az órajel fel vagy lefutó élére történik, tehát **ÉLVEZÉRELT**




A tárolás alapelve

- Két állapotú (bistabil) áramkörök alapja: két, gyűrűbe kapcsolt inverter
 - Ennek az elrendezésnek két stabil állapota van (A, B)
 - (ezen kívül egy metastabil, (C) ekkor minden feszültség a komparálási feszültség, de az inverter karakterisztika gondoskodik róla, hogy ebben az állapotban ne maradjon meg – ezt csak szimulátorban lehet előállítani.)
- Ahhoz, hogy tárolóként lehessen használni, írhatóvá kell tenni.
 - Az invertálási funkciót megtartva az inverterek helyett negált kimenetű logikai kapukat használunk, amelyeknek a további bemenetei lehetővé teszik a beállítást.

  

Tárolók felépítése

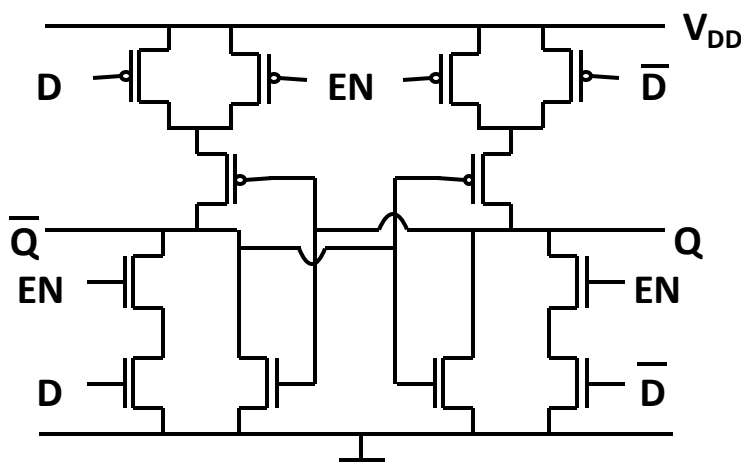- Természetesen van lehetőség kapukból felépíteni a tárolókat, de ez tranzisztorszám szempontjából nem lesz kedvező.
 - Pl. SR latch engedélyező bemenettel felépíthető négy kétbemenetű NAND kapuból
- Kihasználjuk a CMOS áramkörökben könnyű komplex kaput készíteni (12 tranzisztor)
 - Két AOI (and-or-invert, $Y = \overline{AB + C}$ kapuból pl. lehet D-latchet készíteni.




$$Q = \overline{EN \cdot \bar{D} + \bar{Q}}$$

$$\bar{Q} = \overline{EN \cdot D + Q}$$


D-latch transzfer kapuval

- A beírás és a visszacsatoló ág egy-egy transzfer kapuval van ellenfázisban vezérelve.
 - EN=1 alatt transzparens működés, $Q = D$, mivel a beíró ág transzfer kapuja vezet, a visszacsatoló ágban elhelyezett transzfer gate viszont zárt.
 - EN=0 alatt a kimenet visszaíródik a bemenetre, a transzfer kapuk most ellentétesen vezetnek: a visszacsatoló ág „él”, a beíró ág elzárt.
 - Összesen nyolc tranzisztorral megvalósítható és nincs szükség a D negáltjára.
 - Figyeljük meg, hogy a bemenetről „átengedő” és a visszacsatoló transzfer kapu **ellenfázisban** működik!

 


D-flipflop

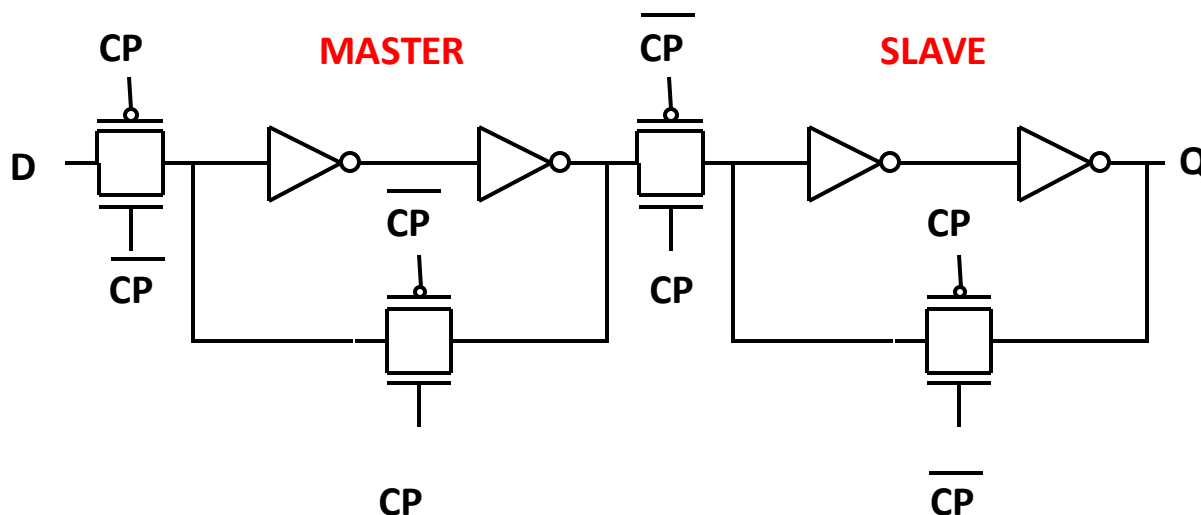- A master-slave flip-flop két sorbakötött, ellenütemű órajellel vezérelt latch
 - CP alacsony szintjén az első tároló átlátszó.
 - CP felfutó élére a master nemátlátszó lesz és a tartalom a slave-be íródik




Flip-flop-ok időzítése

 - Setup time: az órajel **aktív éle** előtt a mintavételezett adatnak stabilnak kell már lennie.
- Hold time: az **órajel aktív éle** után ennyi ideig nem szabad megváltoznia.




D-flipflop időzítései

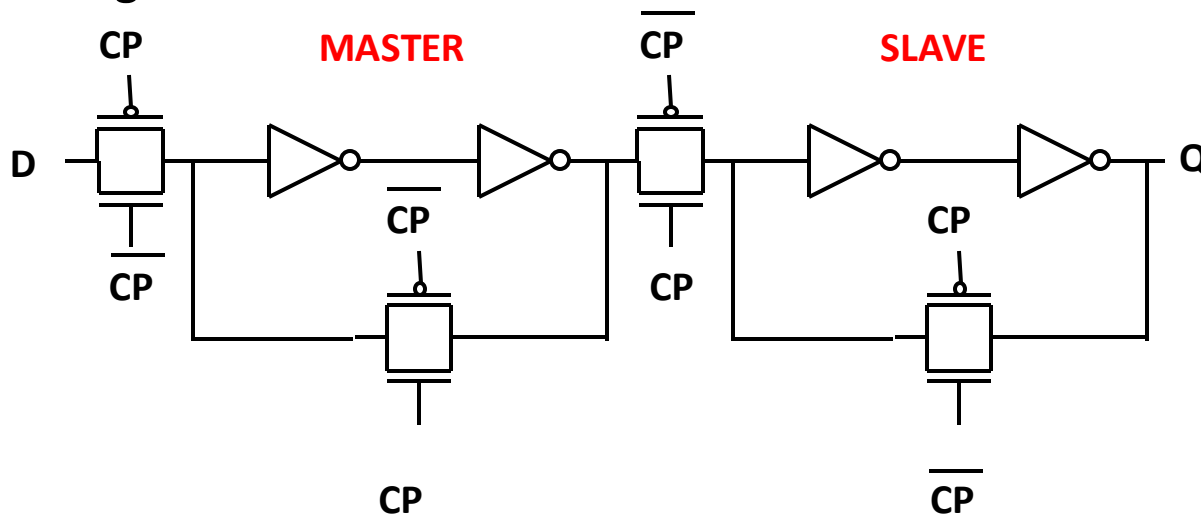- $t_{SETUP} > t_{PGTG} + 2t_{PGINV}$
 - Egy transzfer kapun és két inverteren kell keresztülhaladnia a bemenetnek, mire a mintavétel megtörténik.
 - Azaz az órajel felfutó éle előtt már stabilnak kell lennie.
- $t_{HOLD} > t_{PGTG}$
 - Amíg a MASTER transzfer gate-je elzáródik, addig nem szabad, hogy a bemenet megváltozzon



D flip-flop aszinkron clear és set-tel.

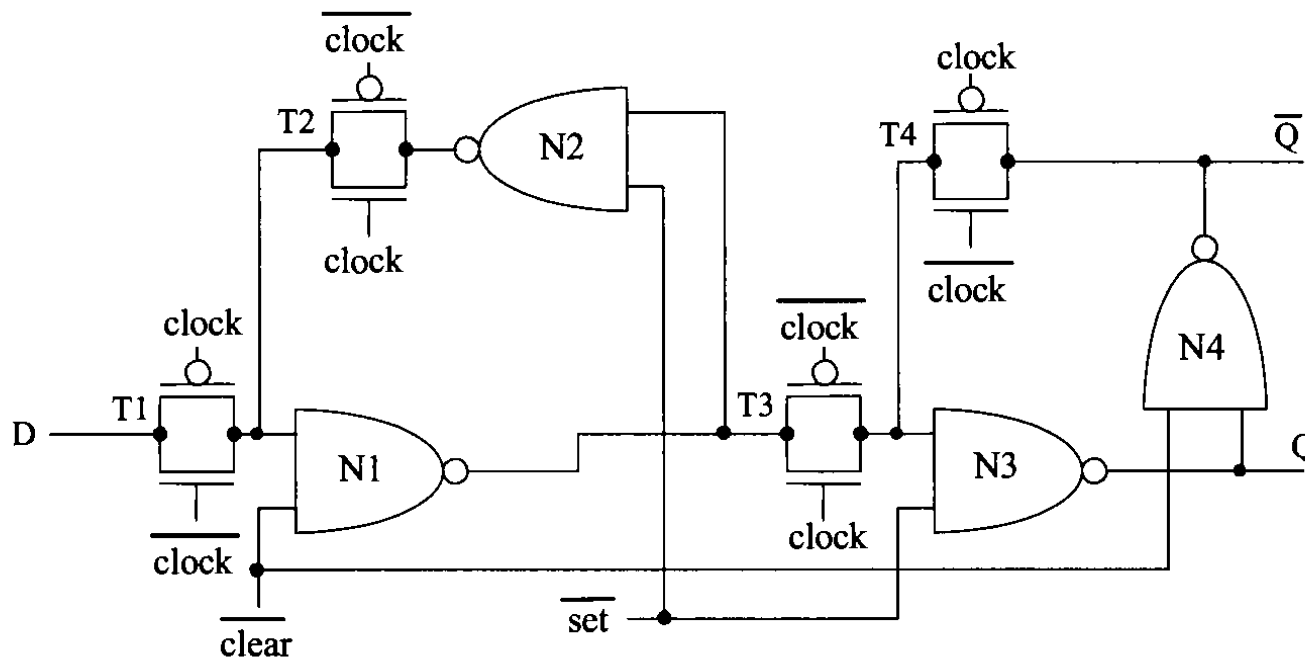- A gyűrűbe kapcsolt inverter helyett (az invertáló funkciót megtartva) kétbemenetű kapukat használunk.
- Például:





Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Nagysebességű CMOS logika

Áramkörüi lehetőségek a késleltetés csökkentésére

Nagysebességű CMOS logika

■ A statikus CMOS logika késleltetése

- $t_{pd} \sim \frac{CV}{I}$



■ Technológia gyorsítási lehetőségek:

- A kapacitások csökkentése
- Az áram növelése (úgy, hogy a méret csökken!)

■ Áramköri lehetőségek:

- A logikai szint távolság (swing) csökkentése és differenciális logika
 - Két feszültségszint különbségének előjele adja a logikai értéket.
 - SCL – ún. source-coupled logic. Csak megemlítjük.
- Kihasználjuk a mindenütt jelenlévő *szórt kapacitást* logikai *szint ideiglenes tárolására*
 - Ezáltal területet nyerünk és kapacitást csökkentünk, tehát gyorsabb lesz
 - CMOS domino logika, dinamikus tárolók


CMOS dominó logika

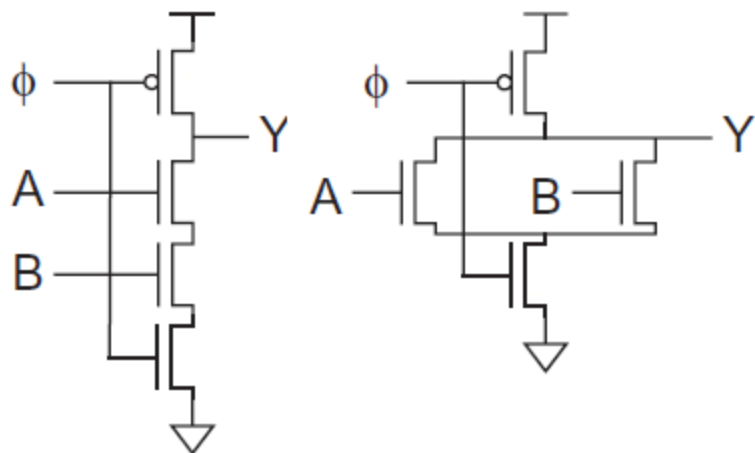 

- A kimenetet terhelő szórt kapacitást előtöltjük. (precharge)
- $\Phi=0$: előtöltés tápfeszültségre.
 - Ilyenkor pMOS nyitott, nMOS zárt, a pMOS tranzisztor előtölti a kimenetet logikai 1-re
- $\Phi=1$: kiértékelés
 - A pull-down network a bemenetek állapotától függően vagy eltávolítja a szórt kapacitás töltését, vagy meghagyja
 - Előnyök:
 - N bemenetű függvényhez N+2 tranzisztor szükséges
 - Azaz gyorsabb, hiszen az előző fokozatot kisebb kapacitás terheli.


CMOS dominó logika

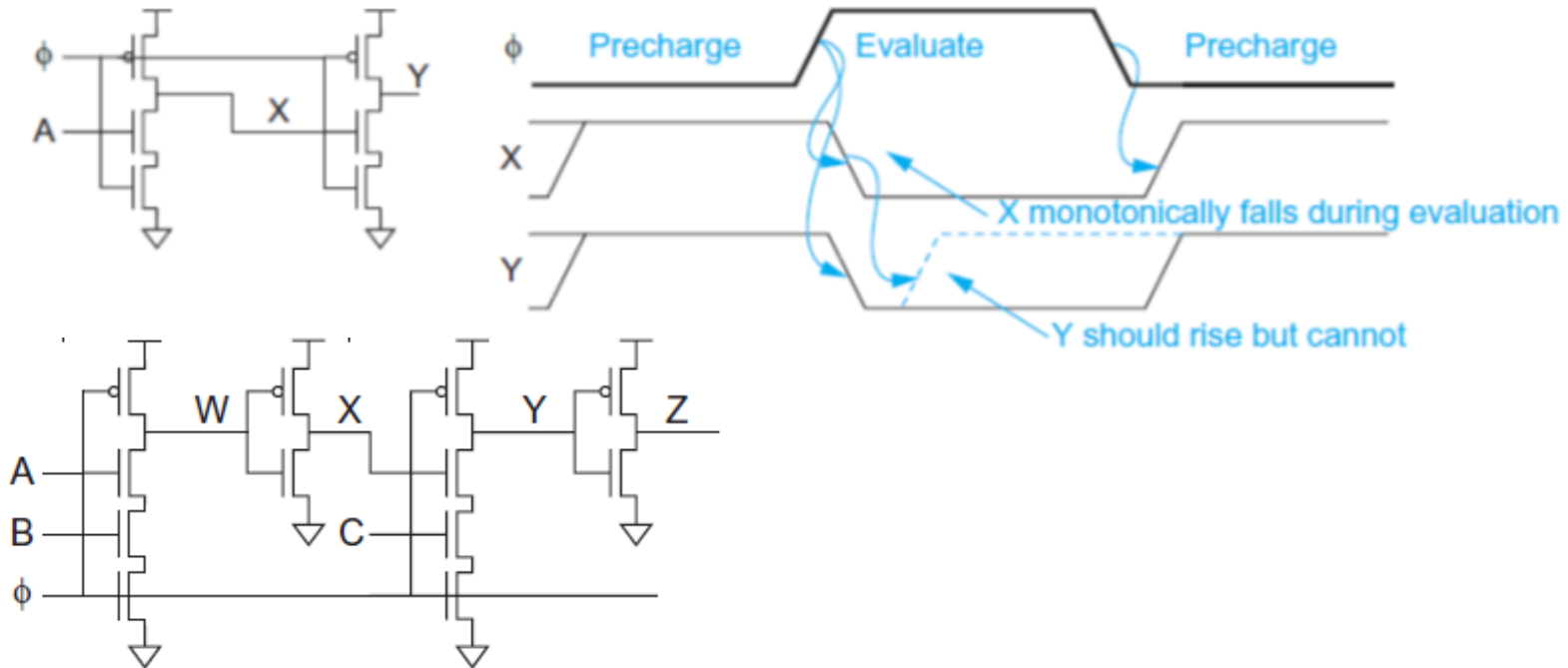- A kapuk összekapcsolásakor vigyázni kell!
 - A kiértékelési fázis elején, ha függvény értéke 0 kellene, hogy legyen, egy hamis logikai 1 van a kimeneten egy rövid ideig.
 - Ez a következő kapu tranzisztorát kinyithatja, így a kapacitás töltése sérül.
 - Csak egy inverteren keresztül köthetjük a következő kaput. (a hamis logikai 0 gondot nem okoz.)




CMOS dominó logika

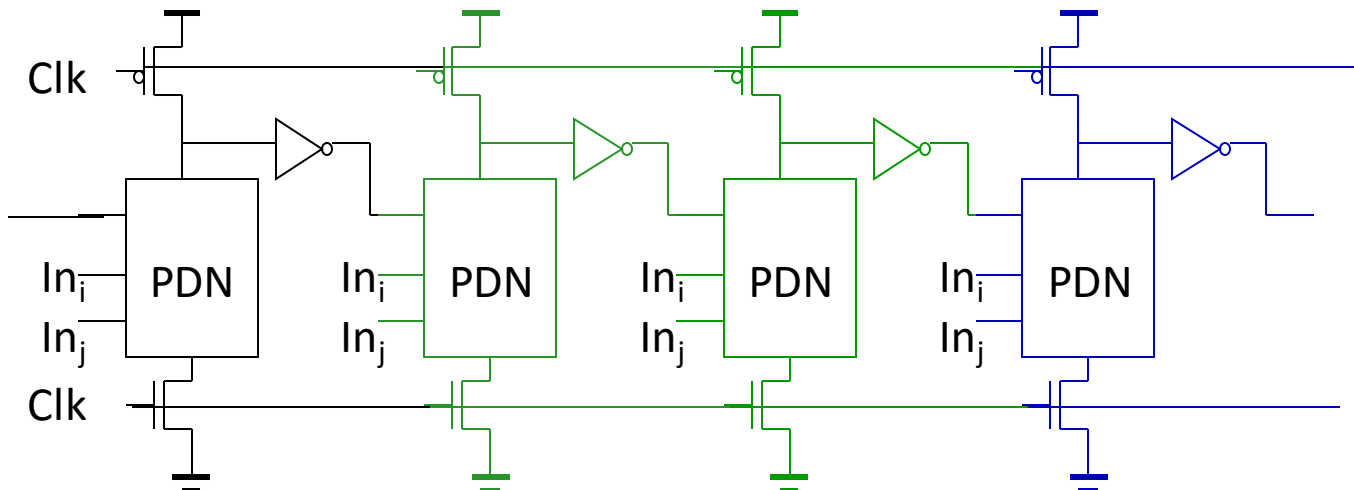- Kb. 1,5× gyorsabb, mint a statikus CMOS



Dinamikus D flip-flop

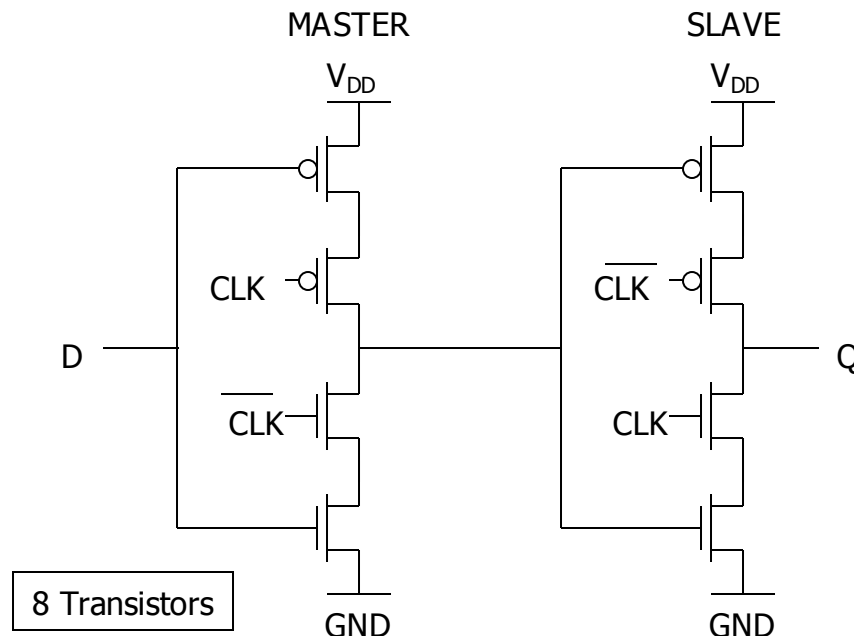- Két órajel vezérelt invertert kapcsolunk össze, amelyeket ellentétesen vezérlünk.
- Az információ a master és a slave közötti szórt kapacitásban tárolódik




Az adatút elemei

- Összeadók
 - Ripple carry adder
 - Összeadó architektúrák
 - Carry Skip
 - Carry Look-Ahead
 - Carry Select
- Funnel shifter
- Kombinációs szorzó

Ripple-carry adder

 - Több bites számok összeadására gyakorlatilag sorbakapcsolunk teljes összeadókat.
- A művelethez szükséges idő: $n \cdot t_{pdcarry}$
- A kritikus út az átvitel terjedése
 - CMOS váltott logikával készül, így az inverterek megspórolhatók.
 - (páros ponált, páratlan negált logika, vagy fordítva, ez mindegy...)
 - Könnyen huzalozható, de egy bizonyos bitszám felett túl lassú lesz




Összeadás gyorsítása

- A kritikus út az átvitel terjedési ideje – ezt kell gyorsítani!
- Definiáljuk a következő jeleket
 - *generate* – a fokozat mindenféleképpen átvitelt generál
 - *propage* – a fokozaton az előző fokozat átvitele áthalad
 - egy bitre például:
 - $G = AB$ illetve $P = A \oplus B$
 - ezeket a jeleket egyszerre nagyobb bitszámra rekurzívan számíthatjuk
 - $G_{i:0} = G_{i:k} + P_{i:k}G_{k-1:0}$ illetve $P_{i:0} = P_{i:k}P_{k-1:0}$
 - Pl. 8 bitre, 4 bites fokozatokat tekintve:


$$G_{7:0} = G_{7:4} + P_{7:4}G_{3:0} \text{ illetve } P_{7:0} = P_{7:4}P_{3:0}$$
 - Azaz egy fokozat akkor generál átvitelt, ha vagy önmaga generált, vagy az előző fokozat generált és az áthaladt.

Carry-Skip, Carry Look Ahead, Carry Select

 
- CSA: fokozatonként történik a propagate kiszámítása és egy multiplexer választja ki, így a carry gyorsan „áthalad”:



 - CLA: fokozatonként történik a carry gyors kiszámítása:



 - CSEL: fokozatonként kiszámolja az összeget átvitel és átvitel nélkül, amiből az előző fokozat átvitele választja ki a végeredményt egy multiplexer segítségével




Összeadás

- A bonyolultabb összeadó struktúrák egyre nagyobb területet és teljesítményt igényelnek.
- Nincs optimális architektúra, mert minden technológia függő
 - Pl. hány bites fokozatokat érdemes készíteni, hogyan lehet összekötni stb.
 - Más lesz az optimum különböző technológiákon.
 - Az igazán nagysebességű architektúrák kézzel készülnek.
- A logikai szintézis feladata, hogy olyan megfelelő architektúrát találjon, ami még épp teljesíti az időzítési követelményeket.
 - ez általában kézzel felülírható

Eltolás (Shift)

 
- Konstanssal történő eltolás
 - Ez a legegyszerűbb, hiszen ez huzalozási kérdés.
- Funnel-shifter
 - Az N bites bemenetet $2N$ bitesre egészítik ki, művelettől függően, majd ebből választanak ki N bitet egy megadott offsettel.
 - Ezzel minden szokásos művelet elvégezhető




Eltolási művelet	B	C	Offset
unsigned $\gg k$	0..0	$A_{N-1}..A_0$	k
signed $\gg k$	$A_{N-1}..A_{N-1}$	$A_{N-1}..A_0$	k
\ll	$A_{N-1}..A_0$	0	$N-k$
rotate right	$A_{N-1}..A_0$	$A_{N-1}..A_0$	k
rotate left	$A_{N-1}..A_0$	$A_{N-1}..A_0$	$N-k$

Az eltolás - példa

 - Pl. 8 biten forgassuk el balra kettővel a 0x42-t



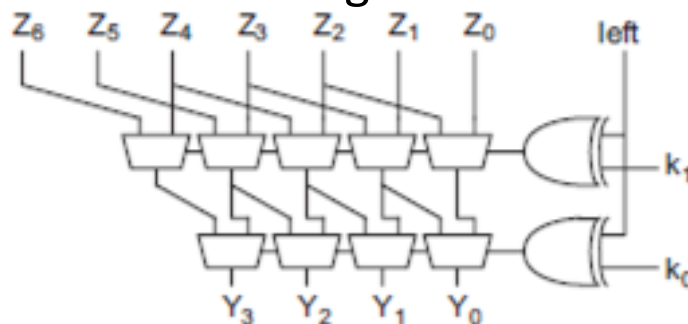
- Multiplexerek sorozatával oldható meg. Pl. 4 bitre:



- Az első sor multiplexer 2-vel végzi a durva kiválasztást, majd a 2. sor pedig végzi el a finom kiválasztást.
 - Az $N-k$ kivonás (valójában inverz) itt be van „építve”, a xor kapu invertál
 - Ha a 0-val történő eltolást tiltjuk, Z_7 már nem is kell.
 - N bithez $\log_2 N$ multiplexer sor kellene, de lehet 4-1 vagy 8-1 multiplexereket is alkalmazni.
 - Az, hogy melyiket éri meg, az technológiafüggő... (huzalozás...)

Szorzók

 - Kombinációs szorzó
- Az összeszorzandó számok $A(n-1:0)$ és $B(n-1:0)$
- Ha B adott bitje 1, bekerül az összegbe, egyébként nem.



Kombinációs szorzó áramköri elrendezése

- Részösszegek előállítása + összeadása a helyiérték figyelembe vételével. (figyeljük meg az átvitel trükkös bekötéseit!)

