

| | | | |
|--|---------------------------|--|-------------|
| Név: Szabó Norbert | Gyak: Horváth Tamás (K2.) | 236 | Kód: AJD5YL |
| Feladat beadás: 2013.04.30 a gyakorlaton | | Pótbeadás: 2013.05.22. 9:30 - 10:30 - IB.310 | |

Beadáskor ezt a feladatlapot a megoldáshoz csatolni kell. A feladatokat külön lapon, kézírással oldja meg. A beadandó anyaghoz útmutatót a tárgy honlapján (www.iit.bme.hu/digit2) talál! Hibás megoldás javítására a pótbeadás alkalmával van lehetőség.

- Illesszen 8085-ös mikroprocesszor alapú sínre 2764 típusú EPROM és 5565 típusú RAM memóriákat úgy, hogy az alábbi címtartományokat fedjék le:
 - 0000h-1FFFh EPROM
 - 2000h-3FFFh EPROM
 - 0000h-1FFFh vagy 8000h-9FFFh* RAM

* A 80h I/O címre írt adattal lehessen állítani, hogy a 0000h címen EPROM vagy a RAM memória látszódjon. (Ha a kiírt érték 0 az EPROM, ha 1 a RAM látszik) Gondoskodjon róla, hogy RESET után mindig az EPROM látszódjon! Ha a RAM a 0-ás címtől látszik, legyen írásvédett. Tervezze meg a szükséges IO egységet.

A sín jelei:

$SA0...SA15, SD0...SD7, \overline{SMRD}, \overline{SMWR}, \overline{SIORD}, \overline{SIOWR}, SIO/M, \overline{SREADY}, SS0, SS1, SClkOut, SresetOut$

- Rajzolja fel a memória modul blokkvázlatát. (Figyeljen a jelek konzisztens elnevezésére!)
 - Rajzolja fel a memóriamodul címtérképét és a címdekóder egységét.
 - Rajzolja fel az adatbusz meghajtó áramkör-vezérlő logikát.
 - Adja meg a memória-áramkörök bekötését!
 - Rajzolja fel a READY logikát a következő paraméterek figyelembevételével:
 - a RAM memóriák READY logikája 1 WAIT állapotot,
 - az EPROM memóriák READY logikája kizárólag olvasásra 0 WAIT állapotot iktasson közbe a műveletvégzés közben!
 - Tervezze meg a feladatban kért I/O egységet (dekódoló, flip-flop)!
- Készítse el a következő assembly szubrutint, amellyel a RAM memória tesztelhető.
 - Írjon **KITOLT** szubrutint, amely a HL regiszterpárban egy kezdőcímet, a DE regiszterpárban egy hossz értéket kap, az így meghatározott memóriablokkot kitölti úgy, hogy minden páratlan címen elhelyezkedő byte az 0AAh, páros címen elhelyezkedő byte az 55h értéket tartalmazza.
 - Írjon **ELLENOR** szubrutint, amely a HL regiszterpárban egy kezdőcímet, a DE regiszterpárban egy hossz értéket kap és ellenőrzi, hogy a memóriablokk rekeszei a **KITOLT** szubrutin által beírt értékeket tartalmazzák-e? A szubrutin **CY=0-val** jelezze, ha hibát talált. Ilyenkor a HL regiszterpár az utolsó (legmagasabb memóriacímű) **megtalált hiba címét**, a BC regiszterpár pedig a hibásnak talált **byte-ok darabszámát** tartalmazza. Ha nincs hiba **CY=1, BC=0** és HL a memóriablokk első elemére mutat.
 - Írjon programrészletet, amely a processzor SID bemenetén fellépő 0→1 átmenet hatására a **KITOLT** és **ELLENOR** szubrutinok segítségével ellenőrzi a RAM területet. A teszt indulását és befejeződését a SOD kimeneten egy-egy 3 ms idejű impulzussal jelezze. Az időzítés meghatározásánál vegye figyelembe, hogy a program a feladatban meghatározott EPROM memóriában fut! Figyeljen arra, hogy a tesztelés alatt a RAM terület ne legyen írásvédett.

A szubrutinokat úgy írja meg, hogy a működéshez előírt regisztereken kívül más regiszterek értékét ne rontsák el! A szubrutinokat lássa el megjegyzésekkel és készítsen fejléct is!

Nyilatkozat:


Alulírott Szabó Norbert nyilatkozom, hogy a házi feladatot meg nem engedett segédeszköz használata nélkül saját magam oldottam meg.

Dátum: 2013.

Aláírás:.....

1.9)

SZABÓ NORBERT
AJÓSYL


 


1. b)


SZABÓ NORBERT
AJD5YL

| CPU | A ₁₅ | A ₁₄ | A ₁₃ | A ₁₂ | MEMÓRIA |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 0000H 0FFFH 1000H 1FFFH | 0 | 0 | 0 | 0 | } 8K RAM: 0000H 1FFFH EPR0M1: 0000H 1FFFH |
| 2000H 2FFFH 3000H 3FFFH | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| XXXXH XXXXH XXXXH XXXXH | — | — | — | — | XXXXH XXXXH XXXXH XXXXH |
| 8000H 8FFFH 9000H 9FFFH | 1 | 0 | 0 | 0 | } 8K RAM: 0000H 1FFFH |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |

10 80H adat: RIE


 
 


1.c)



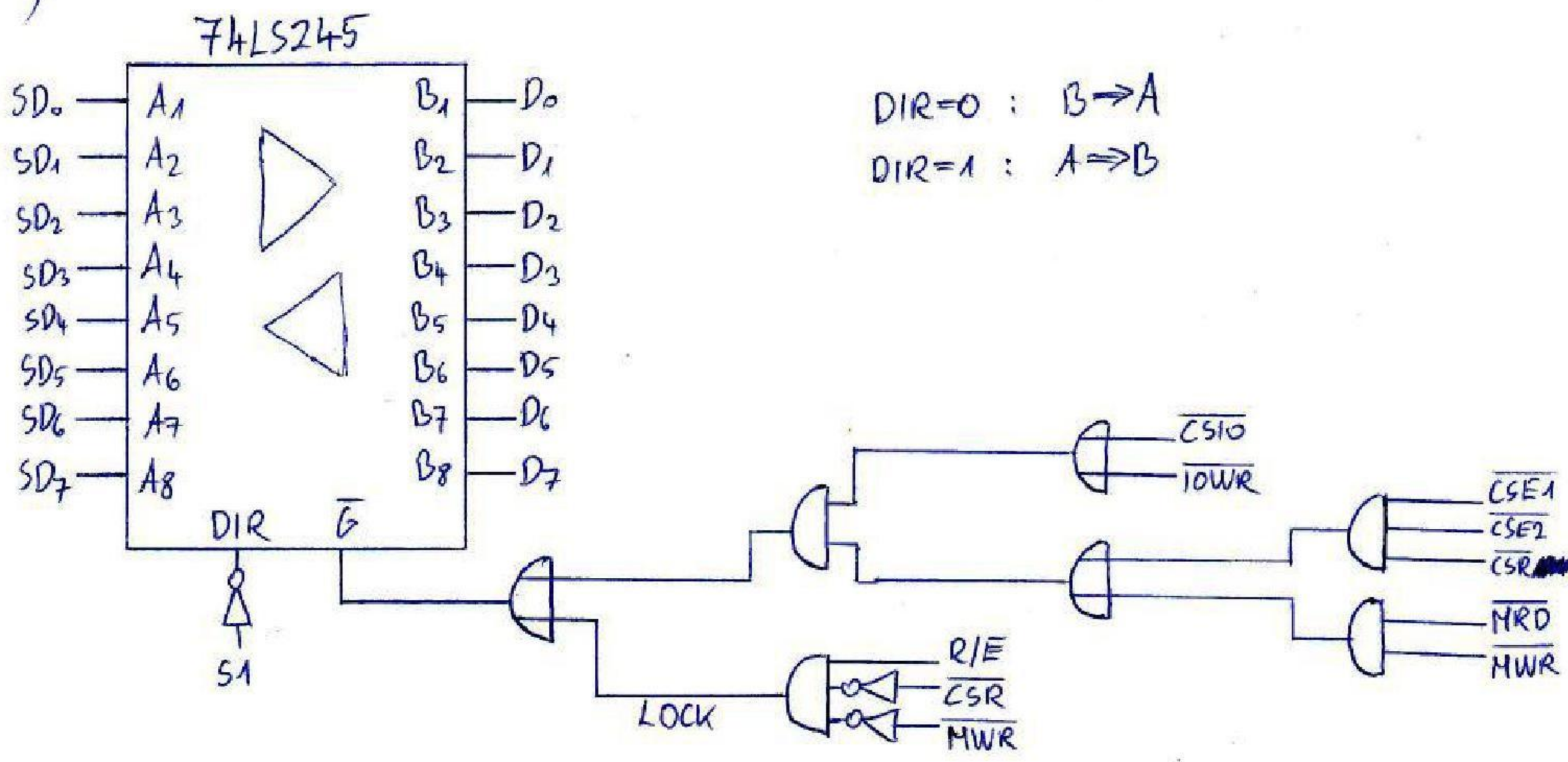


Ha R/E = 1, akkor a 0000H címen a RAM látni, tehát inaktivált.

d)

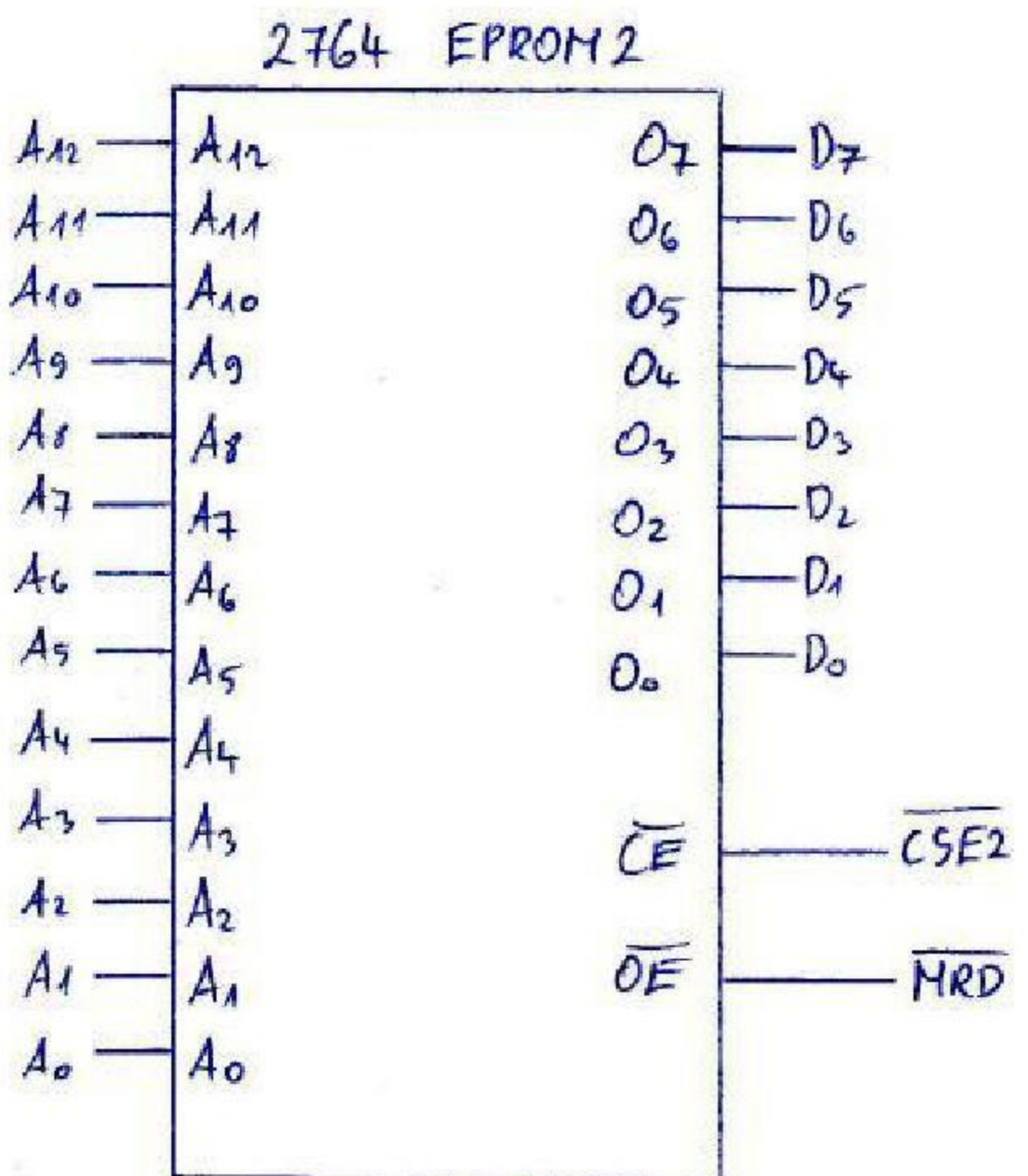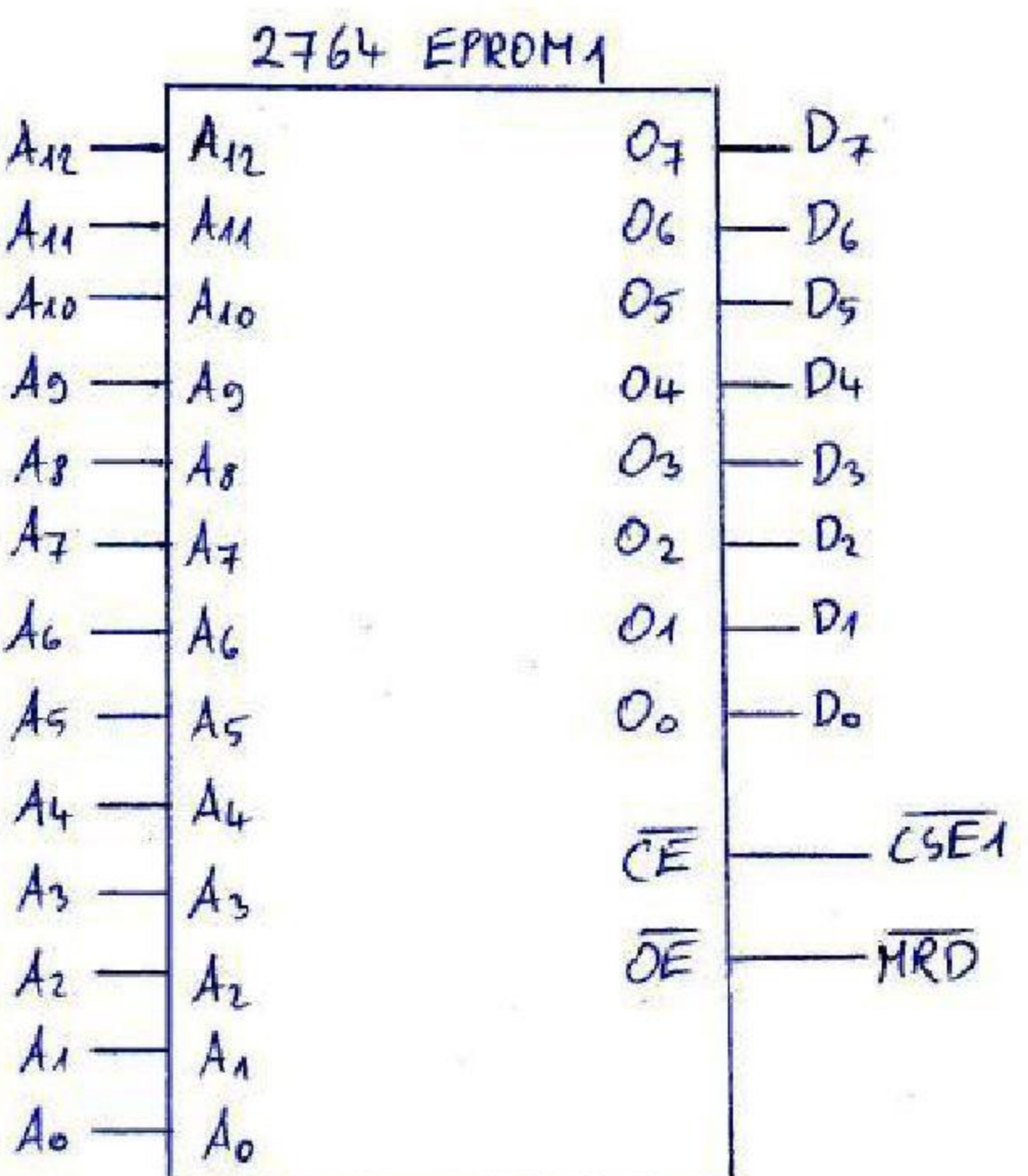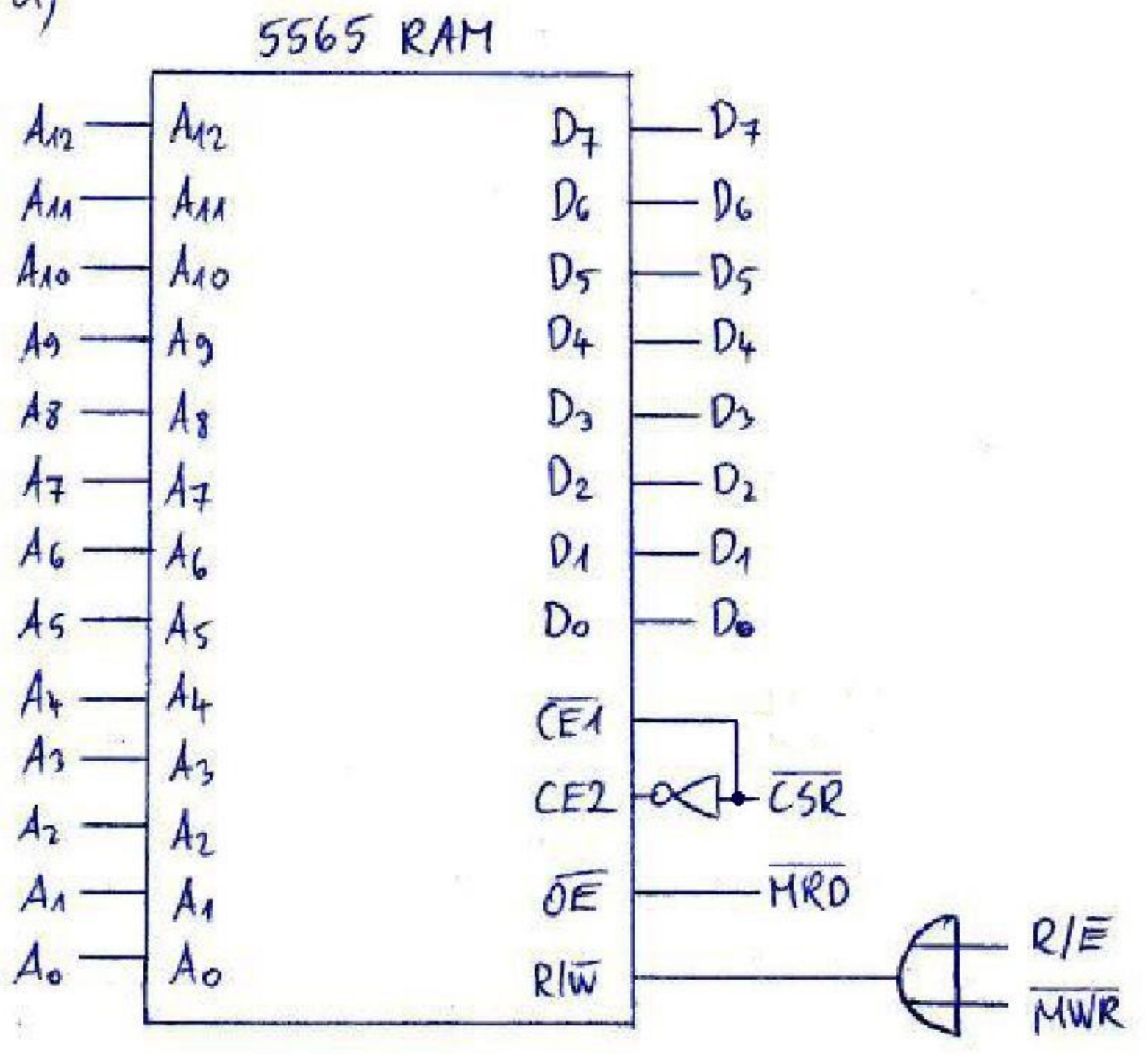

1.ej

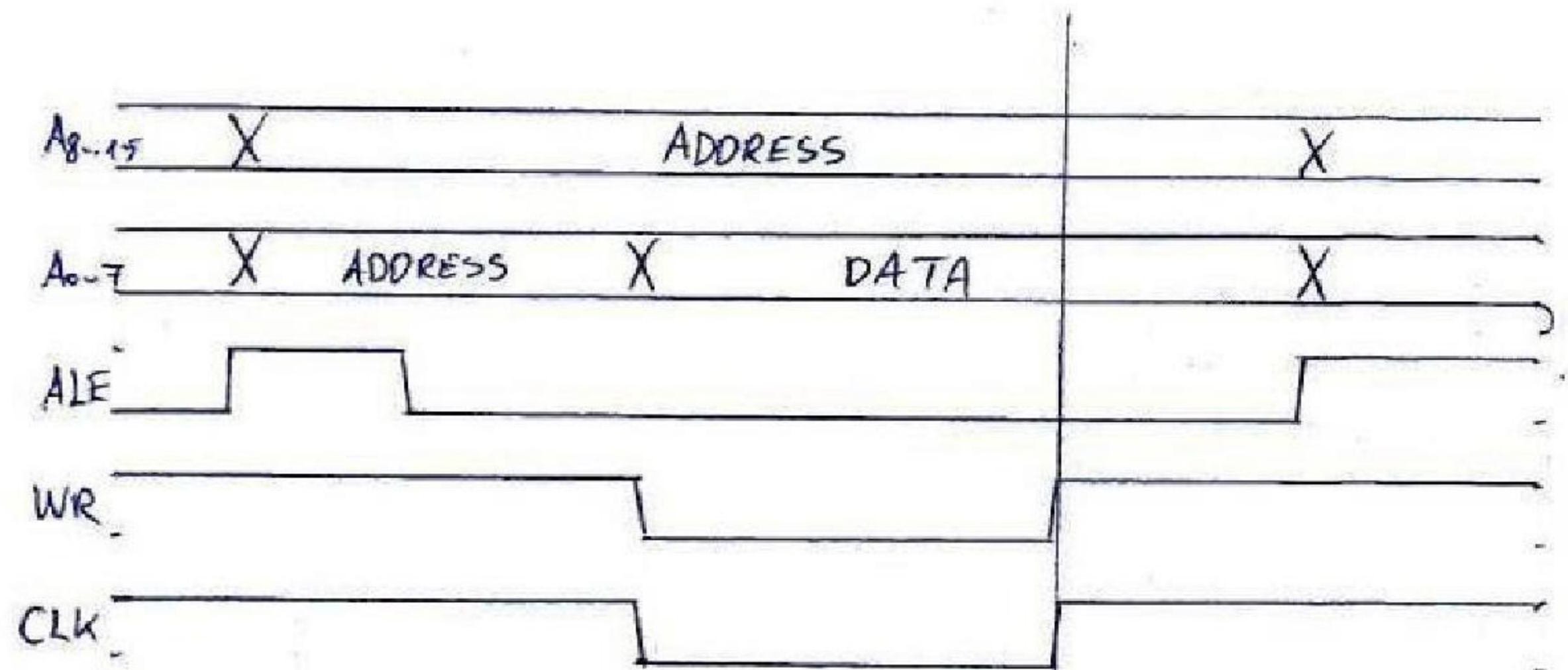  

$$CLK = \overline{CS10} + \overline{10WR}$$

Ha nem a megadott cím van kiválasztva, $\overline{CS10} = 1$, $CLK = 1$ végig!
Ha megadott cím van kiválasztva, $\overline{CS10} = 0$, $CLK = \overline{10WR}$

2.a) ; KITOLT rubeutin
; HL : kezdőcím
; DE : hossz

PAROSDATA EQU 55H
PARATLANDATA EQU 0AAH

KITOLT: PUSH PSW

PUSH H

PUSH D ; regiszterek mentése

MOV A, D

ORA E

JZ KVEGE ; ha DE tartalma nulla, vége

MOV A, L

ANI 0AH ; kezdőcím páros/páratlan

JNZ KPARATLAN

KPAROS: MVI A, PAROSDATA ; páros cím esetén

XCHG ; DE és HL cseréje

STAX D ; DE által mutatott címre írjuk az akkumulátor tartalmát

XCHG

DCX D ; hátralévő méret csökken

INX H ; következő cím

MOV A, D

ORA E

JZ KVEGE ; ha DE tartalma nulla, vége

KPARATLAN: MVI A, PARATLANDATA ; páratlan cím

XCHG

STAX D

XCHG

DCX D

INX H

MOV A, D

ORA E

JZ KVEGE

JMP KPAROS ; ha DE nem nulla, folytatjuk

KVEGE: POP D

POP H

POP PSW ; visszaállítás

RET

2. b)

; ELLENOR subrutin
; HL: kezdő cím
; DE: hossz

SZABÓ NORBERT
AJD5YL

PAROSDATA EQU 55H

PARATLANDATA EQU 0AAH

ELLENOR: PUSH D

PUSH PSW

PUSH H ; kezdés

LXI B, 0H ; kezdésnél nulla hibák

MOV A, L

ANI 0AH ; kezdő cím páros/páratlan

JNZ EPARATLAN

EPAROS: MOV A, M

XRI PAROSDATA ; flag állítás

JZ OK1 ; ha megkezdő este volt, ugrik

INX B ; egyelőre hibák nincsenek

INX SP

INX SP ; stack pointer visszadőlítése

PUSH H ; felülírjuk a címet

OK1: DCX D ; határoló hossz csökken

INX H ; cím növekszik

MOV A, D

ORA E

JZ EVEGE ; ha E és D is 0, vége

EPARATLAN: MOV A, M ; ugyanaz páratlan címre

XRI PARATLANDATA

JZ OK2

INX B

INX SP

INX SP

PUSH H

OK2: DCX D

INX H

MOV A, D

ORA E

JZ EVEGE ; ha DE nem 0, folytatjuk

JMP EPAROS

EVEGE: MOV A, B

ORA C

JZ NINCSHIBA ; ha BC nullát tartalmaz, nincs hibák

VANHIBA: POP H ; utolsó hibák címe

POP PSW

STC

CMC ; CY=0

JMP FINISH

NINCSHIBA: POP H ; kezdő cím

POP PSW

STC ; CY=1

FINISH: POP D

RET

2.c)

; RAM terület tartaléka: 8000H-9FFFH
; indítás: SID kimeneten 0 → 1 átmenet
; eredmény: CY=1, ha nincs hiba; CY=0, ha van hiba

```
RAMCIM EQU 8000H
RAMSIZE EQU 2000H
IOCI M EQU 80H
IODATA EQU 0H ; RAM nem írásvédett
SETSOD EQU 0COH ; 110000000B
CLEAR SOD EQU 40H ; 010000000B
W3MS EQU 384 ; számolás alatt
```

```
MVI A, IOCI M
OUT IOCI M ; RAM 8000H címtől látnak, nem írásvédett
```

```
WAIT: RIM
ANI 80H ; első bit vizsgálata (SID)
JNZ WAIT ; ha indulásakor már 1, várunk
```

```
WAIT2: RIM
ANI 80H
JZ WAIT2 ; 0 → 1 átmenetig várunk
CALL IMPULZUS
LXI H, RAMCIM ; kezdő cím
LXI D, RAMSIZE ; hossz
CALL KITOLT
CALL ELLENOR
CALL IMPULZUS
...
RET
```

```
IMPULZUS: PUSH PSW
PUSH H
MVI A, SETSOD ; SOD=1 és engedélyezve
SIM ; SOD 1-be áll
LXI H, W3MS
VAR: DCX H ; visszaszámolás
MOV A, H
ORA L
JNZ VAR ; várunk, amíg HL tartalma nem nulla
MVI A, CLEAR SOD ; SOD=0 és engedélyezve
SIM ; SOD 0-ba áll
POP H
POP PSW
RET
```

} 3ms

Az EPROM 0 wait-tel működik!

CPU órajel: 3,072 MHz

↓
Egy fázis: 325,5 ns

- Kettő SIM között: 1db LXI - 10 fázis
- x db DCX - 6x fázis
- x db MOV - 4x fázis
- x db ORA - 4x fázis
- x-1 db JNZ - 10·(x-1) fázis
- 1db JNZ - 7 fázis
- 1db MVI - 7 fázis

$$\frac{3000000 \text{ ns}}{325,5 \text{ ns}} \approx 9217$$

$$24x + 14 \text{ fázis}$$

$$24x + 14 = 9217$$

$$x \approx 384$$