

Digitális technika 2.



BMEVIIIAA06

3. előadás

Busz és memóriák

Általános célú számítógép felépítése

- Láttuk:

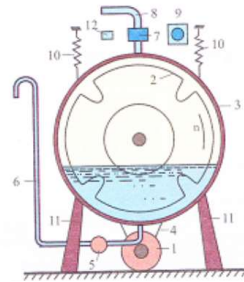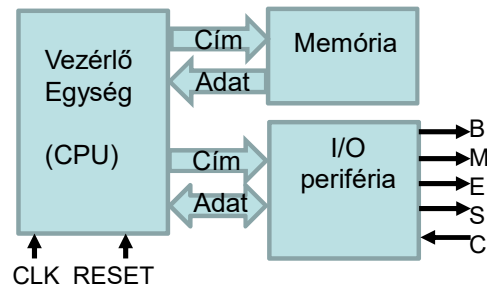


- Hiányosságok:

- Nem tud számolni (mert nem kellett neki)
 - » Kell egy ALU a vezérlő egység mellé (láttuk)
- Lehetne bővíthető további be/kimenetekkel
 - » Kell egy általános interfész a perifériák felé → Sín (busz)
- Nem tud változókat tárolni (az egyetlen állapota az aktuális programsor)
 - » Írható-Olvasható adatmemória kell

Neumann modell

Neumann János (1945)
First Draft of a Report on EDVAC
(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

Neumann modell

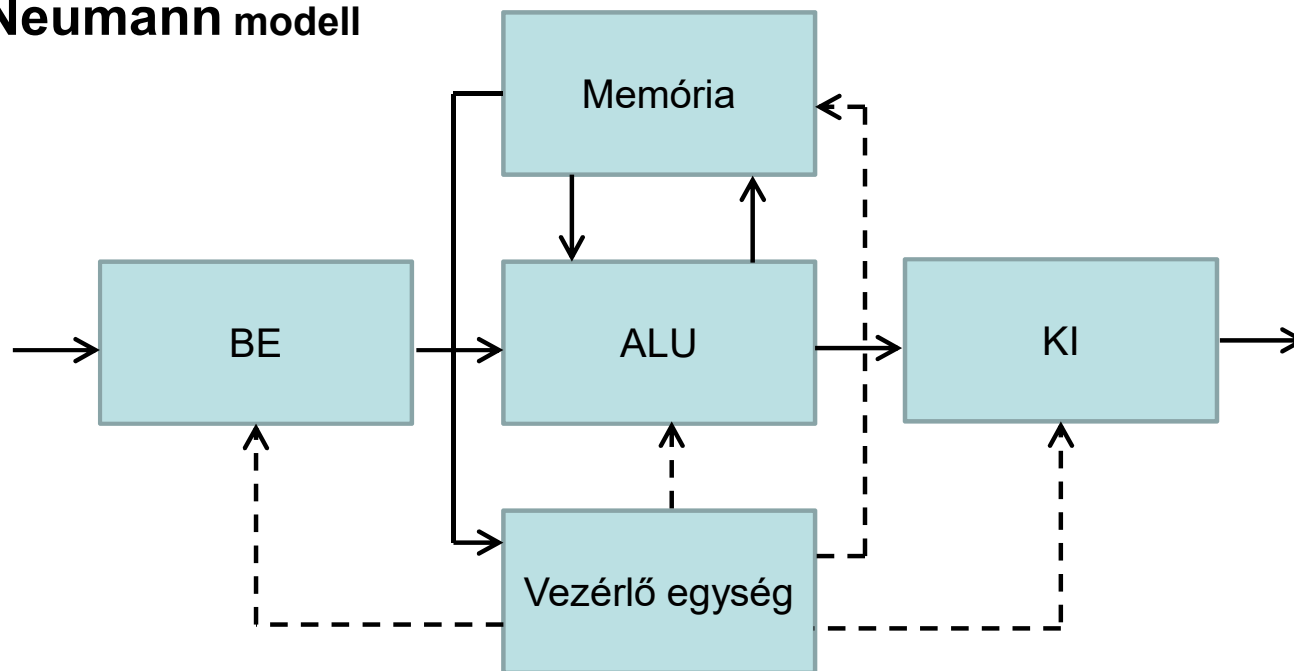


Neumann modell

Alapelvek

- belső programtárolás és programvezérlés
- utasítás és adat azonos közegben és formában tárolva
 - az értelmezés dönti el, hogy egy memóriatartalom utasítás vagy adat
 - utasítások programmal módosíthatók
 - adattípusok műveletekhez rendelve
 - szekvenciális utasítás végrehajtás
 - egydimenziós, lineáris címzésű memória
 - bináris adatábrázolás

ALU + vezérlő egység \Rightarrow processzor (CPU)


Külső kapcsolatok \Rightarrow perifériák

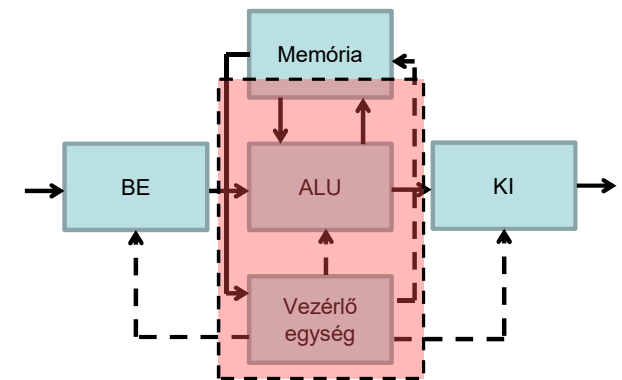


CPU – Central Processing Unit

Lehetne máshogy is \rightarrow Harvard architektúra (külön utasítás és adat memória)

CPU = ALU + vezérlő egység + regiszterek

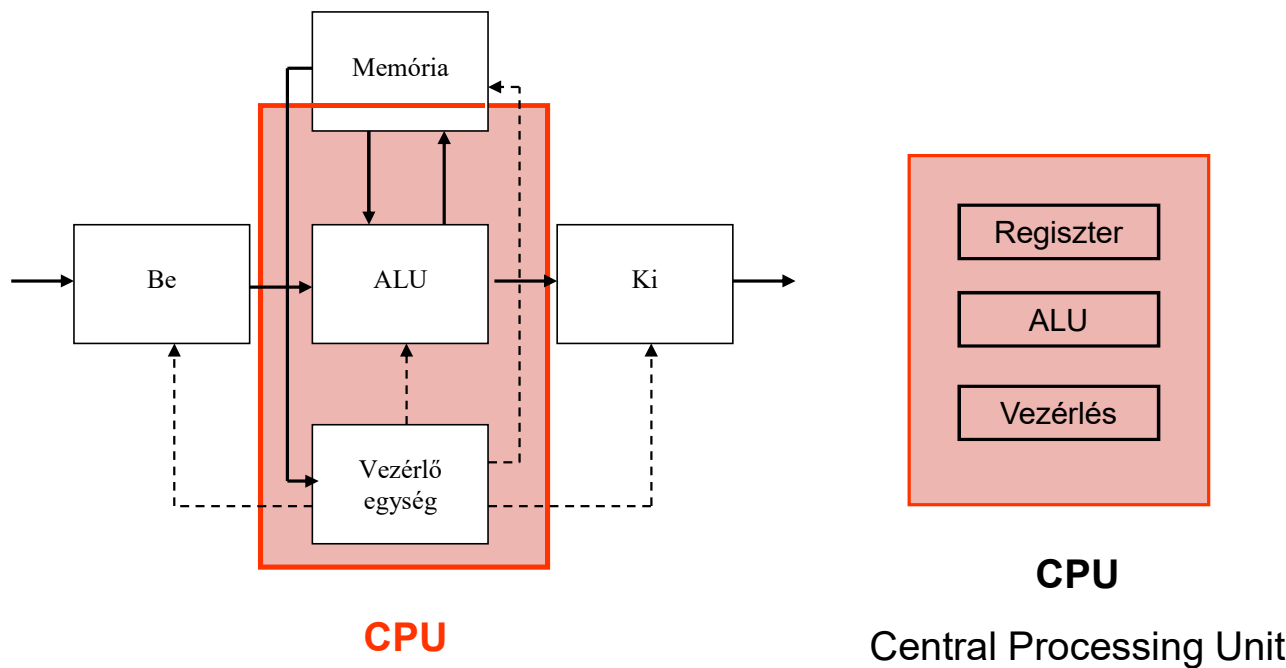

Sín (Busz)

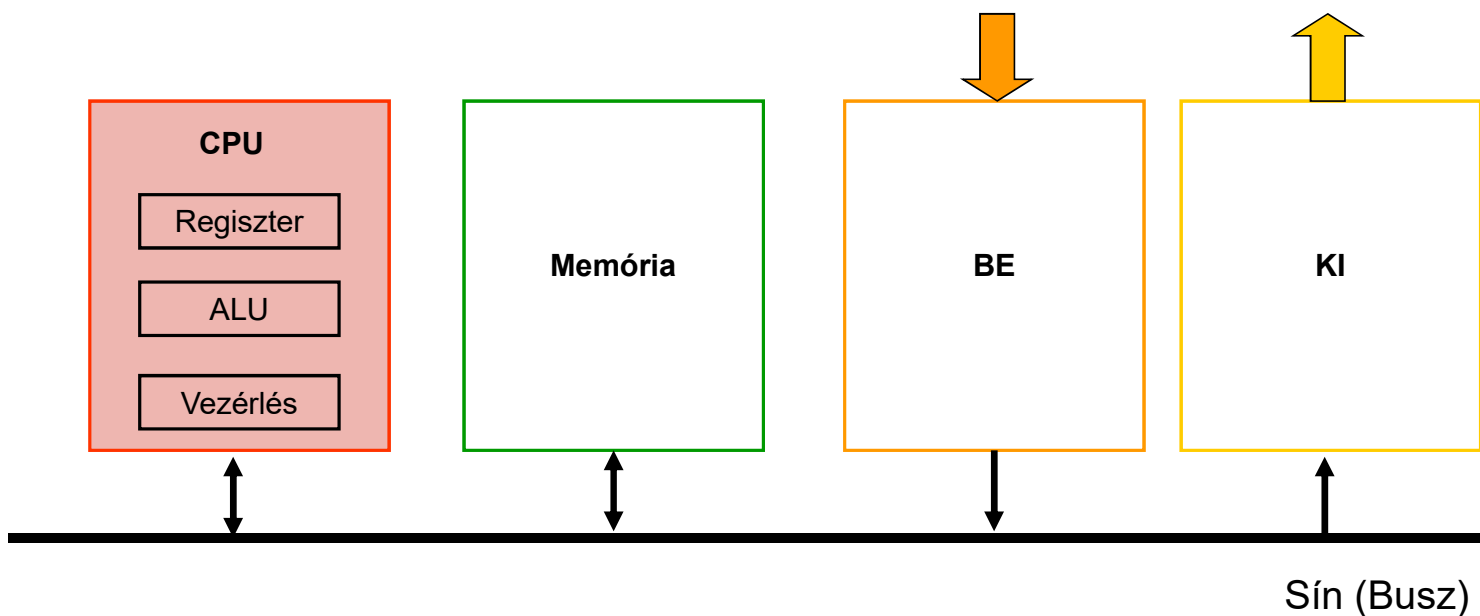

Adatok továbbítására szolgáló vezeték halmaza
 A műveletben résztvevő egység azonosítása
 A művelet adata
 A végrehajtás ütemezése

Cím
Adat
Vezérlés

Sín jelek

- Cím - a forrás/cél azonosítása
- Adat - a továbbítani kívánt információ
- Vezérlés - az adatátvitel ütemezése

Az adatátvitel szereplői

V
e
z
é
r
l
é
s

- MASTER - feladata az adatátvitel vezérlése (cím, ütemezés)
- SLAVE - feladata az adatátvitel végrehajtása

1 MASTER – n SLAVE

A
d
a
t

- FORRÁS - az adatot szolgáltató eszköz
- CÉL - az adatot eltároló eszköz

1 FORRÁS – n CÉL


Sín paraméterek

- Adatszélesség (1,8,16, ... 128, ...)
- Címtartomány (16, 20, 24, ...)
- Adatátvitel sebessége

Idő-osztásos sín használat


Fizikai megvalósítás

- Three-state
- Nyitott kollektor

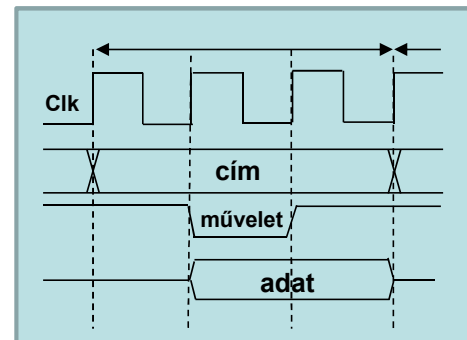

Ütemezés megvalósítása

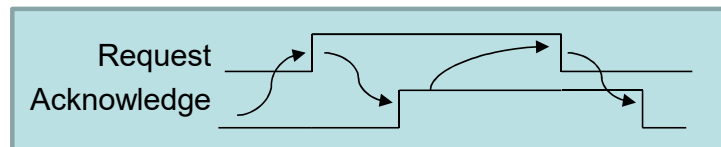- Szinkron - az adatátvitel ideje meghatározott, órajel ütemezi
- Aszinkron - az adatátvitel ütemezése handshake jelekkel történik



Sín: több modul csatlakozhat rá


Igény: 1 modul - 1 terhelési egység, 20 meghajtási egység

→ a sín jeleket le kell választani (meghajtó áramkörök)

	Cím	Vezérlés
Master	Jelek meghajtása egyirányú erősítő KI	Jelek meghajtása egyirányú erősítő KI
Slave	Jelek leválasztása egyirányú erősítő BE	Jelek leválasztása egyirányú erősítő BE


	Adat
Forrás	Jelek meghajtása egyirányú erősítő KI
Cél	Jelek leválasztása egyirányú erősítő BE

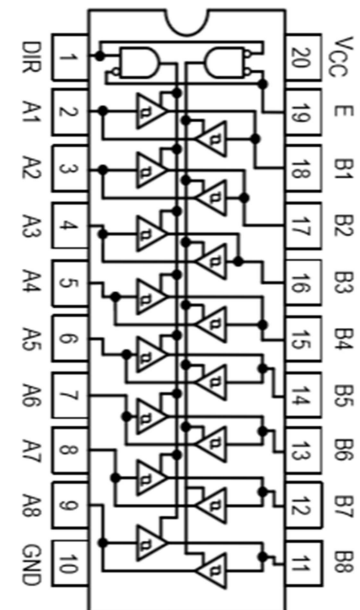ha a modul
forrás és cél is lehet:
kétirányú erősítő




Egyirányú erősítő: pl. 74LS244

Kétirányú erősítő: pl. 74LS245

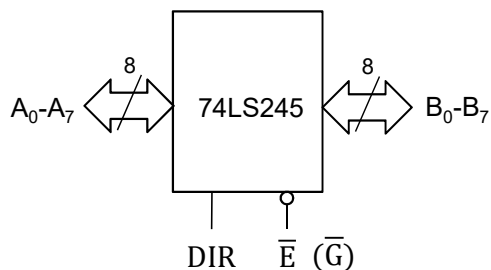

E	DIR	Kimenet
L	L	$B \rightarrow A$
L	H	$A \rightarrow B$
H	x	HiZ

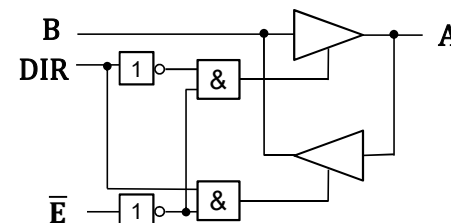

Sín

Cím

Adat

Vezérlés

- Művelet
- Státusz
- Órajel
- Reset
- ...

Arbitráció


CPU

Vezérlés


Feladata:

- adaterősítő megfelelő vezérlése
- Ha több MASTER is lehet
 - címerősítő leválasztása
 - vezérlő jelek leválasztása

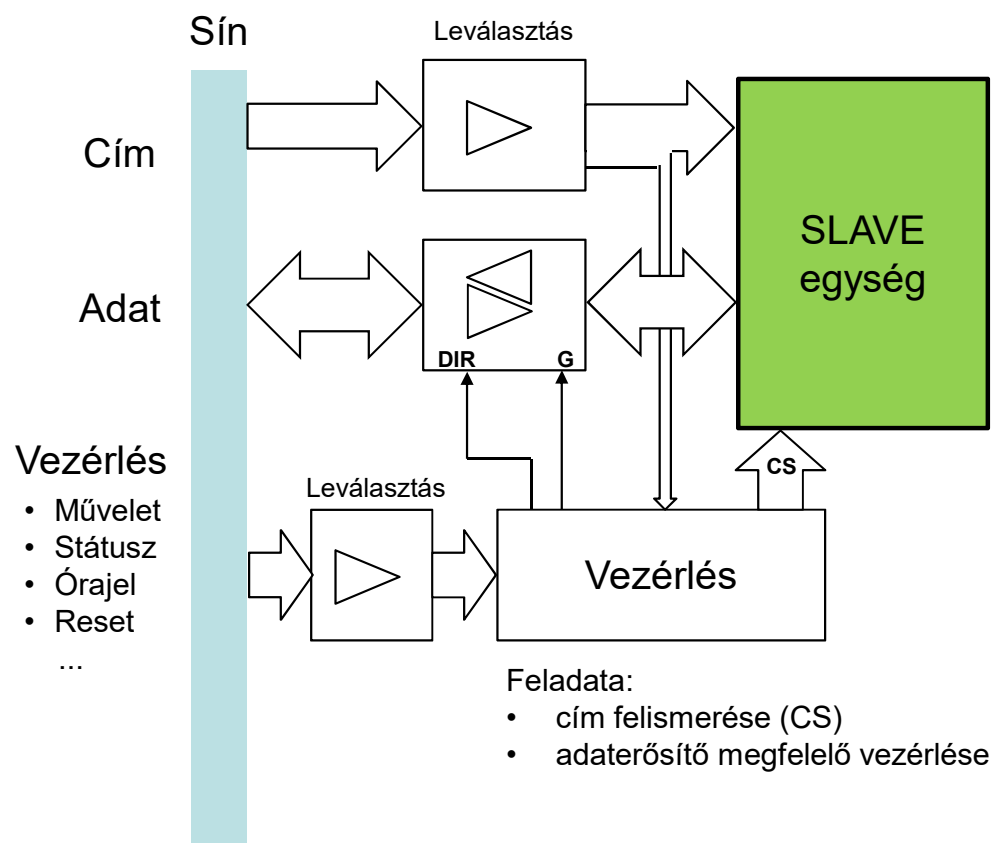Sín illesztés – SLAVE modul (Memória, I/O)



Egy konkrét sín

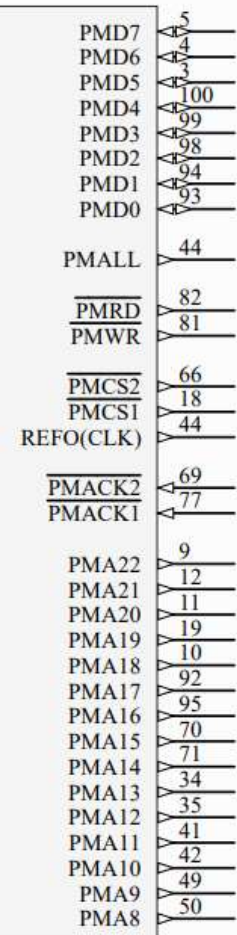

- PMP (Parallel Master Port)
- Többféle üzemmód, több különböző fizikai megvalósítása van, csak ezzel az eggyel foglalkozunk részletesen:
 - Időmultiplexált 8 bites üzemmód:
 - alsó 8 bit cím és adat ugyanazon fizikai lábakon
 - Az alsó címbiteket tárolni (latch) kell
 - PMALL (Address Low Latch) jel engedélyezheti a tárolót
- A címjelek mellé független engedélyező (CS jelek)
 - használható tartomány kijelölésére vagy további cím-bitként
- Elkészülést visszajelző jel: PMACK:
 - A sín ciklus végét jelzi, lassú periféria esetén

Egy konkrét sín

PMD7	5
PMD6	4
PMD5	3
PMD4	100
PMD3	99
PMD2	98
PMD1	94
PMD0	93
PMALL	44
PMRD	82
PMWR	81
PMCS2	66
PMCS1	18
REFO(CLK)	44
PMACK2	69
PMACK1	77
PMA22	9
PMA21	12
PMA20	11
PMA19	19
PMA18	10
PMA17	92
PMA16	95
PMA15	70
PMA14	71
PMA13	34
PMA12	35
PMA11	41
PMA10	42
PMA9	49
PMA8	50

- PMP (Parallel Master Port)
- Többféle üzemmód, több különböző fizikai megvalósítása van, csak ezzel az eggyel foglalkozunk részletesen:
 - Időmultiplexált 8 bites üzemmód:
 - alsó 8 bit cím és adat ugyanazon fizikai lábakon
 - Az alsó címbiteket tárolni (latch) kell
 - PMALL (Address Low Latch) jel engedélyezheti a tárolót
- A címjelek mellé független engedélyező (CS jelek)
 - használható tartomány kijelölésére vagy további cím-bitként
- Elkészülést visszajelző jel: PMACK:
 - A sincikus végét jelzi, lassú periféria esetén
- TCy: Utasításciklus ideje
 - itt 1TCy: Órajel periódusideje

Figure 42-29: Single Address Phase Mode Over an 8-Bit Port Read Waveforms

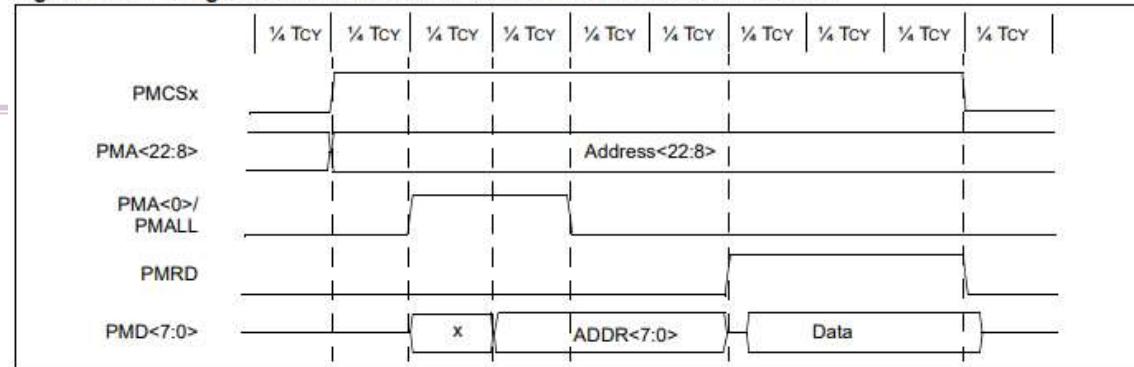


Figure 42-30: Single Address Phase Mode Over an 8-Bit Port Write Waveforms


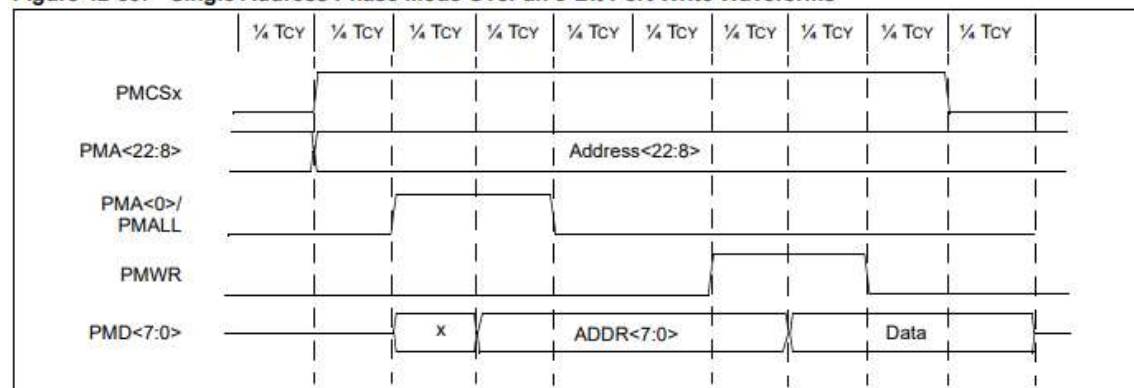


Figure 42-12: Acknowledgement Signal Waveforms

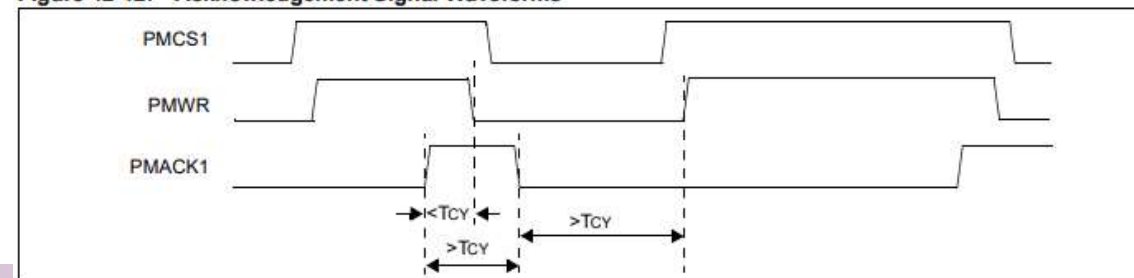

Memória

Adatok tárolására alkalmas (nagy) regiszter tömb

ROM (read only memory)

- maszk programozott
- PROM (egyszer írható, OTP)
- EPROM (UV törölhető, újraírható)
- EEPROM (elektronikusan törölhető, újraírható)
- FLASH (blokkokban elektronikusan törölhető)

RAM (random access memory)

- statikus (tárolás flip-flopban)
- dinamikus (tárolás kondenzátorban)
→ frissítés

Szervezés

egy művelettel elérhető bitek száma: 2^m

Tárolt bitek száma 2^n

	kilo	Mega	Giga	Tera	Peta
bit	→ kbit	→ Mbit	→ Gbit	→ Tbit	→ Pbit
2^0	2^{10}	2^{20}	2^{30}	2^{40}	2^{50}

2^0	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
1	4	8	16	32	64	128
		byte	word	double word	quad word		

1 kbyte = 1024 byte = 8 kbit = 8192 bit

Memória

Kapacitás: $2^n * 2^M \text{ bit} = 2^{n+M} \text{ bit}$ 1 kbit = 2^{10} bit
 $2^{(n+M-10)} \text{ kbit}$

Címbytek száma	Adatbytek száma	Memória kapacitása [kbit]
12	8 2^3	32
14	64	1024 2^{10+10} bit
13	16 2^4	128 2^{7+10} bit

$$2^{12} * 2^3 = 2^{15} \text{ bit} \rightarrow 2^{15-10} \rightarrow 2^5 = 32\text{k}$$

$$2^{14} * 2^6 = 2^{20} \rightarrow 64$$

$$2^{13} * 2^4 = 2^{17} \rightarrow 13$$

Kapacitás: $2^n * 2^M \text{ bit} = 2^{n+M} \text{ bit}$ 1 kbyte = 2^{13} bit
 $2^{(n+M-13)} \text{ kbyte}$

Címbytek száma	Adatbytek száma	Memória kapacitása [kbyte]
9	4 2^2	0.25
13	16	16 2^{4+13} bit
9	16 2^4	1 2^{0+13} bit

$$2^9 * 2^2 = 2^{11} \text{ bit} \rightarrow 2^{11-13} \rightarrow 2^{-2} = 0.25\text{k}$$

$$2^{13} * 2^4 = 2^{17} \rightarrow 16$$


$$2^9 * 2^4 = 2^{13} \rightarrow 9$$

Memóriák

Interfész

$A_{n-1} \dots A_0$: n db címvezeték
 $D_{m-1} \dots D_0$: m db adatvezeték
 $m = 2^M$
 Kapacitás: $2^n * 2^M \text{ bit} = 2^{n+M} \text{ bit}$


Memória

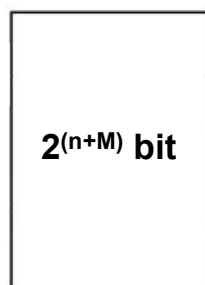

OE: kimenet engedélyezés
 CE: memória modul engedélyezés
 (kaszkádosítás)
 R/W: művelet kijelölés
 1: olvasás, 0: írás

Memóriák

Interfész

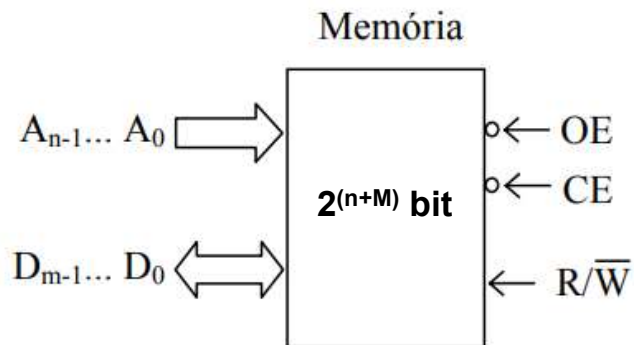

$A_{n-1} \dots A_0$: n db címvezeték

$D_{m-1} \dots D_0$: m db adatvezeték

$m = 2^M$

Kapacitás: $2^n * 2^M \text{ bit} = 2^{n+M} \text{ bit}$

OE: kimenet engedélyezés


CE: memória modul engedélyezés
(kaszkádosítás)

R/W: művelet kijelölés

1: olvasás, 0: írás

Memóriák


Belső felépítés

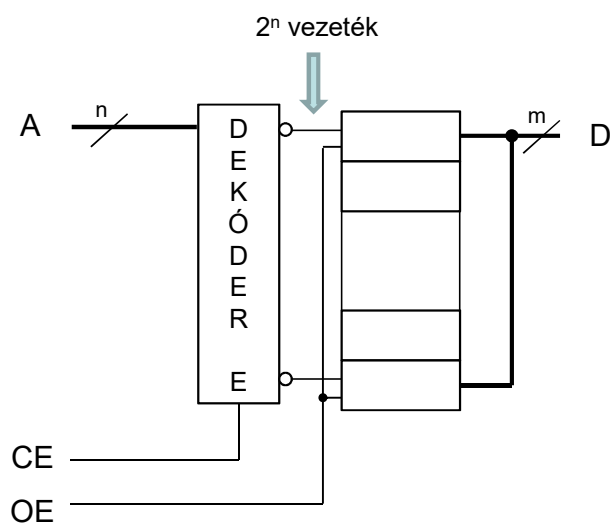

$n=20$

→ 1 048 576 vezetékek

Mátrix elrendezés

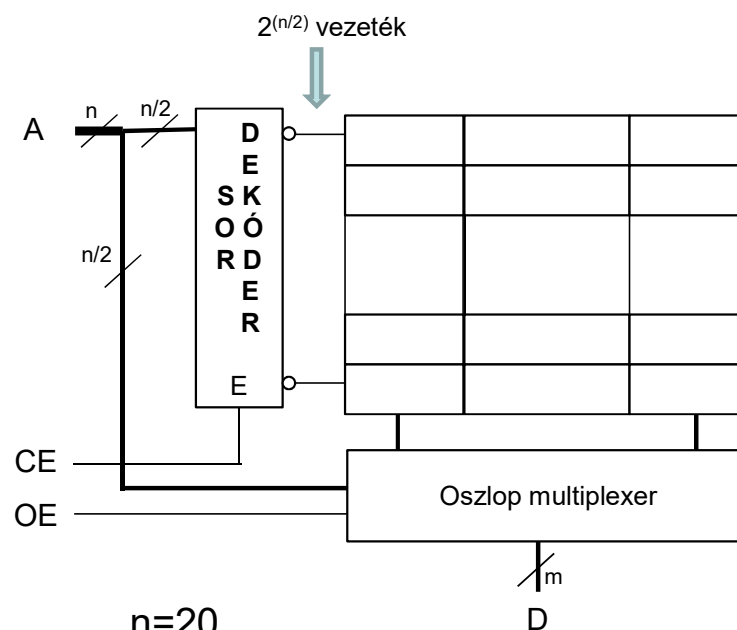


$n=20$

→ 1024 vezetékek
m db 1024/1 multiplexer

Kapacitás növelése: bitszélesség

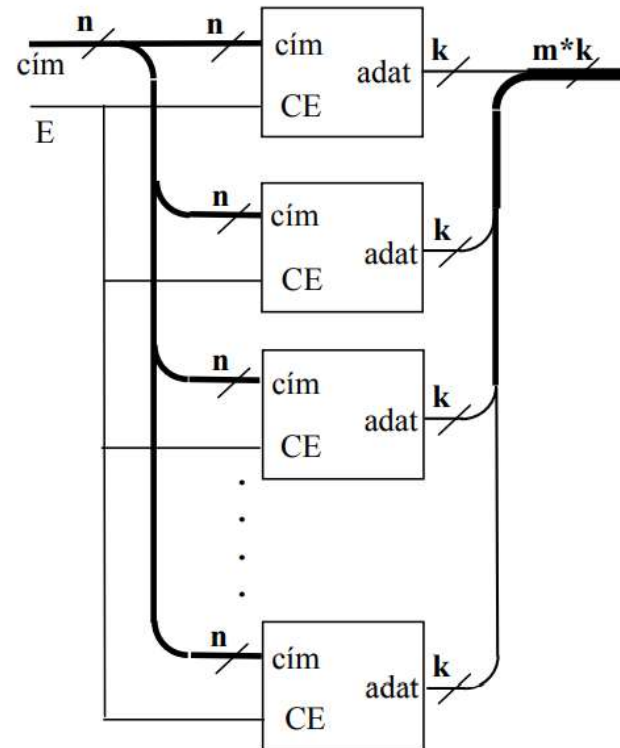
- azonos cím vezetékek
- azonos engedélyezés
- kimenetek egymás mellé fűzése



Memóriák

Kapacitás növelése: adatmennyiség

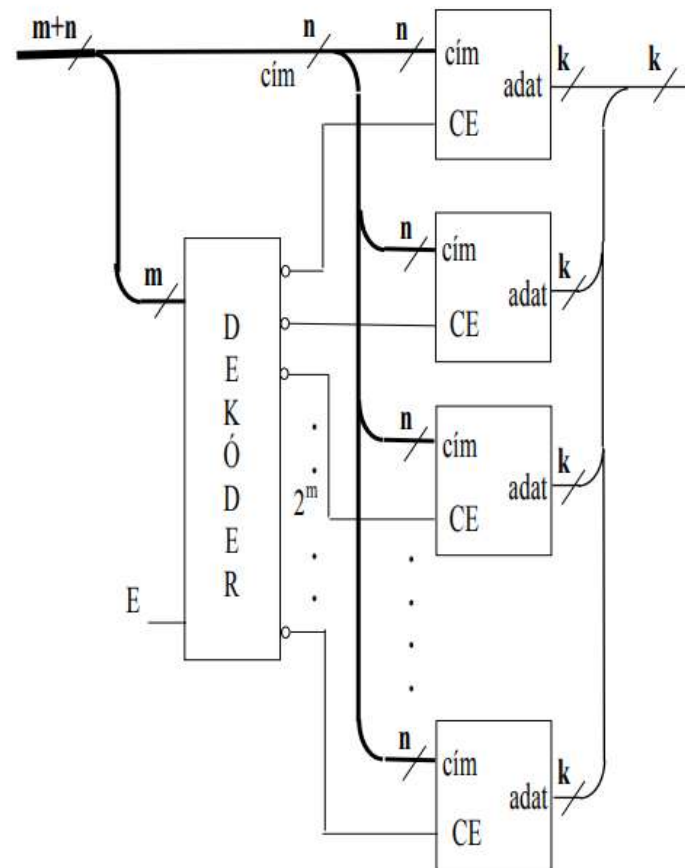
- kimenetek összekötve
- engedélyezéshez dekóder
- dekódolás a felső bitekből



Memóriák

64 kbit memória, 8 bit szervezés
Építőelem: 16kbit, 4 bit szervezés

cél interfész:

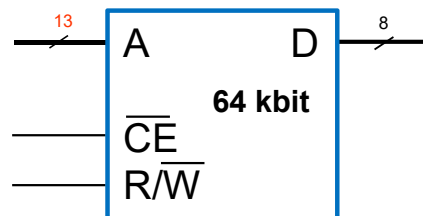


$$D = 8 \rightarrow 2^3$$

$$K = 64 \text{ kbit} \rightarrow 2^{16}$$

$$A = 13$$

építőelem interfész:

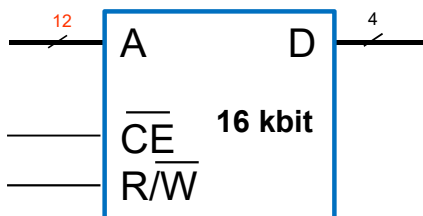

$$D = 4 \rightarrow 2^2$$

$$K = 16 \text{ kbit} \rightarrow 2^{14}$$

$$A = 12$$

Memóriák


Bitszélesség növelése: $4k \times 4\text{bit} \rightarrow 4k \times 8\text{bit}$

2 db $4k \times 4\text{bit}$ memória kell

CE, R/W egyszerre vezérelt

Azonos címvezetékek

Adatvezetéékek egymás mellé fűzve

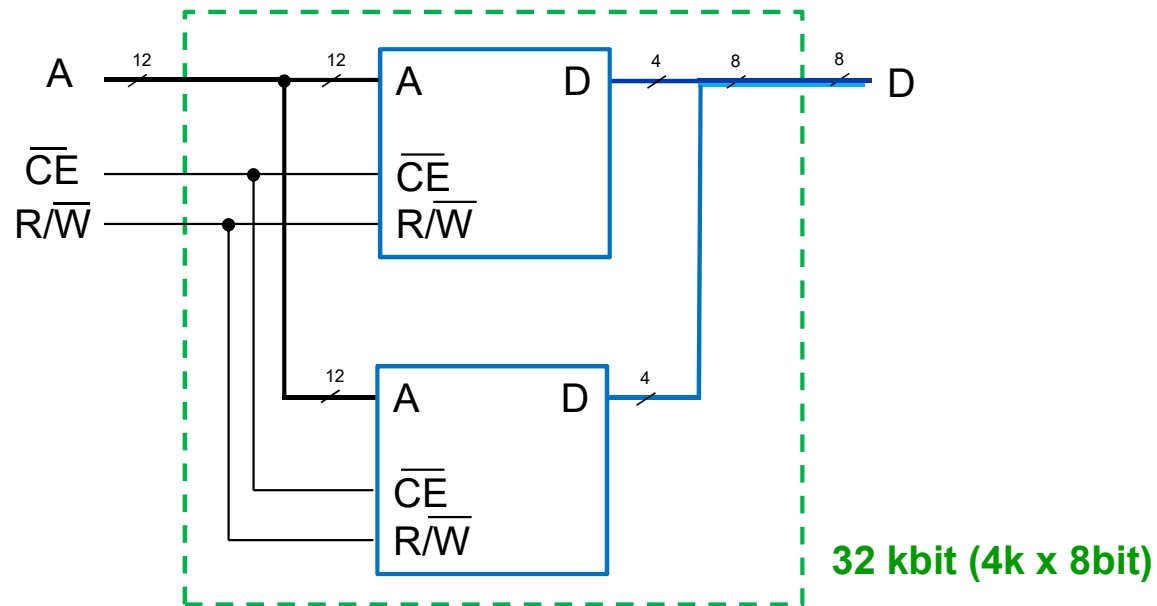


Memóriák

Adatmennyiség növelése: 4k x 8bit \rightarrow 8k x 8bit


2 db 4k x 8bit memória kell

Adatvezetékek összekötve


Engedélyezéshez dekóder

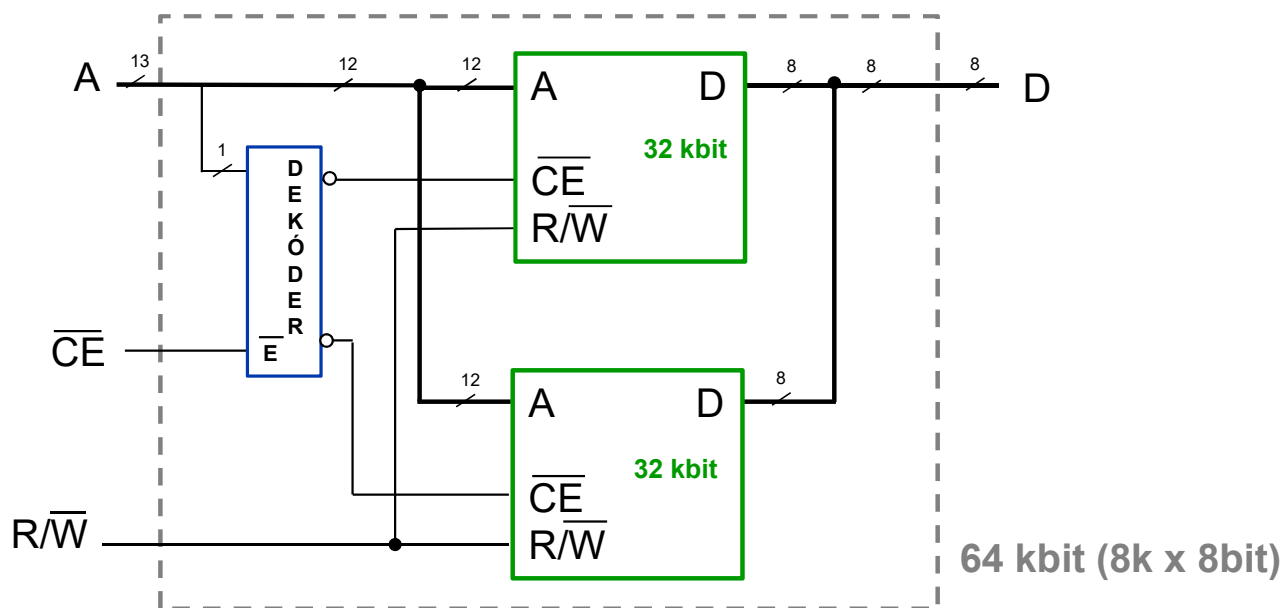


Memória – olvasás (FLASH)

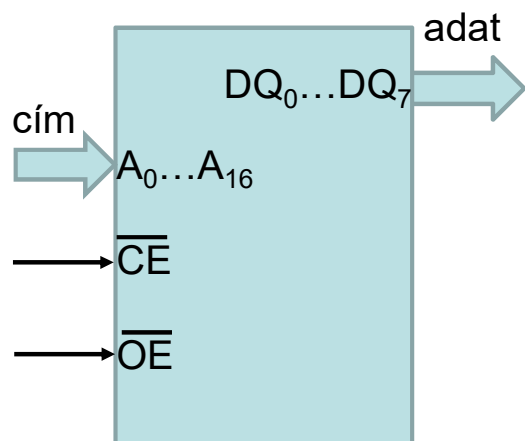


SST39LF010

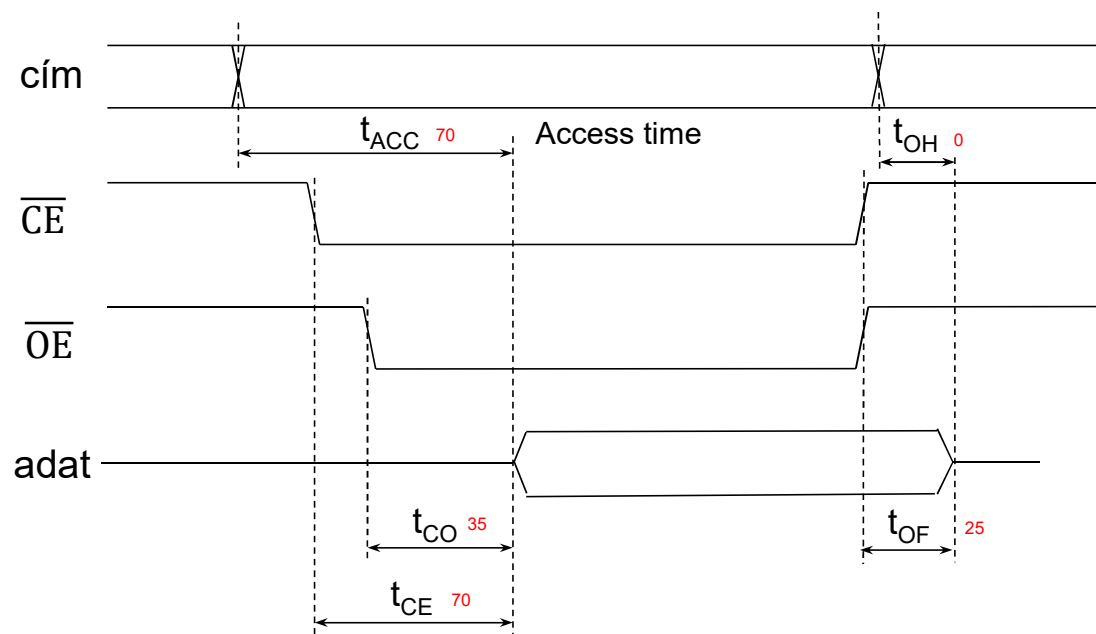


Memória – olvasás (RAM)

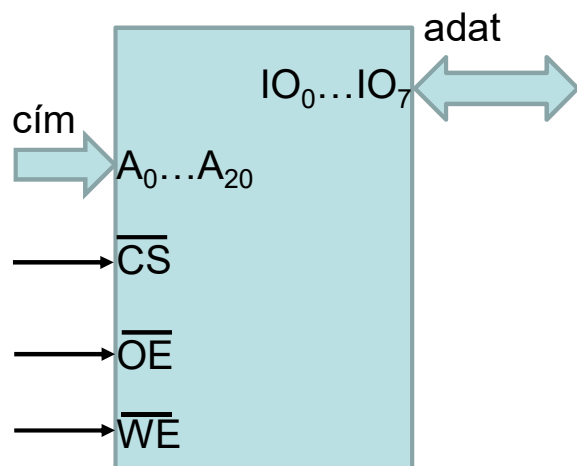


IS61WV20488FBLL

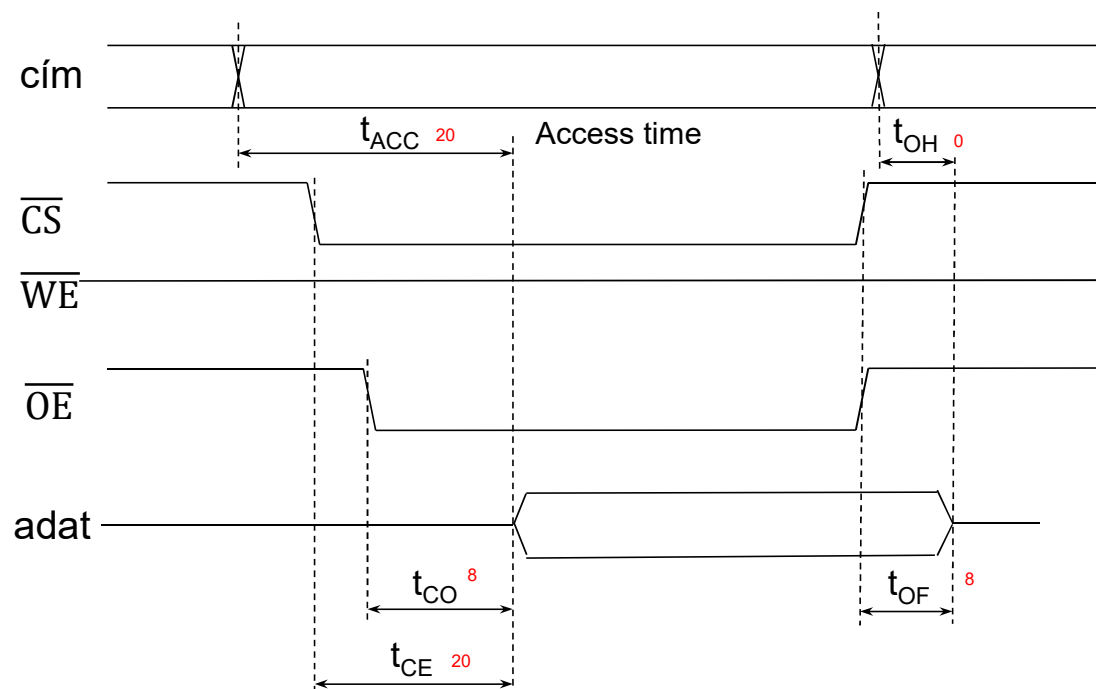

Memória – írás (RAM)


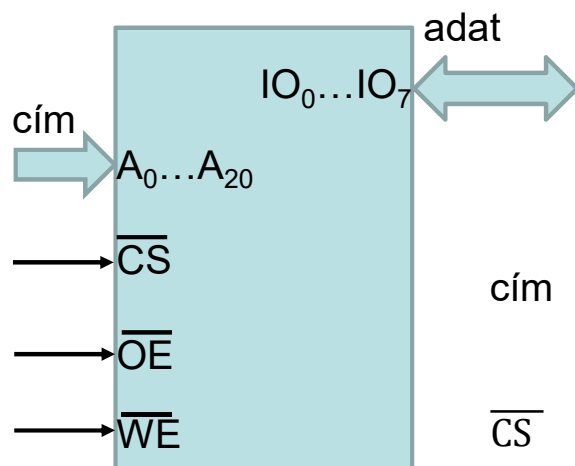


IS61WV20488FBLL

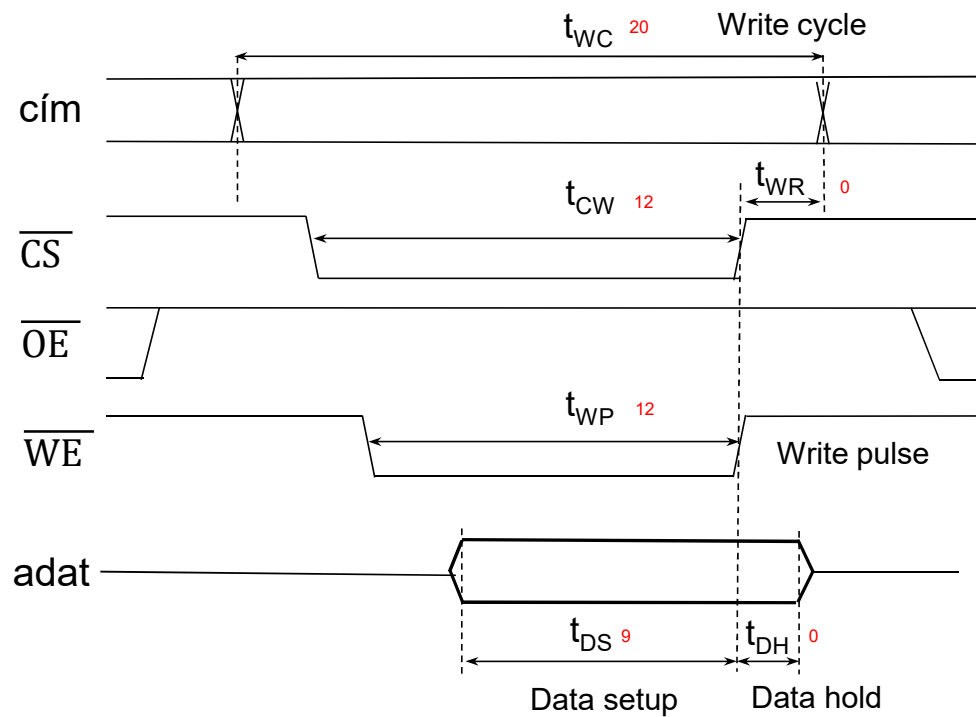

Az adat tárolása a felfutó élre történik



Figure 42-29: Single Address Phase Mode Over an 8-Bit Port Read waveforms

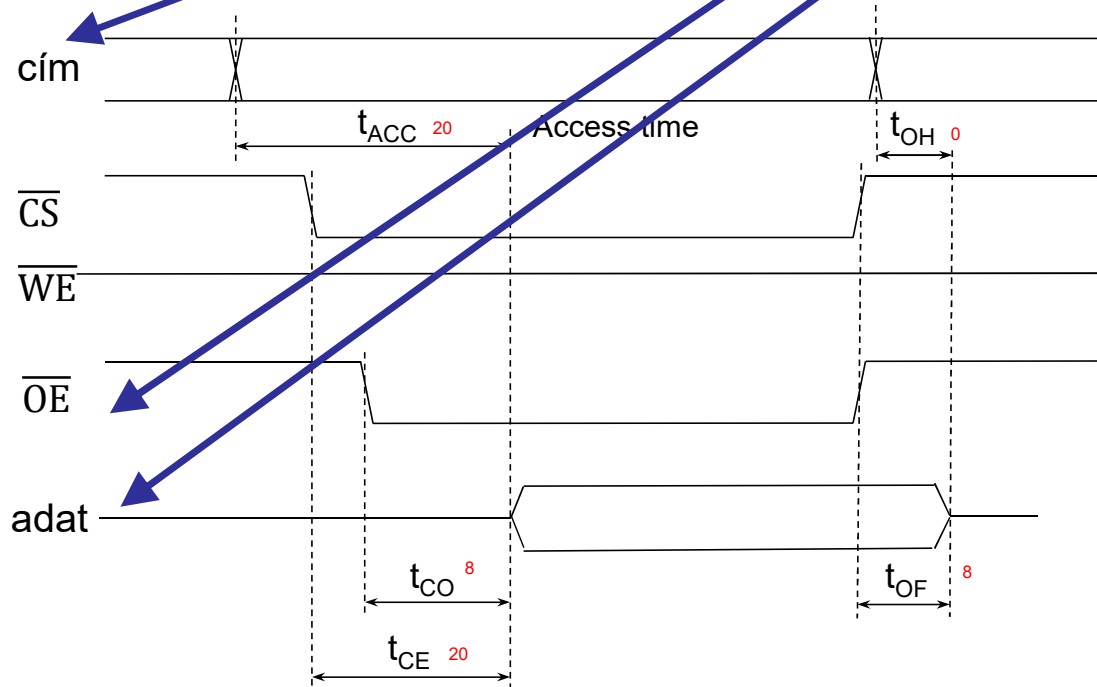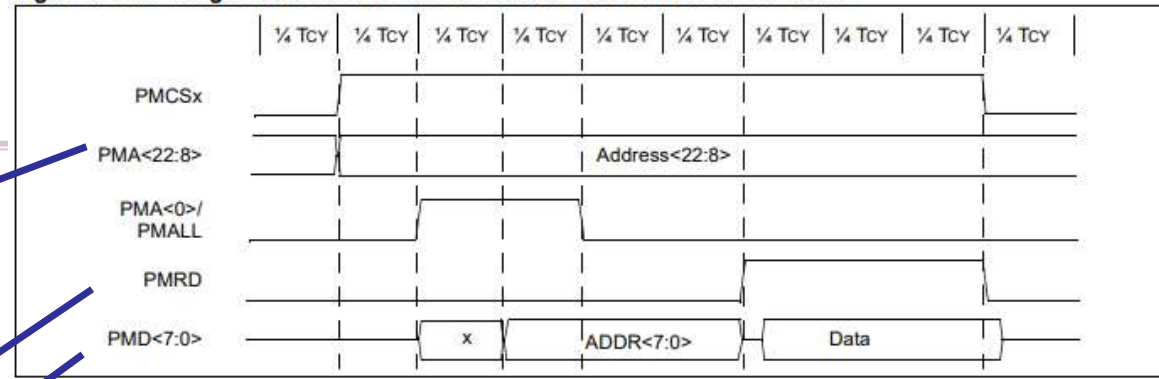

$$\overline{OE} = \overline{PMRD}$$

Illesztés


Figure 42-30: Single Address Phase Mode Over an 8-Bit Port Write Waveforms

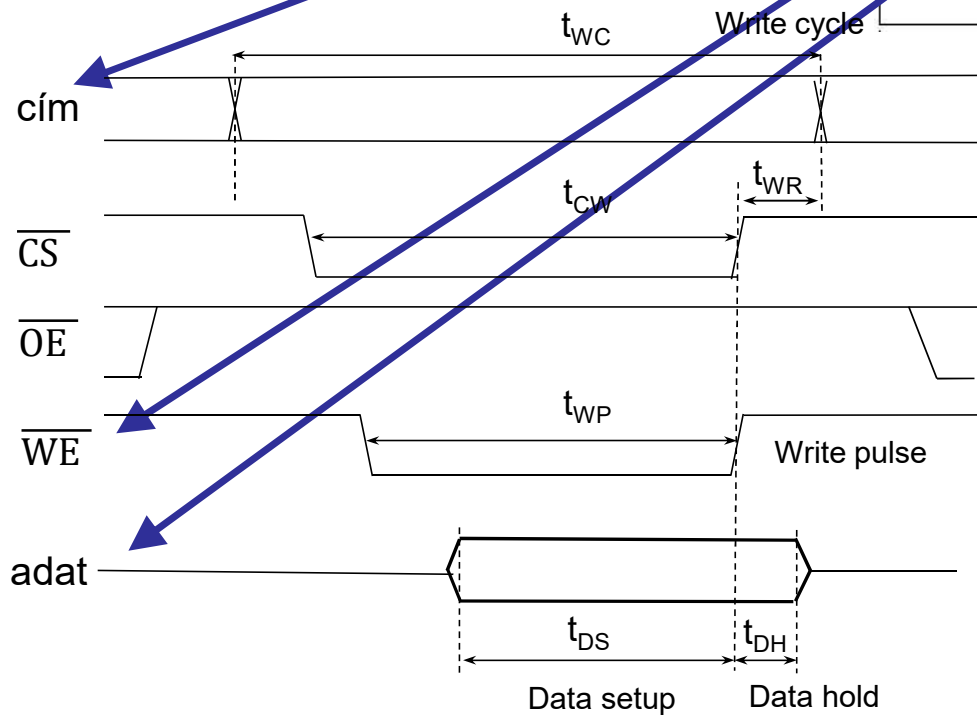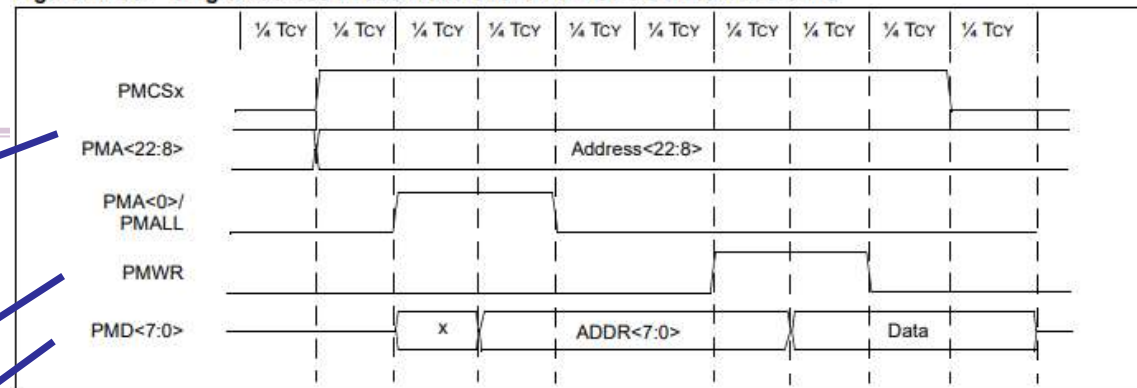

Az adat tárolása
a felfutó élre
történik

$$\overline{WE} = \overline{PMWR}$$

Illesszünk memóriát sínre

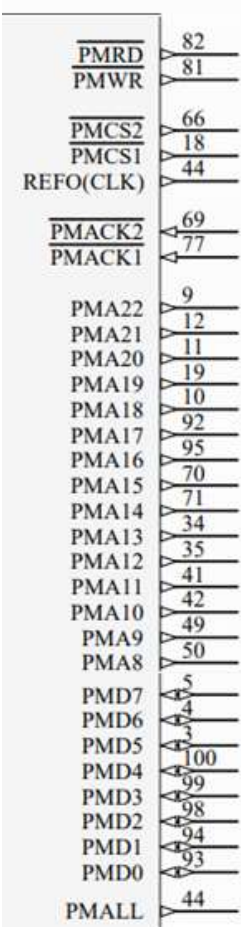

- 1db 64kB-os Flash
 - A második 64kB-ban
→ 010000h-tól 01FFFFh-ig
- 1db 128kB-os RAM
 - Közvetlenül a Flash után
→ 020000h-tól 03FFFFh-ig

A ₂₂	A ₂₁	A ₂₀	A ₁₉	A ₁₈	A ₁₇	A ₁₆	A _{15..A₀}	Memória	Címtartomány (hexa)
0	0	0	0	0	0	1	X	FLASH	010000 – 01FFFF
0	0	0	0	0	1	0	X	RAM	020000 – 02FFFF
0	0	0	0	0	1	1	X	RAM	030000 – 03FFFF

