

Digitális technika 2.

BMEV8IAA06

1. előadás

Ismétlés

(Aritmetika, előjelek és túlcsondulás)

- Félévközi követelmények

1 db nagy házi feladat – kiadás/beadás a Moodle rendszeren keresztül

KI	BE
04.25	05.06

A házi feladat 1 alkalommal pótolható

Aláírás megszerzésének feltétele

- a házi feladat legalább 50%-os teljesítése
- mindhárom labor teljesítése (laborok a 4. héttől indulnak, beosztás később...)

- Vizsga

Írásbeli

Kredit megszerzése

legalább 24 pont elérése (60-ból)

- Tárgy honlapja

<https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEV8IAA06>

- Előadások, gyakorlatok diái
- Segédanyagok
 - Adatlapok (honlapon megtalálható változata)
 - Szimulátorok

A régi „Mikroprocesszor alkalmazási segédlet” már **nem** kell!

Funkcionális elemek

- Aritmetika (összeadás, kivonás, szorzás)
- Memóriák

Mikroprocesszoros rendszerek

- Sín
- Processzor (mikrokontroller)
- Perifériák
- Programozás (Assembly)


Bináris összeadás

```

  10110
+01010
-----
 100000
 11110 ← Átvitel


```

1 bites teljes összeadó

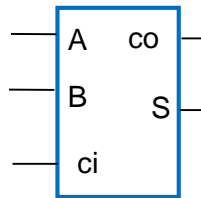


A, B: operandusok
 ci: átvitel az előző helyi értékről
 S: összeg
 co: átvitel a következő helyi érték felé

A	B	ci	S	co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

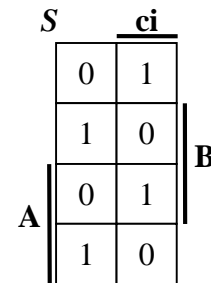

$$S = A \oplus B \oplus ci$$


$$S_{1,3}^3$$

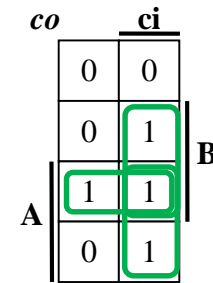

$$co = A \cdot B + A \cdot ci + B \cdot ci$$

Összeadás - kaszkádosítás

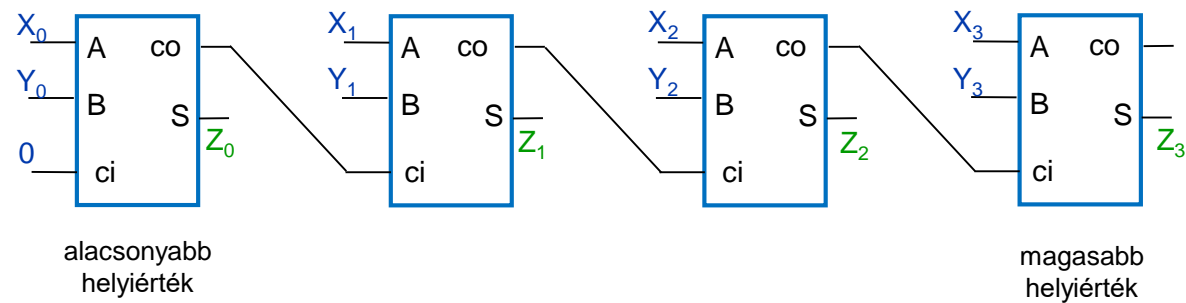
4 bites összeadó: $Z_{3..0} = X_{3..0} + Y_{3..0}$



Mikor érvényes az eredmény?

n bites összeadó $\rightarrow n * \Delta t_{tö}$

Összeadás – gyors átvitelképzés

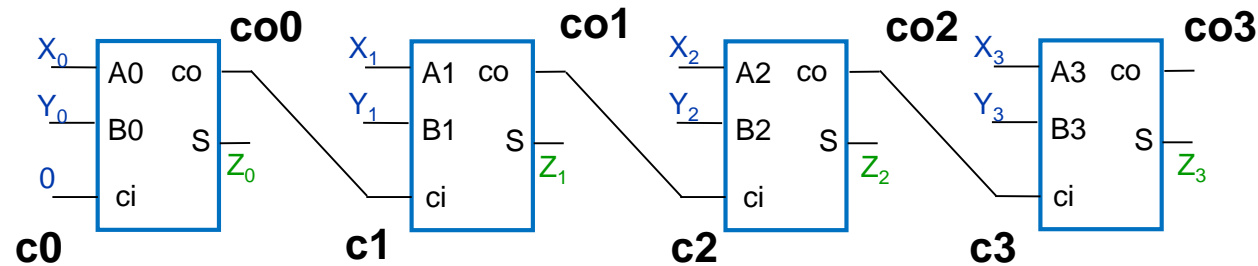

$$co = A \cdot B + A \cdot ci + B \cdot ci = \underbrace{A \cdot B}_G + ci \cdot \underbrace{(A + B)}_P$$

generate propagate

$$co0 = A_0 \cdot B_0 + A_0 \cdot c0 + B_0 \cdot c0 = G_0 + P_0 \cdot c0$$



$$co1 = A_1 \cdot B_1 + A_1 \cdot c1 + B_1 \cdot c1 = G_1 + P_1 \cdot c1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 \cdot c0) = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c0$$

⋮


$$co_i = A_i \cdot B_i + A_i \cdot ci + B_i \cdot ci = G_i + P_i \cdot ci = \underbrace{G_i + P_i \cdot G_{i-1} + P_i \cdot P_{i-1} \cdot G_{i-2} + \dots + P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_0 \cdot c0}_{\text{3 szintű hálózat}}$$

3 szintű hálózat


Gyors átvitelképzés (carry-look-ahead)

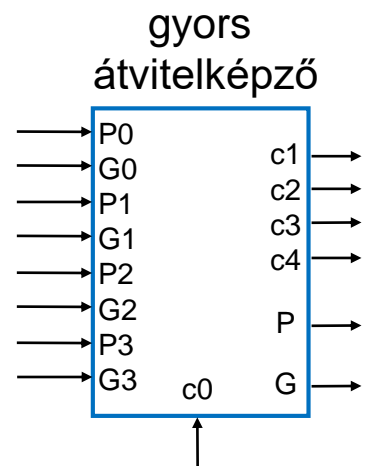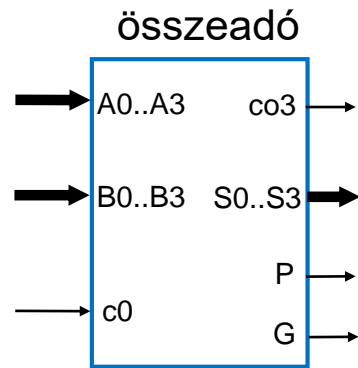

16 bites összeadó (carry-look-ahead)

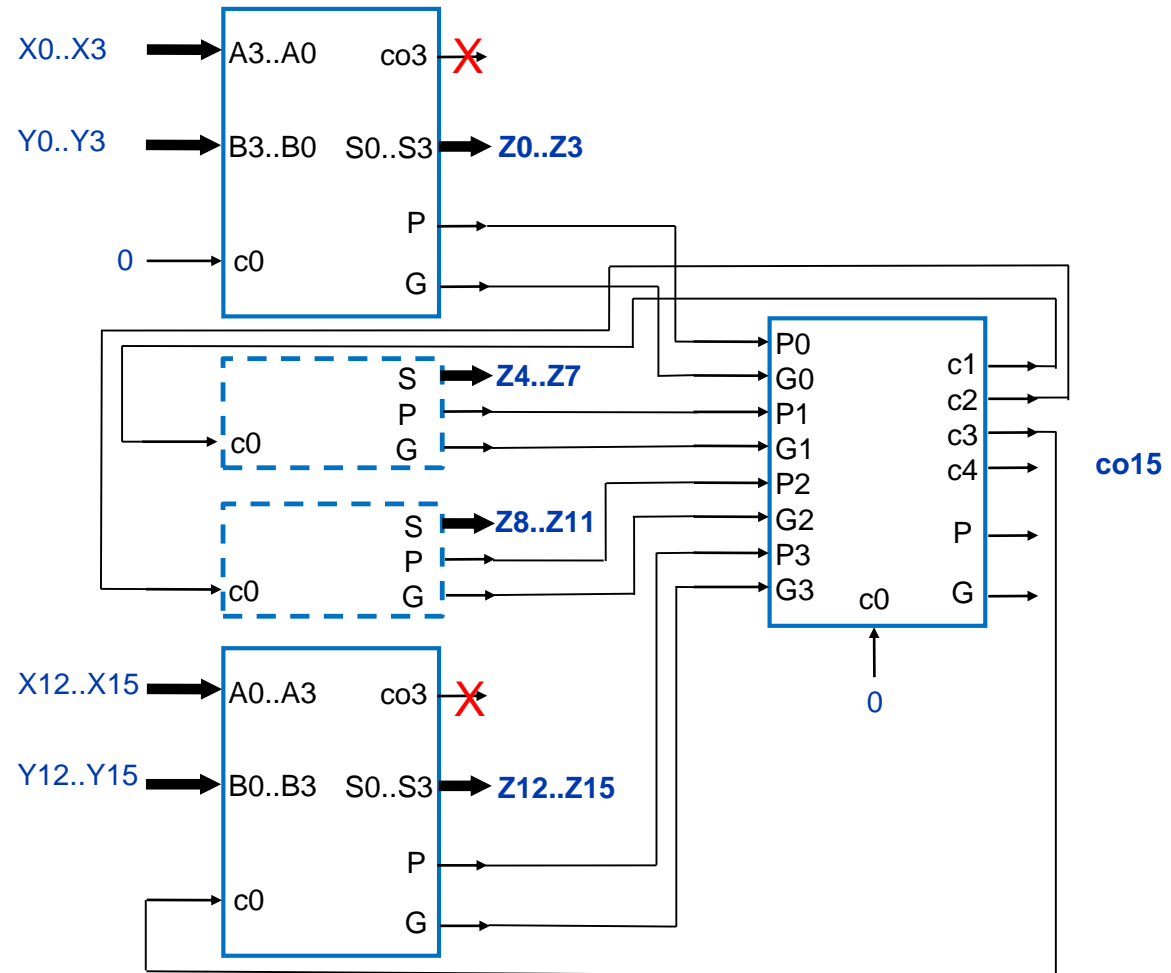
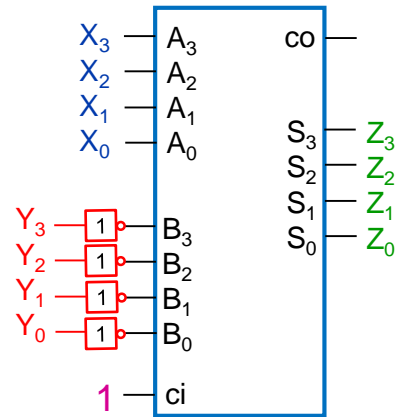
$$Z = X - Y = X + (-Y) \quad (-Y) \rightarrow \text{kettes komplementes}$$



Kettes komplementes képzés

$$-Y = \overline{Y} + 1$$

Aritmetikai túlcsondolás: az eredmény már nem ábrázolható
 Különböző előjelű operandusok esetén **nem** léphet fel

4 bites kettes komplement: -8 ... +7

6: 0110 3: 0011 -6: 1010 -3: 1101

$$6 + (-3) = 3$$

$$\begin{array}{r} 0110 \quad 6 \\ + 1101 \quad -3 \\ \hline 0011 \quad 3 \end{array}$$

$$(-6) + 3 = (-3)$$

$$\begin{array}{r} 1010 \quad -6 \\ + 0011 \quad 3 \\ \hline 1101 \quad -3 \end{array}$$

$$6 + 3 = 9$$

$$\begin{array}{r} 0110 \quad 6 \\ + 0011 \quad 3 \\ \hline 1001 \quad -7 \end{array}$$

$$(-6) + (-3) = -9$$

$$\begin{array}{r} 1010 \quad -6 \\ + 1101 \quad -3 \\ \hline 0111 \quad 7 \end{array}$$

túlcsondolás: azonos előjelű operandusok esetén az eredmény
 előjele nem egyezik meg az operandusok előjelével

túlcsondolás \neq átvitel !!


Aritmetikai túlszordulás: overflow (OVF)

kettes komplementes előjel: a legmagasabb helyiérték



$$OVF = \overline{(X_n \oplus Y_n)} \cdot (X_n \oplus S_n)$$

az operandusok előjele
megegyezik


az eredmény előjele
különbözik

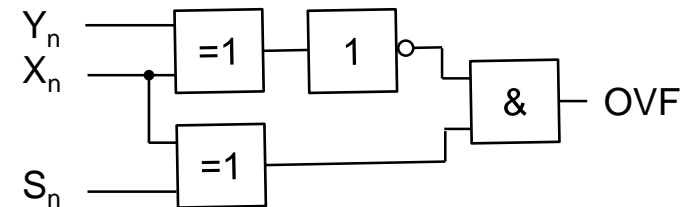

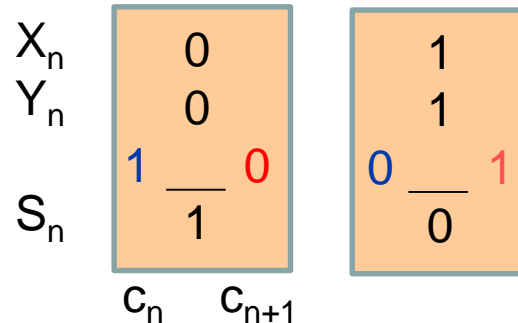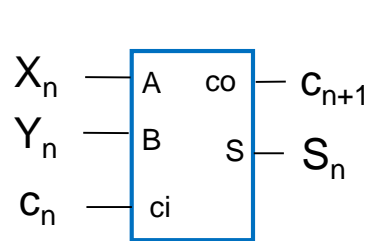Ha a legmagasabb helyiértéket előállító összeadó átvitel bemenete és átvitel kimenete elérhető:



$$OVF = c_n \oplus c_{n+1}$$

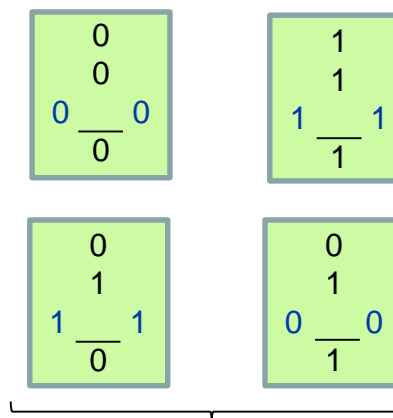




nincs túlszordulás

Összeadó/kivonó

$$Z = X + Y, \text{ ha } v=0$$



$$Z = X - Y, \text{ ha } v=1$$

$$-Y = \bar{Y} + 1$$

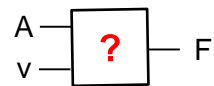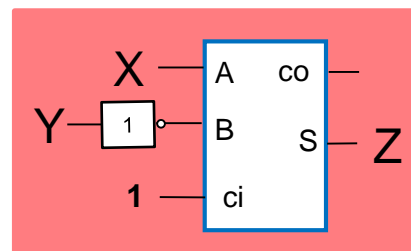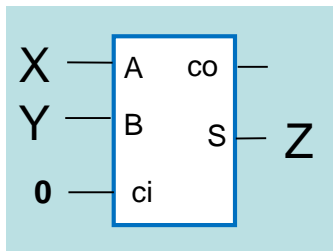

$$F = A, \text{ ha } v = 0$$

$$F = \bar{A}, \text{ ha } v = 1$$

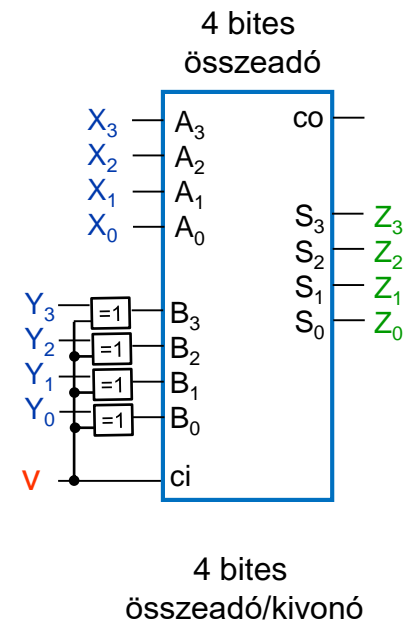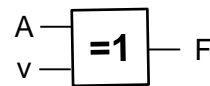

Előjel kiterjesztés

X : n bites pozitív

→ $n+1$ bites pozitív

$X_{n-1} X_{n-2} \dots X_1 X_0$

0 $X_{n-1} X_{n-2} \dots X_1 X_0$

a szám pozitív kell,
hogy maradjon

X : n bites kettes
komplement

→ $n+1$ bites kettes
komplement

X_{n-1} $X_{n-2} \dots X_1 X_0$

előjel

X_{n-1} $X_{n-1} X_{n-2} \dots X_1 X_0$

a szám előjele nem
változhat meg

-1

4 bites kettes komplement

1111

5 bites kettes komplement


11111

...

n bites kettes komplement

11...11

BCD összeadó

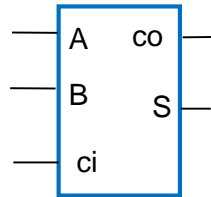

A, B: 0...9
S: 0...9


Használjunk bináris összeadót

maximális érték

```

1001 A:9
1001 B:9
+   1 ci:1
-----
10011 19
    
```

	Bináris eredmény					BCD eredmény					
	co	S3	S2	S1	S0	c0	S3	S2	S1	S0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.	
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	16
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	17
.	
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	22
.	
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	25

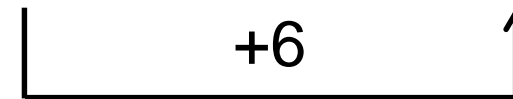

bináris eredmény ≤ 9

bináris eredmény > 9


→ BCD eredmény = bináris eredmény

→ BCD eredmény = bináris eredmény + 6

BCD átvitel előállítás

	co	S3	S2	S1	S0	C _{BCD}
0	0	0	0	0	0	0
	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1
11	0	1	0	1	1	1
	1
15	0	1	1	1	1	1
16	1	0	0	0	0	1
	1
19	1	0	0	1	1	1

$S3..S0 > 9$


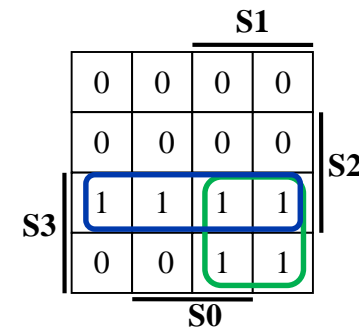


$S3 \cdot S2 + S3 \cdot S1$

$CO = 1$

$$C_{BCD} = co + S3 \cdot S2 + S3 \cdot S1$$

BCD összeadó → A, B, S: BCD számok

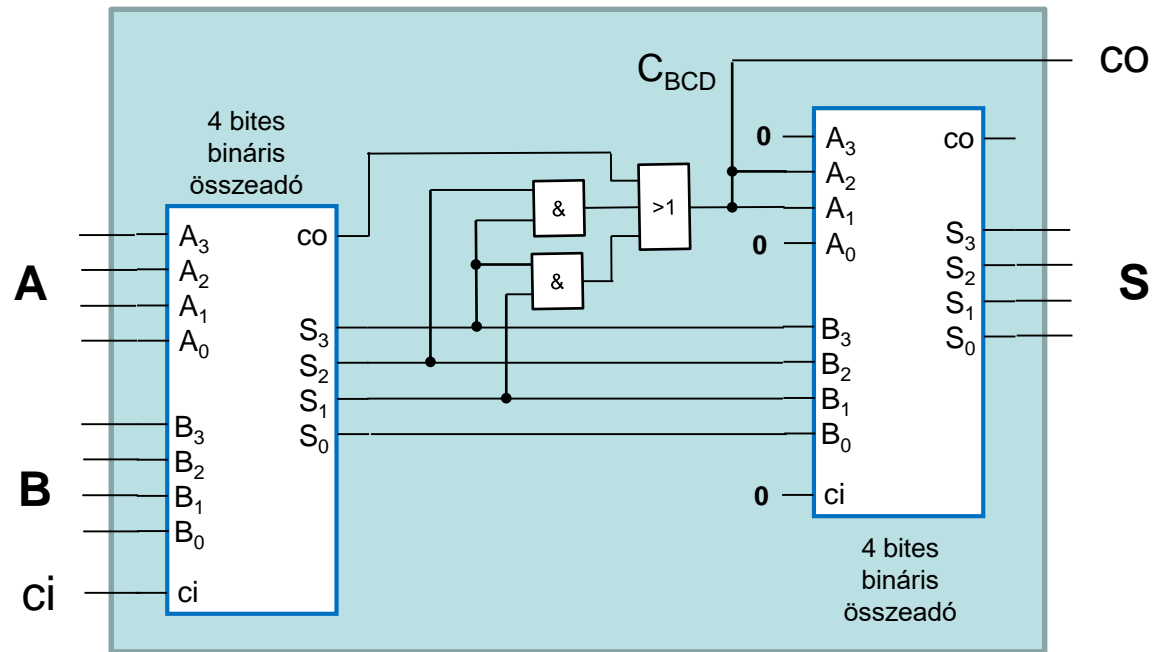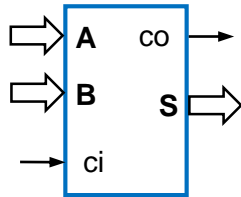

$$C_{BCD} = co + S_3 \cdot S_2 + S_3 \cdot S_1$$

6: 0110

Decimális szám szorzása „kézzel”

$$\begin{array}{r} 123 * 456 \\ \hline 492 \\ 615 \\ 738 \\ \hline 56088 \end{array}$$

Mit kell tudni?

- Egyjegyű számmal szorozni
- Összeadni

Mekkora lesz az eredmény?

$$999 * 999 = 998001$$

6 jegyű szám

Két n jegyű szám szorzata legfeljebb $2n$ jegyű

Bináris számok szorzása

Egyjegyű bináris szorzás

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 **ÉS**

4 bites szorzás → eredmény 8 bites

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} (13) & (11) \\ 1101 & * 1011 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 1101 \\
 1101 \\
 0000 \\
 1101
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
]^1 \\
]^2 \\
]^3
 \end{array}$$

10001111 (143)


Hány bites összeadó kell?


Egyszerre elegendő 4 bitet összeadni

Hány összeadó kell?


4 bites operandus → 3 összeadó

4 bites szorzás

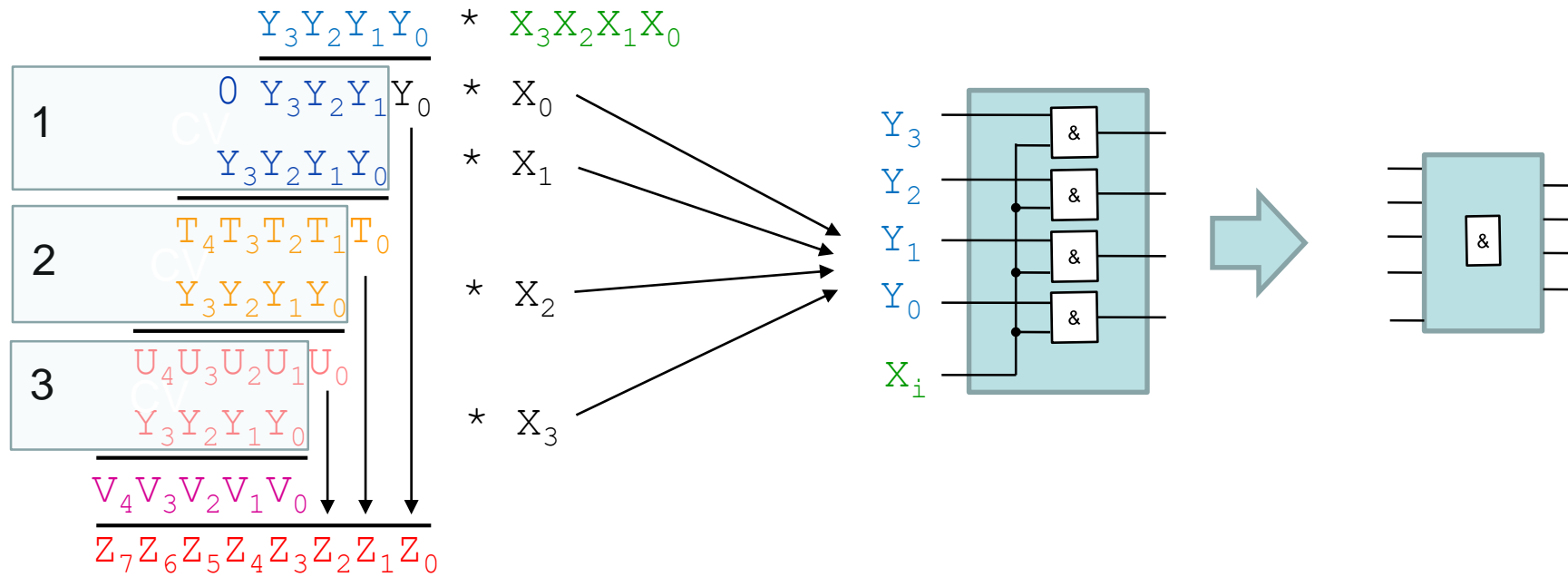


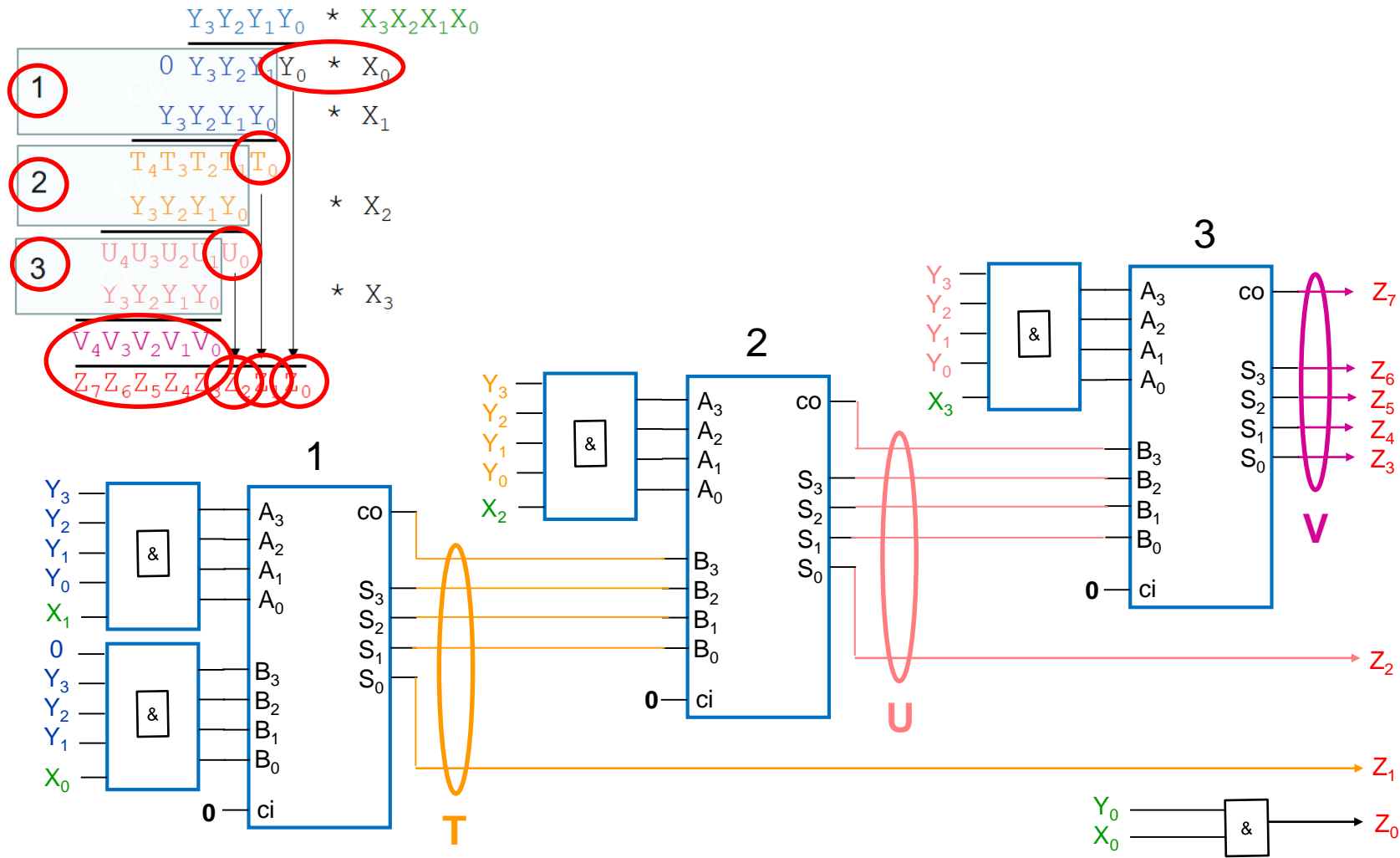

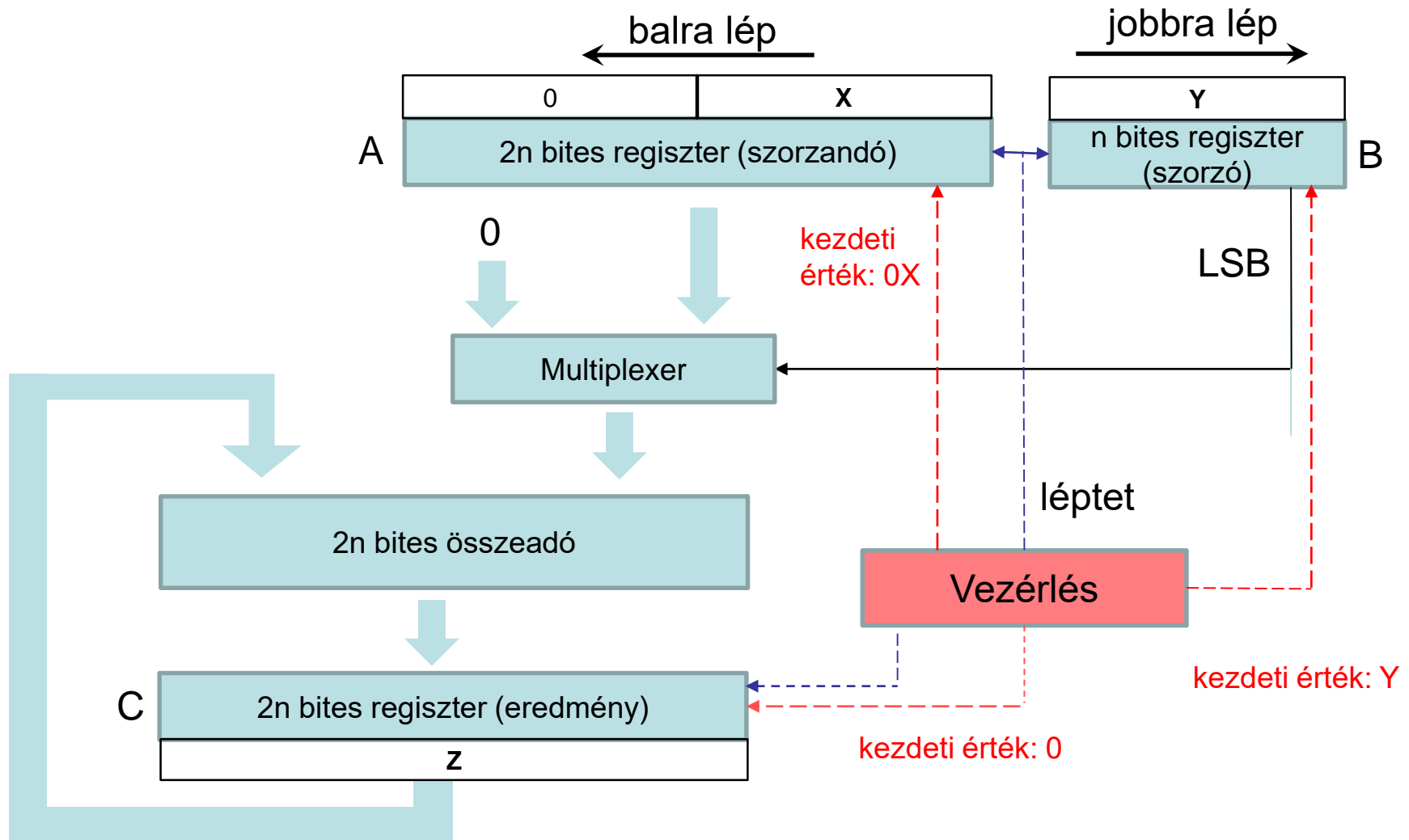Bináris számok szorzása – sorrendi hálózattal $Z = X * Y$


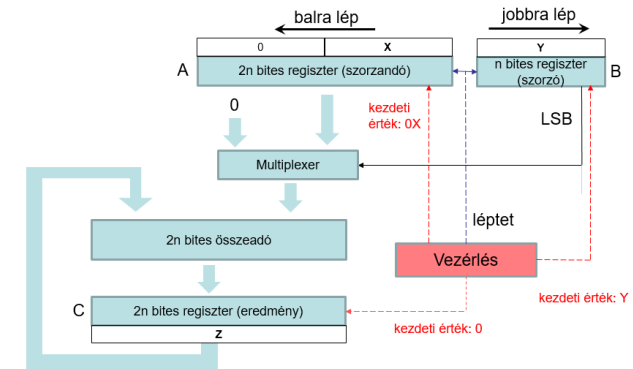
$$\begin{array}{ccc} \text{(A)} & \text{(B)} & \text{(C)} \\ 1010 & * 0101 & = 00110010 \end{array} \quad (10 * 5 = 50)$$



	A	B	C	
1	00001010	010 1	00000000	kezdeti értékadás
			00001010	$C = C + A * B_{\text{LSB}}$
2	00010100	001 0		Léptetés
			00001010	$C = C + A * B_{\text{LSB}}$
3	00101000	000 1		Léptetés
			00110010	$C = C + A * B_{\text{LSB}}$
4	01010000	000 0		Léptetés
			00110010	$C = C + A * B_{\text{LSB}}$


$$\begin{array}{r} 00000000 \quad C \\ 00001010 \quad A * B_{\text{LSB}} \\ \hline 00001010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00001010 \quad C \\ 00000000 \quad A * B_{\text{LSB}} \\ \hline 00001010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00001010 \quad C \\ 00101000 \quad A * B_{\text{LSB}} \\ \hline 00110010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 00110010 \quad C \\ 00000000 \quad A * B_{\text{LSB}} \\ \hline 00110010 \end{array}$$

4 BITES SZORZÓ

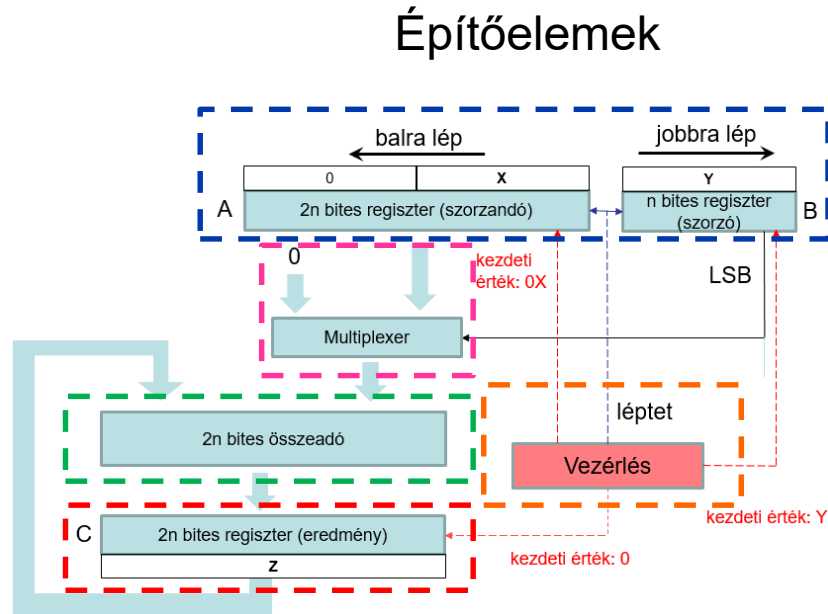

Vezérlés

Léptető regiszterek (A,B): lépés felfutó élre
Regiszter (C): tárolás lefutó élre

léptető regiszter

4 bites

SI	
A	QA
B	QB
C	QC
D	QD
S/L	
>	

8 bites

SI	
A	QA
B	QB
C	QC
D	QD
E	QE
F	QF
G	QG
H	QH
S/L	
>	

S/L	>	művelet
0	↑	lép
1	↑	tölt

regiszter

8 bites

A	QA
B	QB
C	QC
D	QD
E	QE
F	QF
G	QG
H	QH
>	CL


CL	>	művelet
1	x	aszinkron törlés
0	↑	tárolás

összeadó

8 bites


A0	
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	S0
A6	S1
A7	S2
	S3
B0	S4
B1	S5
B2	S6
B3	S7
B4	
B5	
B6	
B7	
ci	co

Multiplexer

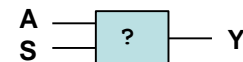


A	S	Y
x	0	0
A	1	A

ÉS kapu


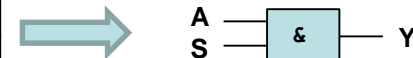


4 bites szorzó

$$Z = X * Y$$

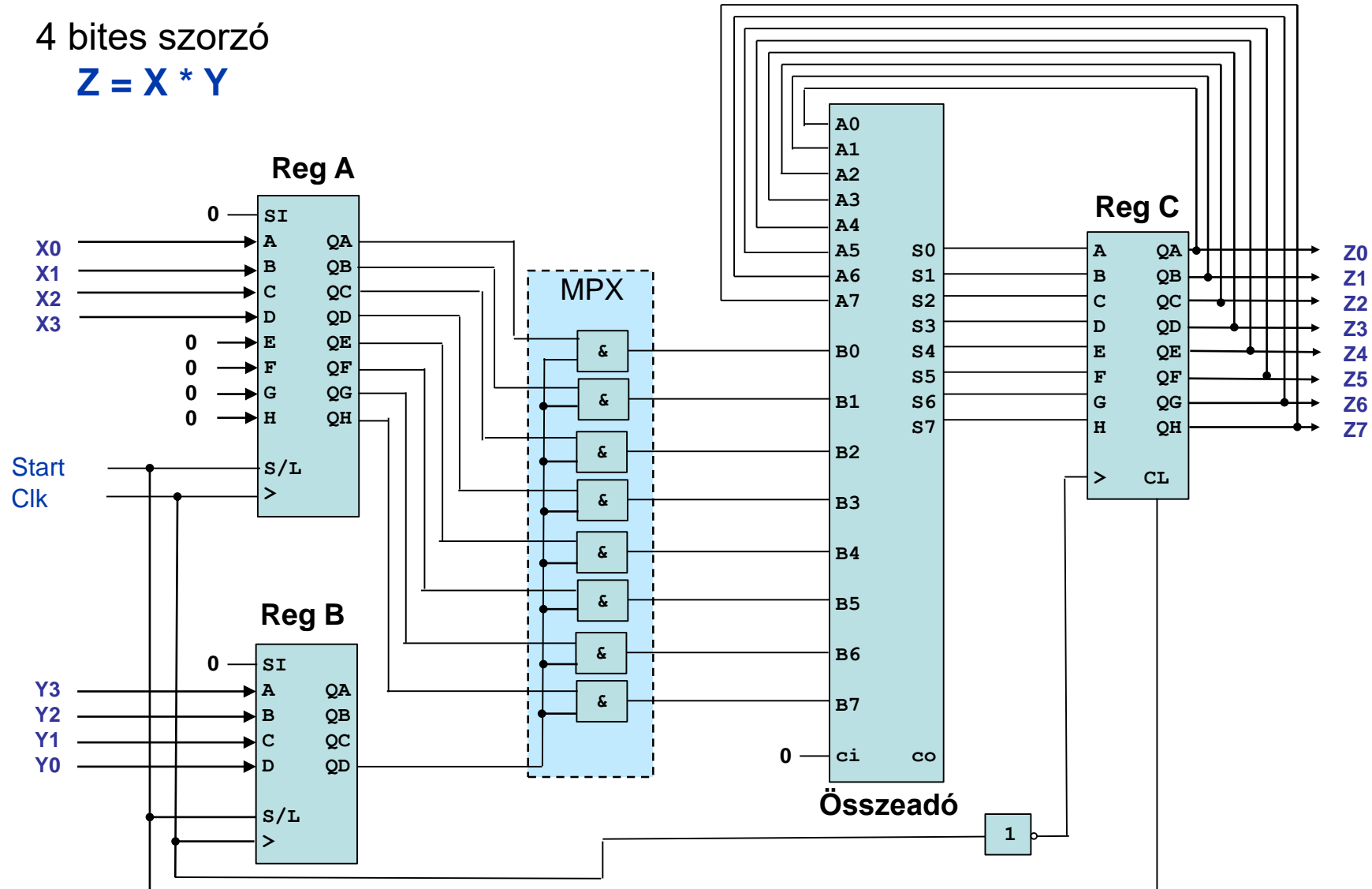

$$1010 * 0101 = 00110010$$

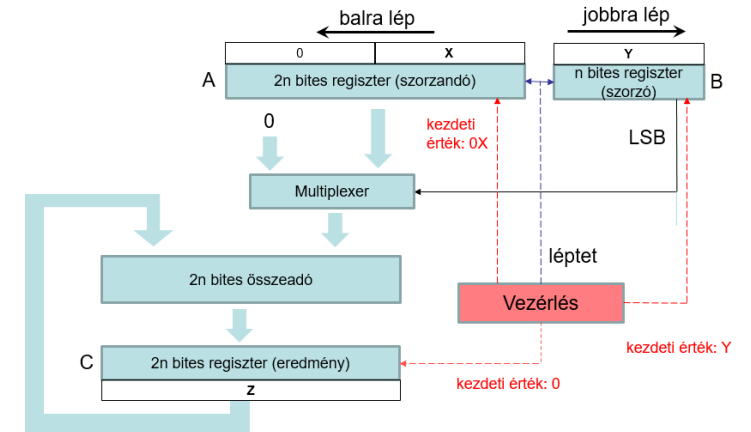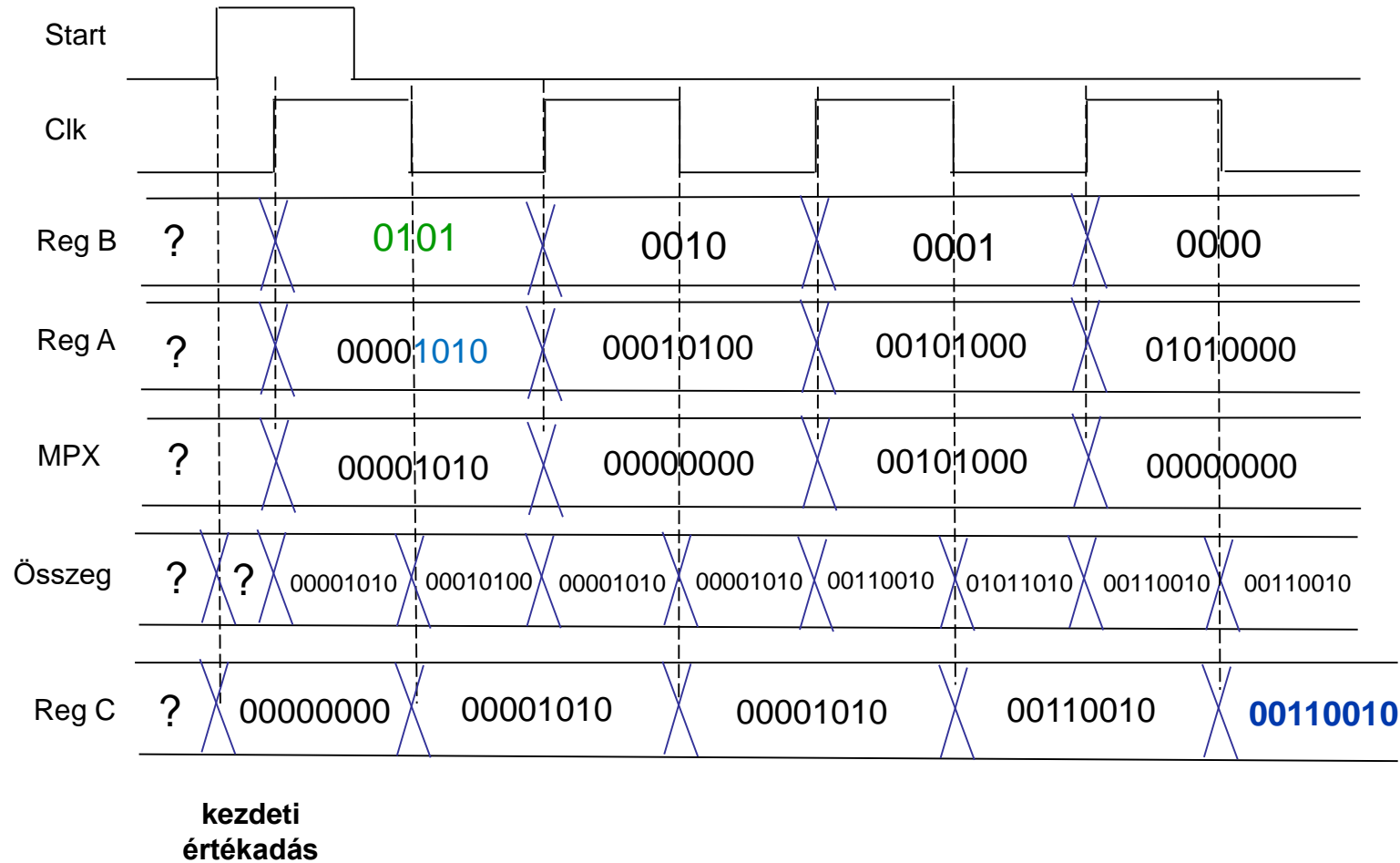

Szorzó áramkör szimulátorban

4 BITES SZORZÓ

$$Z = X * Y$$

