


Digitális technika 2.

BMEVIIIAA06


Előadás

Egyszerű processzor tervezése

Feladat: Mosógép vezérlés

 

 Tervezzünk egy egyszerű vezérlő egységet az alábbi mosógéphez



Kimenetek:

- Beengedő szelep
- Motor
- Elektromos fűtés
- Szivattyúzás

Bemenet:

- Centrifuga választás

Mosási program (C=0) centrifuga nélkül

Lépés	Művelet	B	M	E	S
1.	Víz beengedés	1	0	0	0
2.	Melegítés	0	0	1	0
3.	Forgatás	0	1	0	0
4.	Ürítés	0	0	0	1

Mosási program (C=1) centrifugálással


Lépés	Művelet	B	M	E	S
1.	Víz beengedés	1	0	0	0
2.	Melegítés	0	0	1	0
3.	Forgatás	0	1	0	0
4.	Ürítés	0	0	0	1
5.	Forgatás	0	1	0	0
6.	Ürítés	0	0	0	1



Mosási program (C=0) centrifuga nélkül

Lépés	Művelet	B	M	E	S
1.	Víz beengedés	1	0	0	0
2.	Melegítés	0	0	1	0
3.	Forgatás	0	1	0	0
4.	Ürítés	0	0	0	1

Mosási program (C=1) centrifugálással


Lépés	Művelet	B	M	E	S
1.	Víz beengedés	1	0	0	0
2.	Melegítés	0	0	1	0
3.	Forgatás	0	1	0	0
4.	Ürítés	0	0	0	1
5.	Forgatás	0	1	0	0
6.	Ürítés	0	0	0	1

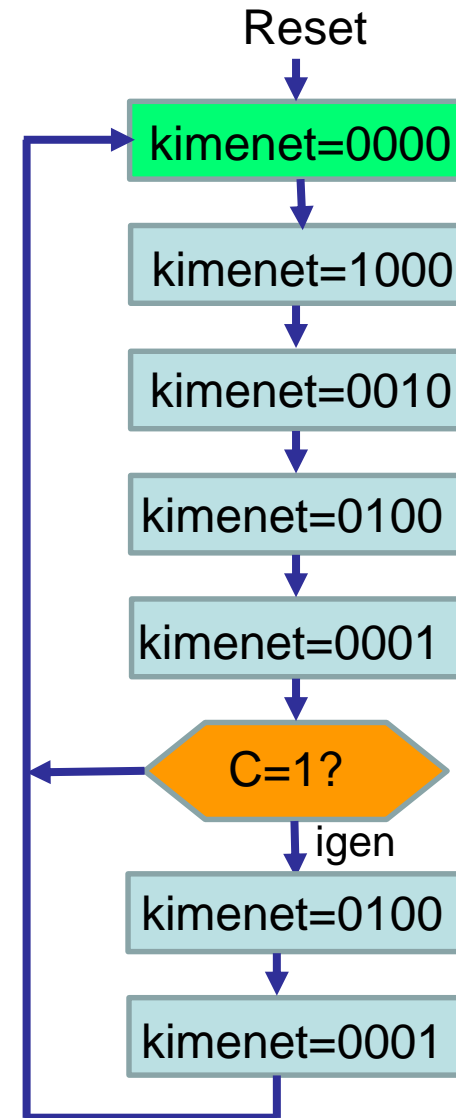

  


Megvalósítás #1

Szinkron Moore sorrendi hálózattal


 


Megvalósítás #2

Mikroszámítógéppel

 


Sorrendi hálózat megvalósítás

 
 


Megvalósítás #1

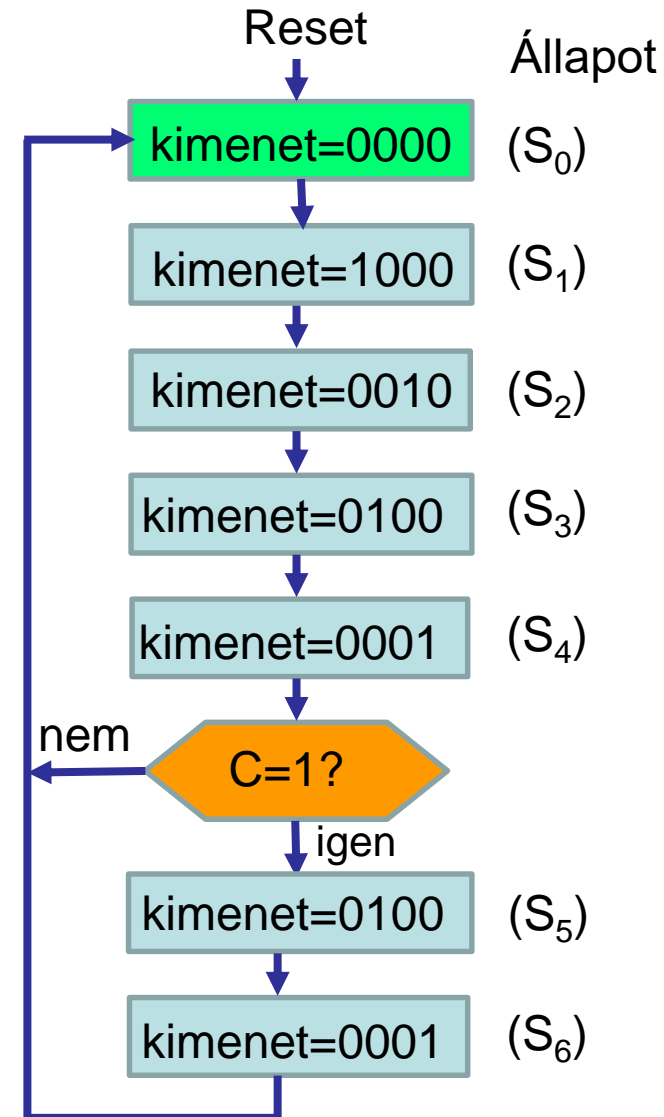- Szinkron sorrendi hálózattal
- Moore modell
- **Vegyük fel az állapottábláját**
→ Állapotgép, vagy véges automata (Finite state machine, FSM)



Sorrendi hálózat (FSM) megvalósítás

  


Megvalósítás #1

- Szinkron sorrendi hálózattal
- Moore modell

Kódolt állapottábla




	$y_2y_1y_0 \backslash C$	0	1	BMES
(S_0)	000	001	001	0000
(S_1)	001	010	010	1000
(S_2)	010	011	011	0010
(S_3)	011	100	100	0100
(S_4)	100	000	101	0001
(S_5)	101	---	110	0100
(S_6)	110	---	000	0001
	111	---	---	----

Sorrendi hálózat megvalósítás

 

Kódolt állapottábla





$y_2y_1y_0 \backslash C$	0	1	BMES
000	001	001	0000
001	010	010	1000
010	011	011	0010
011	100	100	0100
100	000	101	0001
101	---	110	0100
110	---	000	0001
111	---	---	----

   

$$D_2 = y_1 \cdot y_0 + y_2 \cdot \overline{y_1} \cdot C$$

$$D_1 = y_0 \cdot \overline{y_1} + \overline{y_2} \cdot y_1 \cdot \overline{y_0}$$
    
$$D_0 = \overline{y_2} \cdot \overline{y_0} + \overline{y_1} \cdot \overline{y_0} \cdot C$$




$$B = \overline{y_2} \cdot \overline{y_1} \cdot y_0$$

$$M = y_1 \cdot y_0 + y_2 \cdot y_0$$


$$E = \overline{y_2} \cdot y_1 \cdot \overline{y_0}$$


$$S = y_2 \cdot \overline{y_0}$$

Sorrendi hálózat megvalósítás

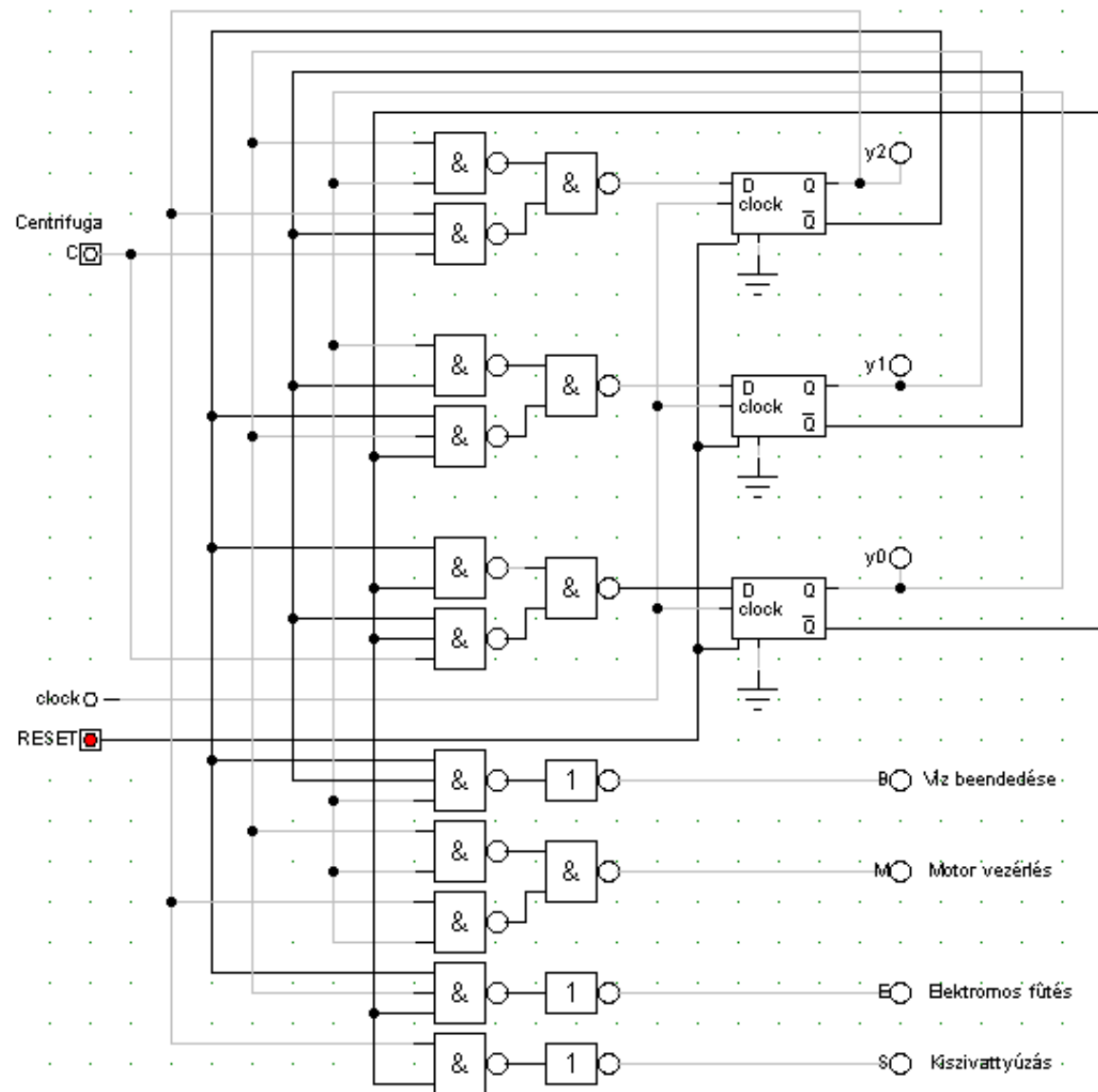


Sorrendi hálózat megvalósítás

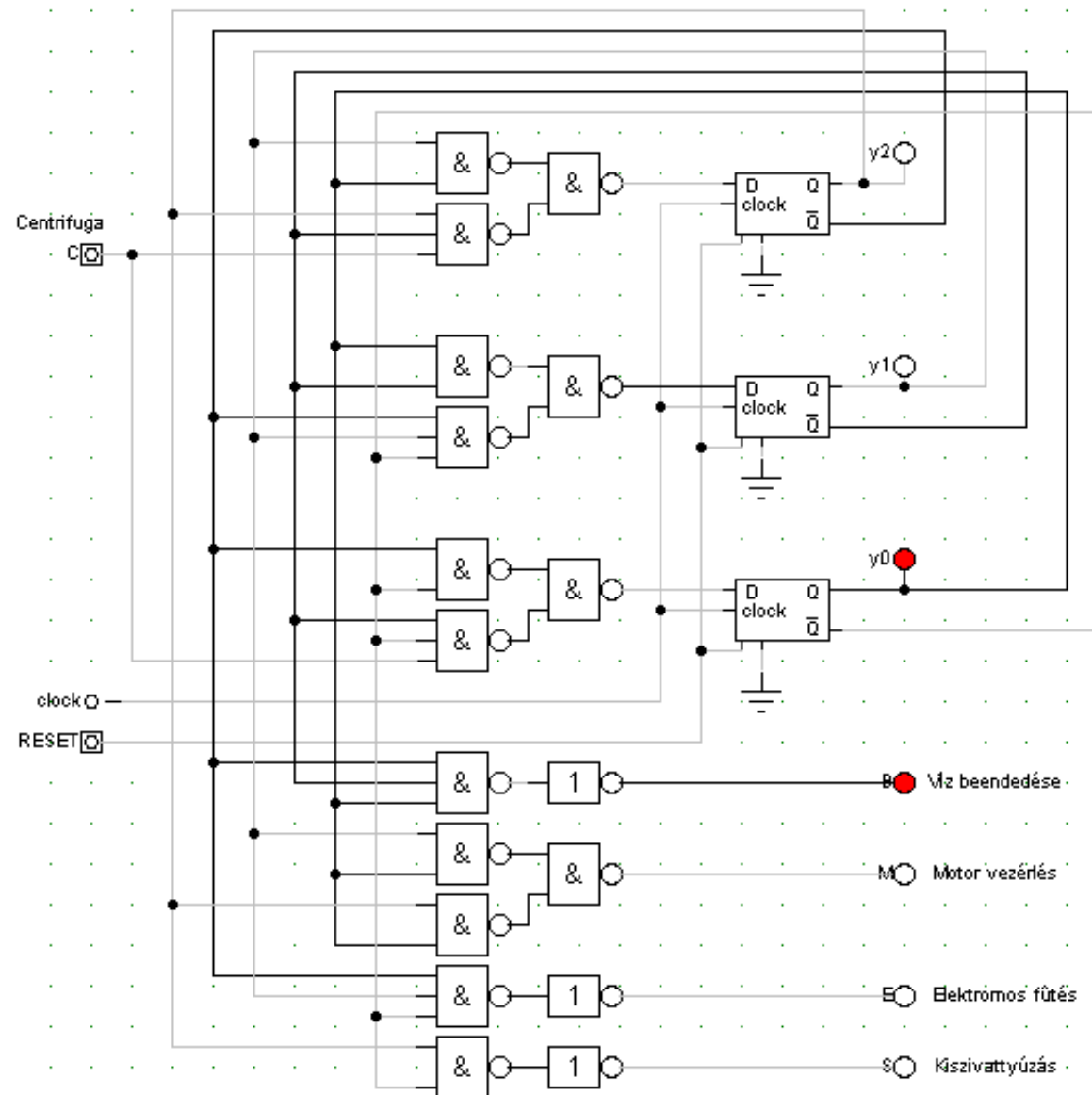


 

Sorrendi hálózat megvalósítás

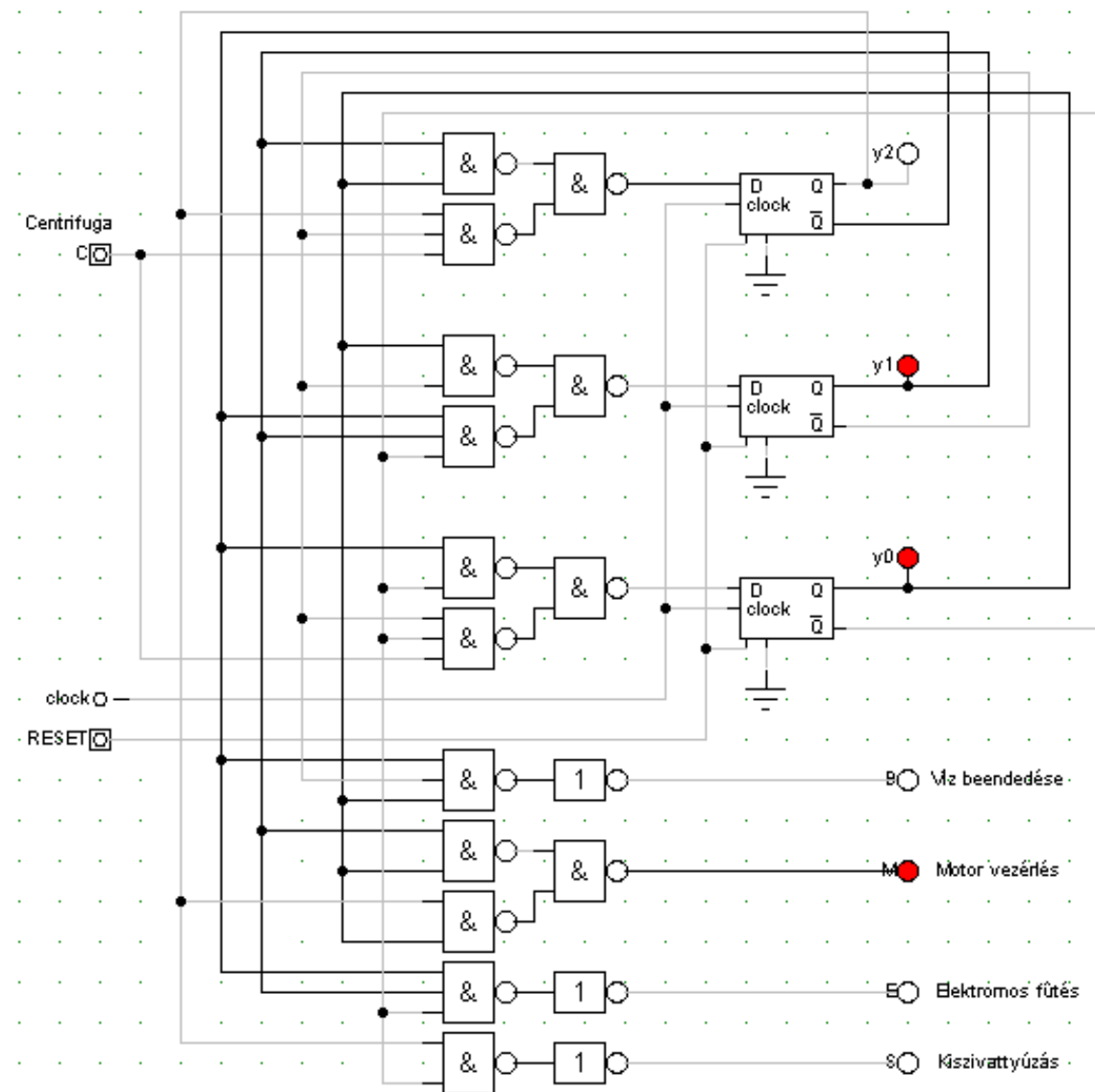


Sorrendi hálózat megvalósítás

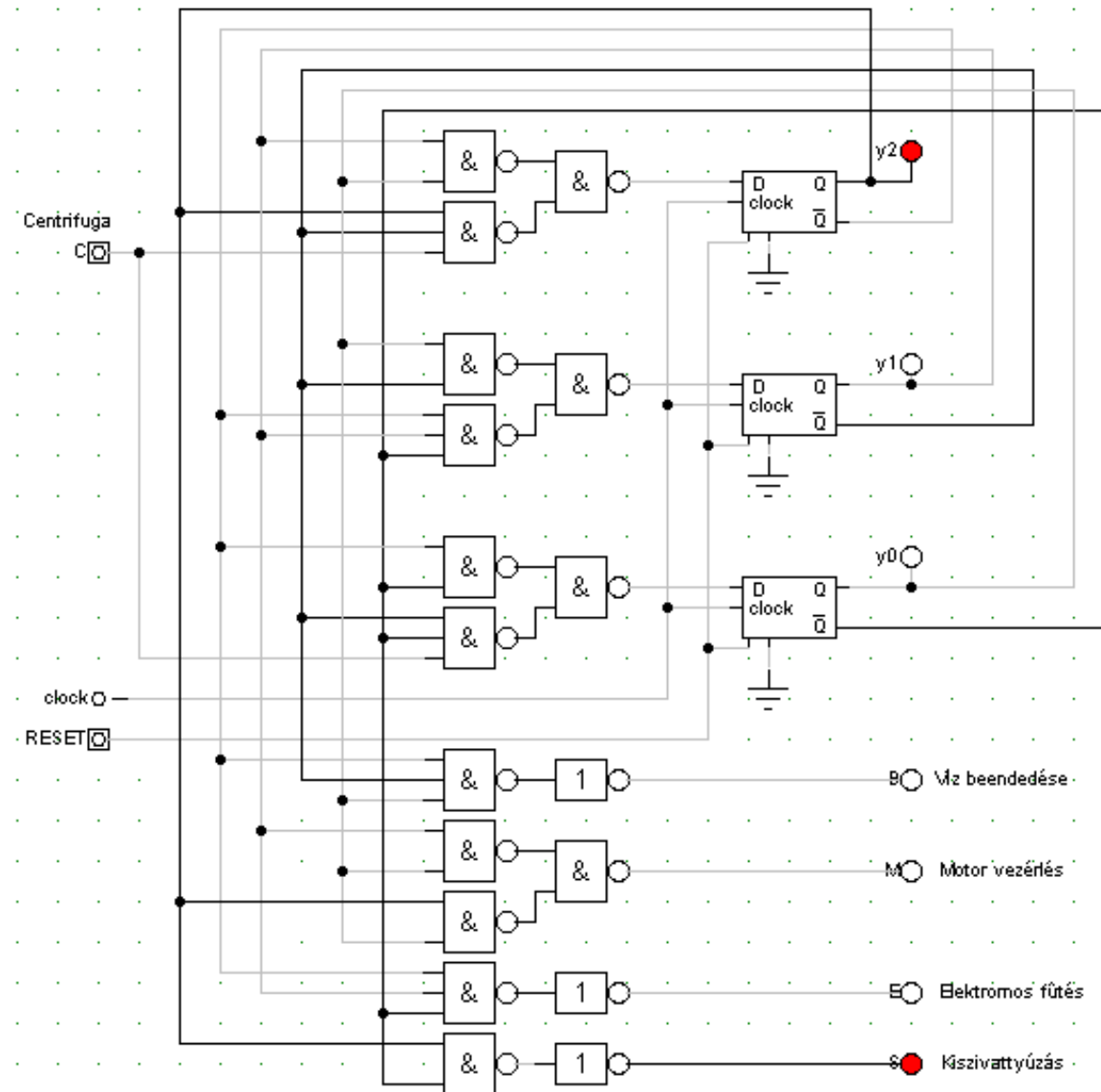

Sorrendi hálózat megvalósítás



RESET
clock
C
y2
y1
y0
B
M
E
S

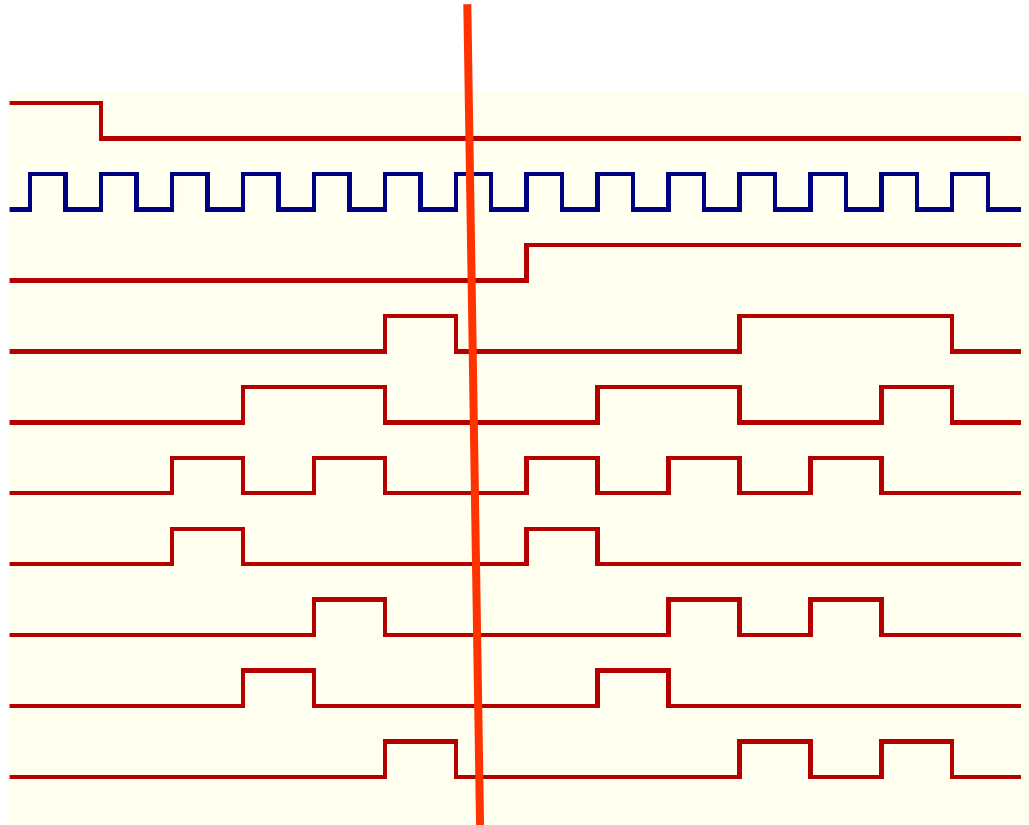

Mosási program (C=0) centrifuga nélkül

Mosási program (C=1) centrifugálással

Számítógép alapú megvalósítás

  

Általános „processzor”

Memóriában tárolt program szerinti vezérlés

Perifériák:



Négy bites kimeneti regiszter (REG)

C bemenet centrifuga programhoz

Előny: Csak programot kell írni

Hátrány: Valószínűleg bonyolultabb/drágább lesz


A processzort is meg tudjuk tervezni!

  

Általános processzor
Memóriában tárolt program szerinti vezérlés

Perifériák:

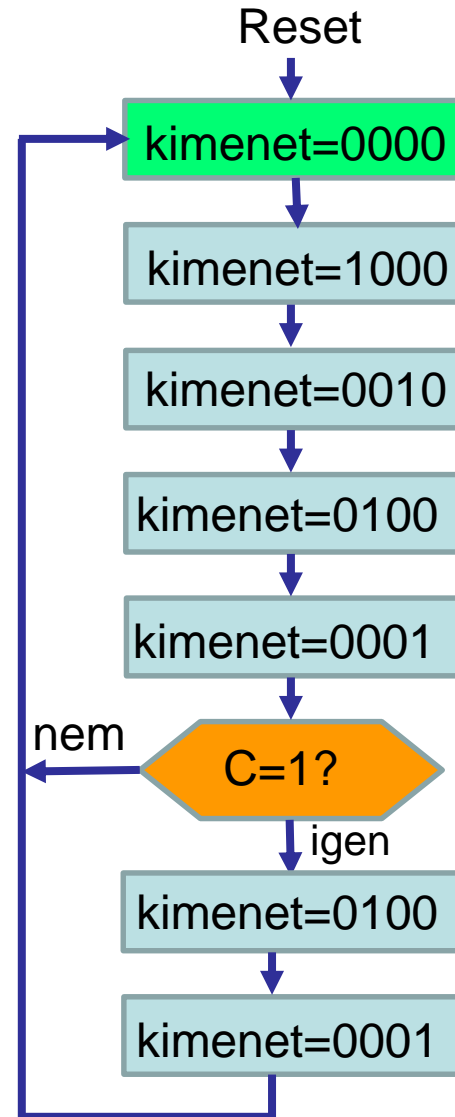- Négy bites kimeneti regiszter (REG)
- C bemenet centrifuga programhoz



START :

REG = '0000' ;kezdőállapot

MAIN :

; BMES kimenetek

REG = '1000' ;Vízbeengedés

REG = '0010' ;Melegítés

REG = '0100' ;Forgatás


REG = '0001' ;Szivattyúzás

if (C==0) **goto** MAIN ;vizsgálat

REG = '0100' ;Forgatás

REG = '0001' ;Szivattyúzás

goto MAIN

 

Gépi utasítások tárolása:

Egydimenziós, lineáris címzésű *memóriában*

Bináris formában

Az egyes utasítások formátuma:

Művelet

Adat

START:

REG = '0000'

MAIN:

REG = '1000'

REG = '0010'

REG = '0100'

REG = '0001'

if (C==0) **goto** MAIN

REG = '0100'

REG = '0001'

goto MAIN

Három műveletre van szükségünk → 2 bit elegendő a művelet kódolásához

Négy kimenetünk van → válasszuk 4 bitesre az adat hosszát

Egy utasítás tárolásához összesen $2+4 = 6$ bit szükséges




Összesen 8 utasításból áll a programunk, így legalább 8db 6 bites utasítás tárolására alkalmas memóriára lesz szükségünk.

Ha figyelembe vesszük, hogy négy bites adataink vannak, akkor célszerű a címbitek számát is négyre választani, így későbbi fejlesztésre is marad tartalékunk...

Ha 4 bittel címzünk 16 különböző memóriarekesz címezhető...

Számítógép alapú megvalósítás

 

START:

REG = '0000'

MAIN:

REG = '1000'

REG = '0010'

REG = '0100'

REG = '0001'

if (C==0) goto MAIN

REG = '0100'

REG = '0001'

goto MAIN

Utasítások kódolása


Ugrás:

D₅ D₄ D₃ D₂ D₁ D₀



JMP cím

Feltételes ugrás:

 

JNC cím

Kimenet állítása:



OUT adat

Fogalmak:

- Mnemonik
(utasítás rövid neve)
- Assembly program
- Assembler
- Gépkód

Pl: REG='1000' → 101000

„Assembly” program:

START:

OUT '0000'

MAIN:

OUT '1000'

OUT '0010'

OUT '0100'

OUT '0001'

JNC MAIN

OUT '0100'


OUT '0001'

JMP MAIN

Assembler


Gépkód (memória tartalom)

Cím	Adat (bináris)
0	100000
1	101000
2	100010
3	100100
4	100001
5	010001
6	100100
7	100001
8	000001

 


Végrehajtó egység tervezése

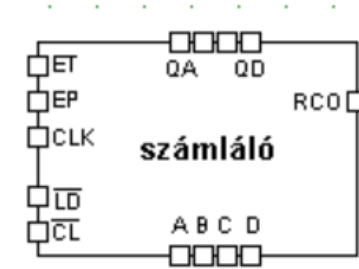- Memóriacímek generálása → 4 bites számláló
- Következő utasítás címének előállítása → inkrementálás
- Ugró utasítás → számláló LOAD művelet
- Feltételes ugrás → logikai hálózattal LOAD engedélyezése
- OUT utasítás → regiszter betöltés engedélyezése



JMP cím

JNC cím

 

Ugró utasítás, ha

D5	D4	C	-LD
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0

Betölteni D0...D3 biteket kell az A,B,C,D bemeneteken keresztül

OUT adat



OUT művelet, ha $D_5=1$
(lefutó élre írjuk be a regisztert)

$$\overline{LD} = D_5 + D_4 \cdot C$$


$$OUT = D_5 \cdot \overline{CLK}$$

MIPSh vezérlőegység terve

MIPSh → Mosógép Irányító Programozható Sorrendi hálózat ☺

Memória tartalma:

Address	Contents
\$0000	20
\$0001	28
\$0002	22
\$0003	24
\$0004	21
\$0005	11
\$0006	24
\$0007	21
\$0008	01

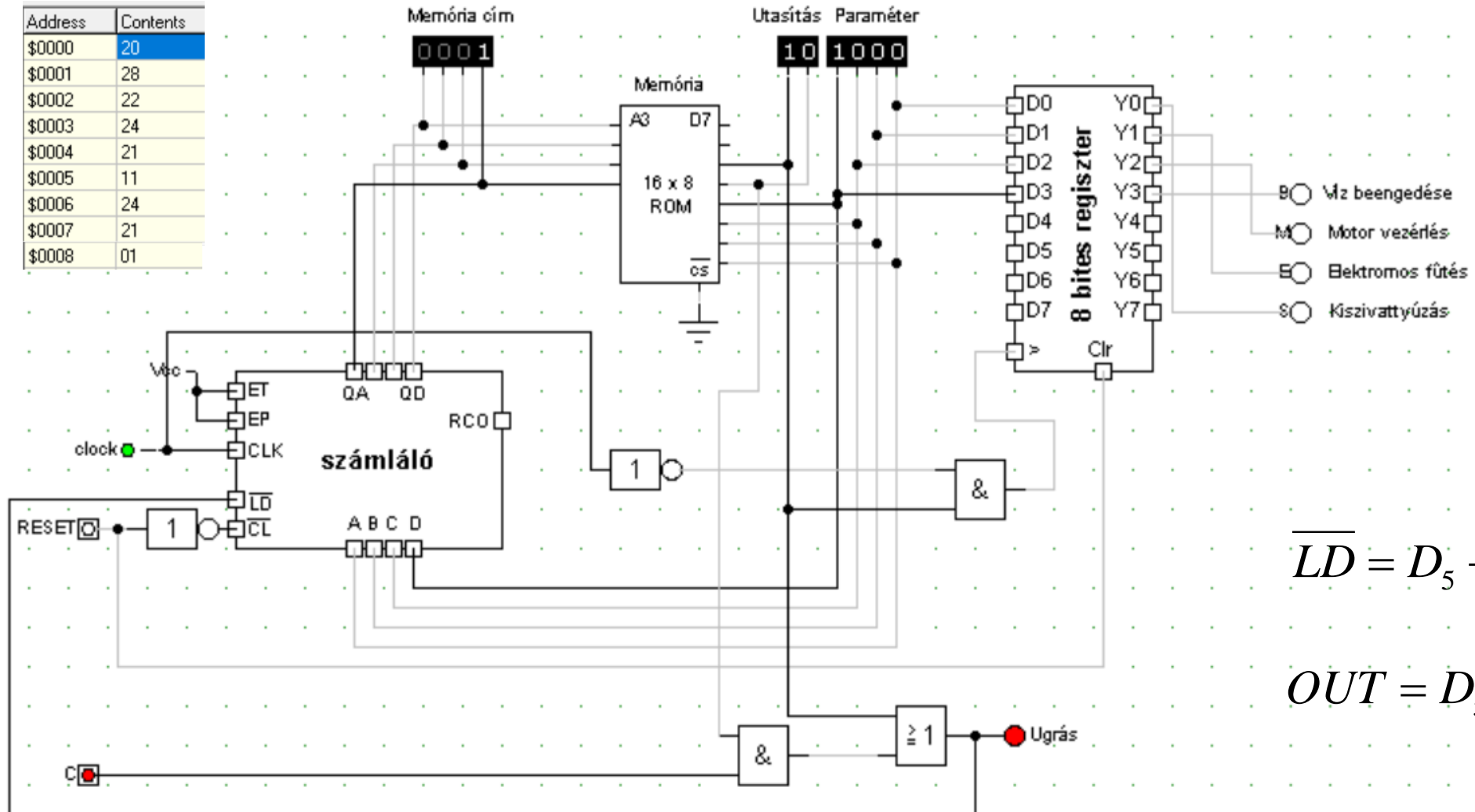


$$\overline{LD} = D_5 + D_4 \cdot C$$

$$OUT = D_5 \cdot \overline{CLK}$$

MIPSh vezérlőegység működése

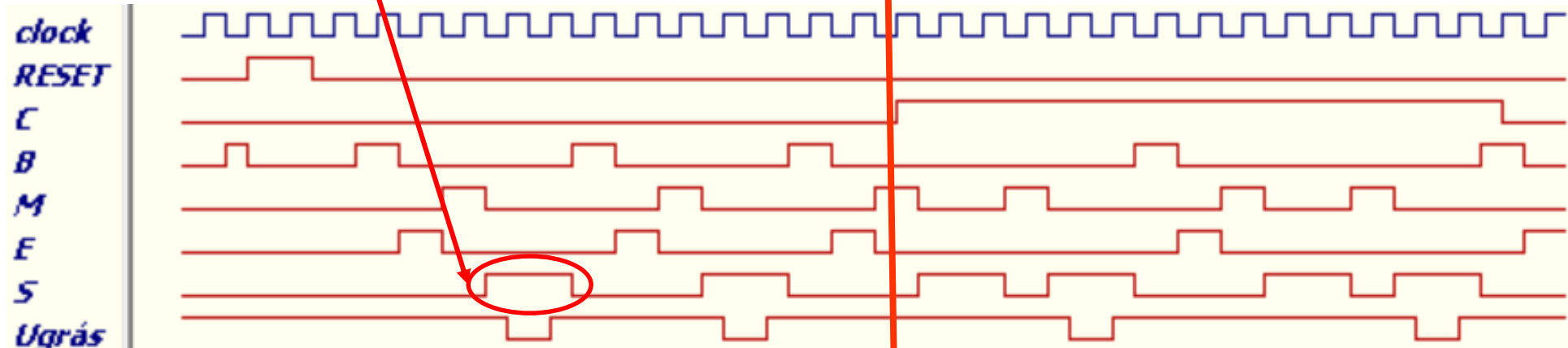Figyeljük meg, hogy az ugrás ütemében a kimenetek nem változnak, ezért hosszabbak a szivattyúzási műveletek



Mosási program (C=0) centrifuga nélkül

Mosási program (C=1) centrifugálással

Specifikáció változás...

A megrendelő kéri az alábbi módosításokat:

- Centrifugálással egyidőben induljon a szivattyúzás is
- A centrifugálás 2 időegységig tartson, (utána még 1 ütem szivattyúzás marad)
- A mosás utáni szivattyúzás is 2 időegységig tartson

Kódolt állapottábla

	$y_3y_2y_1y_0 \backslash C$	0	1	BMES
(S ₀)	0000	0001	0001	0000
(S ₁)	0001	0010	0010	1000
(S ₂)	0010	0011	0011	0010
(S ₃)	0011	0100	0100	0100
(S ₄)	0100	0101	0101	0001
(S ₅)	0101	0000	0110	0001
(S ₆)	0110	---	0111	0101
(S ₇)	0111	---	1000	0101
(S ₈)	1000	---	0000	0001

→ Öt változós függvény! 4 flip-flop!

START:

OUT '0000'

MAIN:

OUT '1000'

OUT '0010'

OUT '0100'

OUT '0001'

OUT '0001'

JNC MAIN

OUT '0101'

OUT '0101'

OUT '0001'


JMP MAIN

→ Program módosítás!

→ Hardver marad!


Sorendi hálózat alapú megvalósítás

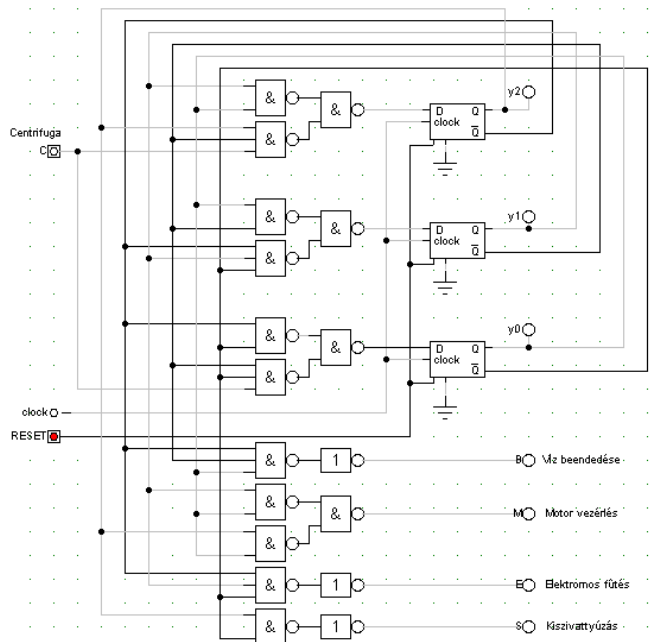- Szinkron sorrendi hálózat
- Leggyorsabb működés
- Néhány flip-flop elegendő (3db)
- Program módosítása teljes újratervezést igényel
- Hosszú tervezési idő
- Időzítések nehezen változtathatók




Processzor alapú megvalósítás

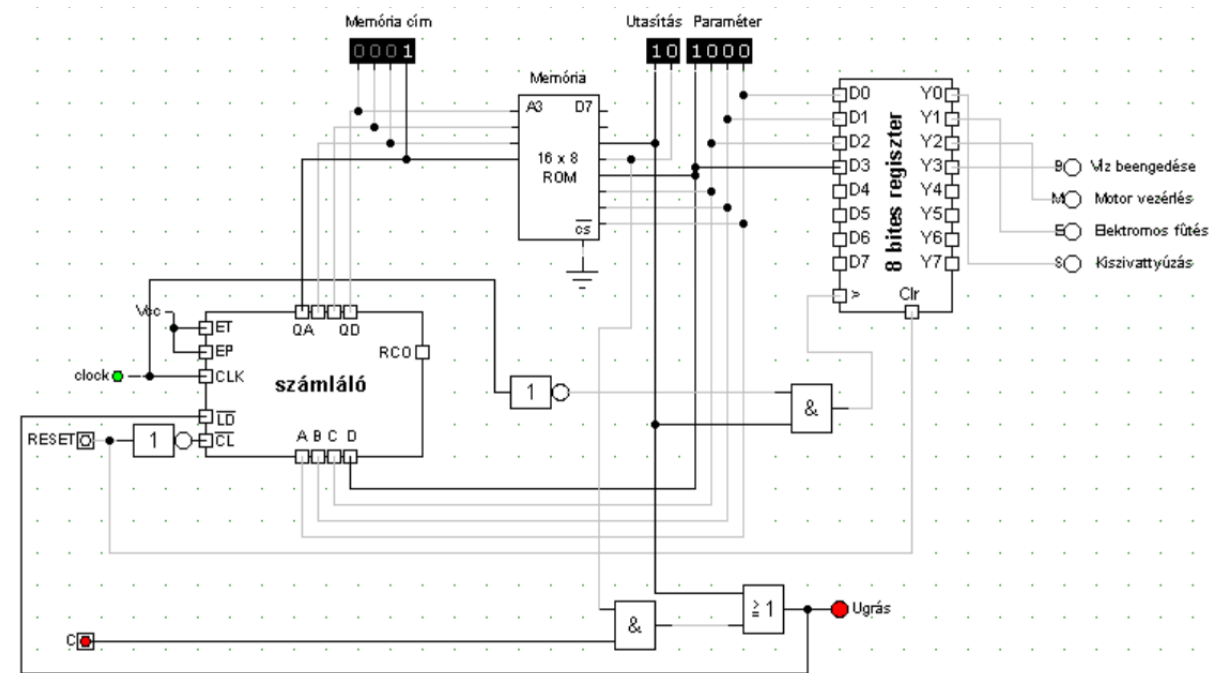
- Lassabb működés
- Bonyolult általános vezérlő
- Program módosítása könnyű
- Rövid tervezési idő (programozás)
- Időzítések programból változtathatók



- Célhardver:
 - Speciális célú sorrendi hálózat egy bizonyos feladat **hatékony** végrehajtására
 - **Csak az adott feladat** elvégzésére képes
 - » Másik feladatra terveznünk kell egy másikat...
- Processzor:
 - Speciális célú sorrendi hálózat egy adott **utasításkészlet** utasításainak hatékony végrehajtására
 - Az utasításkészlet felhasználásával tetszőleges feladat megoldására **beprogramozható**
 - » Csak meg kell tanulni programozni

Általános célú számítógép felépítése

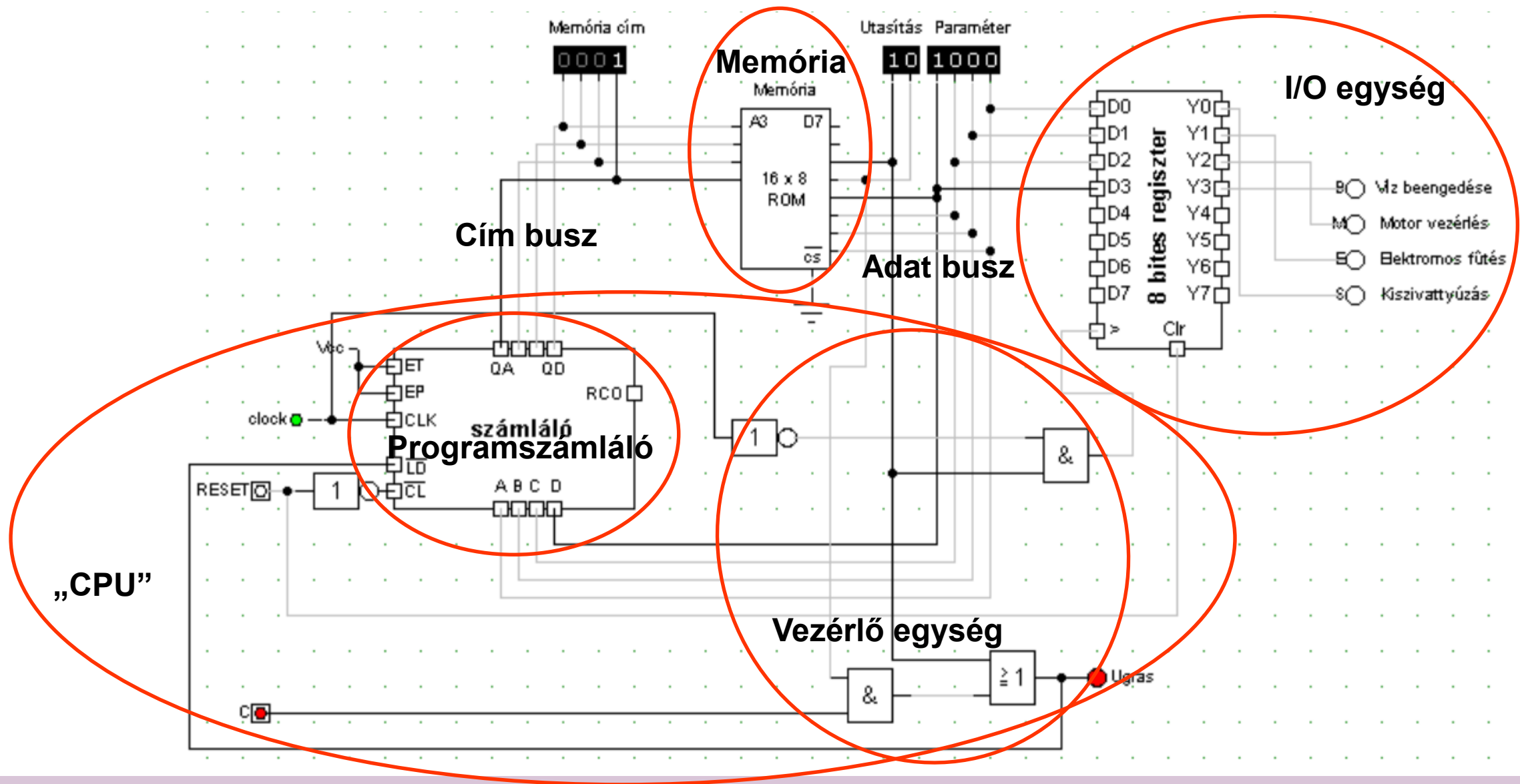


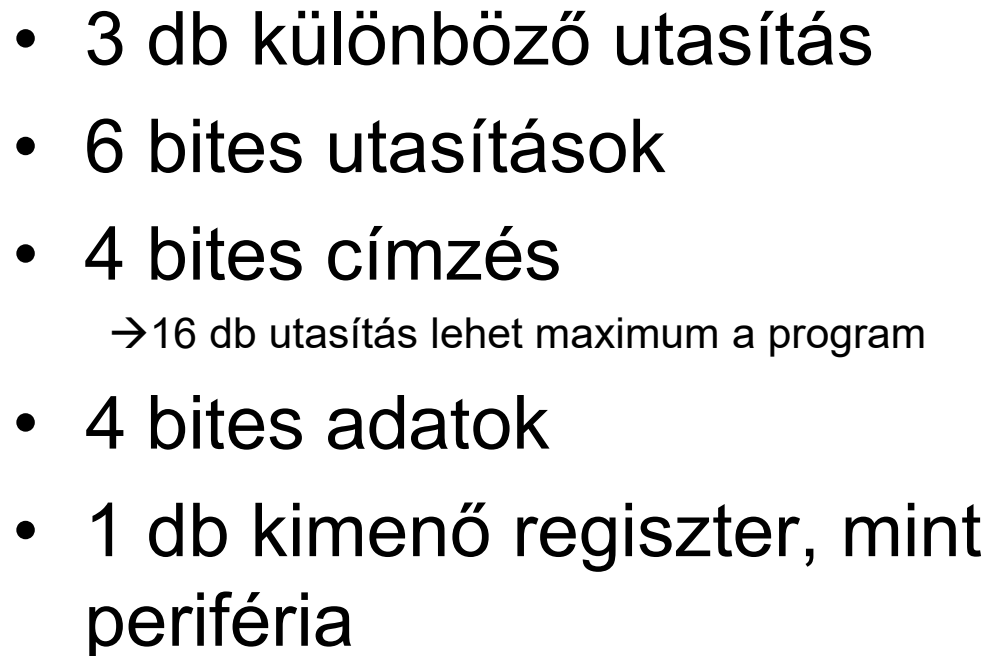

- 70 db különböző utasítás
- 24 bites utasítások
- 23 bites címezés utasításokra
 - 4 millió utasítás lehet maximum a program
- 16 bites adatok
- Több száz ki/bemeneti regiszter



 Közös órajellel vezérelt D flip-flop csoport
Összetartozó adatbitek tárolása
A tárolás az órajel felfutó élére történik




Műveletek:

Beírás (\overline{WR})

Kiolvasás (\overline{RD})





Regiszter three-state
kimenettel

 


74LS374

Regiszter tömb

 
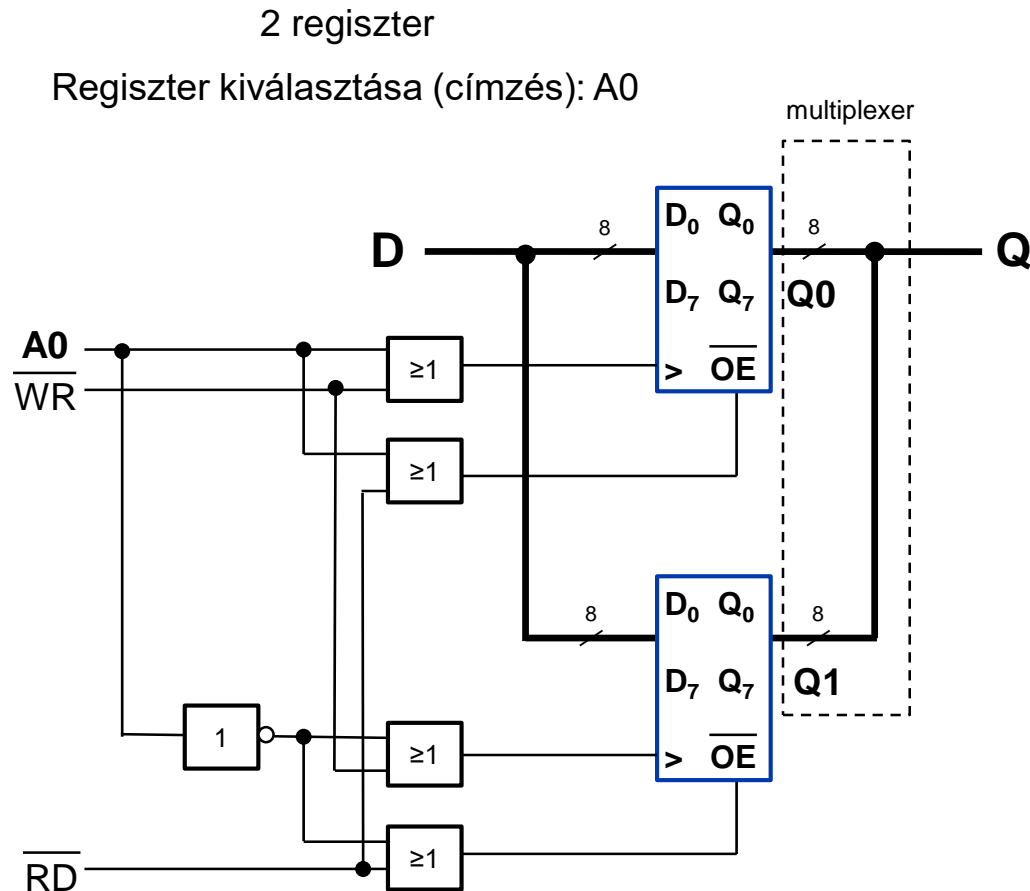


A0	\overline{WR}	\overline{RD}	Művelet
0	0	1	0. regiszter írása
0	1	0	0. regiszter olvasása
1	0	1	1. regiszter írása
1	1	0	1. regiszter olvasása
x	1	1	nincs művelet

 

n regiszter ($n = 2^m$)

 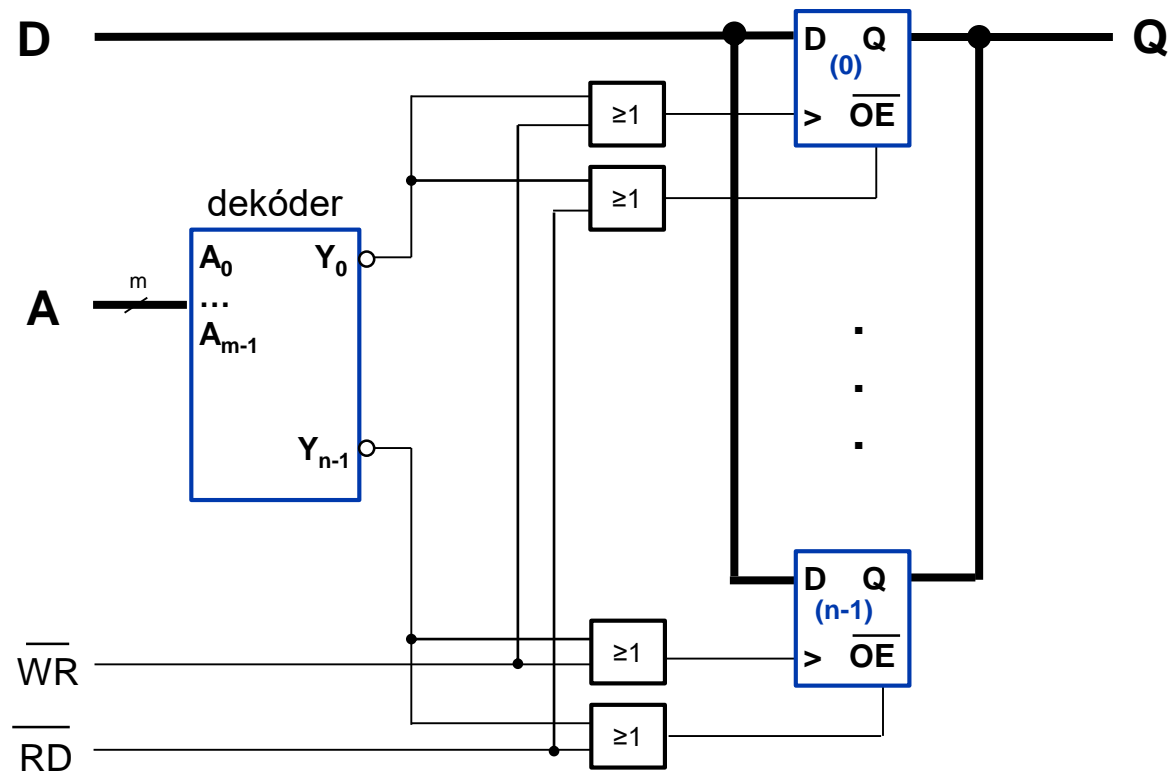Regiszter kiválasztása (címezés): $A_0 \dots A_{m-1}$ (m db címvezeték)



Adatok tárolására alkalmas (nagy) regiszter tömb

ROM (read only memory)

- maszk programozott
- PROM (egyszer írható)
- EPROM (UV törölhető, újraírható)
- EEPROM (elektronikusan törölhető, újraírható)

Tárolt bitek száma 2^n

	kilo	Mega	Giga	Tera	Peta
bit →	kbit →	Mbit →	Gbit →	Tbit →	Pbit
2^0	2^{10}	2^{20}	2^{30}	2^{40}	2^{50}

RAM (random access memory)

- statikus (tárolás flip-flopban)
- dinamikus (tárolás kondenzátorban)
→ frissítés

Szervezés

egy művelettel elérhető bitek száma: 2^m

2^0	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
1	4	8	16	32	64	128
		byte	word	double word	quad word		

$$1 \text{ kbyte} = 1024 \text{ byte} = 8 \text{ kbit} = 8192 \text{ bit}$$