



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK


Digitális technika

VIMIAA01

Fehér Béla
BME MIT

Sorrendi logikák alap építőeleme

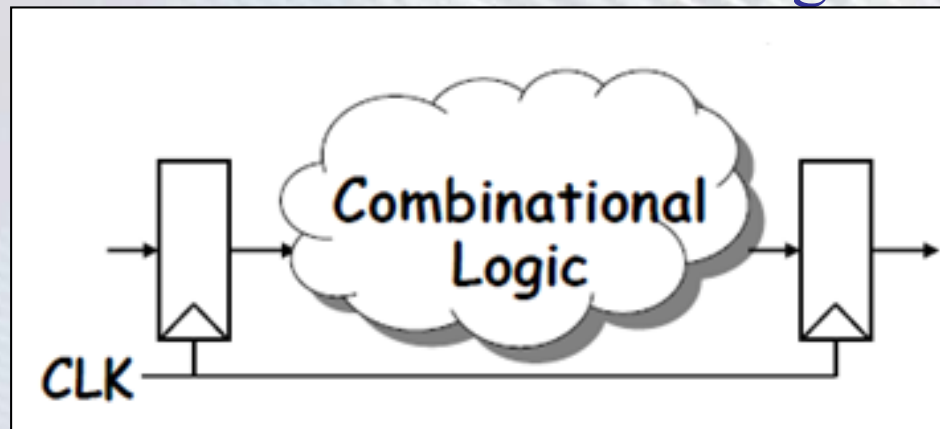- **REGISZTER**
- Adott számú DFF párhuzamos működtetése, közös, globális, időben és térben egyidejű CLK órajellel
- A szinkron digitális tervezői paradigma biztosítása
 - Két órajel él között stabil kimeneti értékek biztosítása
 - Két órajel között elegendő idő a feladatok elvégzésére
 - Minden művelet a kombinációs logikában történik




Sorrendi logikák alap építőeleme

- **A regiszterek funkciói:**
 - Alaphelyzet beállítás: lehet tetszőleges induló érték
 - Töltés: Az adatbemeneti vonalak mintavételezése adott kijelölt órajel ciklusokban (akár mindben)
 - Tartás: A regiszter tartalom fenntartása a következő más parancsig
 - Funkció vezérlés:
 - Ha az elemi DFF rendelkezik a szükséges jelekkel, akkor használhatjuk azokat is (RESET, SET, CE)
 - Ha nem, akkor felépítjük a többfunkciós regisztert

Sorrendi logikák alap építőeleme

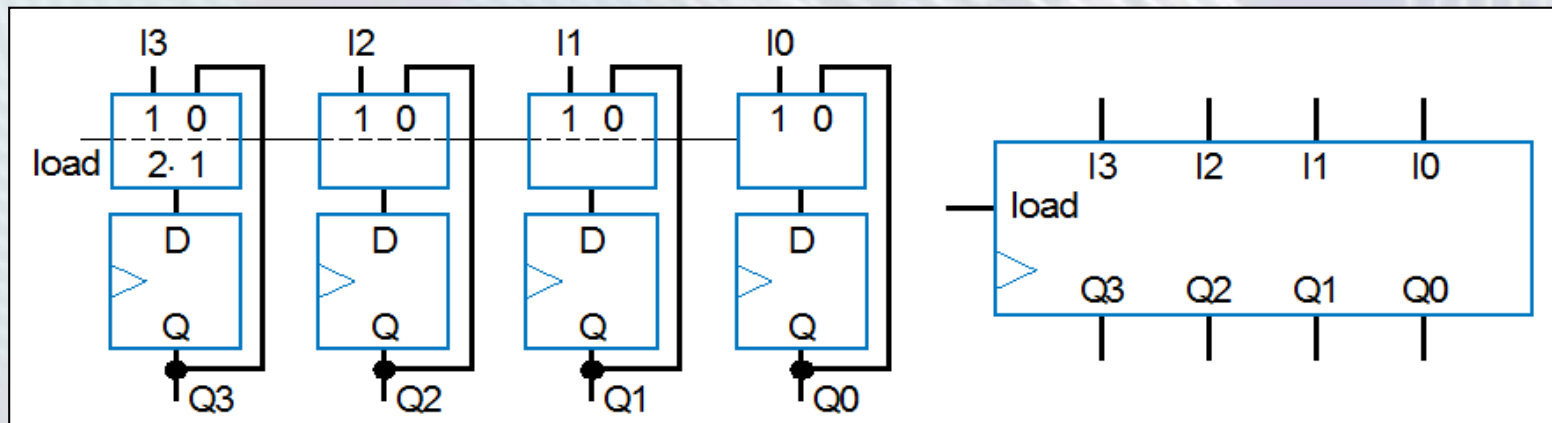
- **Multifunkciós regiszter:**
 - Általános séma: A regiszter bemenetét MUX vezérli
 - A MUX bemeneteire kapcsoljuk az adott vezérléshez szükséges adatot, ami a regiszter következő állapotát meghatározza Töltés:Bemenetről, Tartás:Kimenetről
 - Vezérlés a LOAD jellel: $1 \rightarrow$ Tölt, $0 \rightarrow$ Tart



- Több funkció \rightarrow több bemenetű MUX + vezérlő logika

Funkcionális egységek

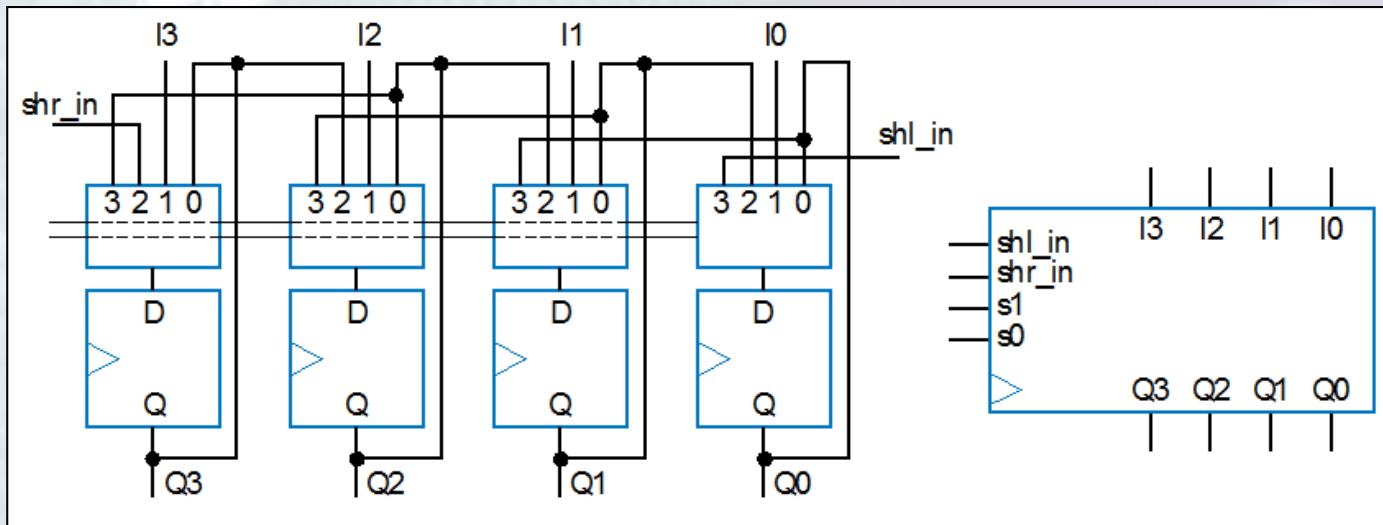- Shiftregiszter (egyszerű verziója szerepelt már)
 - Bővítés: Tölt / Tart / Léptet Jobbra/ Léptet Balra




S1	S0	FUNK
0	0	TART
0	1	TÖLT
1	0	SHR
1	1	SHL

- Több funkció → több bemenetű MUX + vezérlő logika
- Minden művelet a MUX bemenetek huzalozásával
- Kódolt vezérlés: S[1:0] bináris funkciókódok
- Az shr_in, shl_in a soros beléptető adatbemenetek

Funkcionális egységek

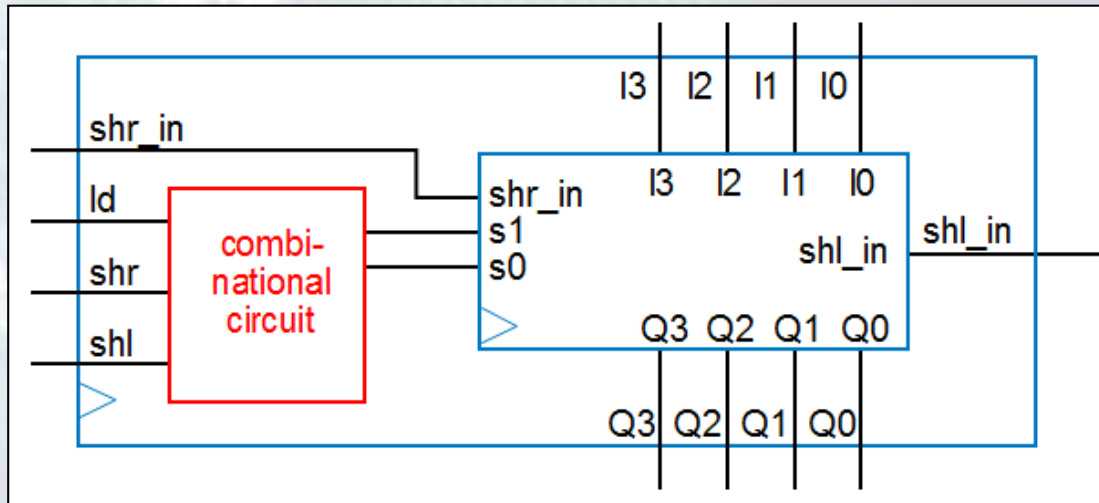- Shiftregiszter funkciók dekódolt vezérlőjelekkel:
 - Gyakran a használat szempontjából kedvezőbb



CONTROL INP			MUX INP		FUNK
ld	shr	shl	s1	s0	
0	0	0	0	0	TART
0	0	1	1	1	SHL
0	1	0	1	0	SHR
0	1	1	1	0	SHR
1	0	0	0	1	TÖLT
1	0	1	0	1	TÖLT
1	1	0	0	1	TÖLT
1	1	1	0	1	TÖLT

- A dekódolt jelek között prioritás van $\rightarrow ld > shr > shl$
- Tömörített vezérlési tábla
 - Igen, ez egy rejtett prioritás enkóder, 3 aktív bemeneti vonallal

CONTROL INP			MUX INP		FUNK
ld	shr	shl	s1	s0	
0	0	0	0	0	TART
0	0	1	1	1	SHL
0	1	X	1	0	SHR
1	X	X	0	1	TÖLT

Funkcionális egységek

- Shiftregiszter Verilog HDL kódolása
- Kódolt vezérlőjelekkel,
 - Erre a formára a **case** szerkezet a legmegfelelőbb
 - Nincs prioritás, egyenrangú parancsok
 - Ha nincs speciális vezérlés, tartja az addigi értéket

```
reg [3:0] sr; // 4 bit shiftregiszter
wire [1:0] fun; // 2 bit kódolt vezérlés

always @ (posedge clk)
  case (fun)
    2'b01 : sr <= par_inp; // Tölt
    2'b10 : sr <= {shr_in, sr[3:1]}; // SHR
    2'b11 : sr <= {sr[2:0], shl_in}; // SHL
  endcase
```

- A shift művelete a { } operátorral, egzakt módon kijelölve a következő értékeket, bitről-bitre

Funkcionális egységek

- Shiftregiszter Verilog HDL kódolása
- Szétválasztott vezérlőjelekkel
- Prioritás a kiértékelési sorrend szerint


```
reg [3:0] sr; // 4 bit shiftregiszter
wire ld, shr, shl; // Egyedi vezérlőjelek

always @ (posedge clk)
  if (ld) sr <= par_inp; // Tölt
  else if (shr) sr <= {shr_in, sr[3:1]}; // SHR
  else if (shl) sr <= {sr[2:0], shl_in}; //SHL
```

- A shift műveletet itt is a { } operátorral írjuk elő
- Így használhatjuk a shr_in és shl_in soros adatbeléptető bemeneteket, ahol tetszőlegesen 0 vagy 1, vagy más, valódi adatforrást léptethetünk be (A Verilog >>, << shift operátorok 0-t léptetnek be.)

Funkcionális egységek

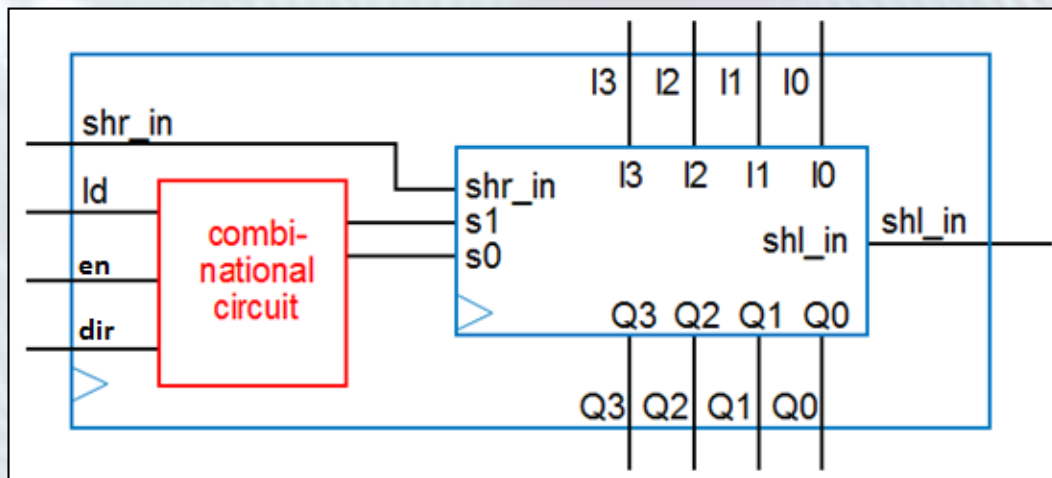- Shiftregiszter Verilog HDL kódolása
- Szétválasztott vezérlőjelekkel, de más stílusban
- Töltés, léptetés engedélyezés, irányvezérlés



CONTROL INP			MUX INP		FUNK
ld	en	dir	s1	s0	
0	0	X	0	0	TART
0	1	0	1	1	SHL
0	1	1	1	0	SHR
1	X	X	0	1	TÖLT


```
reg [3:0] sr; // 4 bit shiftregiszter
wire ld,en,dir; // Egyedi vezérlőjelek

always @ (posedge clk)
  if (ld) sr <= par_inp; // Tölt
  else if (en)
    if (dir) sr <= {shr_in, sr[3:1]}; // SHR
    else sr <= {sr[2:0], shl_in}; //SHL
```


Funkcionális egységek

- **Shiftregiszter alkalmazási területek**


- Soros-párhuzamos átalakítás

 

- Párhuzamos soros átalakítás

 

- Soros adat késleltetés

 

- Szorzás (osztás) 2 hatvánnyal


- $* 2^n \rightarrow$ Töltés + n db Léptetés balra
- Összesen (n+1) órajel

Funkcionális egységek

- Shiftregiszter alkalmazási területek
- Tetszőleges alkalmazás
 - Knight-Rider LED játék

```
reg [7:0] sr; // 8 bit shiftregiszter
wire ld, en, dir; // Egyedi vezérlőjelek

 always @ (posedge clk)
  if (ld) sr <= 8'b11000000; // Kezdőállapot
  else if (en) // LÉptetés ütemezés
    if (dir) sr <= {1'b0, sr[7:1]}; // 6 lépés jobbra
    else sr <= {sr[6:0], 1'b0}; // 6 lépés balra
```



LD7	LD6	LD5	LD4	LD3	LD2	LD1	LD0
1	1						
	1	1					
		1	1				
			1	1			
				1	1		
					1	1	
						1	1
							1
			1	1			

- Vezérlő logika?


Kezdetben egy LD = RST pulzus
és utána periodikus DIR vezérlés

Ezt generálhatjuk a LED-ek állapota

alapján, egy kétállapotú Mealy vagy Moore
vezérlővel (Mi a lényeges különbség?)

Funkcionális egységek

- Számlálók (Csak szinkron számlálókkal foglalkozunk)
 - A legfontosabb komponensek
 - Sok fajta verzió, felépítés, szolgáltatások
 - Közös jellemzőjük: Állapotdiagramjuk ciklikus, önmagában záródó
 - Állapotok száma: MODULUS
 - Utolsó állapotátmenetek:
(mod-2) → (mod-1) → 0 → 1
 - Pl. 3 biten 0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,..
 - A diagram egy egyszerű, folyamatosan egy irányba számoló számlálót mutat (az állapot sorszáma nem feltétlenül numerikus érték, lehet más kód is)

 

Funkcionális egységek

- Számlálók
 - Tetszőlegesen ciklikus állapotgépek
 - (pl. a HF1 is 3 db számláló jellegű egység)
 - Shiftregiszter alapú számlálók
 - Gyűrűs, Johnson, LFSR
 - Bináris számlálók
 - Bináris, Gray, BCD (0..9)

Típus	Állapotszám n bitre	Adatforma
gyűrűs számláló	n	k-az-nből
Johnson számláló	2^n	k db 0, (n-k) db 1
LFSR (lineárisan visszacsatolt SHR)	maximum $2^n - 1$	bináris
bináris számláló	2^n	bináris
dekadikus számláló	$10^{n/4}$, ha $4 n$	BCD


Funkcionális egységek

- **LFSR számláló (Érdekességként, nem vizsgaanyag!)**
 - Lineárisan (XOR vagy XNOR) visszacsatolt shiftregiszter alapú számláló
 - A számolási sorrend látszólag véletlenszerű
 - PRNG Pseudo Random Number Generator
 - A modulus értéke n bitre a visszacsatoló függvénytől függ, ami a bitek XOR, vagy XNOR függvénye
 - A maximális esetben az állapotsorozat hossza $2^n - 1$,
 - XOR-nál a csupa 0, XNOR-nál a csupa 1 hiányzik a generált állapotsorozatból (abba beleragad, nem lép ki)
 - Ha kell, esetleg ez beilleszthető (külön logika kell hozzá)
 - Igen sok területen alkalmazott, nagyon hasznos elem

Funkcionális egységek


- LFSR számlálók 4 bitre, maximális hosszúságra

XOR

 

0	F	1	1	1	1
1	7	0	1	1	1
2	B	1	0	1	1
3	5	0	1	0	1
4	A	1	0	1	0
5	D	1	1	0	1
6	6	0	1	1	0
7	3	0	0	1	1
8	9	1	0	0	1
9	4	0	1	0	0
10	2	0	0	1	0
11	1	0	0	0	1
12	8	1	0	0	0
13	C	1	1	0	0
14	E	1	1	1	0




XNOR

 

0	0	0	0	0	0
1	8	1	0	0	0
2	4	0	1	0	0
3	A	1	0	1	0
4	5	0	1	0	1
5	2	0	0	1	0
6	9	1	0	0	1
7	C	1	1	0	0
8	6	0	1	1	0
9	B	1	0	1	1
10	D	1	1	0	1
11	E	1	1	1	0
12	7	0	1	1	1
13	3	0	0	1	1
14	1	0	0	0	1

Funkcionális egységek

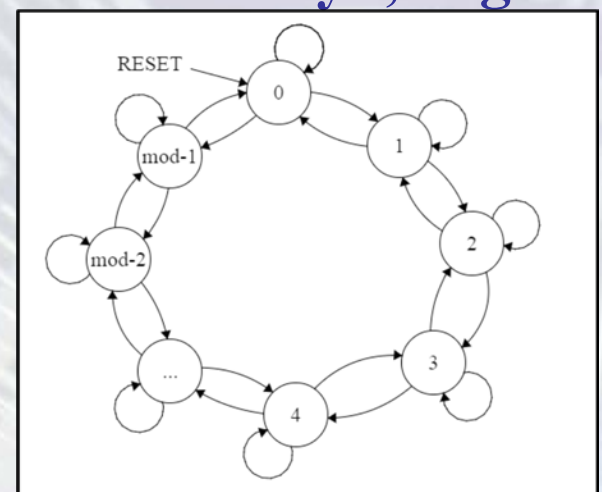 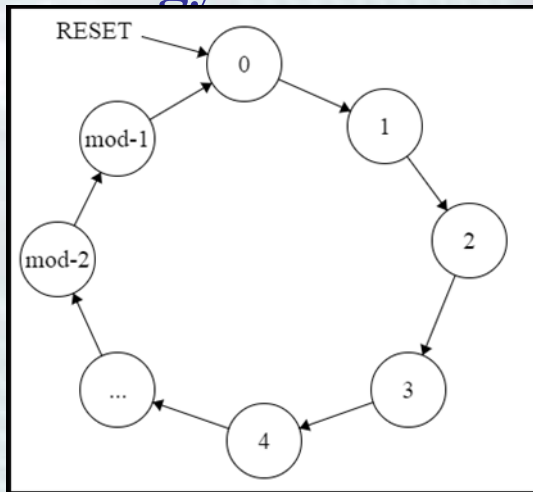
- Bináris számlálók
- A legfontosabb számláló típus
- n bit 2^n állapot: $0 \rightarrow (2^n - 1)$, kompakt reprezentáció
- Állapotdiagramok a működési opciókra
- Egyszerű Engedélyezhető Kétirányú, eng.



- A tölthetőséget nem rajzoljuk fel, túl sok állapot átmenet, áttekinthetetlen lenne


Funkcionális egységek

- **Bináris számlálók**
- **n bit 2^n állapot: $0 \rightarrow (2^n - 1)$, kompakt reprezentáció**
- **Sokféle lehetséges realizálási lehetőség**
 - A legegyszerűbb a bitenkénti TFF (XOR + DFF)
 - A TFF vált, ha a bemenete 1, egyébként tart
 - Az ÉS kapu biztosítja a $(2^x - 1) \rightarrow 2^x$ átmenetet, azaz az átvitelt, ha már minden kisebb helyiértékű bit értéke 1.
 - Szimmetrikus négyszögjelek
 - EN bemenet

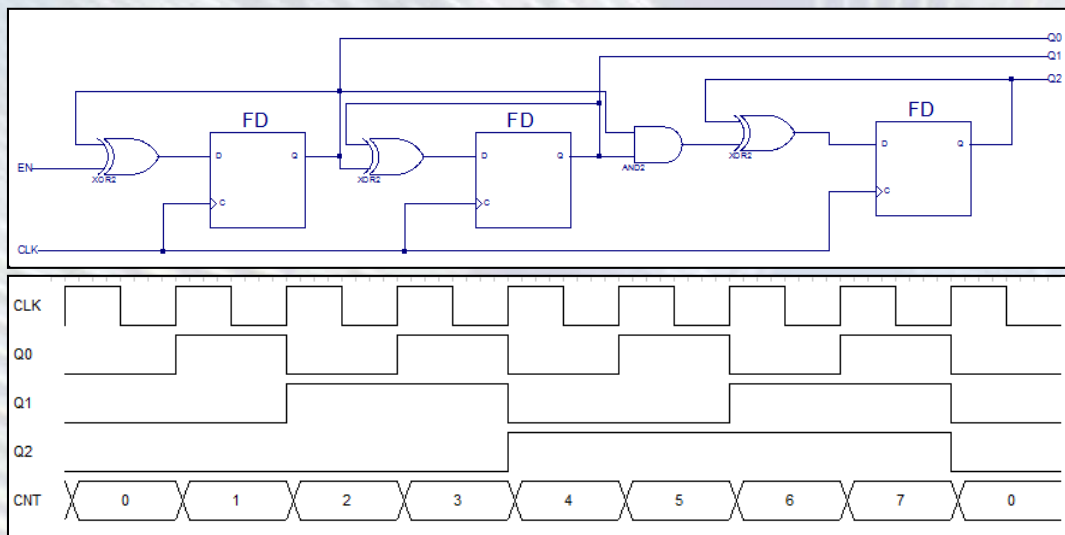

Funkcionális egységek

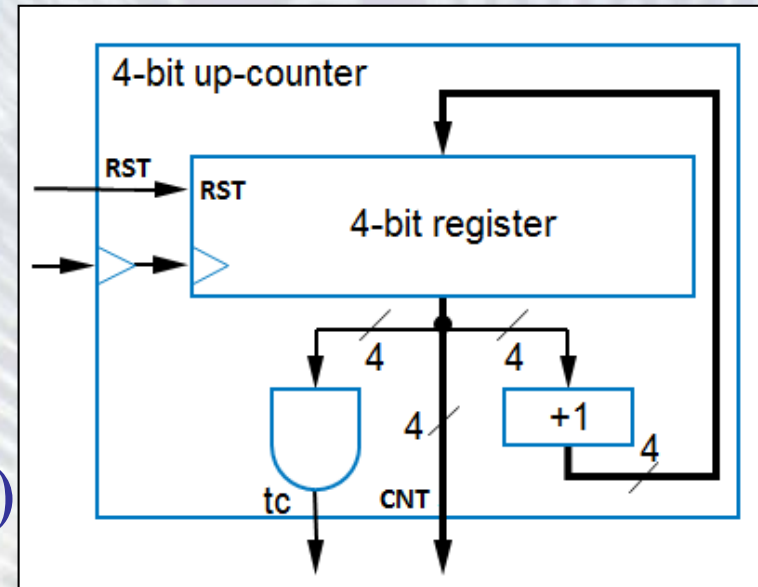
- **Bináris számlálók**
- **Általános modell**
 - Egyszerű BIN számláló: REG + INC
 - INCREMENTER: Mint egy ADDER, de az egyik operandusa 0, és a CIN_0 pedig 1, azaz $CNT + 1$
 - TC a végérték jelzés
 $TC = 1$, ha $CNT = 1111$
 - A 4 bites regiszter szinkron töltésű, törlésű (közös órajel)
 - A 16-os számláló az 1111 érték után átfordul és újra indul 0-ról




Funkcionális egységek

- Bináris számlálók különböző verziói

Tölthető számláló

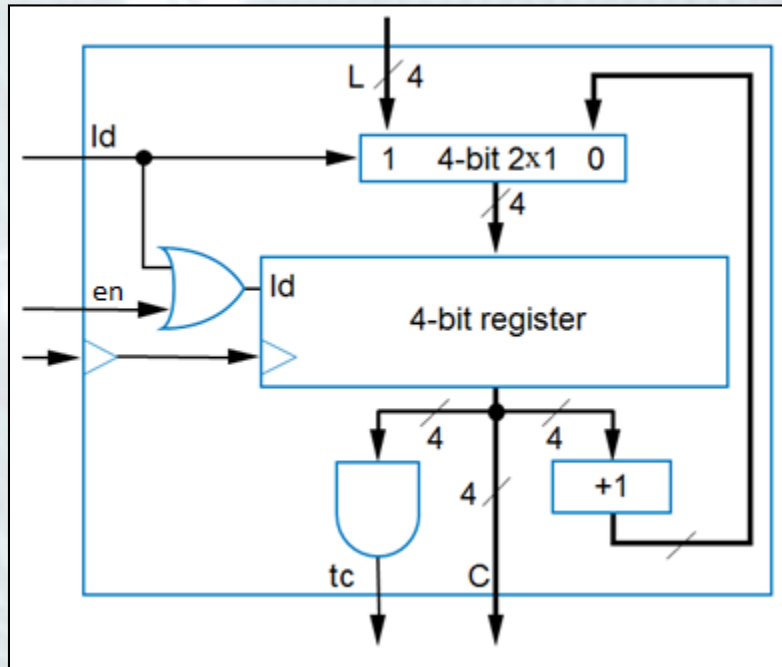

Törölhető fel/le számláló

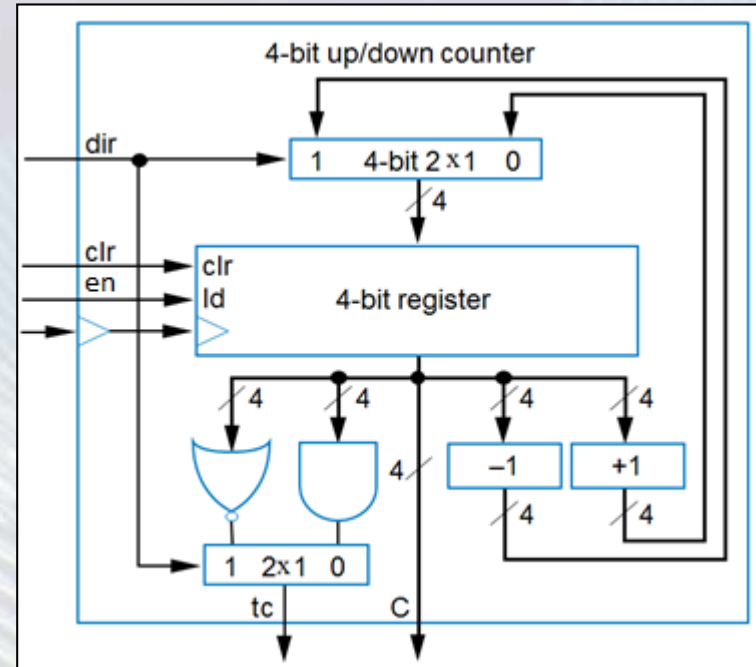

- Látható a vezérlőjelek beavatkozási helye és hatásuk
 - A Verilog HDL tervezéskor csak a szükséges részek épülnek be a számláló modulba

Funkcionális egységek

- **Bináris számlálók Verilog HDL tervezése:**
 - Hasonló a multifunkciós regiszterhez
 - Tipikus funkciók: Töröl, tölt, számol (fel/le), tart
 - Ehhez a vezérlőjelek: RST, LOAD, EN, DIR

```
////////////////////////////////////  
// A számláló működését viselkedési stílusban írjuk le  
// Sok lehetséges üzemmód, összetett vezérlési logika  
////////////////////////////////////  
always @ (posedge clk) // Felfutó élre működik  
begin  
    if (rst)          q <= 8'b0; // Jellemző alapérték 0, de  
    else              // lehetne bármi más is  
        if (load)    q <= d; // Töltés a d bemenetről  
        else          // Ha nincs RST és LOAD,  
            if (en)  // de a számolás engedélyezett  
                if (dir) q <= q + 8'b1; // akkor DIR=1 esetén felfelé  
                else q <= q - 8'b1; // egyébként lefelé számol  
end  
  
////////////////////////////////////  
// Végérték jelzés, ha a számlálás engedélyezett és teljesül a végérték feltétel,  
// azaz felfelé számlálásnál Q=8'hFF, ill. lefelé számlálásnál Q = 8'h00, akkor tc=1  
////////////////////////////////////  
assign tc = en & (dir ? (&q) : (~|q));
```

- Végérték jelzés: A Verilog HDL redukciós operátorral
TC = EN & (DIR ? (&CNT) : (~|CNT))

Funkcionális egységek


- **Bináris számlálók modulusának módosítása**
- **Modulus csökkentés N értékre**
 - Az elérhető funkciók függvényében
 - Törléssel:
 - Számolás 0 - (N-1), (N-1) dekódolása, majd törlés 0-ra
 - Töltéssel:
 - Számolás 0 - (N-1), majd töltés 0-val ← **EZ A TIPIKUS**
 - Számolás M-től (M+N-1)-ig, majd töltés M-nel
 - Számolás $(2^n - N)$ - $(2^n - 1)$ -ig, majd töltés $(2^n - N)$ -val
- **Modulus növelés**
 - Verilog HDL realizációnál egyszerűen msb megfelelő megválasztásával **reg [msb:0] cnt;**
 - A kaszkádosítás (méretbővítés) kerülendő, az eredmény minden tekintetben rosszabb lesz

Funkcionális egységek

- **Bináris számlálók alkalmazásai**
 - Frekvenciaosztás
 - Pulzus kimenet kapuzott ütemezett működtetésre
 - Közel szimmetrikus négyszögjel tetszőleges felhasználásra
 - Időzítés
 - Adott késleltetés/időzítés után egy pulzus kiadás
 - Adott időtartamú/szélességű pulzus előállítása
 - Pulzusszámlálás
 - Él detektálással az engedélyező bemeneten
 - Általános vezérlési feladatok
 - n bit, 2^n állapot, törléssel, töltéssel, engedélyezéssel vezérelt állapotátmenetek (RESET, CONT, JUMP)
 - Feltételjelek alkalmazása a megfelelő vezérlő bemenetnél
 - Több utas ugrás megoldása nem gazdaságos


Funkcionális egységek

 - **Frekvenciaosztás bináris számlálóval**
 - Pulzus kimenet előállítása ütemezett vezérléshez
 - N modulushoz a végérték dekódolást N-1-re állítjuk
 - Tehát a számláló egyszerűen 0-(N-1)-ig számol
 - TC egy egy órajel széles pulzus lesz
 - Tipikus hullámformák kis osztásviszonyra



Funkcionális egységek


- **Frekvenciaosztás bináris számlálóval**
 - Szimmetrikus kimenet:
 - Páros N-re: A kimenet az MSb bit, ha a kezdőérték $(2^n - N)/2$, a végértéknél $(2^n - 1) - (2^n - N)/2$ újra töltve
 - Pl. osztás 6-tal, 3 bites számláló, 1,2,3 – 4,5,6 állapotokkal, ekkor az MSb, a 2. bit 000-111-000-111 módon változik
 - Páratlan N-re a pontos 50% kitöltési tényező közvetlenül nem állítható be (± 1 különbség)

 

- **Hogyan lehet szimmetrikus páratlan osztást tervezni?**
 - (A CLK 50%-os és szabad lefutó él vezérelt DFF-ot használni)

Funkcionális egységek

 - **Időzítés bináris számlálóval**
 - Az időzítés T_{CLK} függvénye, ez a legfinomabb felbontás
 - Időtartam betöltése adatbemeneten $(K-1) [*T_{clk}]$
 - Indítás START pulzus beállítja $EN = 1$ -et
 - K ciklus múlva $TC = 1$ pulzus megjelenik a kimeneten és törli az EN jelet, ha csak egyszeres időzítés kell



- **Megjegyzés:**
 - A valódi időzítők gyakran többfokozatúak. Az előosztó egy pulzuskiemenetű frekvenciaosztó, így az időzítés időtartama eredőben $K*N$ lesz. Pl. N értéke lehet $2^0, 2^4, 2^8, 2^{12}, 2^{16}$.
A legfinomabb időbeli felbontás ekkor N értékével egyenlő.


Funkcionális egységek

- **BCD számlálók**
- **Jelentőségük: közvetlenül értelmezhető kijelzett érték**
 - A hexadecimális leolvasás nem felhasználóbarát
- **Üzem módok: Törlés, töltés, engedélyezés, irány**
- **Végértékjelzés (TC) Felfelé: 9-nél, Lefelé: 0-nál**
- **Modulus növelés:**
 - BCD számlálók dekádonként bővíthetők, a kaszkádosítás fontos bővítési lehetőség
- **Modulus csökkentés:**
 - A szokásos módon, törléssel, vagy töltéssel

Funkcionális egységek

- BCD számlálók Verilog HDL kódolása
- Illegális állapotok kezelése: A 10, 11, 12, 13, 14, 15 betölthető normál paranccsal, ezért érdemes kezelni
 - A következő ciklusban 0-ba lépünk

```
////////////////////////////////////  
// A számláló működését viselkedési stílusban írjuk le  
// Sok lehetséges üzemmód, összetett vezérlési logika  
// A lehetséges nem BCD állapotot dekódoljuk és egy  
// lépésben korrigáljuk, azaz 0-ra töröljük a számlálót  
////////////////////////////////////  
wire ill, q9, q0;  
assign ill = (q > 4'd9);           // Illegális állapot  
assign q9  = (q == 4'd9);         // Végérték felfelé  
assign q0  = (q == 4'd0);         // Végérték lefelé  
  
always @ (posedge clk)           // Felfutó élre működik  
begin  
    if (rst | ill)                // Resetnél vagy illegális  
        q <= 4'd0;                // állapotnál törlés  
    else                            // Töltés a d bemenetről  
        if (load)                  // Ha nincs RST, ILL vagy LOAD,  
            q <= d;                // de a számolás engedélyezett  
        else                            // Felfelé számlálásnál  
            if (en)                  // Ha már 9, törlés egyébként  
                if (dir)              // inkrementálás  
                    if (q9)          // Lefelé számlálásnál  
                        q <= 4'd0;    // ha már 9, törlés  
                    else              // ha már 0, 9 betöltése  
                        q <= q + 4'd1; // inkrementálás  
                else                  // egyébként dekrementálás  
                    if (q0)          // ha már 0, 9 betöltése  
                        q <= 4'd9;    // dekrementálás  
                    else              // ha már 9, törlés  
                        q <= q - 4'd1; // dekrementálás  
            else                      // Ha nincs RST, ILL vagy LOAD,  
                q <= q;              // de a számolás engedélyezett  
end
```

 

Funkcionális egységek

- **BCD számlálók Verilog HDL kódolása**
- **Kaszkádosítás:**
 - A TC és az engedélyező jelekből felépített átviteli lánc
 - A TC jelzés magába foglalja az engedélyezést is
$$TC = EN \ \& \ (DIR \ ? \ (CNT == 9) : (CNT == 0));$$
 - Az engedélyező lánc kialakítása
 - Egyszerű soros lánc $EN_i \leftarrow TC_{i-1}$

```
cnt10x egyesek (.clk(clk),.rst(rst),.en(en),      .tc(tc_e), .q(q[ 3: 0]));  
cnt10x tizesek (.clk(clk),.rst(rst),.en(tc_e),    .tc(tc_t), .q(q[ 7: 4]));  
cnt10x szazasok(.clk(clk),.rst(rst),.en(tc_t),   .tc(tc_sz),.q(q[11: 8]));  
cnt10x ezresek (.clk(clk),.rst(rst),.en(tc_sz),  .tc(),    .q(q[15: 12]));
```

- Az engedélyező lánc késleltetése korlátozza az elérhető f_{\max} értékét. Sok érdekes trükk létezik ennek javítására.

(Nem tárgyaljuk.)

Digitális technika

5. EA vége