

Ellenőrző mérés

4. Mérés: Frekvenciatormánybeli jelanalízis

①

1. Szimmetriégyeszöggel, háromszögjel, zárt spektrum, 10 félharmonikus

- MATH → FFT

- Settings → More FFT → Window: Rectangular

- X irányú skálázás: FFT Settings → Span: 20 kHz

→ Center: 10 kHz

- Y irányú skálázás: Settings → More FFT → Scale: 10 dB/V

offset: ?)


- Acquire → AVG

Függvény generátor,

- 2 Vpp -amp-

- 1 kHz - frekvencia

- Offset.

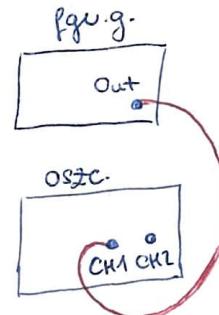

- első komponens az első csúcs, majd a kövi alsócsúcs-től tovább.

Számolás Af felsorolás:

1. per.: $N = 1 \text{ ms} \cdot \text{FFT sample rate}$ ⇒

$$Af = \frac{fs}{N} = \frac{\text{FFT sample rate}}{N}$$

10. per.: $N = 10 \mu\text{s} \cdot \text{FFT sample rate}$

1 VRMS amp.
 $1,05 \text{ kHz freq.}$

2. Spektrum szivárgás: $\rightarrow 10,5$ periódus \Rightarrow fgy. gen: 1 VRMS ampe.
⇒ 1,05 kHz freq.

⇒ More FFT → Window → Hanning: spektrum szivárgás eltűnik.

→ Több periódus: flat top Flat top: pontosabb mérésre.

→ kevesebb per.: Hanning ↳ Offset feljebb állítása → összemosásnak a jeleknél

- cursor Ø -ba majd a jel tetejére $\Rightarrow \Delta Y$ jelzi dB-ben az értéket.

3. Tüzetéről csúcsok leágása.

Scale: 20dB/osztás

jelet így állitsuk be, hogy leágja a tetejét (vertical coavariánsa)

\Rightarrow mellékullások sokkal jelentősebbek lesznek.

/
jobb

(2)

1. Spektrumon amplitudo mérése:

- 1 kHz
- 1 VRMS
- Span: 20 kHz
- Center: 10 kHz
- Flat top ablak
- Scale: 10 dBV

- Offset: -30 dBV - ez a szaggatott csík az osc. műszerekén.
↳ más komponensek esetén ez többek.

→ osztás: scal: 10 dBV

offset: 0 dBV

mérés: cursor: egyiket 0 dBV-ban mérni a jel tetejére

↳ többi harmonikus mérése: → skálára vissza → offset tolás → skálára vissza 10 dBV-ra.

Szimmetria mérés: nem tudjuk a cursorot egyszerre inni

negyzetmérés: páros komponensek negatívban, hútfelési tükrözéssel párat

2. Zaj vizsgálása:

Acquire → Normal: Ø átlagosítja a zajt.

Span: 50 MHz


Center: 25 MHz

miniatűrítő felvételi: 100 Ms/s (sample rate)

→ nagyon sok komponens → Ø egyértelmű megkülönböztetés, de csökkenő amplitudo.

5. Hézis: Időtartománybeli jelanalízis

1. Alul-& felülrésztő szűrő:

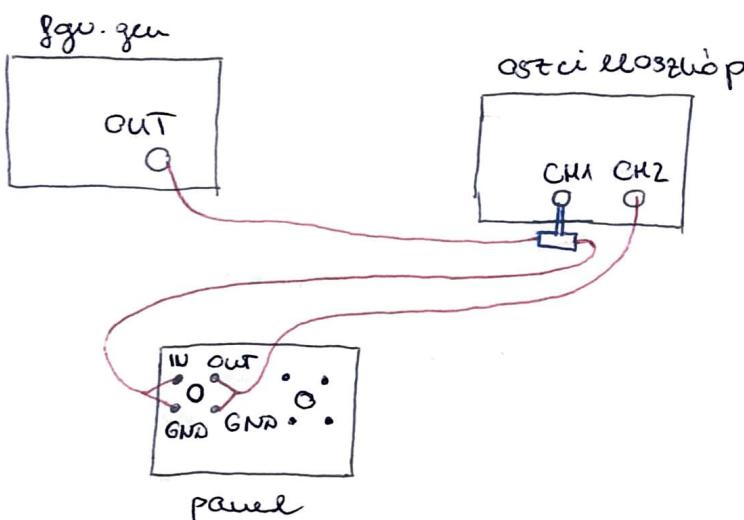

bell:

- 2 db báranalogszerű amit az oszcillosztorra fed csatlakoztatni
- 1 sima fgy-gen - oszcillátor
 - 1-es csatorna kimenet
 - 2-es csatorna kimenet

Fgy-gen beállításai:

- Utility \rightarrow Output setup \rightarrow High Z :
- Aamp: 3 Vpp
- Fesz.: 100 Hz

Oszc. beállításai:

Main-delay \rightarrow Time ref: left

Acquire: Averaging

Horizontal bal felé nagyobbra

1-8 2-es csatorna Ø pont ugyanott (vernier)

Felültási el változása az állások helyzetétől. Bevénő jel + sora éri el \rightarrow van festosztás miatt nincs a frekvencia.

Tápasztalat: Ellenállás növelésével nő az időállandó is, mivel kevésbé töltődik fel a (alulrészstőszűrő) kondenzátor vagy másik (felülrészstőszűrő).

2.

- Bevénőjel: négyzetögtelen teljesíthető, minimális a hiba.

- Beesés az időállandóra a vezélpontra plétegett hagyomával.

- Cursorgátlal mérve: ha 3V a top-top \Rightarrow 1,5V-ra kell beállítani az x-ét y: 0-ba, minél jobban emeli az 1,5V-ot a jel.

$$\hookrightarrow \Delta x = \dots \text{ ps} \rightarrow T = \frac{\Delta x}{\ln(2)}$$

\hookrightarrow a hagyomással megegyezőbb.

\hookrightarrow végértelek e-ad része: ha 3V: $3 - \frac{3}{e} \Rightarrow$ cursort ide kell állítani.

$$\hookrightarrow \Delta x = \dots \text{ ps} \rightarrow T = \frac{\Delta x}{\ln(e)}$$

Legpontosabb 50%-os méréssel!

- Négyzetjel AC & DC csatolt mérés esetén (kis frekvencia) Elterések?



• trigger: mode coupling \rightarrow mode: normal (kicsi frekvencia jö)

\hookrightarrow Acquire: averaging-ét visszalítható

• csatorna körül: Coupling: DC: $\square \square$

AC: csatoláshondi: csatlakozóhoz komponens.


AC esetén van benne egy felülválasztó.

② Általában fgy. meghatározása.

• Fázistolás elvi törlesztési frekvencia:

① ha $3V_{pp} \Rightarrow \frac{3}{\sqrt{2}} = 2,12$
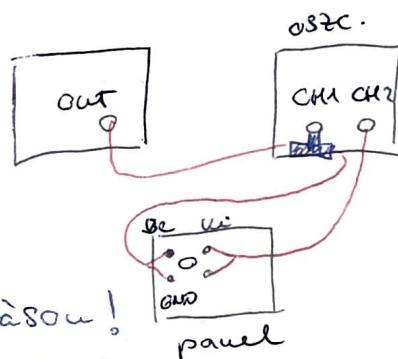
$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{30 \text{ kHz}} = 33,33 \text{ ns}$$



1-es 2-es csatorna ugyanolyan csatoláson!

- y cursor periodikus mérés: null értéket húzza

BEMENET!

$\hookrightarrow 33,33 \text{ ns}$

- cítlás: két nullátmenet \Rightarrow 2 csatorna \Rightarrow netto közötti táv.

\hookrightarrow horizontalis nagyítás $\Delta x \Rightarrow \Delta t$

$$\Rightarrow \Delta \varphi = \frac{\Delta t}{T} \cdot 360^\circ$$

② Quick measure:

Quick meas: Freq, $P_n - P_k$ Phase = 1-es csatornán!

\Rightarrow Elterő időalapú mérés pontosabb.

Csillapítás mérés az elvi tökésponti frekvenciában:

Kiszorolással:

$$\frac{Amp\ k_i}{Amp\ Be} \Rightarrow dB$$

Bemenőjel mérés: $(x + \text{tengely})$ pl. $\frac{2}{3} \Rightarrow 10 \log\left(\frac{2}{3}\right) = -3,52$
Kimenőjel mérés:

Quick measure:

V RMS \Rightarrow RMS:1 csat


RMS:2 csat

Időosztás a lehető legnagyobb legyen!


6. Mérés, Két pólusok vizsgálata:

1. kis ellenállású mérésre

Két és négy vezetékes mérés:

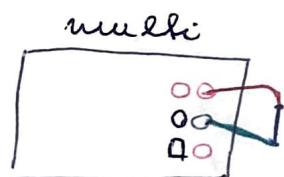

2. vezetékes

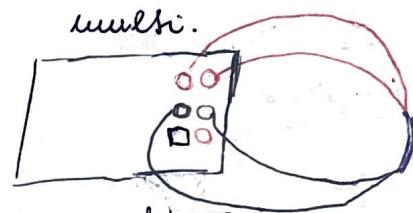


4. vezetékes


\downarrow
mérővezetékek
impedanciáját
is belemerjük

Impedancia analizátorral.


Imp anal.

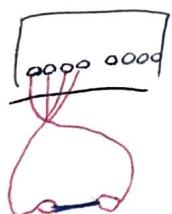

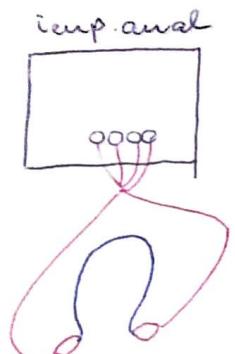Bifilárisan törhet vezeték, körállapot vizsgálva:



kört alkotva

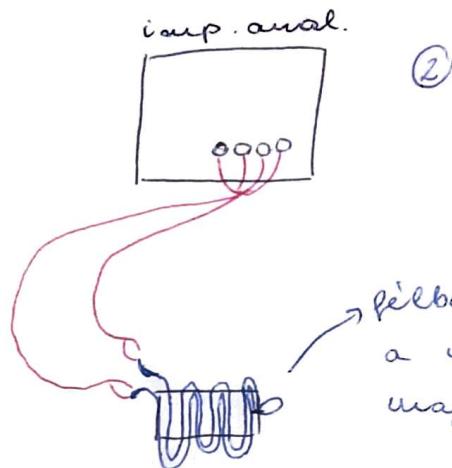

félbe kell majtan
a vezetéket,
majd úgy teljesísebb

Bifilárisan

Menü → Next → Graph

sweep: frekvencia
stem size: 8
Start: 20Hz
Stop: 2MHz

Start \Rightarrow Function \Rightarrow Fit

Toggle = amplitudo és fázis növőtől vissza. (Function \Rightarrow Toggle)


\rightarrow tömörponti frekvencia meghatározása

① Resistív jellegű 0° -ellenállás, induktív jellegű 90° -os.
Induktív hatást vártam & kaptauk.

②. Vár: tömörponti frekvencia megnő, mivel az induktivitás csökken
(vezetékhely szorba menet egymással)
 \Rightarrow minden nyugat!

③ Ellentámasztás teljesítendőjele megegyezik.

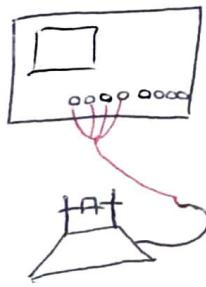ACL-t be kell kapcsolni !! (legfelül bal oldalon) \Rightarrow belső ellenállás-
sal együtt legyen az ellenállásunkon.



feszültség növelésével
növekszik az adatokat.


R (Ω)

P (mW)

nö hatására változnak a fizikai
paraméterek, $U \uparrow \rightarrow R \uparrow \rightarrow P \uparrow$

③ Induktivitás mérése.

Légnagos és vasnagos teltercs vizsgálata

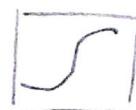

lénagos

vasnag hatására nő az induktivitás
ezért csökken a tölesponti feszültség

↓

valszeg a mérési tartományban
nem is látszik.

Teltercs meretnapszakaszai miatt $\frac{1}{LC}$ os
tagjain is fel fogható.

→ van rezonancia feszültség, ami a vasnag
s növeli az induktivitás miatt lecsökken,
lénagos teltercs esetén ez nem is
látszik a mérési tartományban.

Légnagos teltercs induktivitása

Soros & Paralellas esetben.

Menni \Rightarrow Measurement mode

Soros: beállítjuk a sorost / paralellaszt

Beállítjuk, hogy L-t és R-t alára meghatározni

megfigyelhető egy adott feszültség tartomány, ahol a nétpáros
relejtőcsítható. Parazita hatású miatt eltérő értékeket kapunk a
konstans értékhez.

⑤ Párhuzamos vezetőhöz mérvege:




LC taggal sorba kötünk egy ellenállást, majd rá a generátort.
CH1-ben vörössel, CH2-n az LC-n előbb festüllégg. Nincs pártisztolás
LC tag: nagy erősítés tagról viselkedik. Gerjesztőjel változtatása
amig pártisban nem esznek. \Rightarrow diszajnos egyenes lesz.

4. Mérés: Neggpólusok vizsgálata

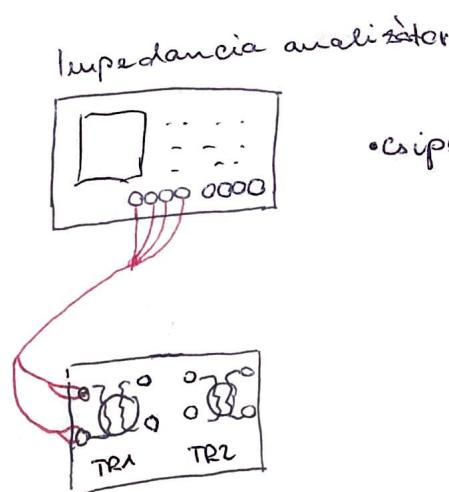1. Impedancia mérés:

- visszamagos teljesítmény
- 1V feszültség
- 100 kHz... 500 kHz




• csipesz végű vezetékes

-AC meas mode

-1V, 1kHz

• Menu → Next → Graph : sweep : frekvencia

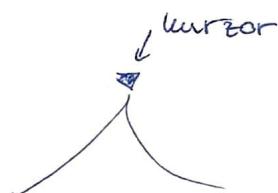Skála: log start: 100Hz
 stop: 500 kHz
View: Z step size: 4



⇒ START

Function: Fit ⇒ csúcsra a kurzort

Return ⇒ View: R ⇒ View ⇒ Function: Fit ⇒ fázisnevet.

Induktivitás & permeabilitás

↳ B-H görbe szakaszán ⇒ állandó ⇒ ideális teljesítmény

Resonancia frekvenciája ⇒ merev kapacitás ⇒ impedancia csökken.

2. Resonancia frekvenciája & merev kapacitás:

Function → Resonance : -sor megadása

- soros / párhuzamos megadás ⇒ kiadja az értékhez.

3. Max. frekv. 11. niba:

$$f_{\max} = \sqrt{h} \cdot f_0$$

↑
niba

4, Tekerces kapcsain impedancia $1\text{mV} - 10\text{V}$
nagyobb anyagjellemzők mérése.

- törössége - áramtól
- feszültség - indukciótól

Graph → sweep: drive level :

Start: 1mV

Stop: 10V

felbontás: 4

skala:

150Hz-ra csökkentve beállítani

Return → Impedancia: 150

⇒ START

nivel fix frekvencián mérünk → permeabilitás görbéjét figyelhetjük meg. Előre eldöntött az ami a címkés számaszt határozza meg.

5, Tekerces kapcsain az impedancia: $50\mu\text{A} - 200\text{mA}$

Menü → Impedancia → fesz. helyett áram meghadása

Menü → Graph → Drive level : Start: $50\mu\text{A}$

Stop: 200mA


felbontás: 4

{ Maxáló eredmény mint 1.5-ben (amikor a fesz. változtatjuk)
ez azt mondja meg, hogy $I \sim H$, frekvencia nem változik.

② Transzformátor paraméterei: $U_{eff} = 5\text{V}$, $f = 1\text{kHz}$, egyenáram.

Menü → Back → Transformer
parallel

- Induktivitás $\left. \begin{array}{l} \\ L \end{array} \right\}$
- fesz. törzse $\left. \begin{array}{l} \\ Q \end{array} \right\}$
- menetstáru áttétel (turns ratio)
- Primary R $\left. \begin{array}{l} \\ R_{dc} \end{array} \right\}$
- Szekunder R
- szórású realit. prim. $\left. \begin{array}{l} \\ \text{leakage} \end{array} \right\}$
- szórású realit. sek. $\left. \begin{array}{l} \\ \text{leakage} \end{array} \right\}$
- tekercesek közötti kap.



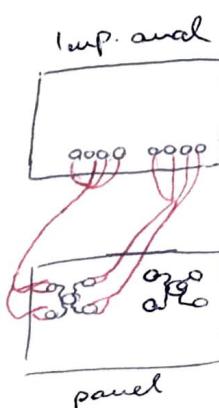


TR1-et és TR2-t
is ez kell mérni!

⇒ Ütőlök: TR1 körben, TR2 szorosan
csatolt, nagyobb menetkapacitás,
szörású realitácián kevesebb (TR2-nél nincs).

③ RC hálózat vizsgálása (in circuit):





(sup. anal)

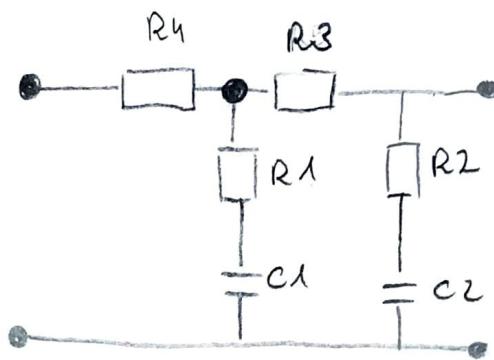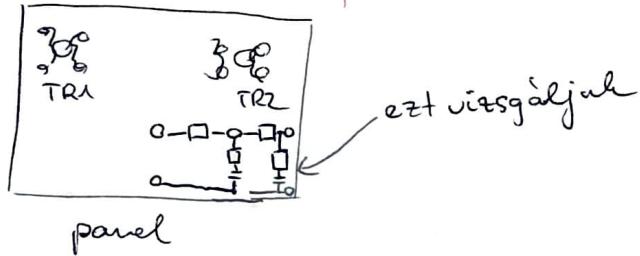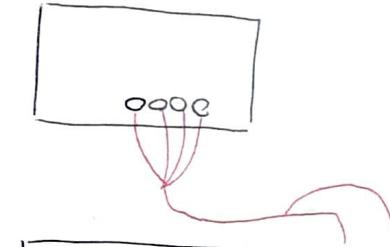

Menni → impedancia

Feszületseg: 1V


Frekvencia: 1kHz

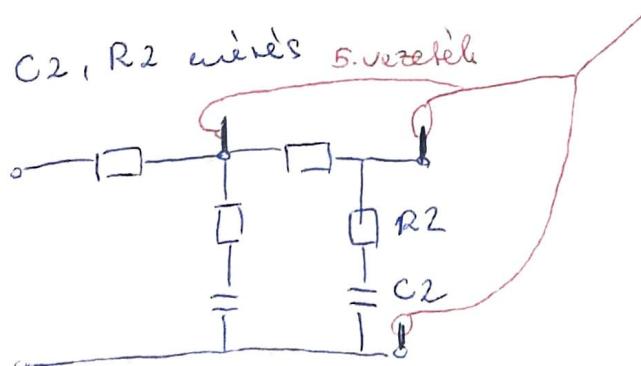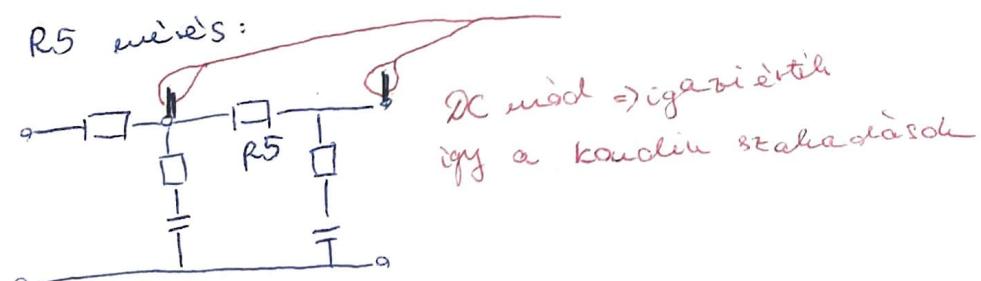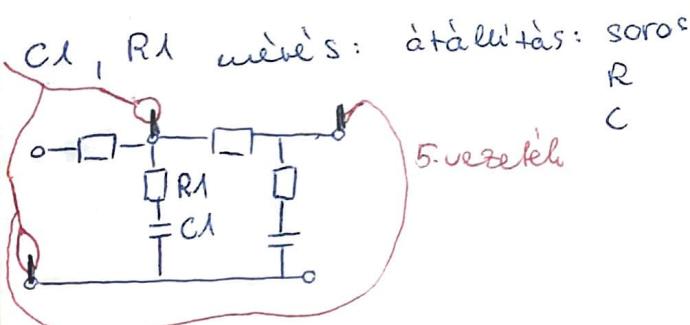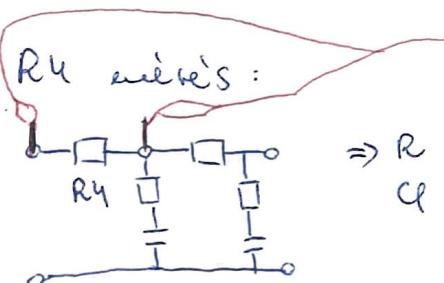

8. Hétségi Autiv elektronikus eszközök vizsgálata

n

① 1. Statiszus karakterisztika mérése:

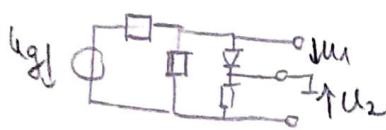


$$f = 100 \text{ Hz}$$

$$U_g = 3 \text{ Veff}$$

$$U_{offset} = 0 \text{ V}$$

fgy. gen.:

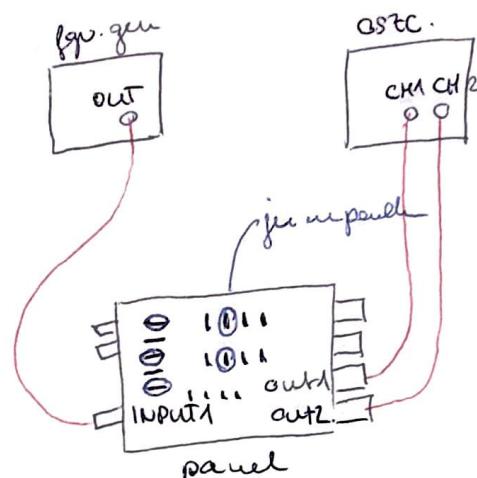
$$\text{Utility} \rightarrow \text{output scope} \rightarrow 50 \Omega$$



panel : inverted !! (nem ts)

Oszilloszkóp:

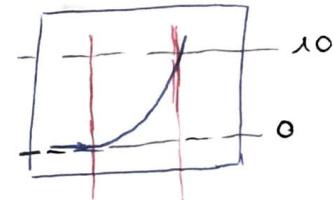- Main-delay \rightarrow Time ref: left
- 2 csatorna \rightarrow Probe: 0,1:1 \rightarrow mérőlegyirág A



Frekvencia csökkentésre 30kHz-re

Cursorsok állítása:

- y: minden az egyik x-ba, másik a vizsgált mA-en
- x: ahol elkezd emelkedni, a másik ahol megszűnik a y-t
- Δx adja meg a feszületet.

③ kapcsolási idők vizsgálata, $f=30 \text{ kHz}$ $U_h = +3 \text{ V}$ $U_L = -3 \text{ V}$

1. fgy. gen.: Negyzög: Pulse

Duty Cycle: 50%. t_e (edge time) = 100ns

- 6 Vpp

- edge time:

- hirtőlési törzse: 20: 50%

- Negyzögjel: Pulse

Oszilloszkóp:

- Osztás: 1:1


- Acquire: Averaging

Panel:

- Invertás: ui (ts)

2. csatorna meghajtás \rightarrow Source: math
 \Rightarrow meghatározható a feszületet nulla ott van az inflexio's point.
 (2-re triggerelik)

CH2 és math egyszerre megjelenítése

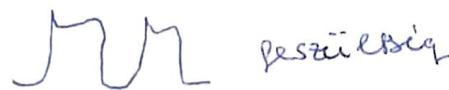

β_2 diódát indenek

mérni!

2. t_f , t_{rr} , t_s időök mérése

- osztás vissza: op1:1 (CM2 klinke)

- math funkció kihajtás

- időalap állítás \Rightarrow nagyítás

- trigger be: negatív iránycsinco aljára

- Main \rightarrow delay: left

Curstorok:

X: metszéspontokra kell állítani ???

Y: 20, -40 -re állítjuk

- fgy. generátort addig állítjuk (High és Low-t amíg a kurzor vonalatot el nem érte).

X1: t_s - tárólási idő

$$t_{rr} = t_s + t_f$$

X2: t_{rr} - zárd irányú feledéci idő

$$\Delta X : t_f = t_{rr} - t_s$$

I_f/I_R arányból következik, hogy $20:40 = 1x$
 $20:20 = 2x$ -re növekedtek az
 $40:40 = 4x$

Ötletek.

④ Bipoláris tranzistor működése.

Oszilloszkóp:

Main \rightarrow delay: Time center

Probe \rightarrow Uni t_s : Volt

1. kurzorral a negatív hosszúbb.

$$I_B = \frac{U_{gset} - U_{BE}}{R_B}$$


I_C kollektoráram mérése a multimeđerrel \rightarrow kövi oldalon

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (1\dots 1000x \text{ nagyságú})$$

elvő csatolás
att jelzi ki.


2. Nevezetességi pontok:

INPUT bevezetés 100Hz Upp = 3V 50% kitölt.+. Uogset = 1, 5V

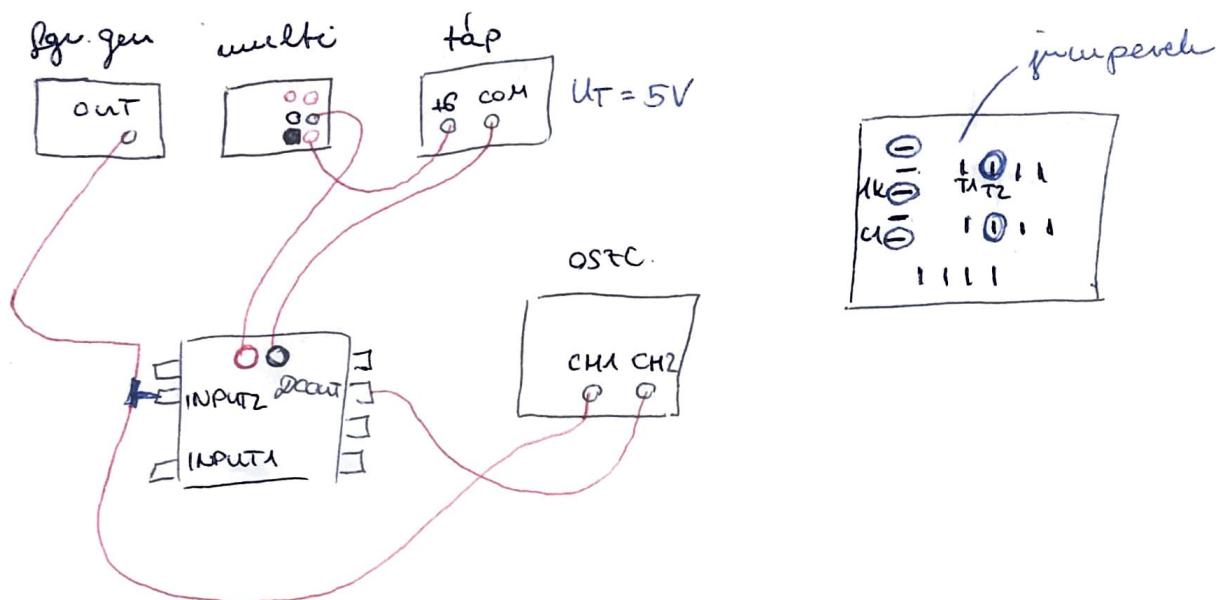

Source 1-es mérések:

jellel megjelenítése:

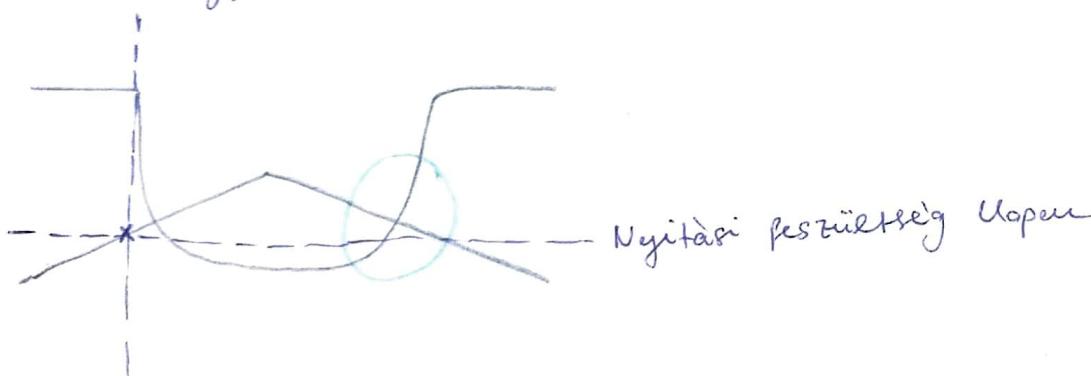


$$I_{ciklusában} = \frac{U_T - U_{BE}}{R_C}$$


$$U_{ciklus} = U_{BE} + \frac{U_T - U_{BE}}{R_C} \cdot \frac{1}{B} \cdot R_B$$

azt mérzük egymást
az oszcillátor.

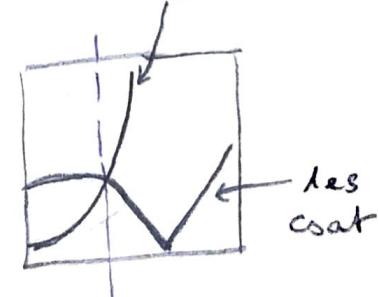1. CH1 csatornát átdugjuk $B/6$ -ra \rightarrow megjelenítés
CH2 csatorna marad
Source: 1 !!



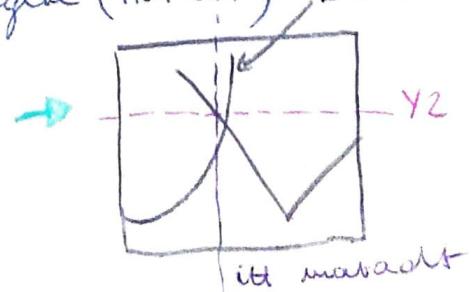2. CH1 csatornát viszta a T-elosztó másik végére (INPUT) 2-es csat.
Y2 értéke Uciklus lehet!
Y2 értéke Uciklus lehet!



9. Hétségi logikai áramkör vizsgálata

CH1: X

CH2: Y

① Inverterek transfer karakteristikája:

1.

- 0V alattanúan szint

- 5V magas szint


- gerjesztőjel, multi

2,5 Vdc

2,5 Vpus

- 50Ω lezárás

jelsszint ellenőrzés!

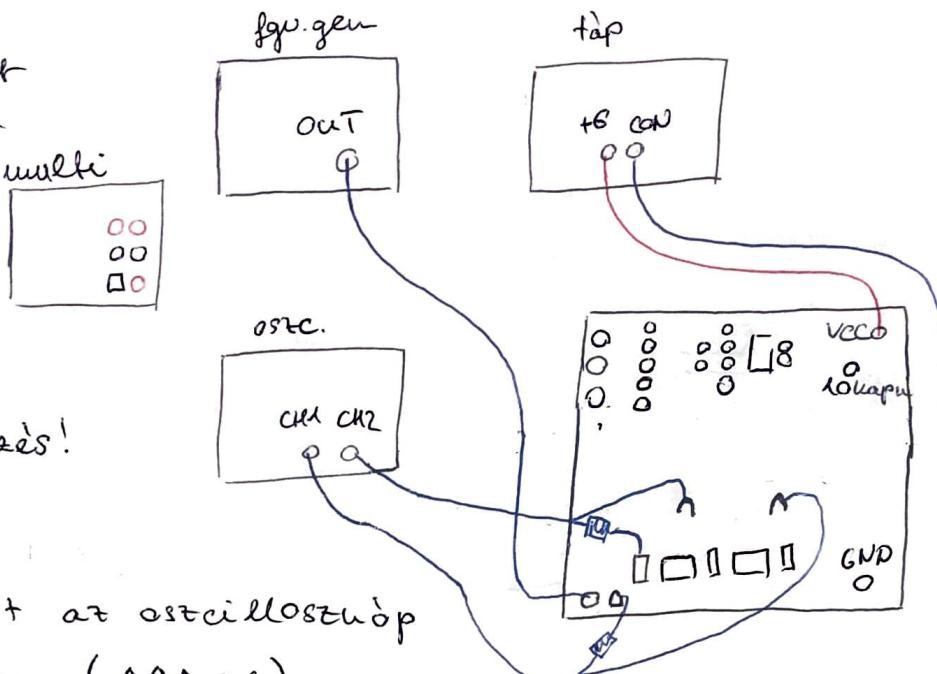

- XY üzemmód:

2. Transfer karakteristikák

Fenti behövés érvényes ide

Karakteristikák működéshez beállítások:

- 1 csatorna \Rightarrow Probe: 1:10

- 2 csatorna \Rightarrow Probe: 1:10

- Címkék:

$X_1 = 0V$ -ra


$X_2 = \text{komparálási-ra}$ (vagyis ide)

$y_1 = U_L - \text{egyeljára}$

$y_2 = U_H - \text{legtetejére}$

$\Delta x = X_2 - X_1 \Rightarrow$ komparálási szintek

4. 10 Wapu terhelés

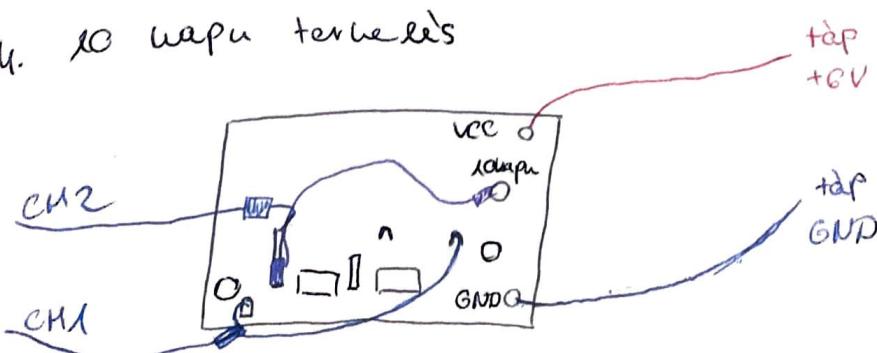


Bauder aligáció

[-mis pén pöckök]

amiket a lyukakba
valószt

-csip tetős oszcilloszkópos
színör


2. Teljesítményfelvétel vizsgálat

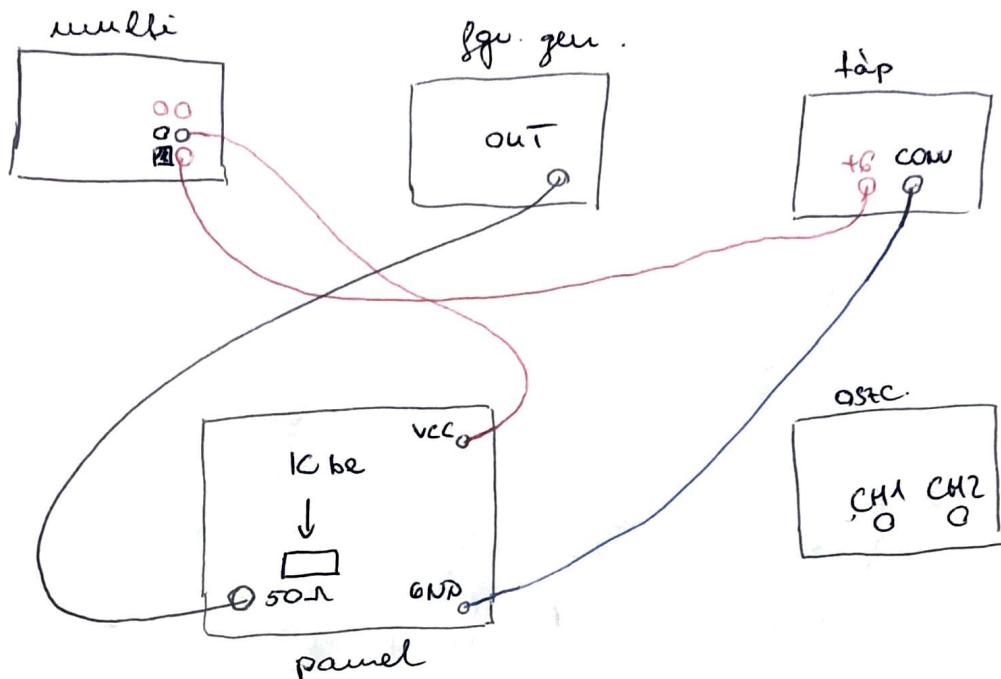


panel alapfogyasztásához az IC-t még nem tessék be!
 \Rightarrow a 2. mű mérésére majd a kapott értékeléből.

10 Hz
 100 Hz
 1 kHz
 10 kHz
 100 kHz
 1 MHz
 10 MHz

\rightarrow ezeken mérjük

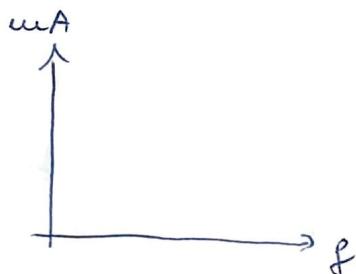

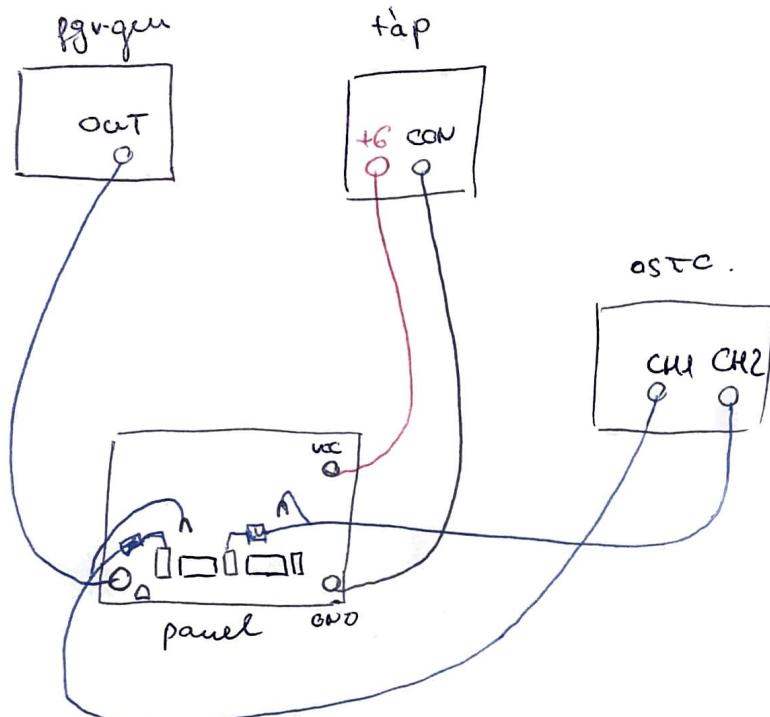3) Digitális IC-ek késleltetésére vonatkozó vizsgálat.



Lejtési & feljtési idők:

Lejtési: lejtő időn kívül még előtérben van a hajlítás, melyet a hajlítási $\Delta x \Rightarrow$ szélességű

Feljtési: ugyanez, de feljtő előtt

zoomon! - Horizontal bal felére

LM, ML viselkedése:


Quick measure \rightarrow Fall time, Rise time

Feljtől: rise time vagy egyszerre

Lejtől: fall time

Kapacitív terhelés nappalása:


④ Feip flop vizsgálata: (SN7474)

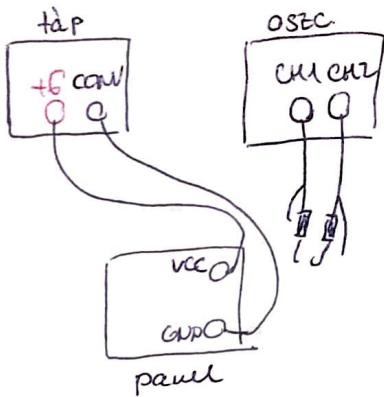

Órajelnél: 4 generátorot

Presztinál: 1 generátorot

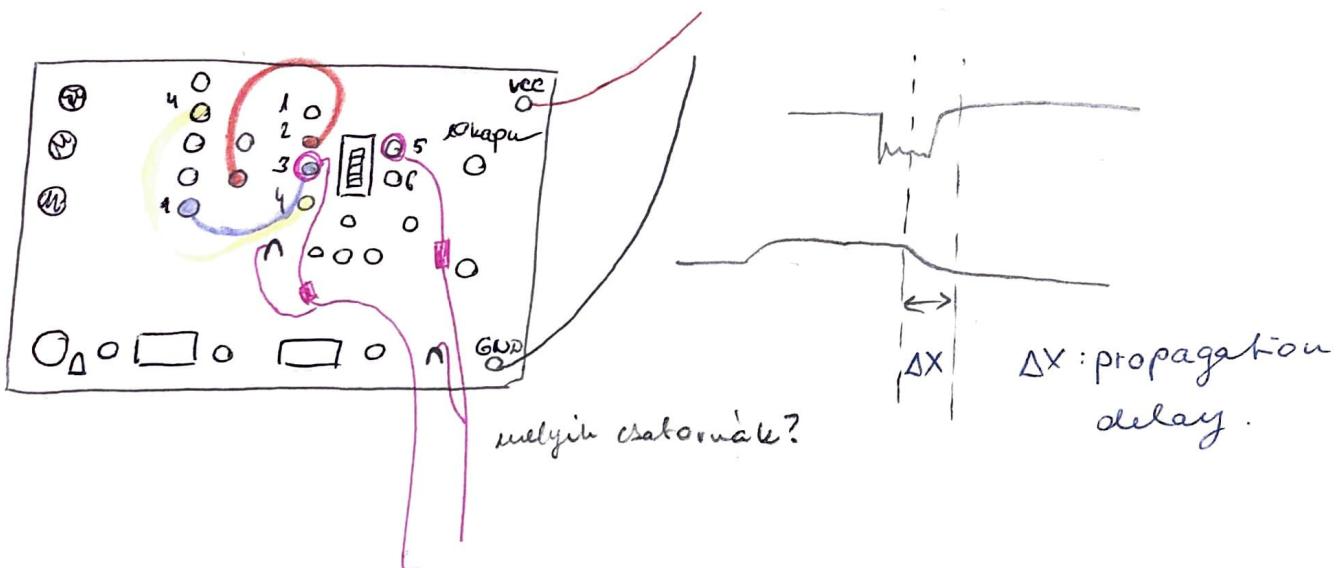Propagation delay meghatározása kiemelt és órajel figyelese



fel előállítása : kiemelt / meghatározottak működésük a jel előállításához

