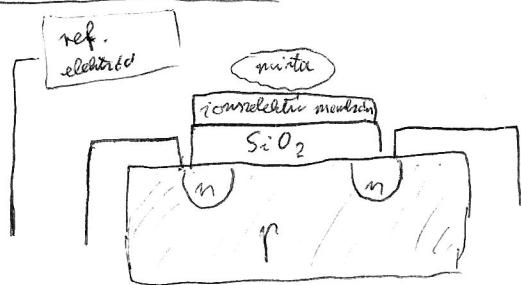



Jonszenzitív FET (ISFET)

jövehető ZH!
hormón mérőgépet!!



Veigán analízis: $P(O_2)$, $P(CO_2)$ mérése $\frac{1}{1000}$ pontossággal
1°C változás is elszorja az eredményt
megoldás: referencia oldatok használata
nagy pontossági, standard oldatok

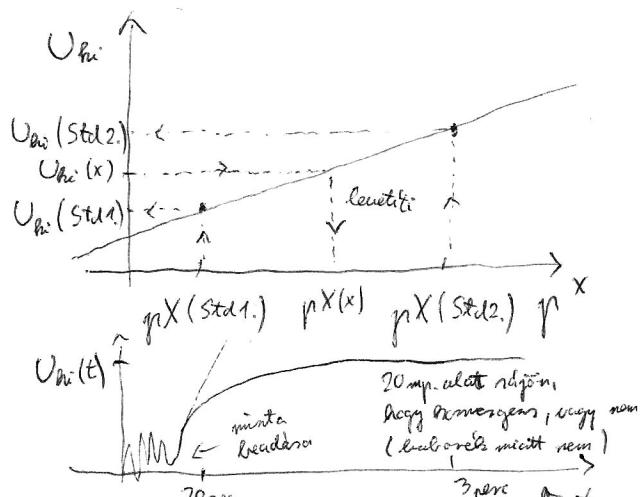a teljes mérési tartomány 30
érred → nem
engedhető meg
~~azaz~~ 11 hibántról!



⇒ ha ennel pontosabb eredményt szerünk,
akkor arra nagy piaca lenne

Std1 mérése → $U_{ai}(Std1)$

Std2 mérése → $U_{ai}(Std2)$

Std1 mérése megszűnt → $U_{ai}(Std1)$

abban 3
perc is
lehet!

$U_{ai}(x)$ mérése → ~~pX(x)~~ → ~~pX(x)~~ → $pX(x)$ pontos

a veigán-analizátor előző

a Std oldatok is előzők, de a pontosság nincs drágára (technológia bonyi)

$$pH(Std1) = 6,838 \pm 0,005$$

$$U_{ai}(Std1) = 1000 \text{ mV}$$

$$pH(Std2) = 7,382 \pm 0,005$$

$$U_{ai}(Std2) = 2000 \text{ mV}$$

$$U_{ai}(x) = \begin{cases} 2061 \text{ mV} & \alpha \\ 1900 \text{ mV} & \beta \end{cases}$$

$$\frac{pX(x) - pX(Std1)}{U_{ai}(x) - U_{ai}(Std1)} = \frac{pX(Std2) - pX(Std1)}{U_{ai}(Std2) - U_{ai}(Std1)}$$

$$pX(x) = pX(Std1) \cdot (1-\alpha) + pX(Std2) \cdot \alpha$$

$$\Rightarrow pX(x) = pX(Std1) + \frac{U_{ai}(x) - U_{ai}(Std1)}{U_{ai}(Std2) - U_{ai}(Std1)} \cdot [pX(Std2) - pX(Std1)]$$


$$\text{a, névjeges téthálóval: } (\alpha) \Rightarrow pX(x) = 7,415 \quad \text{min - max: } 7,4096 - 7,4208$$

$$(\beta) \Rightarrow pX(x) = 7,327 \quad \text{min - max: } 7,3226 - 7,3326$$


legy α-tól,
hogy mikor kell
min pX(Std1)
max pX(Std1)
min pX(Std2)
max pX(Std2)

vérniata: a vezeték elválasztással leegysítve levezetéssel

"kiegészítő vezeték az összehangolás"

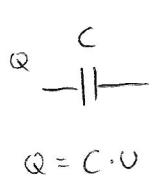

$$Q = C \cdot U$$


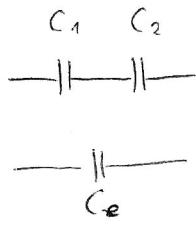


$$U_1 + U_2 = U_e$$

$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = \frac{Q_e}{C_e}$$

- ellenállás
- kapacitás
- feszültséggenerátor
- áramgenerátor
- Kirchhoff 1,2 (komponens-, hárkötény)
- feszültségortó, áramortó
- fokozat (terhelés egynélküli)
- helyettesítő generátorok (Thévenin, Norton)
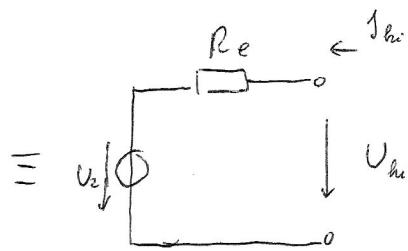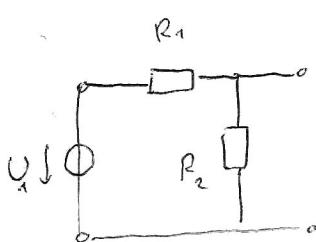
$$\rightarrow \frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad \text{mit } Q_e = Q_1 = Q_2$$




~~Az adottanál kihagyott~~


~~(azaz zárt körben nem működik)~~
~~(U_hi = 0 esetén)~~

~~(Re nem mindenkorban kihagyható)~~

$$U_{hi} \Big|_{I_{hi}=0} = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} \rightarrow U_e = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$$

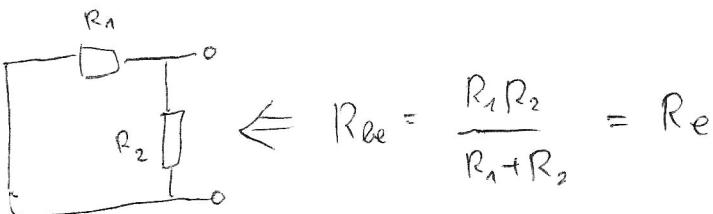

ERŐSI TÖMÖR FOKOTAT:

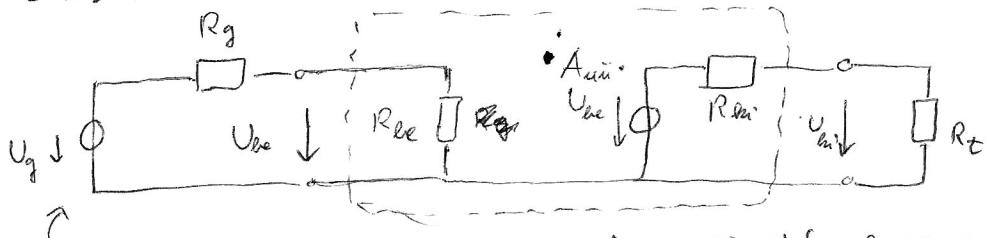

valójában ez nem lehet EKG
mert azt nem földelhetjük le
de lehet pl. elektrodával,
vagy egy biológiai mintával

Auü: üregjárói feszültség részeti a feszültséggenerátor

$$U_{be} = U_g \cdot \frac{R_g}{R_g + R_{be}}$$

$$R_{be} = \frac{U_{be}}{i_{be}}$$

$$\rightarrow R_t = \infty$$

$$U_{hi} = Auü \cdot U_{be} \cdot \frac{R_t}{R_{auü} + R_t}$$

$$R_{hi} = - \frac{U_{hi} \text{ üregjárás}}{i_{hi} \text{ üregjárás}} !$$

erősítő bemenetére nem tehetünk árammeidőt, mert R_{le} nagy, záros lenne!

Kimeneten növidőrázat nem tehetünk, mert tömörmeggy az erősítő / feszültséggenerátor!


$\rightarrow R_{hi}$ ~~nagy~~ bejelölt csak elméleti számításra jó

[Pl.]

$$R_t = \infty \rightarrow U_{hi} = 1V$$

$$R_t = 10k\Omega \rightarrow U_{hi} = 0,5V \Rightarrow R_{hi} = 10k\Omega \text{ mert } \frac{U_{hi}}{U_{hi_2}} = 2$$

$$R_{hi} = ?$$

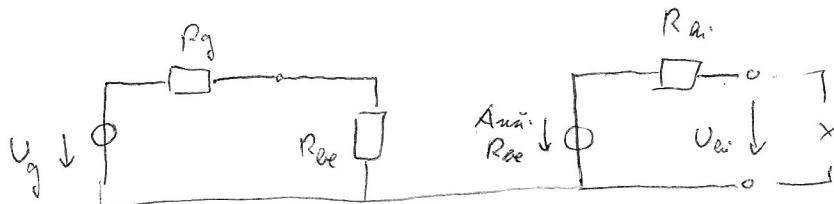

$$R_g = 0 \rightarrow U_{hi} = 2V$$

$$R_g = 100k\Omega \rightarrow U_{hi} = 1V$$

$$R_{hi} = ? \rightarrow R_{hi} = 100k\Omega$$

a testet tethetünk elripotenciálba \rightarrow Börös jel nem pontjához


le lehetne földelni az egyik havid, de előveredéses

az összes a minden meggy bennetől

csaknál hőzött mV-os jelöt működik EKG-vel

az EKG a hőzött hőzött feszültséget működik \rightarrow nem lenne ~~szimmetrikus~~ elripotenciálba szimmetrikus jel nem pontjához

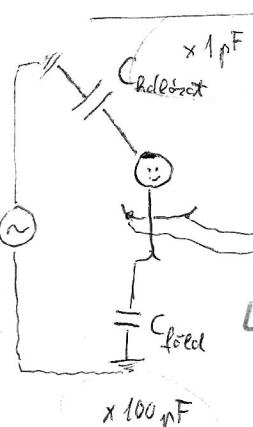43. $\frac{R_E}{R_f} ? \frac{100\mu F}{1\mu F} \rightarrow 100x$ -os levertás \rightarrow ~~1-2 V~~ 1-2 V van minden napnak





az inimetrikus erősítő nem jól, mert ekkor le kell földelni

szimmetrikus erősítő kell

szimmetrikus feszültség: $U_s = U_1 - U_2$

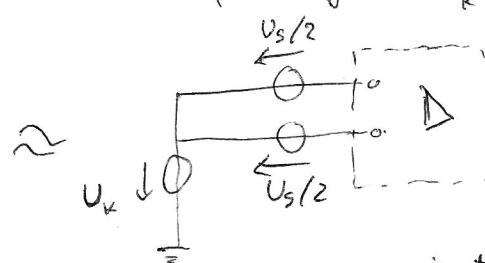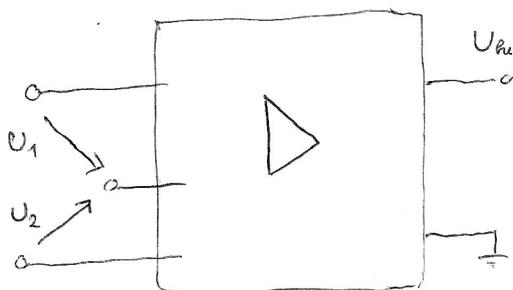börös feszültség: $U_k = \frac{U_1 + U_2}{2}$





100 000 x-es erősítés = 1% hibát okoz a börös jel

100 000 x-es erősítés = 10% hiba (ez a ~~minimum~~ maximum meghibázott)

szimmetrikus jel = bennirend

börös jel = ellenirányítás

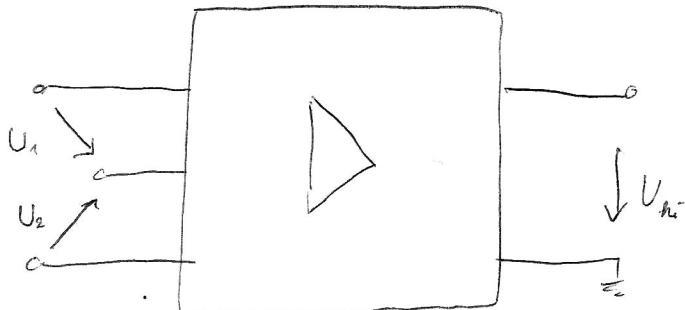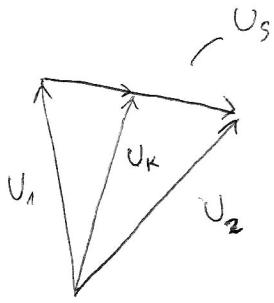

$$\text{def.: } U_{be} = A_{us} \cdot U_{be_S} + A_{uk} \cdot U_{be_K}$$

eredetileg nincs
háromjel elnyomás
db. 100 dB

$$U_{be} = A_{us} \cdot \left(U_{be_S} + \frac{A_{uk}}{A_{us}} \cdot U_{be_K} \right)$$

$$\frac{A_{us}}{A_{uk}} = E_{ku} = \text{háromjel elnyomás!}$$

Pl.	$\cancel{U_{be_1}}$	$U_1 = 9,95 \text{ V}$	}	$U_1 = 5,1 \text{ V}$	$A_{us} = ?$
	$\cancel{U_{be_2}}$	$U_2 = 10,05 \text{ V}$		$U_2 = 5,0 \text{ V}$	$A_{uk} = ?$
	$\cancel{U_{be}}$	$U_{be} = -0,9 \text{ V}$		$U_{be} = 1,0505 \text{ V}$	$E_{ku} = ?$
		$U_S = -0,1 \text{ V}; \quad U_K = 10 \text{ V}$		$U_S = 0,1 \text{ V}, \quad U_K = 5,05 \text{ V}$	

$$\begin{aligned} \cancel{U_{be}} &= \cancel{A_{us}} : \\ -0,9 \text{ V} &= A_{us} \cdot (-0,1 \text{ V}) + A_{uk} \cdot 10 \text{ V} \\ 1,0505 \text{ V} &= A_{us} \cdot (+0,1 \text{ V}) + A_{uk} \cdot 5,05 \text{ V} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

$$A_{uk} = \frac{A_{us} \cdot 0,1 \text{ V}}{10 \text{ V}} - \frac{0,9 \text{ V}}{10 \text{ V}} = \frac{A_{us}}{100} - \frac{9}{100}$$

$$1,0505 = A_{us} \cdot 0,1 + \frac{5,05}{100} \cdot \left(A_{us} - 9 \right) = A_{us} \left(0,1 + \frac{5,05}{100} \right) - \frac{5,05}{100} \cdot 9$$

$$A_{us} = \frac{1,0505 + \frac{5,05}{100} \cdot 9}{0,1 + \frac{5,05}{100}} = 10 \quad A_{uk} = \frac{A_{us}}{100} - \frac{9}{100} = 0,01$$


$$(90 \lg 1000 = 60 \text{ dB})$$

$$E_{ku} = \frac{A_{us}}{A_{uk}} = 1000$$

Kis ZH: 30 perc

- Német nyelvben, Goldmann
 - Std 1, Std 2, vörös - zöldív
 - Rg, Re, voltáris tha Am? }
Us, Uz, miniatűrök,
osztályozások
- } van 3 fele példa lehet


Mechanikai érzékelők, mérőátalakítók:

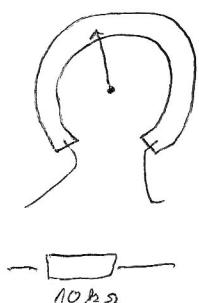

Bérlőtől 1234,567 \$\Omega\$ -ra? (1,234567 \$\Omega\$)

analóg paraméterek: 100 neszterohm, 100 poncái állandóként leírva
személjük pontossában nem tudjuk beállítani
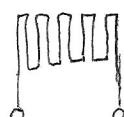
$$R = S \cdot \frac{l}{A} + \text{feszültség}$$



megváltozik az ellenszék

$$\Delta R \approx \frac{\partial R}{\partial S} \cdot \Delta S + \frac{\partial R}{\partial l} \cdot \Delta l + \frac{\partial R}{\partial A} \cdot \Delta A \approx \frac{l}{A} \cdot \Delta S + \frac{S}{A} \cdot \Delta l - \frac{S \cdot l}{A^2} \cdot \Delta A$$

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta A}{A}$$

az feltételezés, hogy a munkapont körül jól
leírja az egyenletet.

$$V = l \cdot A$$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta A}{A}$$



$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\Delta S}{S} + 2 \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

26. gauge (gödör) - faktor: $G = \frac{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)}{\left(\frac{\Delta l}{l}\right)} = 2$

+ felveretnél változhat a $\frac{\Delta S}{S}$ is

+ hőmérsékletfüggő